

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων


12 - 16 Δεκεμβρίου 2005

Στο τελευταίο αυτό μέρος του μαθήματος θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν απλό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μόνο βασικούς δομικούς λίθους αυτού του μαθήματος: καταχωρητές, μνήμες, αθροιστές, πολυπλέκτες, και ένα απλό συνδυαστικό κύκλωμα ή μία απλή FSM για να ελέγχει τα παραπάνω. Στο εργαστήριο, θα βρείτε έτοιμο το τμήμα δεδομένων (datapath) αυτού του υπολογιστή, όπου υπάρχουν ενδείκτες με τις τιμές όλων των διευθύνσεων, δεδομένων, και σημάτων, και θα φτιάξετε εσείς το κύκλωμα ελέγχου· την επόμενη βδομάδα, θα συνεχίσετε με πιο πολύπλοκες εντολές και κυκλώματα ελέγχου. Παρ' ότι ο υπολογιστής αυτός είναι πολύ απλός (απλοϊκός) --και εξαιρετικά αργός!-- είναι εντούτοις ένας κανονικός υπολογιστής, ικανός να εκτελεί (σχεδόν) το κάθε πρόγραμμα: τα μόνα που του λείπουν είναι σχετικά δευτερεύουσες λεπτομέρειες, και όχι κάτι εννοιολογικά κεντρικό. Ο υπολογιστής μας θα είναι οκτάμπιτος (8-bit), δηλαδή θα δουλεύει με λέξεις των 8 bits· μοναδική εξαίρεση θα είναι οι εντολές, που έχουν 12 bits καθεμία (οπότε και η μνήμη που τις περιέχει θα είναι δωδεκάμπιτη στο πλάτος).

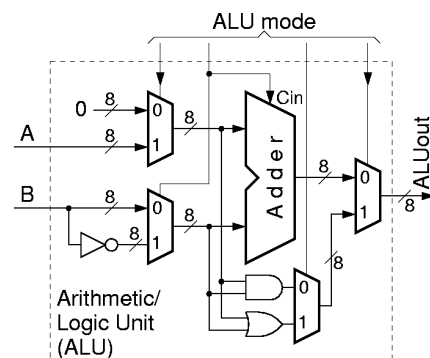11.1a Μία απλή Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU):

Στην καρδιά ενός υπολογιστή είναι μία μονάδα που εκτελεί αριθμητικές και λογικές πράξεις. Από αριθμητικές πράξεις, θα έχουμε μόνο πρόσθεση και αφαίρεση ακεραίων: για λόγους απλότητας δεν θα έχουμε πολλαπλασιασμό (μοιάζει με πολλές προσθέσεις), διαίρεση (μοιάζει με επανειλημμένες αφαιρέσεις), ή αριθμούς κινητής υποδιαστολής (οι σχετικές πράξεις ανάγονται τελικά σε πράξεις ακεραίων). Πέρις χρησιμοποιήθηκε (και φέτος διδάχτηκε) σαν "Αριθμητική/Λογική Μονάδα" (Arithmetic/Logic Unit - ALU) το κύκλωμα του σχήματος, που χρησιμοποιεί έναν αθροιστή (adder)· τελικά αποφασίστηκε, για λόγους απλοποίησης, στο εργαστήριο να χρησιμοποιήσουμε μιά άλλη ALU, --αυτήν που φαίνεται παρακάτω στην §11.1b. Όπως είδαμε στην §6.7, η αφαίρεση $A-B$ γίνεται μέσω της πρόσθεσης $A+(B')^+1$, όπου A και B είναι προσημασμένοι ακεραίοι αριθμοί σε κωδικοποίηση συμπληρώματος ως προς 2, και $(B')^+$ είναι ο αριθμός που προκύπτει από τον B αν αντιστρέψουμε το κάθε bit του (συμπλήρωμα ως προς 1, δηλ. λογικό-OXI). Την ιδιότητα αυτή εκμεταλλευόμαστε, με τον αριστερό-κάτω πολυπλέκτη, για να κάνει η ALU μας και αφαίρεση $A-B$: το "+1" προκύπτει φροντίζοντας να είναι 1 το κρατούμενο εισόδου, C_{in} , του αθροιστή οπότε ο πολυπλέκτης επιλέγει το (B') , δηλαδή όποτε κάνουμε αφαίρεση.

Εκτός από τον οκτάμπιτο αθροιστή, η ALU θα έχει και 8 πύλες ΚΑΙ και 8 πύλες Ή για να μπορεί να κάνει τις αντίστοιχες λογικές πράξεις πάνω στις λέξεις εισόδου· πρόκειται για λογικές πράξεις bit-προς-bit (bitwise operations), δηλαδή το bit i της εξόδου θα είναι το λογικό ΚΑΙ ή το λογικό Ή του bit i της εισόδου A και του bit i της εισόδου B . Κάθε τέτοια οκτάδα πυλών φαίνεται σχεδιασμένη σαν μία πύλη κάτω από τον αθροιστή. Ο πολυπλέκτης δεξιά επιλέγει αν επιθυμούμε η έξοδος της ALU να είναι το αποτέλεσμα της αριθμητικής πράξης που κάνει ο αθροιστής, ή το αποτέλεσμα της λογικής πράξης που κάνουν οι πύλες· ο πολυπλέκτης κάτω επιλέγει αν το αποτέλεσμα της λογικής πράξης θα είναι το λογικό ΚΑΙ ή το λογικό Ή. Τέλος, ο αριστερός επάνω πολυπλέκτης επιλέγει αν η πράξη θα γίνει με την πρώτη είσοδο της ALU, A , ή με τον αριθμό μηδέν· εάν επιλέξουμε τον αριθμό 0, ο αθροιστής θα δώσει έξοδο $0+B = B$ ή $0+(B')^+1 = -B$, οι πύλες ΚΑΙ θα δώσουν έξοδο 0, και οι πύλες Ή θα δώσουν έξοδο B ή B' (OXI B). Έτσι, συνολικά, διαπιστώνουμε ότι η ALU μπορεί να κάνει τις παρακάτω πράξεις, ανάλογα με την εκάστοτε τιμή των τεσσάρων σημάτων ελέγχου της, *mode*. Η ένδειξη "x" στο mode σημαίνει ότι η ALU κάνει την ίδια πράξη όποια τιμή και να έχει το αντίστοιχο bit του mode (συνθήκη αδιαφορίας, που συγγενεύει με όσα είδαμε στην §4.4). Οι πράξεις που μας ενδιαφέρουν να χρησιμοποιήσουμε στον υπολογιστή μας σημειώνονται με παχιά γράμματα.




<i>mode</i> :	Πράξη:	(όνομα)	0x01	ALUout = 0
			0011	ALUout = B
00x0	ALUout = B	(passB)	0111	ALUout = NOT B (not)
01x0	ALUout = -B		1001	ALUout = A AND B (and)
10x0	ALUout = A+B	(add)	1011	ALUout = A OR B (or)
11x0	ALUout = A-B	(sub)	1101	ALUout = A AND (NOT B)
			1111	ALUout = A OR (NOT B)

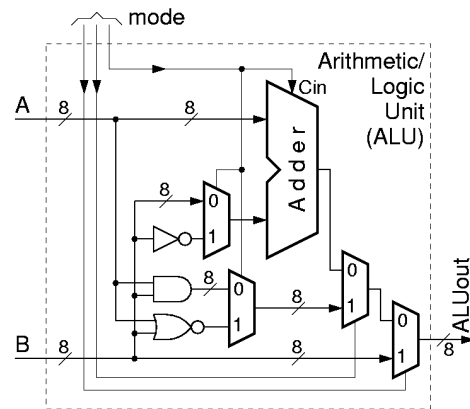11.1b Αναθεωρημένη Αριθμητική/Λογική Μονάδα (ALU):

Παρ' ότι στο μάθημα διδάχτηκε η ALU της §11.1a, εντούτοις αποφασίστηκε στο εργαστήριο να χρησιμοποιήσουμε μιά άλλη ALU, αυτήν που φαίνεται στο σχήμα δεξιά, επειδή η νέα κωδικοποίηση των mode bits απλοποιεί το κύκλωμα ελέγχου που θα κατασκευαστεί από τους φοιτητές στο εργαστήριο. Η νέα ALU χρησιμοποιεί μόνο τρία mode bits, έναντι τεσσάρων της προηγούμενης· στο εργαστήριο, τα 3 bits που χρησιμοποιούνται είναι τα 3 δεξιά (LS) από τα 4 υπάρχοντα bits.

Επίσης, η νέα ALU παρέχει μία πράξη λιγότερη από την παλαιά: οι πράξεις **OR** και **NOT** έχουν ενοποιηθεί σε μία και μόνη πράξη **NOR**: αυτό έγινε γιατί ο υπολογιστής μας, όπως θα δούμε πιά κάτω, δέχεται μόνο 16 συνολικά εντολές, και δεν υπήρχε μεταξύ τους χώρος και για την OR και για την NOT. Όταν χρειαζόμαστε ένα απλό NOT, μπορούμε να κάνουμε NOR με το μηδέν, και όποτε χρειαζόμαστε ένα OR μπορούμε να κάνουμε πρώτα ένα NOR και μετά ένα NOT (δηλ. NOR με μηδέν). Έτσι, στο εργαστήριο, η κωδικοποίηση των ALU mode bits θα είναι αυτή που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα· η τελεία αριστερά είναι για να μας θυμίζει ότι στο εργαστήριο το αριστερό (MS) mode bit παραμένει αχρησιμοποίητο.




mode :	Πράξη :	Όνομα :
.000	ALUout = A+B	(add)
.001	ALUout = A-B	(sub)
.010	ALUout = A AND B	(and)
.011	ALUout = NOT (A OR B)	(nor)
.1xx	ALUout = B	(passB)

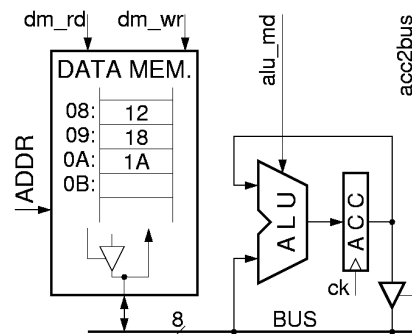11.2 Πράξεις ALU σ' έναν Επεξεργαστή Τύπου Συσσωρευτή (Accumulator):

Τώρα που έχουμε την ALU όπου θα εκτελούνται οι πράξεις, το επόμενο θέμα είναι πάνω σε ποιούς αριθμούς θα γίνονται αυτές οι πράξεις, πού θα βρίσκονται αυτοί οι αριθμοί, και πώς θα τους επιλέγουμε. Δεδομένου ότι οι υπολογιστές προορίζονται για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, προφανώς θα χρειαστούμε μία (μεγάλη) μνήμη (§9.3) όπου θα κρατιούνται αυτά τα δεδομένα. Αυτή τη λέμε "**Μνήμη Δεδομένων**" (Data Memory), και φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Για να γίνει μία πράξη (π.χ. πρόσθεση), χρειαζόμαστε δύο αριθμούς πάνω στους οποίους θα γίνει η πράξη, και χρειάζεται να τοποθετηθεί κάπου και το αποτέλεσμα της πράξης. Υπάρχουν υπολογιστές που για να γίνει αυτό διαβάζουν δύο αριθμούς από τη μνήμη δεδομένων, και γράφουν το αποτέλεσμα επίσης σε κάποια θέση της μνήμης δεδομένων. Για μας όμως, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύπλοκο, διότι θα απαιτούσε τρεις χωριστές προσπελάσεις στη μνήμη --δύο αναγνώσεις και μία εγγραφή. Εμείς θα ακολουθήσουμε μιά άλλη "αρχιτεκτονική" υπολογιστή --την απλούστερη που έχει υπάρξει ιστορικά: την *αρχιτεκτονική συσσωρευτή* (accumulator architecture). Στην αρχιτεκτονική αυτή, υπάρχει ένας ειδικός καταχωρητής, έξω από τη μνήμη δεδομένων, ο οποίος κρατάει έναν αριθμό --το αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης πράξης. Κάθε καινούργια πράξη γίνεται ανάμεσα σε αυτό το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα και σ' ένα καινούργιο αριθμό που διαβάζουμε από τη μνήμη, και αφήνει το αποτέλεσμά της πάλι σε αυτόν τον ειδικό καταχωρητή. Έτσι, π.χ., αν κάνουμε συνεχείς προσθέσεις, συσσωρεύεται σε αυτόν τον καταχωρητή το άθροισμα όλων των αριθμών που διαβάσαμε από τη μνήμη και προσθέσαμε, και γι' αυτό ο καταχωρητής αυτός ονομάστηκε "**συσσωρευτής**" (accumulator). Οι σημερινοί υπολογιστές έχουν αρκετούς τέτοιους καταχωρητές --συνήθως 32· τους ονομάζουμε "καταχωρητές γενικού σκοπού" (general-purpose registers), και όχι συσσωρευτές.

Στο σχήμα φαίνεται η απαιτούμενη συνδεσμολογία για να γίνονται οι πράξεις όπως τις περιγράψαμε. Ο συσσωρευτής είναι ένας ακμοπυροδότητος καταχωρητής (§8.5), που σημειώνεται σαν "ACC". Ένα εξωτερικό κύκλωμα, που θα δούμε σε λίγο, τροφοδοτεί τη διεύθυνση ADDR στη μνήμη δεδομένων, καθώς και τα σήματα ελέγχου ανάγνωσης (*dm_rd* - data memory read enable) και εγγραφής (*dm_wr* - data memory write enable), προκαλώντας την ανάγνωση ή μιάς λέξης (δηλ. ενός αριθμού) από τη θέση μνήμης ADDR. Η ALU παίρνει το περιεχόμενο του συσσωρευτή ACC στη μιά της είσοδο, και τον αριθμό που διαβάσαμε από τη μνήμη στην άλλη· το εξωτερικό κύκλωμα ελέγχου προσδιορίζει, μέσω του *alu_md* (ALU mode), το είδος της πράξης που πρέπει να γίνει, και το αποτέλεσμα της πράξης δίδεται σαν είσοδος στο συσσωρευτή. Όταν έλθει η ενεργή ακμή του ρολογιού, το αποτέλεσμα αυτής της πράξης αντικαθιστά το παλιό περιεχόμενο του συσσωρευτή. Κατά καιρούς, πρέπει το αποτέλεσμα των πράξεων να αποθηκεύεται (γράφεται) σε μιά επιθυμητή θέση (λέξη) μνήμης, προκειμένου μετά να ξεκινήσει κάποια νέα



σειρά πράξεων στο συσσωρευτή. Για να γίνεται η αποθήκευση αυτή προβλέφτηκε ένας τρικατάστατος οδηγητής, δεξιά κάτω, ο οποίος τοποθετεί το περιεχόμενο του ACC πάνω στη λεωφόρο (bus), απ' όπου και το παραλαμβάνει η μνήμη για να γίνει η εγγραφή. Τα σήματα ελέγχου που πρέπει να ενεργοποιηθούν είναι τα *acc2bus* (ACC προς bus - ACC to bus, όπου το "2" είναι ομόηχο με το "to") και *dm_wr*.

11.3 Πρόγραμμα και Εντολές: οι Οδηγίες για τις Πράξεις

Για να λειτουργήσει το παραπάνω κύκλωμα και να γίνουν οι επιθυμητές πράξεις, πρέπει κάποιος να τροφοδοτεί τις διευθύνσεις, *ADDR*, και τα σήματα ελέγχου των πράξεων, *dm_rd*, *alu_md*, *acc2bus*, και *dm_wr*. Τη δουλειά αυτή αναλαμβάνει ένα άλλο κύκλωμα, που θα δούμε παρακάτω, το οποίο ακολουθεί πιστά τις σχετικές οδηγίες που έχει γράψει ένας άνθρωπος (με τη βοήθεια κάποιου υπολογιστή) και οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε μία μνήμη. Κάθε οδηγία για μία συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια λέγεται **εντολή** (instruction), και το σύνολο των εντολών που έχουν δοθεί σ' έναν υπολογιστή (έχουν γραφτεί στη μνήμη του) και τις οποίες αυτός ακολουθεί σε δεδομένη στιγμή λέμε ότι αποτελούν το **πρόγραμμα** (program) που αυτός "εκτελεί" (executes) ή "τρέχει" (runs) τη δεδομένη στιγμή. Τα κυκλώματα αποτελούν το **υλικό** (hardware) του υπολογιστή, και τα προγράμματα που τρέχουν ή μπορούν να τρέξουν σε αυτόν αποτελούν το **λογισμικό** του (software).

Ο κάθε υπολογιστής "καταλαβαίνει", δηλαδή μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτελέσει, ορισμένες μόνο, συγκεκριμένες εντολές ή τύπους εντολών· αυτές τις ονομάζουμε σύνολο ή **ρεπερτόριο εντολών** (instruction set) του υπολογιστή. Οι εντολές του δικού μας υπολογιστή αποτελούνται από δύο κομμάτια καθεμία: έναν "κώδικα πράξης" (operation code, ή **opcode** εν συντομία), και μία **διεύθυνση ADDR**. Κάθε εντολή αποτελείται από 12 bits, από τα οποία τα 4 MS bits είναι ο opcode και τα 8 LS bits είναι η διεύθυνση. Σ' αυτό το εργαστήριο, ο υπολογιστής μας θα έχει το ρεπερτόριο των 8 εντολών που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα· μερικές εντολές θα εξηγηθούν σε επόμενες παραγράφους· στο επόμενο εργαστήριο, θα προσθέσουμε και τις υπόλοιπες 8 εντολές.

Ρεπερτόριο Εντολών (Instruction Set):

Γλώσσα Μηχανής:	Γλ. Assembly:	Σημαίνει:
0000aaaaaaaa	<i>add ADDR</i>	ACC ← ACC + DM[ADDR]
0001aaaaaaaa	<i>sub ADDR</i>	ACC ← ACC - DM[ADDR]
0010aaaaaaaa	<i>and ADDR</i>	ACC ← ACC AND DM[ADDR]
0011aaaaaaaa	<i>nor ADDR</i>	ACC ← NOT (ACC OR DM[ADDR])
0100aaaaaaaa	<i>input ADDR</i>	DM[ADDR] ← εξωτερική είσοδος από πληκτρολόγιο (§
0101aaaaaaaa	<i>load ADDR</i>	ACC ← DM[ADDR]
0110aaaaaaaa	<i>store ADDR</i>	DM[ADDR] ← ACC
0111aaaaaaaa	<i>jump ADDR</i>	PC ← ADDR (επόμενη εντολή σε ADDR - §11.9)

Στην αριστερή στήλη του πίνακα φαίνεται η κάθε εντολή σε **Γλώσσα Μηχανής** (machine language, ή object code, ή binary code), δηλαδή όπως αυτή υπάρχει μέσα στη μνήμη (εντολών) του υπολογιστή (άσσοι και μηδενικά). Τα 4 MS (αριστερά) bits της εντολής, όπως είπαμε, είναι ο opcode και υποδεικνύουν το είδος της πράξης. Τα 8 LS (δεξιά) bits της εντολής, που φαίνονται σαν "aaaaaaaa", είναι τα 8 bits της διεύθυνσης ADDR, όπως είπαμε παραπάνω.

Στο μεσαίο μέρος του πίνακα φαίνεται η συμβολική γραφή της εντολής: η πρώτη λέξη είναι το σύμβολο του opcode, ενώ το *ADDR* αντικαθίσταται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη διεύθυνση που επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε --έναν αριθμό από 0 μέχρι 255, αφού οι διευθύνσεις είναι οκτάμπιτες στον υπολογιστή μας. Ένα πρόγραμμα με τις εντολές του γραμμένες με αυτό το συμβολισμό λέμε ότι είναι γραμμένο σε **Γλώσσα Assembly**. Στη μνήμη του υπολογιστή, φυσικά, το μόνο που υπάρχει είναι άσσοι και μηδενικά, άρα για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα Assembly πρέπει πρώτα να μετατραπεί στην δυαδική του αναπαράσταση, δηλαδή στη Γλώσσα Μηχανής. Η μετατροπή αυτή είναι πολύ απλή: κάθε συμβολικός opcode αντικαθίσταται με τον αντίστοιχο δυαδικό του κώδικα, και κάθε διεύθυνση μετατρέπεται στο δυαδικό. Τη μετατροπή αυτή (και μερικές άλλες σχετικές βοηθητικές εργασίες) την κάνει συνήθως ένα μικρό πρόγραμμα υπολογιστή που ονομάζεται **Assembler**.

Στις δεξιές στήλες του πίνακα φαίνεται μία "εξίσωση μεταφοράς καταχωρητών" (register transfer equation), η οποία περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου ο υπολογιστής να εκτελέσει την εντολή. Σε αυτές τις εξισώσεις, το αριστερό βέλος υποδεικνύει μεταφορά και εγγραφή πληροφορίας (εκχώρηση - assignment). Ο συμβολισμός "DM[ADDR]" σημαίνει τη θέση (λέξη) της μνήμης δεδομένων (DM) στη διεύθυνση ADDR. Όταν ο συσσωρευτής, ACC, εμφανίζεται και δεξιά και αριστερά από το βέλος, τότε δεξιά μεν σημαίνει το παλιό περιεχόμενό του (πριν την ακμή ρολογιού), αριστερά δε σημαίνει τη νέα τιμή του (μετά την ακμή ρολογιού) --όπως και στις εκχωρήσεις (assignments) των γλωσσών προγραμματισμού.

Έτσι, η εντολή *load ADDR* (φόρτωση) διαβάζει τον αριθμό που περιέχεται στη διεύθυνση *ADDR* της μνήμης, δηλαδή διαβάζει το DM[ADDR], και το αντιγράφει στο συσσωρευτή. Η εντολή *add ADDR* προσθέτει το παλιό

περιεχόμενο του ACC με τον αριθμό που περιέχεται στη διεύθυνση *ADDR* της μνήμης, και γράφει το αποτέλεσμα στον ACC. Αντίστοιχα, οι εντολές *sub*, *and*, *nor* κάνουν τις ανάλογες πράξεις. Τέλος, η εντολή *store ADDR* (αποθήκευση) αντιγράφει το περιεχόμενο του ACC στη θέση (λέξη) μνήμης με διεύθυνση *ADDR*. Στην παράγραφο 11.8 θα μιλήσουμε για την εντολή *input ADDR*, η οποία γράφει ομοίως στη θέση (λέξη) μνήμης με διεύθυνση *ADDR*, αλλά γράφει δεδομένα από μίαν εξωτερική είσοδο (πληκτρολόγιο) και όχι από τον συσσωρευτή. Στην παράγραφο 11.9 θα μιλήσουμε για την εντολή *jump ADDR*, η οποία κάνει ώστε η επόμενη εντολή που θα εκτελεστεί να μην είναι η "από κάτω" γραμμένη στη μνήμη εντολών, αλλά μία άλλη (στη διεύθυνση *ADDR*).

Για παράδειγμα, λοιπόν, αν η μνήμη δεδομένων περιέχει τους αριθμούς που φαίνονται στο παραπάνω σχήμα (διευθύνσεις και δεδομένα φαίνονται στο δεκαεξαδικό), τότε το πρόγραμμα: "*load 08; add 09; add 0A; store 0B;*" θα προκαλέσει τις εξής ενέργειες. Πρώτα θα διαβαστεί ο αριθμός 12 (δεκαεξαδικό) από τη θέση 08 και θα γραφτεί στο συσσωρευτή· μετά, θα διαβαστεί ο αριθμός 18₁₆ και θα προστεθεί στον 12₁₆ παράγοντας το αποτέλεσμα 2A (δεκαεξαδικό) το οποίο και θα γραφτεί στο συσσωρευτή· εν συνεχεία, θα διαβαστεί το 1A από τη θέση 0A, θα προστεθεί στο 2A, και το αποτέλεσμα 44 (δεκαεξαδικό) θα μείνει στο συσσωρευτή· και τέλος, το περιεχόμενο 44₁₆ του συσσωρευτή θα γραφτεί στη θέση μνήμης 0B.


11.4 Ανάγνωση & Εκτέλεση Εντολών:

Για να μπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει τις εντολές του προγράμματος, πρέπει αυτές να είναι κάπου γραμμένες, και από εκεί να τις διαβάζει μία-μία και να τις εκτελεί. Αυτός είναι ο ρόλος των στοιχείων που θα προσθέσουμε εδώ στο κύκλωμα της §11.2, και τα οποία φαίνονται στο επόμενο σχήμα - αριστερό ήμισυ. Το πρόγραμμα είναι αποθηκευμένο στη "**Μνήμη Εντολών**" (Instruction Memory). Κανονικά, οι υπολογιστές χρησιμοποιούν την ίδια μνήμη για να αποθηκεύουν τόσο τα δεδομένα όσο και το πρόγραμμα (σε χωριστές διευθύνσεις το καθένα)· με τον τρόπο αυτό, αν έχουμε ένα μικρό πρόγραμμα υπάρχει χώρος για πολλά δεδομένα, και αντιστρόφως, αν έχουμε λίγα δεδομένα μπορεί το πρόγραμμα να είναι μεγάλο. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε δύο χωριστές μνήμες, μία για δεδομένα και μία για εντολές, για να απλοποιηθεί το κύκλωμα και η λειτουργία του. Για να μπορέσει το κύκλωμά μας να εκτελέσει μίαν εντολή, πρέπει να την διαβάσει από τη μνήμη εντολών, και για το σκοπό αυτό χρειάζεται τη διεύθυνση της μνήμης αυτής όπου βρίσκεται η επιθυμητή εντολή. Αυτός είναι ο ρόλος του "**Μετρητή Προγράμματος**" (Program Counter - PC): ο καταχωρητής αυτός κρατά τη διεύθυνση της μνήμης εντολών όπου βρίσκεται η εντολή που θέλουμε να εκτελέσουμε.

Στο παράδειγμα του σχήματος, ο PC περιέχει τον αριθμό 10 (δεκαεξαδικό), ο οποίος δίδεται σε διεύθυνση στη μνήμη εντολών· η μνήμη εντολών διαβάζει και μας δίνει το περιεχόμενο της θέσης 10, το οποίο εδώ τυχαίνει να είναι η εντολή *load 08* --κωδικοποιημένη σε γλώσσα μηχανής φυσικά, δηλαδή "010100001000" σύμφωνα με το παραπάνω ρεπερτόριο εντολών. Κάθε λέξη της μνήμης εντολών είναι 12

bits, και περιέχει μίαν εντολή. Τα 12 σύρματα ανάγνωσης που βγαίνουν από τη μνήμη αυτή, τα χωρίζουμε σε 4 αριστερά (MS) σύρματα που πηγαίνουν στο κύκλωμα ελέγχου, και 8 δεξιά (LS) σύρματα που πηγαίνουν σε διεύθυνση στη μνήμη δεδομένων. Αφού όλες οι εντολές του υπολογιστή μας αποτελούνται από έναν opcode στα 4 MS bits και μία διεύθυνση στα 8 LS bits, με τη συνδεσμολογία αυτή πηγαίνει ο opcode στο κύκλωμα ελέγχου και η διεύθυνση στη μνήμη δεδομένων. Στο παράδειγμά μας, ο opcode είναι 0101 (που σημαίνει *load*), και η διεύθυνση είναι 00001000 (δηλ. 08 δεκαεξαδικό). Το κύκλωμα ελέγχου, βλέποντας την εντολή *load*, θα ζητήσει ανάγνωση από τη μνήμη δεδομένων (*dm_rd=1*, *dm_wr=0*, *acc2bus=0*) και θα θέσει την ALU σε λειτουργία *passB* (*alu_md=1xx*). Η μνήμη δεδομένων, βλέποντας τη διεύθυνση 08 και ότι της ζητείται ανάγνωση, θα τοποθετήσει τον αριθμό 12 στη λεωφόρο· η ALU, εκτελώντας λειτουργία *passB*, θα περάσει τον αριθμό 12 στην έξοδό της· στην ενεργή ακμή του ρολογιού, ο αριθμός αυτός θα γραφτεί στο συσσωρευτή ACC, ολοκληρώνοντας έτσι την εκτέλεση της εντολής *load 08*.


Μετά την εκτέλεση της εντολής *load 08* από τη θέση 10 της μνήμης εντολών, πρέπει να εκτελεστεί η επόμενη εντολή. Κατά πάγια σύμβαση, εκτός ειδικών εξαιρέσεων που θα δούμε πιά κάτω (§11.9), η επόμενη εντολή βρίσκεται γραμμένη στην ακριβώς επόμενη θέση μνήμης --εδώ, στη διεύθυνση 11. Για να προκύψει η επόμενη αυτή διεύθυνση για τη μνήμη εντολών, χρησιμοποιούμε τον αυξητή (*incrementor*) που φαίνεται αριστερά στο σχήμα, δηλαδή έναν αθροιστή με δεύτερη είσοδο --εδώ, στην ίδια παραπάνω ενεργή ακμή του ρολογιού που γράφεται ο αριθμός 12 στο συσσωρευτή ACC, γράφεται και το αποτέλεσμα της πρόσθεσης 10+1=11 στον καταχωρητή PC. Το αποτέλεσμα είναι ότι στον επόμενο κύκλο ρολογιού ο PC θα περιέχει 11·

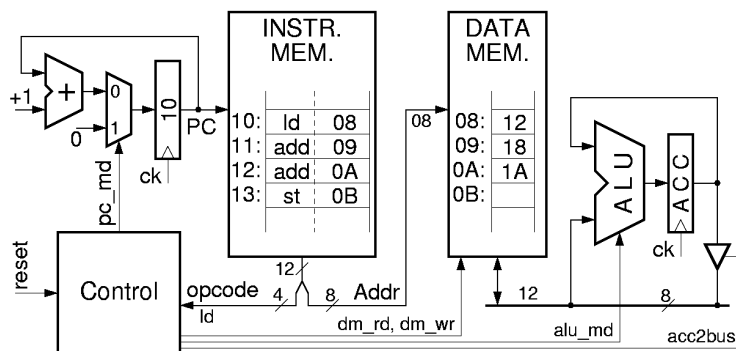

η μνήμη εντολών θα διαβάσει και θα μας δώσει το περιεχόμενο "000000001001" της θέσης 11, δηλαδή την εντολή `add 09`. το κύκλωμα ελέγχου, βλέποντας `opcode=0000` (`add`), θα δώσει `dm_rd=1`, `dm_wr=0`, `acc2bus=0`, και `alu_md=000` (δηλ. `add`). η μνήμη δεδομένων, βλέποντας διεύθυνση 09 και `dm_rd=1`, θα διαβάσει και θα δώσει στη λεωφόρο τον αριθμό 18. η ALU, βλέποντας `ACC=12`, στη λεωφόρο το 18, και `alu_md=add`, θα προσθέσει $12+18$ και θα δώσει στην έξοδο της 2A. και ο αθροιστής/αυξητής αριστερά, βλέποντας `PC=11`, θα δώσει στην έξοδο του $11+1=12$. Μόλις έλθει η επόμενη ενεργή ακμή ρολογιού, το 2A θα μπει στον ACC, και το 12 θα μπει στον PC, ολοκληρώνοντας έτσι την εκτέλεση της εντολής `add 09`, και προετοιμάζοντάς μας για την επόμενη εντολή, `add 0A`, από τη θέση 12. Ο καταχωρητής PC ονομάζεται "Μετρητής Προγράμματος" ακριβώς επειδή είναι κατά βάση ένας μετρητής που αυξάνεται κατά 1 στο τέλος της εκτέλεσης κάθε εντολής για να μας δώσει τη διεύθυνση της επόμενης εντολής. ο πολυπλέκτης που υπάρχει στην είσοδο του προορίζεται για την αρχικοποίησή του, όταν δίδεται σήμα `reset`.

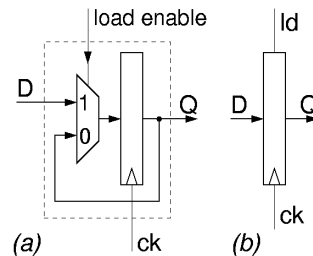
11.5 Καταχωρητές με Επίτρεψη Φόρτωσης (Load Enable)

Είδαμε παραπάνω ότι ο απλός υπολογιστής μας χρησιμοποιεί δύο καταχωρητές (ακμοπυροδοτούς), τους ACC και PC. Κάθε ακμοπυροδοτούς καταχωρητής αποτελείται από πολλαπλά ακμοπυροδοτήτα flip-flops (εδώ 8 flip-flops, αφού οι καταχωρητές μας είναι οκτάμπιτοι), όπως ένας καταχωρητής μανταλωτών (§7.5) αποτελείται από πολλαπλούς μανταλωτές --έναν για κάθε bit. Το κύκλωμα της παραγράφου 8.5 για τα ακμοπυροδοτήτα flip-flops και καταχωρητές ήταν τέτοιο που ανεξαιρέτα σε κάθε ενεργή ακμή ρολογιού η τιμή των συρμάτων εισόδου έμπαινε μέσα (εγγράφονταν) στον καταχωρητή. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου δεν θέλουμε τέτοια εγγραφή να γίνεται σε κάθε (ενεργή) ακμή ρολογιού, αλλά μόνο στις ακμές εκείνες που εμείς επιλέγουμε --και αυτό θα το χρειαστούμε και στον δικό μας υπολογιστή, ιδιαίτερα στο επόμενο εργαστήριο. Στις περιπτώσεις αυτές, χρησιμοποιούμε το κύκλωμα που φαίνεται στο σχήμα δεξιά (a), και το οποίο συμβολίζουμε με το σύμβολο (b). Το κύκλωμα αυτό έχει ένα σήμα ελέγχου "επίτρεψης φόρτωσης" (`load enable`): όταν το σήμα αυτό είναι 0 (λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της ενεργής ακμής του ρολογιού), τότε η τιμή που είναι αποθηκευμένη στον καταχωρητή δεν αλλάζει μετά την ακμή, επειδή στην πραγματικότητα ξαναφορτώνεται η ίδια τιμή. Όταν όμως το σήμα επίτρεψης φόρτωσης είναι 1 (σ' ένα μικρό χρονικό παράθυρο γύρω από την ακμή του ρολογιού), τότε η τιμή των συρμάτων εισόδου, D, εγγράφεται σαν νέα τιμή του καταχωρητή στην ακμή του ρολογιού.



 
11.6 Ο απλός Υπολογιστής του Εργαστηρίου

Στη φωτογραφία φαίνεται η πλακέτα που υλοποιεί τον "δρόμο δεδομένων" (datapath) του απλού υπολογιστή, την οποία θα βρείτε στο εργαστήριο. Αυτό που λείπει και πρέπει εσείς να φτιάξετε είναι το κύκλωμα ελέγχου, που "ενορχηστρώνει" όλες τις λειτουργίες που το datapath είναι σε θέση να κάνει. Το κύκλωμα ελέγχου παίρνει σαν εισόδους τα 4 bits του `opcode` (κάτω αριστερά) --και αργότερα και 2 bits σύγκρισης του συσσωρευτή με το μηδέν (κάτω δεξιά)-- και δίνει σαν εξόδους όλα τα σήματα ελέγχου, στην επάνω άκρη της πλακέτας.



Η πλακέτα του datapath έχει περισσότερα στοιχεία από αυτά που είδαμε στην §11.4, προκειμένου να προσφέρει και τις λειτουργίες που θα περιγράψουμε παρακάτω σε αυτό και στο επόμενο εργαστήριο. Το πλήρες κύκλωμα που υλοποιεί η πλακέτα φαίνεται στο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα. Υπάρχουν εννέα διψήφιοι ενδείκτες 7 τμημάτων (7-segment displays) οι οποίοι σας δείχνουν ανά πάσα στιγμή την παρούσα τιμή σε εννέα ενδιαφέροντα (οκτάμπιτα) σημεία του κυκλώματος: ο κάτω-κάτω (μέση) ενδείκτης μετράει τους κύκλους ρολογιού. Οι ενδείκτες αυτοί λειτουργούν στο **δεκαεξαδικό** --τα ψηφία πάνω από το 9 μοιάζουν με A, b, c, d, E, και F· προσοχή: το 6 διαφέρει από το b κατά το ότι το μεν 6 έχει παύλα επάνω, ενώ το b δεν έχει.

Εκτός από τους διψήφιους ενδείκτες 7 τμημάτων για τους οκτάμπιτους δρόμους, υπάρχουν και μικρές LED που δείχνουν τις τιμές μεμονωμένων bits. Οι **κόκκινες LED** δείχνουν ποιός από τους τρικατάστατους οδηγητές που οδηγούν το BUS είναι ενεργοποιημένος. Όταν δεν είναι ενεργοποιημένος κανένας οδηγητής του BUS, ή όταν είναι ενεργοποιημένοι δύο ή περισσότεροι, τότε η τιμή του BUS είναι απροσδιόριστη, η πλακέτα κατασκευάζει εσωτερικά και δείχνει στους ενδείκτες **ψευδοτυχαίες** τιμές, οι οποίες εναλλάσσονται με ρυθμό περίπου 2 Hz (η πλακέτα υλοποιεί εσωτερικά το BUS μέσω ενός πολυπλέκτη, οπότε δεν καίγεται όταν ανάβουν δύο ή περισσότεροι οδηγητές --αυτό βέβαια δεν είναι δικαιολογία για να οδηγήτε απρόσεκτα το BUS...). Οι **πράσινες LED** δείχνουν τις τιμές των εξόδων της πλακέτας: opcode και τα 2 bits σύγκρισης του συσσωρευτή με το μηδέν. Οι **κίτρινες LED** δείχνουν τις τιμές των εισόδων της πλακέτας, δηλαδή των σημάτων ελέγχου. Στους δύο πολυπλέκτες, ανάβει πάντα μία από τις δύο LED, υποδεικνύοντας την επιλεγμένη είσοδο: τιμή μηδέν (0) του σήματος ελέγχου επιλέγει την επάνω είσοδο, και τιμή ένα (1) επιλέγει την κάτω. Στους τρεις καταχωρητές, η LED δείχνει την τιμή του σήματος επίτρεψης φόρτωσης (1 = αναμένη = φόρτωση στην επόμενη ακμή ρολογιού).

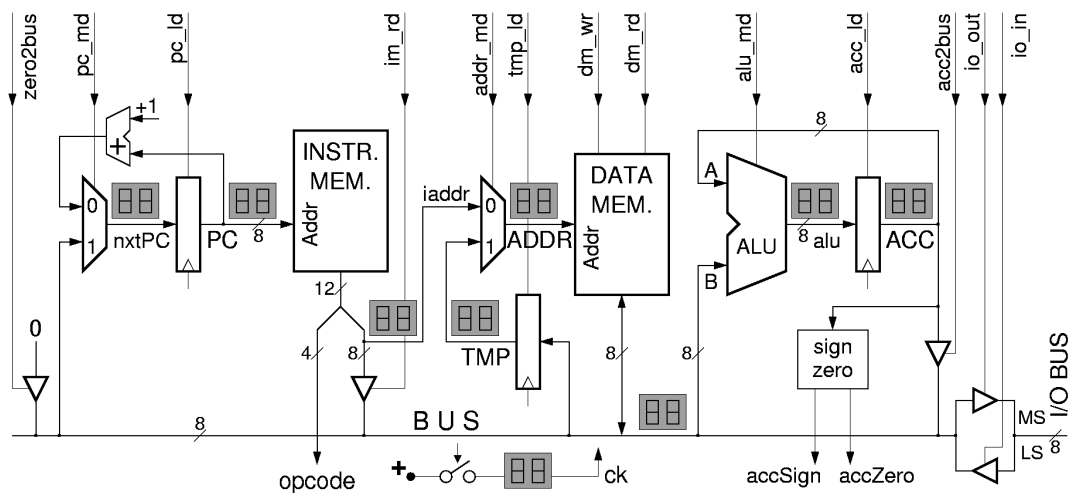

Οι εισοδοί των σημάτων ελέγχου της πλακέτας, στην επάνω πλευρά, έχουν ασθενείς **αντιστάσεις καθέλκυσης** πάνω στην πλακέτα, επομένως αν τις αφήσετε ανοικτοκυκλωμένες (ασύνδεται) παίρνουν την **default τιμή μηδέν (0)**. Αυτό είναι χρήσιμο για τους πολυπλέκτες (εκτελούν την συνηθισμένη λειτουργία τους που είδαμε στην §11.4), και για τους τρικατάστατους οδηγητές (όλοι σβηστοί --αρκεί να ανάψετε έναν): για τους καταχωρητές, η default τιμή 0 δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, δεδομένου ότι στο σημερινό εργαστήριο θέλουμε πάντα να φορτάνουμε τον PC, και συχνά τον ACC. Η *Μνήμη Εντολών* βρίσκεται πάντα σε κατάσταση **ανάγνωσης**, δηλαδή λειτουργεί πάντα σαν συνδυαστικό κύκλωμα --δεν μπορείτε να εγγράψετε σε αυτήν (Read-Only Memory - ROM). Στο μέσον της κάτω πλευράς υπάρχει ένας διακόπτης που αποτελεί την είσοδο **ρολογιού**: όποτε πατιέται $ck=1$ (και ανάβει η κόκκινη LED από πάνω του), και όποτε είναι ελεύθερος $ck=0$: ο διακόπτης αυτός είναι debounced (§8.8).

Σε σχέση με όσα είδαμε στην §11.4, οι επιπλέον δρόμοι που υπάρχουν στην πλακέτα είναι οι εξής, από αριστερά προς τα δεξιά: **(α)** Ο τρικατάστατος οδηγητής που ελέγχεται από το zero2bus μπορεί να δώσει αρχικές τιμές σε διάφορες μονάδες πάνω στο BUS. **(β)** Ο πολυπλέκτης στην είσοδο του PC, ελεγχόμενος από το pc_md, επιτρέπει η επόμενη εντολή να μην είναι πάντα η "από κάτω" (η "συν ένα") της τωρινής. **(γ)** Ο τρικατάστατος οδηγητής στα 8 LS bits της εντολής, που ελέγχεται από το im_rd, προορίζεται για τα άλματα (§11.9) και άλλες λειτουργίες του επόμενου εργαστηρίου. **(δ)** Ομοίως, ο καταχωρητής TMP και ο πολυπλέκτης στην έξοδό του είναι για το επόμενο εργαστήριο. **(ε)** Το στοιχείο "sign, zero" στην έξοδο του συσσωρευτή, που γεννά τις εξόδους accSign και accZero, συγκρίνει την τιμή του συσσωρευτή με το μηδέν (ίση, άνιση, αρνητική, θετική ή μηδέν), και θα το χρειαστούμε στις διακλαδώσεις υπό συνθήκη, στο επόμενο εργαστήριο. **(στ)** Τέλος, οι δύο τρικατάστατοι οδηγητές δεξιά, ελεγχόμενοι από τα io_out και io_in, προορίζονται για επικοινωνία με τον έξω κόσμο (I/O BUS) --βλ. §11.8.

Πείραμα 11.7a: Γνωριμία με την Πλακέτα και την ALU του απλού Υπολογιστή

Στο πρώτο αυτό πείραμα θα ασχοληθούμε μόνο με την ALU --δεν θα βάλουμε την πλακέτα ακόμα να εκτελεί κανονικές εντολές σαν να είναι υπολογιστής. Όταν ανάβουμε την τροφοδοσία, οι μνήμες εντολών και δεδομένων αρχικοποιούνται αυτόματα με ορισμένες τιμές (από μία ROM πάνω στην πλακέτα), και επίσης ο PC αρχικοποιείται στο μηδέν (0): αυτά, καθώς και οι default τιμές των σημάτων ελέγχου διευκολύνουν την έναρξη των πειραμάτων μας. **(α)** Συνδέστε με 3 σύρματα τα 3 δεξιά (LS) bits του opcode στα 3 δεξιά (LS) bits του alu_md: έτσι, ο έλεγχος του τι πράξη κάνει η ALU θα γίνεται από τα περιεχόμενα των πρώτων θέσεων της μνήμης εντολών, που έχουν γραφτεί για το σκοπό αυτό (δεν πρόκειται για σύνδεση κανονικής λειτουργίας υπολογιστή --πρόκειται μόνο για σύνδεση πρώτης δοκιμής). **(β)** Συνδέστε με 3 σύρματα τα pc_ld, dm_rd, και acc_ld στην θετική τάση τροφοδοσίας (λογικό 1) στην πλακέτα συνδέσεων (breadboard): έτσι, το BUS θα οδηγείται πάντα από τη μνήμη δεδομένων (dm_rd=1, ενώ dm_wr έχει την default τιμή 0), η ALU θα κάνει πάνω σε αυτή την τιμή του BUS την πράξη που της υποδεικνύει ο opcode (α), και σε κάθε πάτημα του διακόπτη-ρολογιού το αποτέλεσμα αυτής της πράξης θα γράφεται στον ACC (acc_ld=1), ο δε PC θα αυξάνει κατά 1 (nxtPC=PC+1 αφού pc_md έχει την default τιμή 0, και η νέα τιμή PC+1 θα γράφεται πάντα στον PC επειδή pc_ld=1). Έτσι, θα πρέπει να παρατηρήσετε τις εξής τιμές στους πρώτους κύκλους ρολογιού μετά το άναμα της τροφοδοσίας, βάσει των περιεχομένων των πρώτων θέσεων των μνημών εντολών και δεδομένων, όπως αυτά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Τα περιεχόμενα της μνήμης είναι γραμμένα με τα 4 MS bits (opcode) στο δυαδικό, και τα 8 LS bits (ADDR) στο δεκαεξαδικό.

```

ADDR   I_MEM:      alu_md:  Αποτέλεσμα μετά την ακμή ρολογιού:

00:   0100.10    passB   ACC := DM[10] = FD
01:   1111.10    passB   ACC := DM[10] = FD
02:   0010.07    and     ACC := ACC and DM[07] = FD AND 0F = 0D
03:   0011.00    nor     ACC := ACC nor DM[00] = 0D nor 00 = not 0D = F2
04:   0011.04    nor     ACC := ACC nor DM[04] = F2 nor 08 = not FA = 05
05:   0000.03    add     ACC := ACC + DM[03] = 05 + 04 = 09
06:   0000.01    add     ACC := ACC + DM[01] = 09 + 01 = 0A
07:   0000.0F    add     ACC := ACC + DM[0F] = 0A + FF = 09
08:   0000.04    add     ACC := ACC + DM[04] = 09 + 08 = 11
09:   0001.02    sub     ACC := ACC - DM[02] = 11 - 02 = 0F
0A:   0001.05    sub     ACC := ACC - DM[05] = 0F - 10 = FF
0B:   0001.01    sub     ACC := ACC - DM[01] = FF - 01 = FE
0C:   0010.0A    and     ... < συμπληρώστε τον πίνακα εσείς >
0D:   0011.06    ... < συμπληρώστε τον πίνακα πριν το εργαστήριο >
0E:   0000.0B    ... < συμπληρώστε πριν το εργαστήριο >
0F:   0000.06    ... < συμπληρώστε πριν το εργαστήριο >

```

```

Αρχικά Περιεχόμενα Μνήμης Δεδομένων (διευθύνσεις & δεδομένα στο δεκαεξαδικό):
ADDR  D_MEM      ADDR  D_MEM  [ Μετέπειτα Χρήση: ]

00:   00          08:   12
01:   01          09:   18
02:   02          0A:   1A
03:   04          0B:   F0      [ αργότερα: tmp ]
04:   08          0C:   F8      [ αργότερα: sum ]
05:   10          0D:   FC (= -4 αν ερμηνευτεί σαν προσημασμένος)
06:   80          0E:   FE (= -2 αν ερμηνευτεί σαν προσημασμένος)
07:   0F          0F:   FF (= -1 αν ερμηνευτεί σαν προσημασμένος)
          10:   FD      [ αργότερα: δεδομένα εισόδου από ηλεκτρολόγιο ]

```

Πείραμα 11.7b: Γνωριμία με τα Σήματα Ελέγχου του απλού Υπολογιστή

Αφήστε τα 3 LS bits του opcode να τροφοδοτούν τα 3 LS bits του alu_md, και αφήστε (αν θέλετε) και το pc_ld συνδεδεμένο μονίμως στο λογικό 1. Όμως, τροφοδοτήστε τώρα: **(α)** το dm_rd από τον διακόπτη M της κυρίως πλακέτας, **(β)** το acc_ld από τον διακόπτη N της κυρίως πλακέτας, **(γ)** το acc2bus από τον διακόπτη A της κυρίως πλακέτας, **(δ)** το dm_wr από τον διακόπτη B της κυρίως πλακέτας, **(ε)** το io_in από τον διακόπτη C της κυρίως πλακέτας, και **(στ)** το pc_md από τον διακόπτη D της κυρίως πλακέτας (ίσως να θέλετε να ελέγξετε και το im_rd από κάποιον διακόπτη --πιθανά από τον ίδιο τον D που ελέγχει και το pc_md, οπότε αυτά τα δύο im_rd = pc_md θα είναι μαζί σβηστά ή μαζί αναμένα).

Παίξτε κάμποσο με τους διάφορους διακόπτες, μέχρι να καταλάβετε πώς ελέγχετε εσείς ο ίδιος το τι λειτουργία λένε στο datapath να κάνει! Φυσικά, δεν πρέπει να είναι αναμένοι ταυτόχρονα δύο ή περισσότεροι οδηγητές (κόκκινα LED) του BUS (αλλιώς θα δείτε το BUS να παίρνει παίρνει ψευδοτυχαίες τιμές): σβήστε τον M πριν αρχίσετε να πατάτε εναλλάξ τους A, C, και im_rd. Για να καταλάβετε πλήρως τι κάνετε, θα πρέπει να έχετε διαβάσει και τις επόμενες δύο παραγράφους.

11.8 Η Εντολή Input: Εξωτερική Είσοδος

Θέλουμε ο υπολογιστής μας να μπορεί να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο. Μία στοιχειώδης έξοδος από τον υπολογιστή παρέχεται από τους ενδείκτες 7 τμημάτων, μέσω των οποίων μπορούμε να βλέπουμε αριθμητικά αποτελέσματα υπολογισμών. Πρέπει όμως να φροντίσουμε και για είσοδο. Στην κάτω δεξιά άκρη της πλακέτας του υπολογιστή, υπάρχει σύνδεση για μία οκτάμπιτη εξωτερική λεωφόρο, I/O BUS: αυτή μπορεί να συνδεθεί, μέσω αμφίδρομων οδηγητών, με την εσωτερική λεωφόρο, BUS. Στο εργαστήριο, θα βρείτε έτοιμη μία στενή καλωδιοταινία που συνδέει αυτούς τους 8 ακροδέκτες (το MS bit είναι επάνω και το LS κάτω!) με τα 8 LS bits που έρχονται από το πληκτρολόγιο στο breadboard ("FROM KEYBOARD"). Όταν θέλουμε να έλθει μία τέτοια εξωτερική πληροφορία (ένας οκτάμπιτος αριθμός) μέσα στον υπολογιστή μας, δεν έχουμε παρά να ανάψουμε τον οδηγητή που ελέγχεται από το σήμα `io_in`: τότε, η πληροφορία αυτή θα τοποθετηθεί στο BUS.

Μέσα πλέον στον υπολογιστή μας, τι θα κάνουμε την εξωτερική πληροφορία που έφτασε στο BUS; Η απάντηση είναι απλή: πρόκειται για κατάσταση αντίστοιχη αυτής όταν ο συσσωρευτής, ACC, βάζει την δική του πληροφορία στο BUS --την πληροφορία αυτή την αποθηκεύουμε στη θέση μνήμης με διεύθυνση ADDR, όπου ADDR είναι τα 8 LS bits της εντολής. Έτσι λοιπόν, η εντολή "input ADDR" θα κάνει: I/O_BUS --> BUS --> DM[ADDR], δηλαδή, πέρα από το άναμα του `io_in`, πρέπει να ανάψουμε και το `dm_wr` για να γίνει εγγραφή στη μνήμη δεδομένων.

11.9 Άλμα (Jump): Συνέχιση Εκτέλεσης σε άλλο Σημείο

Εάν οι υπολογιστές το μόνο που έκαναν ήταν να εκτελούν την μία εντολή μετά την άλλη, στη σειρά, πολύ γρήγορα θα έφταναν στο τέλος της μνήμης και δεν θα είχαν άλλες εντολές να εκτελέσουν. Η μεγάλη δύναμη των υπολογιστών είναι η **επανάληψη** των ίδιων εντολών (του ίδιου αλγόριθμου!) δρώντας κάθε φορά πάνω σε διαφορετικά δεδομένα. Για να επιτευχθεί αυτή η επανάληψη, χρειάζεται ένας μηχανισμός που να επιτρέπει στον υπολογιστή η επόμενη εντολή που θα εκτελέσει να *μην* είναι η "από κάτω", αλλά μία *άλλη* εντολή σε αυθαίρετο σημείο της μνήμης εντολών. Την δυνατότητα αυτή μας παρέχουν οι εντολές **άλματος** (jump) --που εκτελούνται πάντα, χωρίς συνθήκη, και για τις οποίες θα μιλήσουμε εδώ-- και οι εντολές **διακλάδωσης** (branch) --που εκτελούνται υπό ορισμένες συνθήκες μόν, και οι οποίες θα μας απασχολήσουν στο επόμενο εργαστήριο.

Η εντολή "jump ADDR" έχει μιάν απλή αποστολή: η επόμενη εντολή που θα εκτελεστεί μετά από αυτήν *δεν* θα είναι η "από κάτω" εντολή της jump (η εντολή που είναι γραμμένη στην επόμενη διεύθυνση μνήμης), αλλά μία *άλλη* εντολή, σε μιάν *αυθαίρετη* διεύθυνση ADDR της μνήμης εντολών. Δεδομένου ότι ο υπολογιστής πάντα διαβάζει και εκτελεί την εντολή που βρίσκεται στη διεύθυνση της μνήμης εντολών την οποία διεύθυνση περιέχει ο PC, προκύπτει ότι ο ρόλος της "jump ADDR" είναι να *μην* φορτώσει στον PC την παλαιά του τιμή συν 1, αλλά αντ' αυτής να φορτώσει εκεί την διεύθυνση ADDR. Για να επιτευχθεί αυτό, το datapath μας έχει τον οδηγητή που ελέγχεται από το σήμα `im_rd`, ο οποίος μπορεί να βάλει την ADDR πάνω στο BUS, και τον πολυπλέκτη στην είσοδο του PC, ο οποίος μπορεί να κάνει τον PC να φορτωθεί από το BUS και όχι από τον αθροιστή που δίνει την παλαιά του τιμή συν 1.

11.10 Αποκωδικοποίηση Εντολών - Κύκλωμα Ελέγχου

Το μόνο που λείπει πλέον για να δουλέψει ο υπολογιστής που φτιάξαμε (με τις 8 εντολές που είδαμε μέχρι στιγμής --στο επόμενο εργαστήριο θα προσθέσουμε και άλλες 8 που λείπουν) είναι το κύκλωμα **ελέγχου** (control). Αυτό είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία όλων των σημάτων ελέγχου που λένε σε κάθε μονάδα τι να κάνει κάθε φορά. Όλες οι εντολές που είδαμε μέχρι στιγμής διαβάζονται και εκτελούνται σε έναν κύκλο ρολογιού η καθεμία, και γι' αυτό το κύκλωμα ελέγχου, μέχρι στιγμής, είναι ένα απλό συνδυαστικό κύκλωμα. Ο πίνακας αληθείας του προκύπτει αν σκεφτούμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν για την εκτέλεση κάθε εντολής:

opcode:	Λειτουργία:	alu_md		acc2bus		dm_wr	pc_md	
		dm_rd	acc_ld	io_in	im_rd	dm_wr	im_rd	pc_md
0000 (add)	ACC:=ACC+DM[A]	1	000	1	0	0	0	0
0001 (sub)	ACC:=ACC-DM[A]	1	001	1	0	0	0	0
0010 (and)	ACC:=ACCandDM[A]	1	010	1	0	0	0	0
0011 (nor)	ACC:=ACCnorDM[A]	1	011	1	0	0	0	0
0100 (input)	DM[A]:=IO_BUS	0	xxx	0	0	1	1	0
0101 (load)	ACC:=DM[A]	1	1xx	1	0	0	0	0
0110 (store)	DM[A]:=ACC	0	xxx	0	1	0	1	0
0111 (jump)	PC := A	0	xxx	0	0	0	0	1

Πάντα για όλες αυτές τις εντολές:

`pc_ld = 1 ; zero2bus = 0 ; addr_md = 0 ; tmp_ld = 0 ; io_out = 0 ;`

Οι εντολές *load* και *add* εκτελούνται όπως περιγράψαμε παραπάνω. Οι εντολές *sub*, *and*, *nor* εκτελούνται κατά εντελώς ανάλογο τρόπο --απλώς αλλάζει το mode της ALU. Η εντολή *store* διαφέρει λίγο: ανάβοντας το *acc2bus=1* (με *dm_rd=0*, φυσικά), τοποθετεί την τιμή του συσσωρευτή στο bus· ενεργοποιώντας το *dm_wr=1*, η τιμή αυτή από το bus εγγράφεται στη μνήμη δεδομένων· επίσης, σβήνοντας το *acc_ld=0*, ο ACC διατηρεί την τιμή του αμετάβλητη. Υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν είναι σωστή σε αυτό το συνδυαστικό τρόπο γέννησης του σήματος *dm_wr*: δεν υπάρχει εγγύηση ότι το σήμα αυτό θα ανάψει μετά τη σταθεροποίηση της διεύθυνσης της μνήμης δεδομένων και θα σβήσει πριν την επόμενη αλλαγή αυτής της διεύθυνσης, όπως πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί παρά μόνο αν αλλάξει το κύκλωμα ελέγχου και γίνει ακολουθιακό (FSM), ή με άλλες πολύπλοκες μεθόδους· η πλακέτα του εργαστηρίου λύνει αυτό το πρόβλημα με μία τέτοια περίπλοκη μέθοδο που δεν σας αφορά. Κανονικά, ένας υπολογιστής χρειάζεται και ένα σήμα *reset* που να τον επαναφέρει στην αρχική κατάσταση εκκίνησης, ό,τι κι αν έκανε αυτός πριν (*opcode=xxxx*): να αρχικοποιεί τον PC στο 0, για να αρχίσει να εκτελεί εντολές από την αρχή της μνήμης εντολών. Στην πλακέτα του εργαστηρίου, για διευκόλυνσή σας, "reset" γίνεται αυτόματα όποτε ανάβει η τροφοδοσία, καθώς και όποτε πατήσετε το σχετικό μικρό κουμπί, στην αριστερή άκρη της πλακέτας, λίγο κάτω από τη μέση.

Πείραμα 11.11: Σχεδίαση και Δοκιμή του Κύκλωματος Ελέγχου

Πριν φτάσετε στο εργαστήριο, σχεδιάστε το (συνδυαστικό) κύκλωμα του ελέγχου βάσει του παραπάνω πίνακα αληθείας, και την υλοποίησή του με πύλες από τα chips που έχετε. Παρ' ότι ο παραπάνω πίνακας αληθείας δείχνει όλους τους *opcodes* να αρχίζουν με 0 (και δεν προσδιορίζει τι πρέπει να συμβεί όταν ο *opcode* (είσοδος στο κύκλωμά σας) αρχίζει με 1), εσείς **αγνοήστε** (don't care) αυτό το 1 MS bit του *opcode*. Αυτό, πρώτον απλοποιεί το κύκλωμά σας, και δεύτερον είναι απαραίτητο διότι στη μνήμη εντολών της πλακέτας υπάρχει μία εντολή που αρχίζει με 1 (η εντολή 1111 στη θέση 01), η οποία είναι εκεί διότι την χρειαζόμαστε στο επόμενο εργαστήριο (στην πραγματικότητα είναι η εντολή "jump indexed"), αλλά σε αυτό εδώ το εργαστήριο εσείς πρέπει να την θεωρήσετε ότι είναι μία κανονική *jump*, σαν ο *opcode* της να ήταν 0111, δηλαδή αγνοώντας το 1 MS bit του *opcode*.

Στο εργαστήριο, κατασκευάστε το κύκλωμα ελέγχου στο breadboard, συνδέστε το στην πλακέτα του υπολογιστή, και ελέγξτε το εκτελώντας το πρόγραμμα που υπάρχει στη μνήμη εντολών και φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Όταν ο PC είναι μηδέν (0), μην ξεχνάτε να δίνετε από το πληκτρολόγιο έναν "ενδιαφέροντα" οκτάμημο αριθμό.

ADDR	I_MEM:	Assembly:	Αποτέλεσμα μετά την ακμή ρολογιού:
00:	0100.10	input 10	DM[10] = input := δεδομένα εισόδου από πληκτρολόγιο
01:	1111.10	jump 10	PC := 10
...			
10:	0101.08	load 08	ACC := DM[08] = 12
11:	0000.09	add 09	ACC := ACC + DM[09] = 12 + 18 = 2A
12:	0000.0A	add 0A	ACC := ACC + DM[0A] = 2A + 1A = 44
13:	0110.0B	store 0B	DM[0B] = tmp := ACC = 44
14:	0001.01	sub 01	ACC := ACC - DM[01] = 44 - 01 = 43
15:	0010.07	and 07	ACC := ACC and DM[07] = 43 and 0F = 03
16:	0011.00	nor 00	ACC := ACC nor DM[00] = 03 nor 00 = not 03 = FC
17:	0011.01	nor 01	ACC := ACC nor DM[01] = FC nor 01 = not FD = 02
18:	0000.10	add 10	ACC := ACC + DM[10] = 02 + input
19:	0000.0C	add 0C	ACC := ACC + DM[0C] = 02 + input + sum
1A:	0110.0C	store 0C	DM[0C] = sum := ACC = sum + input + 2
1B:	0111.00	jump 00	PC := 00 [άπειρος βρόχος άθροισης]

Αρχικά Περιεχόμενα		Μνήμης Δεδομένων (διευθ. & δεδομένα στο δεκαεξαδικό):	
ADDR	D_MEM	ADDR	D_MEM [Χρήση:]
00:	00	08:	12
01:	01	09:	18
02:	02	0A:	1A
03:	04	0B:	F0 [tmp]
04:	08	0C:	F8 [sum]
05:	10	0D:	FC (= -4 αν ερμηνευτεί σαν προσημασμένος)
06:	80	0E:	FE (= -2 αν ερμηνευτεί σαν προσημασμένος)
07:	0F	0F:	FF (= -1 αν ερμηνευτεί σαν προσημασμένος)
		10:	FD [input από πληκτρολόγιο]