

Άσκηση 12:
Ο Απλός Υπολογιστής στον Προσομοιωτή
(μέρος Β')


012c (Άσκηση 12) – 25 - 29 Ιαν. 2021 – Μανόλης Κατεβαίνης

Προοίμιο: Πρωτοβουλίες/παραλλαγές ευπρόσδεκτες

- Στην εκφώνηση αυτή παρουσιάζεται ένας δυνατός τρόπος να φτιαχτεί ένας απλός υπολογιστής σαν εκείνον του μαθήματος και του Εργαστηρίου στο CircuitVerse, όμως προφανώς υπάρχουν κι άλλοι
- Είστε ευπρόσδεκτοι να κάνετε τη δική σας παραλλαγή η πρόταση
- Καλές ιδέες από δικές σας παραλλαγές/προτάσεις θα εξεταστούν για πιθανή ενσωμάτωση στην εκφώνηση της επόμενης χρονιάς
- Καινοτομίες από πλευράς σας θα εκτιμηθούν βαθμολογικά θετικά (αρκεί η παραλλαγή σας να μην αφαιρεί από τον υπολογιστή κάποια ουσιαστική δυνατότητα, όπως δομές δεδομένων, επιστροφή από διαδικασίες, κλπ)
- Η εντολή `Jump` εδώ έχει διαφορετικόν `Orcode` απ' ό,τι είχε στην Άσκ. 11
- Η εντολή `jumpx` δεν ανήκει στην ομάδα “*Indexed* αριθμητικής/`ld/st/inp`”

Σημείωση για το νέο User Interface του CircuitVerse

- Το circuitverse.org/simulator απέκτησε νέο User Interface
- Μοιάζει να έχει (τουλάχιστον) ένα bug στο *Save Offline*
 - όταν έχει πολλά projects αποθηκευμένα και γεμίζει κατακόρυφα το μενού *Open Offline*, (α) χαλάει το UI, και (β) κάθε νέο save σβήνει και πανωγράφει το τελευταίο project. Επίσης, δεν δουλεύει το delete previously saved project (γιά να ξαλαφρώσει το σχετικό μενού)
- Το παλαιό User Interface, που μοιάζει να δουλεύει καλά, βρίσκεται στο: https://circuitverse.org/simulator_old
 - οι Splitters στην εδώ εκφώνηση είναι από το παλαιό User Interf. και αριθμούν τα bits λανθασμένα (+1 στην θέση του τελικού bit)
 - και το font στα Properties είναι μαύρο πάνω σε μαύρο ☹

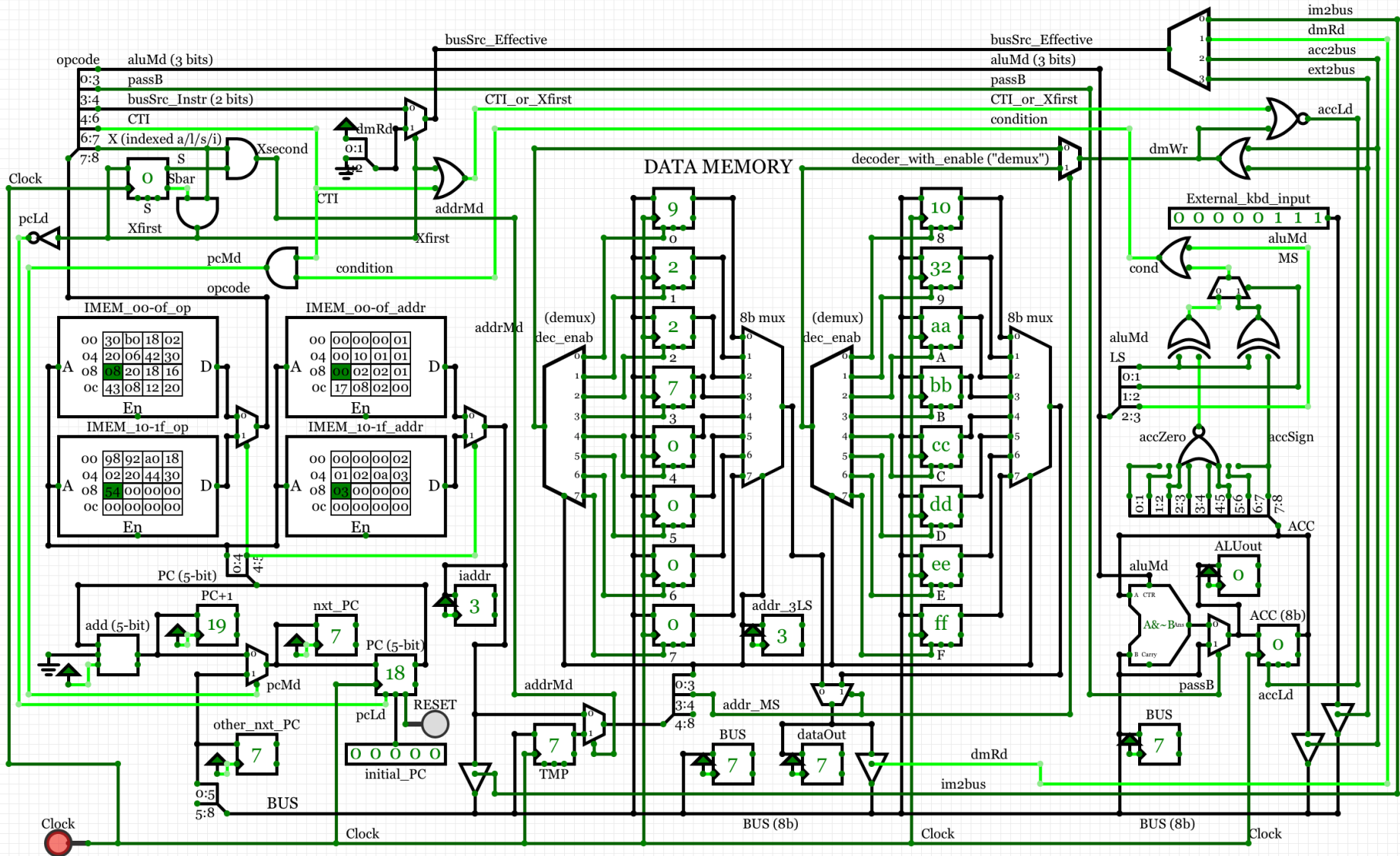


Αλλαγές από Άσκ. 11: μόνον επάνω, δεξιά & αριστερά

- Δεξιά πλευρά, πάνω από τον Συσσωρευτή (ACC):
 - *accLd*: γράφουμε στον ACC σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός: *st/inp* (*dmWr*), *CTI* (*br/jmp*), και τον πρώτο κύκλο των Indexed
 - *condition*: συνδυαστική συνάρτηση του περιεχομένου του ACC:
 - το *aluMd* επιλέγει: =*accZero*, ή =*accSign*, ή τα αντίθετά τους, ή =1
- Αριστερή πλευρά, πάνω από τη Μνήμη Εντολών (IMEM):
 - flip-flop κατάστασης S
 - *Xfirst*: ανάβει (μόνον) κατά τον 1^ο κύκλο των Indexed ALU/*ld*/*st*/*inp*
 - *Xsecond*: ανάβει (μόνο) τον 2^ο κύκλο των Indexed ALU/*ld*/*st*/*inp*
 - *busSrc*: όταν *Xfirst*, το αλλάζουμε σε 01 (δηλ. *dmRd*), μέσω mux
 - *pcMd*, *pcLd*, *addrMd*: νέες, ενημερωμένες συναρτήσεις


Σήματα ελέγχου ACC & BUS

- *busSrc_Effective*: είτε το *busSrc* όπως το δίνει η εντολή, είτε ο κωδικός 01 που τον χρειαζόμαστε τον 1^ο κύκλο των εντολών Indexed
- *dmWr*: γράφουν στη μνήμη δεδομένων μόνον οι εντολές *store* και *input*, δηλαδή αυτές που ανάβουν το *acc2bus* ή το *ext2bus*
- *accLd* = **not** (*dmWr* **or** *CTI* **or** *Xfirst*)
 - γράφουμε στον ACC σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εκτός *store/inp* (*dmWr*), εκτός *branch/jmp* (*CTI*), και εκτός τον πρώτο κύκλο των Indexed
- *condition*: συνδυαστική συνάρτηση του Συσσωρευτή (ACC) και του *aluMd*
 - βλ. επόμενη διαφάνεια

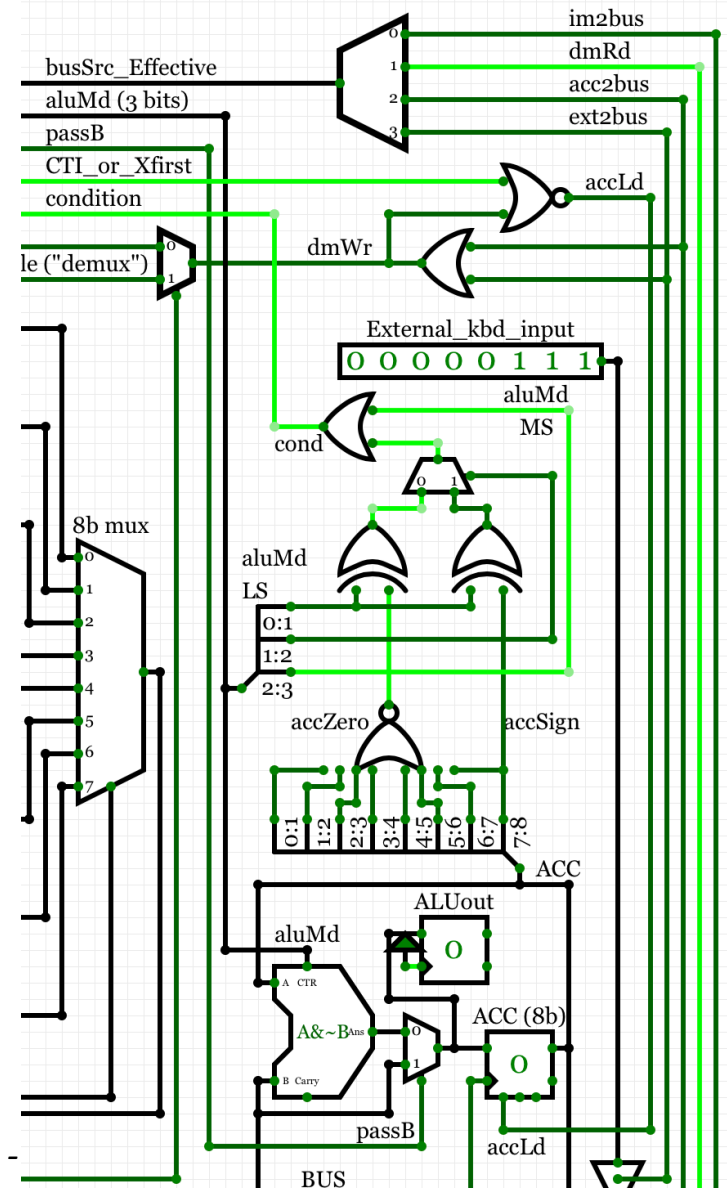


Condition: συνθήκη διακλαδώσεων

- Τόσο η ALU όσο και το Condition, ως συνδυαστικά κυκλώματα, πάντα κάτι υπολογίζουν καθένα, αλλά:
 - Το Condition χρησιμοποιείται μόνον όταν $CTI==1$, αλλά τότε $accLd==0$ και η έξοδος της ALU αγνοείται
 - Η έξοδος της ALU χρησιμοποιείται μόνον όταν $accLd==1$, αλλά τότε $CTI==0$ και άρα το Condition αγνοείται
- Το MS bit του *aluMd*, όταν είναι 1, προκαλεί $cond=1$ ανεξαρτήτως τιμής του ACC, άρα χρησιμεύει για τα άλματα χωρίς συνθήκη (*jmp* και *jmpx*)
 - Οι *jmp* & *jmpx* εκτελούνται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και οι δύο, εκτός *im2bus* για *jmp*, ενώ *dmRd* για *jmpx*
- Το μεσαίο bit του *aluMd* επιλέγει, μέσω πολυπλέκτη, αν θα κοιτάξουμε το *accZero* ή το *accSign*
- Το LS bit του *aluMd* επιλέγει αν θα θεωρηθεί επιτυχία η θετική ή η αρνητική πολικότητα των παραπάνω

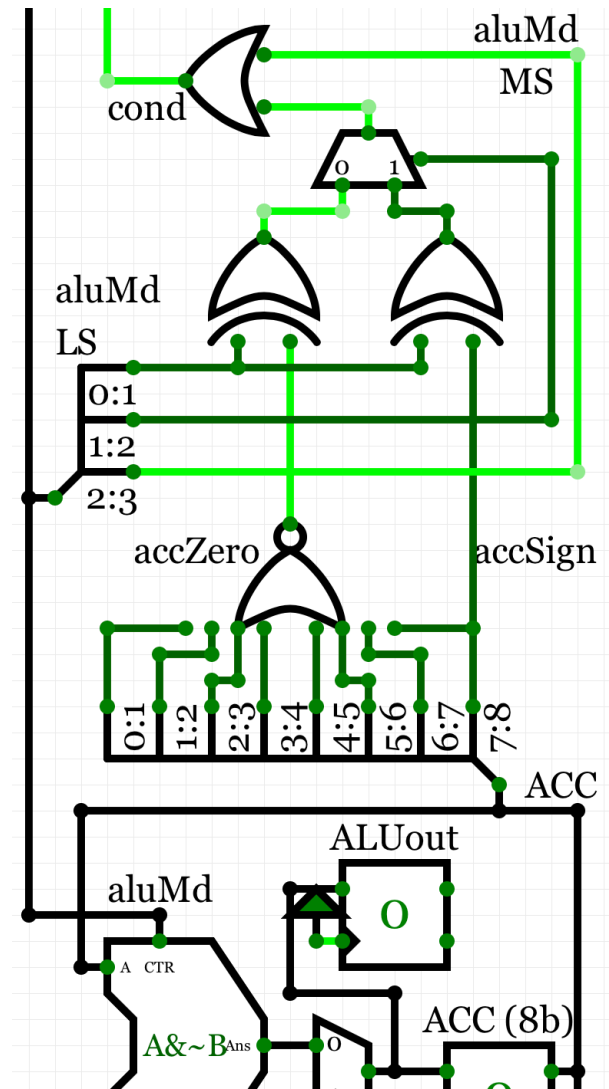


Opcode

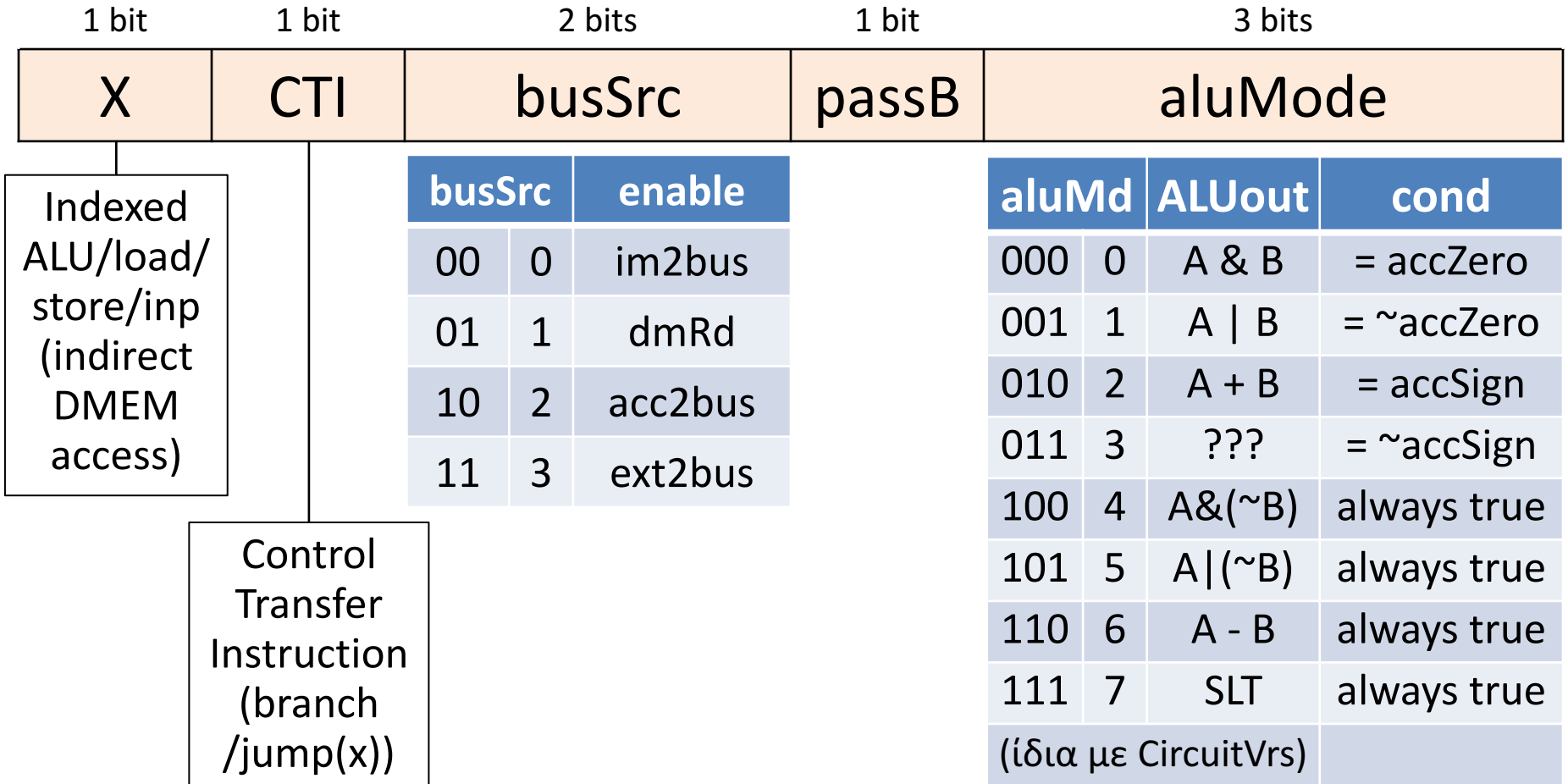


Κυρίως Έλεγχος

1 b	1 b	2 b	1 b	3 bits
X	CTI	busSrc	pass B	aluMode

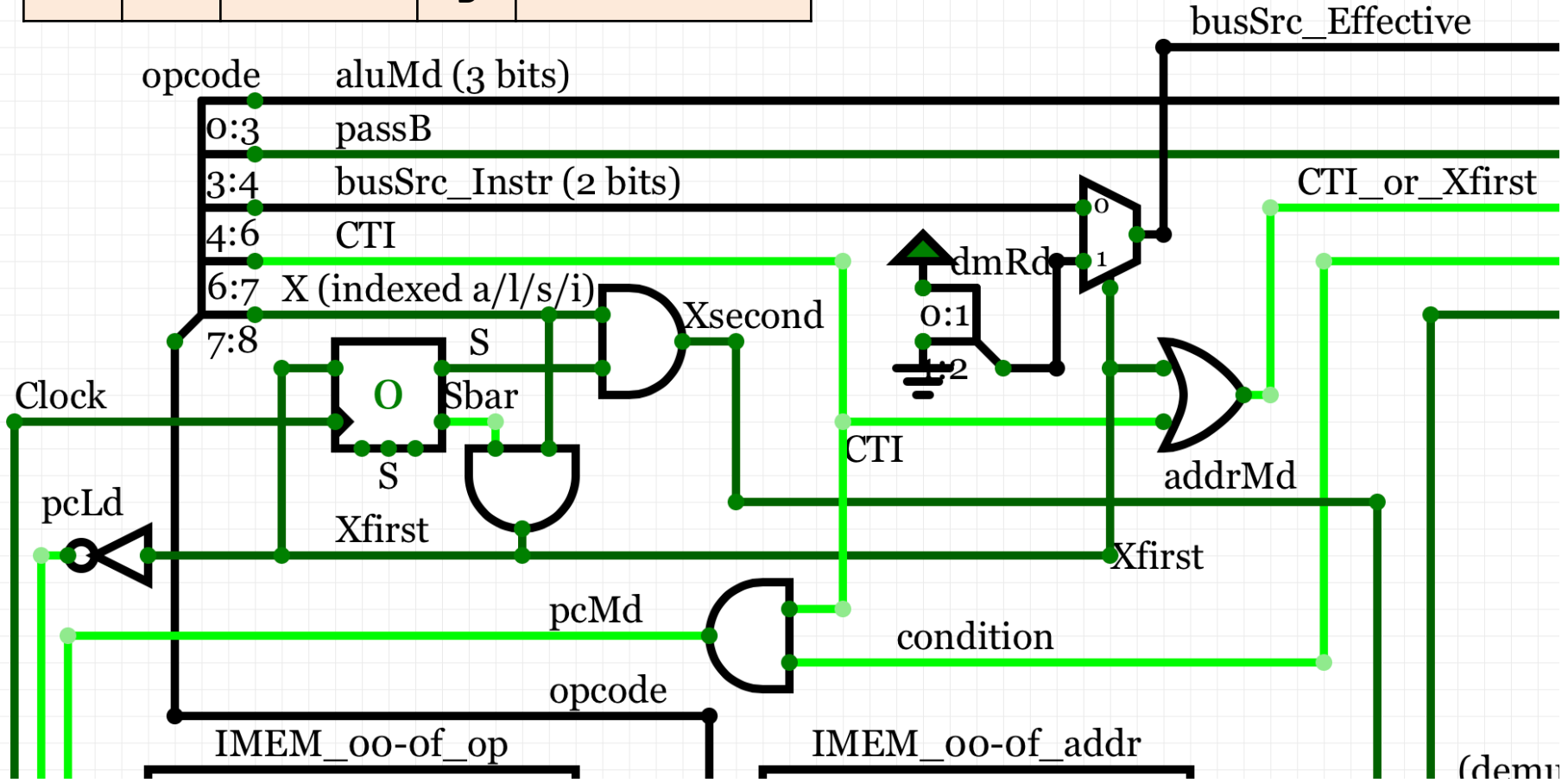


Εντολές CTI

- CTI = Control Transfer Instruction (εντολή μτφ. ελέγχου), δηλ. διακλάδωση ή άλμα
- $pcMd = CTI \text{ and Condition}$
- Υπόλοιπες εντολές εκτός CTI: $CTI=0$, άρα $pcMd = 0$, άρα ο πολυπλέκτης στην είσοδο του PC τροφοδοτείται από τον αυξητή $PC+1$
- Αποτυχημένες Διακλαδώσεις: $CTI=1$, αλλά $Condition=0$, οπότε $pcMd = 0$, επομένως και πάλι $PC \leftarrow PC+1$, αφού η συνθήκη της διακλάδωσης ήταν ψευδής
- Επιτυχημένες Διακλαδώσεις: $CTI=1$ και $Condition=1$, επομένως $pcMd = 1$, άρα ο πολυπλέκτης στην είσοδο του PC τροφοδοτείται από το *BUS*
 - *jmp* & *jmpx* είναι σαν πάντοτε επιτυχ. branch, επειδή *aluMd* επιλέγει πάντα $Cond = 1$
- $CTI=1$ προκαλεί $CTI_or_Xfirst = 1$ προς τα δεξιά, για να σβήσει το *acclD*

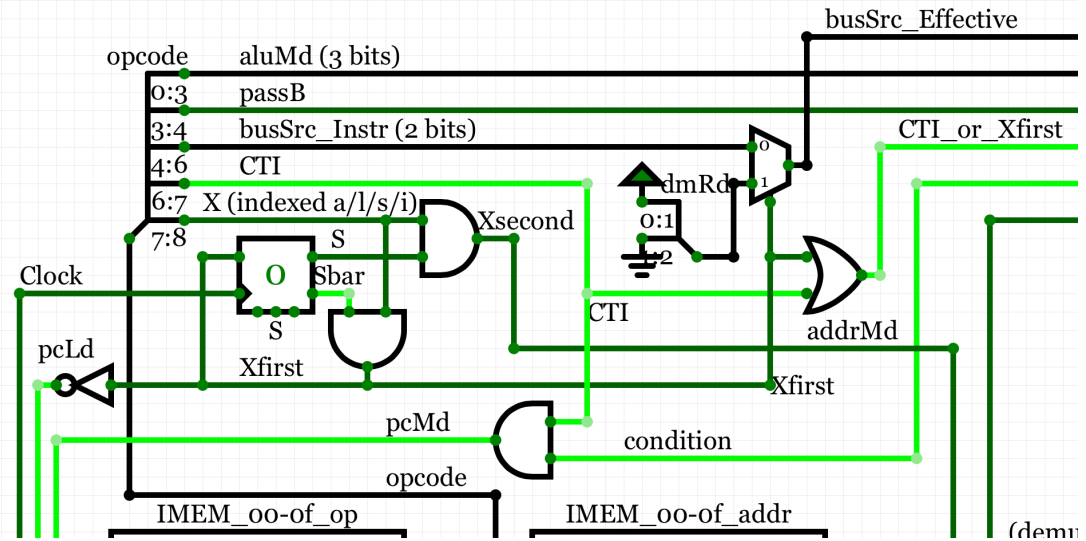


Indexed: 1^{ος} κύκλος

- Το MS bit του Opcode, X, σηματοδοτεί τις εντολές *ALU, load, store, ή input* που είναι *Indexed* – η εντ. *jumpx* δεν είναι σε αυτές
- Για την αρχικοποίηση του state bit, S, βλ. επόμεν. διαφ.
- Για τις εντολές αυτές όπου $X=1$, τον πρώτο κύκλο ρολογιού τους, $S=0$, άρα $Sbar=1$, άρα ανάβει το σήμα Xfirst
- $Xfirst=1$, μέσω του πολυπλέκτη δεξιά, δίνει 01 δηλ. dmRd, ανεξαρτήτως του πεδίου busSrc του Opcode, για ανάγνωση της διεύθυνσης του τελεστέου
- $Xfirst=1$, αριστερά, δίνει $pcLd = 0$ για να μείνει ο PC αμτβλ. στην ίδια εντολή
- $Xfirst=1$, αριστερά, δίνει επόμενη κατάσταση $nxtS = 1$ για τον 2^ο κύκλο

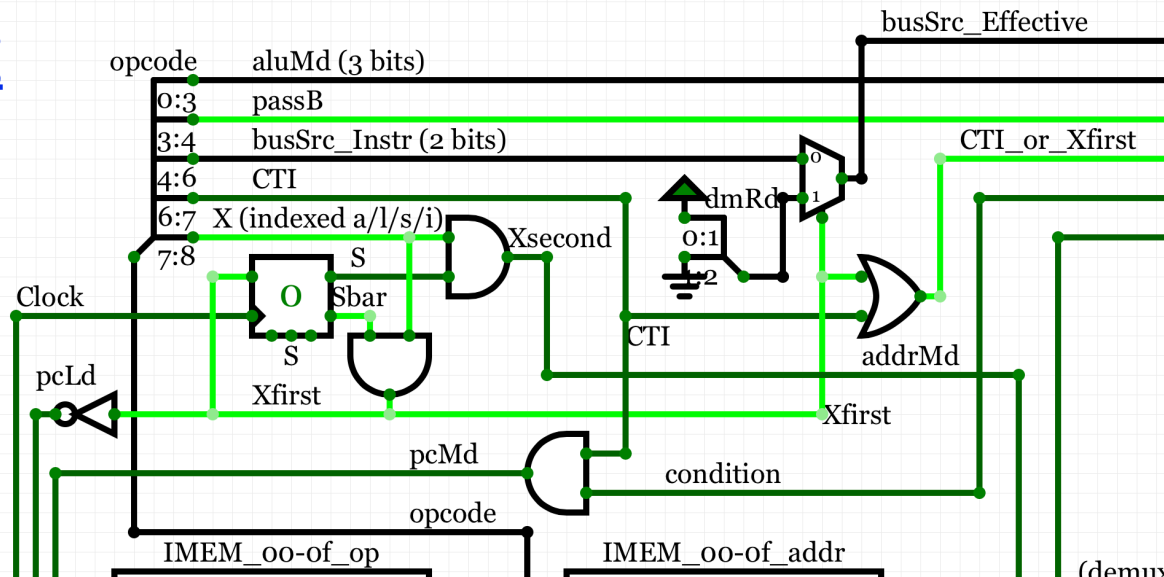

Indexed: 2^{ος} κύκλος

- Για τις εντολές αυτές με $X==1$, τον δεύτερο κύκλο τους, $S==1$, άρα ανάβει το σήμα $Xsecond$
- Το $Xsecond$ επηρεάζει μόνον το σήμα $addrMd$, άρα στρίβει τον πολυπλέκτη της διεύθυνσης της $DMEM$ προς τον TMP , ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αυτός ήταν από το πεδίο $iaddr$ της εντολής
- Από όλες τις άλλες απόψεις, η εντολή εκτελείται πανομοιότυπα με τις κανονικές εντολές $ALU/load/store/input$, και $nxtS = 0$ και $pcLd = 1$ όπως για τις υπόλοιπες εντ.
- Για όλες τις υπόλοιπες εντολές, $X==0$, επομένως $Xfirst = Xsecond = 0$, και το bit κατάστασης, S , αγνοείται. Έτσι, $nxtS = 0$ και $pcLd = 1$, άρα πάντα αλλάζουν τον PC πηγαίνοντας στην επόμενη εντολή, και πάντα $S==0$ όταν αρχίζει η επόμενη εντολή
 - Κανονικά, το $Reset$ έπρεπε να πηγαίνει και στο S , αλλά εάν η πρώτη εντολή δεν είναι Indexed τότε αυτή θα αγνοήσει το S , και θα κάνει $nxtS = 0$, δηλ. σωστά για την επόμενη

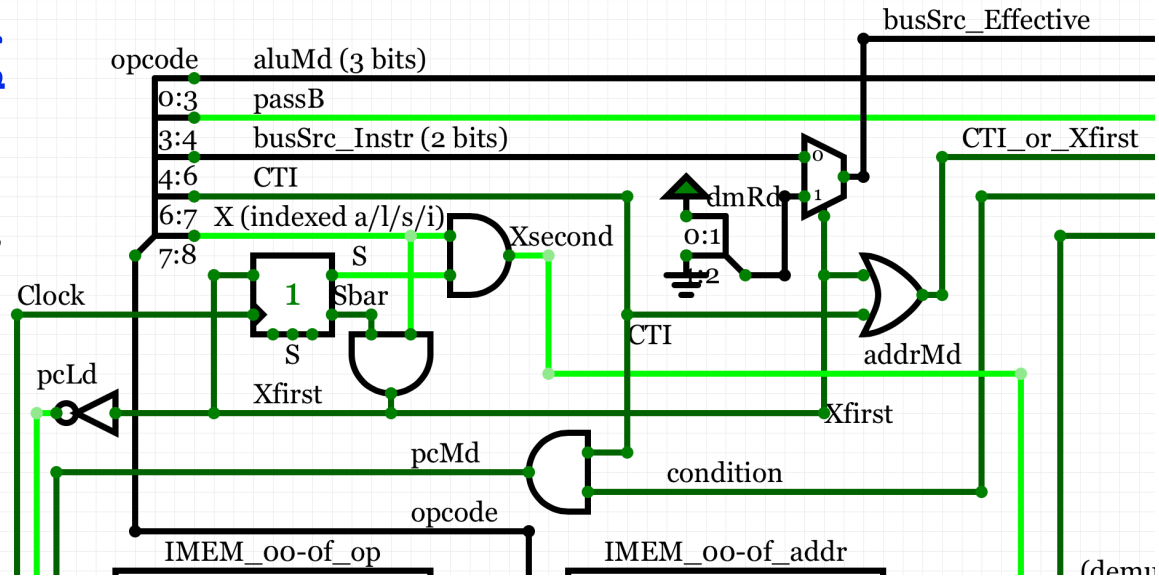

Εντολές ALU/load/store/input Immediate & Κανονικές

Opcode		Opcode/control fields (binary)					Λειτουργία
Assembly	Hex	X	CTI	busSrc	passB	aluMode	
andi	00	0	0	00 (<i>im2bus</i>)	0	000	$ACC \leftarrow ACC \& iaddr$ (and immed.)
ori	01					001	$ACC \leftarrow ACC iaddr$ (or immediate)
addi	02					010	$ACC \leftarrow ACC + iaddr$ (add immed.)
subi	06					110	$ACC \leftarrow ACC - iaddr$ (sub immed.)
ldi	08				1	xxx	$ACC \leftarrow iaddr$ (load immediate)
and	10	0	0	01 (<i>dmRd</i>)	0	000	$ACC \leftarrow ACC \& DM[iaddr]$ (and)
or	11					001	$ACC \leftarrow ACC DM[iaddr]$ (or)
add	12					010	$ACC \leftarrow ACC + DM[iaddr]$ (add)
sub	16					110	$ACC \leftarrow ACC - DM[iaddr]$ (subtract)
ld	18				1	xxx	$ACC \leftarrow DM[iaddr]$ (load)
st	20	0	0	10 (<i>acc2bus</i>)	x	xxx	$DM[iaddr] \leftarrow ACC$ (store)
inp	30			11 (<i>ext2bus</i>)	x	xxx	$DM[iaddr] \leftarrow Ext_kbd_in$ (input)

Εντολές CTI και Indexed ALU/load/store/input

Opcode		Opcode/control fields (binary)					Λειτουργία
Assembly	Hex	X	CTI	busSrc	passB	aluMode	
beq	40	0	1	00 (<i>im2bus</i>)	x	000	if (<i>accZero</i>) then $PC \leftarrow iaddr$
bne	41					001	if (not <i>accZero</i>) then $PC \leftarrow iaddr$
blt	42					010	if (<i>accSign</i>) then $PC \leftarrow iaddr$
bge	43					011	if (not <i>accSign</i>) then $PC \leftarrow iaddr$
jmp	44				x	1xx	$PC \leftarrow iaddr$ (unconditional jump)
jmpx	54				01 (<i>dmRd</i>)	x	1xx
andx	90	1	0	01 (<i>dmRd</i>)	0	000	$ACC \leftarrow ACC \& DM[DM[iaddr]]$ (and)
orx	91					001	$ACC \leftarrow ACC \mid DM[DM[iaddr]]$ (or)
addx	92					010	$ACC \leftarrow ACC + DM[DM[iaddr]]$ (add)
subx	96					110	$ACC \leftarrow ACC - DM[DM[iaddr]]$ (sub)
ldx	98				1	xxx	$ACC \leftarrow DM[DM[iaddr]]$ (load indx)
stx	A0	1	0	10 (<i>acc2bus</i>)	x	xxx	$DM[DM[iaddr]] \leftarrow ACC$ (store indx)
inpx	B0			11 (<i>ext2bus</i>)	x	xxx	$DM[DM[iaddr]] \leftarrow Ext_kbd_in$

Παράδειγμα 1: Αρχικοποίηση DMEM

Assembly:

```
00: inp   p (00)
loop → 01: inpx  *p (00)
02: ld    p (00)
03: addi  1
04: st    p (00)
05: subi  10
06: blt   01 (loop)
```

Instr. Mem.

00:	30	00
01:	B0	00
02:	18	00
03:	02	01
04:	20	00
05:	06	10
06:	42	01

```
p = input();
do {
    *p = input();
    p++;
} while (p<0x10);
```

Data Mem.

00:	p
01:	

- Η inp στο 00 διαβάζει από το πληκτρολόγιο τη διεύθυνση της πρώτης θέσης της DMEM που θέλουμε να αρχικοποιήσουμε
- Στο 01 αρχικοποιούμε από πληκτρολόγιο εκεί που δείχνει ο p
- Στο 06 επαναλαμβάνουμε μέχρι και τη θέση 0F της DMEM

Παράδειγμα 2: Βρόχος διπλασιασμού στοιχείων πίνακα

Assembly:

```
07: inp  n (01)
08: ldi  0
09: st   i (02)
loop → 0a: ld   i (02)
0b: sub  n (01)
0c: bge  exit (17)
0d: ldi  a (08)
0e: add  i (02)
0f: st   p (00)
10: ldx  *p (00)
11: addx *p (00)
12: stx  *p (00)
13: ld   i (02)
14: addi 1
15: st   i (02)
16: jmp  loop (0a)
```

Instr. Mem.


07:	30	01
08:	08	00
09:	20	02
0a:	18	02
0b:	16	01
0c:	43	17
0d:	08	08
0e:	12	02
0f:	20	00
10:	98	00
11:	92	00
12:	A0	00
13:	18	02
14:	02	01
15:	20	02
16:	44	0a

```
n = input();
i = 0;
while (i < n) {
    a[i] = a[i] + a[i];
    i = i + 1;
}
```

Data Mem.

00:	p
01:	n
02:	i
	...
08:	a[0]
09:	a[1]
0a:	a[2]
0b:	a[3]
0c:	a[4]

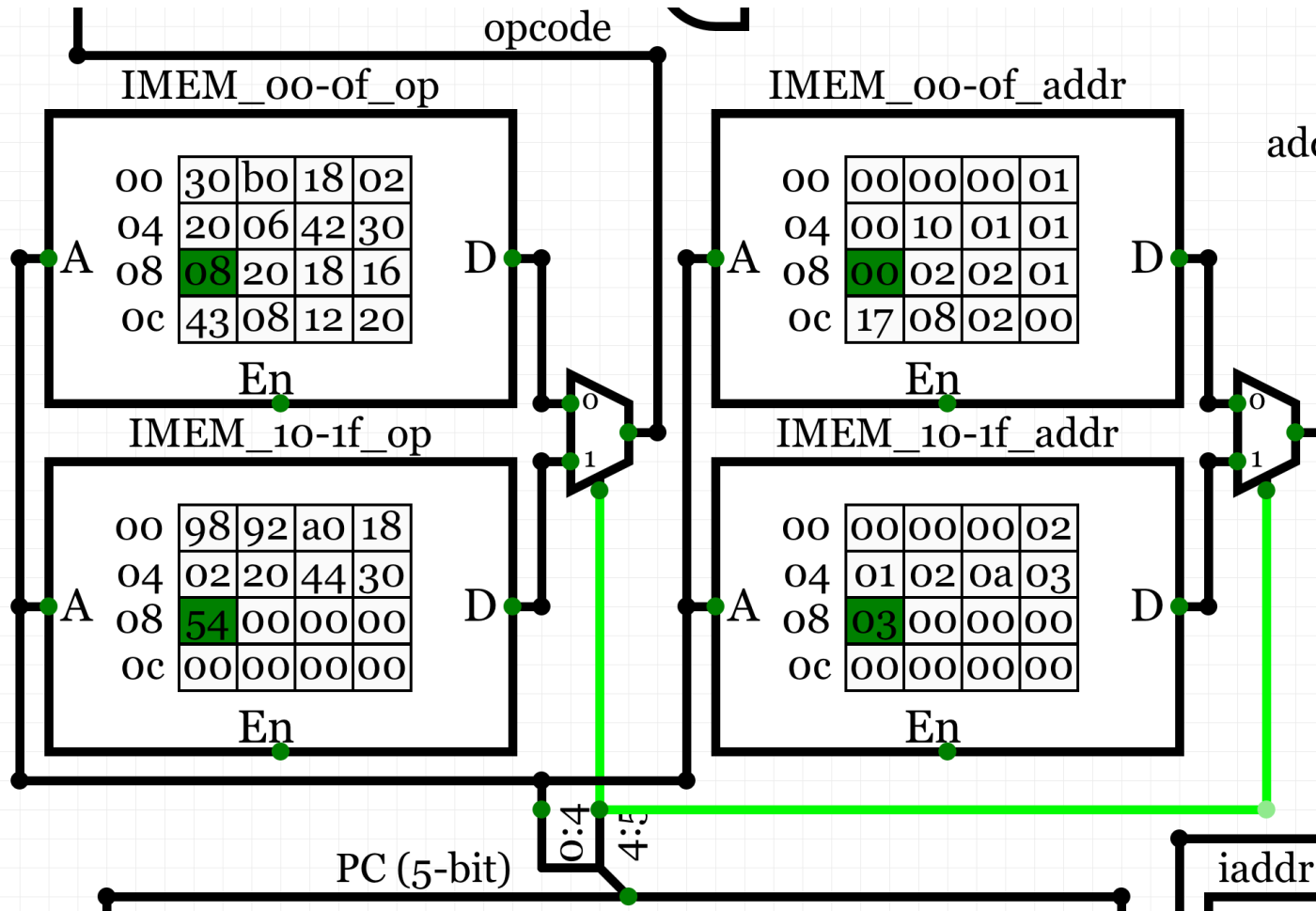Η Μνήμη Εντολών με τα δύο αυτά παραδείγματα



Στις δύο επόμενες θέσεις, 17-18, είναι οι εντολές:

17: inp 03
18: jmpx 03

ώστε να διαβάζει έναν αριθμό – διεύθυνση εντολής από το πληκτρολόγιο και να πηδάει σε αυτή τη διεύθυνση (αυτό είναι και test της jmpx)

Τι έχετε να κάνετε

1. Μελετήστε και καταλάβετε την εκφώνηση
2. Τροποποιήστε τον απλό υπολογιστή σας της Άσκησης 11 ώστε αυτός να υλοποιεί και τις νέες εντολές αυτής εδώ της άσκησης
3. Κατανοήστε και ελέγξτε τη σωστή εκτέλεση των δύο παραδειγματικών προγραμμάτων από τις διαφάνειες 15 και 16
4. Γράψτε και τρέξτε, και μερικές δικές σας εντολές στις θέσεις 17-1F ή 19-1F ή και 00-06, ή κάντε μιά δική σας παραλλαγή του βρόχου επεξεργασίας στοιχείων πίνακα («Παράδειγμα 2»)
5. Αναφορά (PDF):
 - φωτογρ. κυκλώματός σας & εξηγήσεις όπου διαφέρει από εκφώνηση,
 - Assembly, binary, & εξηγήσεις για τις εντολές/παραλλαγές στο 4 παραπ.