 


Επανάληψη 3:
Ακολουθιακά Κυκλώματα, Μνήμες, FSM,
Απλός Υπολογιστής

Φθινόπωρο 2020 – Μανόλης Κατεβαίνης

Μανταλωτής (Latch) τύπου RS (είδος “flip-flop”)





R	S	Q
0	0	«προηγούμενο» Q
0	1	1
1	0	0
1	1	«ανεπιθύμητες» είσοδοι/καταστ.

Ακολουθιακό Κύκλωμα




- Συνδυαστικό: οι έξοδοι εξαρτώνται *μόνον* από την *τρέχουσα* τιμή των εισόδων
- Ακολουθιακό: οι εξοδοι εξαρτώνται *και* από το *παρελθόν*
- Πίνακας Αληθείας: ανεπίσημος, μετρίως βολικός
- Εάν $R=S=1$: «κακό» ($Q=Q'=0$ (!), επόμενη κατάσταση=??)

Μανταλωτής (Latch) τύπου D (Data - Load)

 
 


Load	Data	Q	R	S
0	x	«προηγούμενο» Q	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

   - Χωριστά ο έλεγχος (Load) και τα Data
- Κανείς «ανεπιθύμητος» συνδ. εισόδων




  Διάγρ. Χρονισμού Μανταλωτή D – άλλοι συμβολισμοί





- Γκριζαρισμένο διάστημα: τιμή 0 ή 1 ή μεταβαλλόμενη
- Γραμμή πάνω-κάτω & «καθαρό» ενδιάμεσα: σταθερά 0 ή σταθερά 1
- Κατακόρυφες ή λίγο πλάγιες γραμμές: αλλαγές μεταξύ 0 και 1
- Όση ώρα Load=1: Έξοδος Q = Είσοδος D
- Όποτε Load=0: Έξοδος Q σταθερή, παλαιά τιμή, ανεξαρ. D

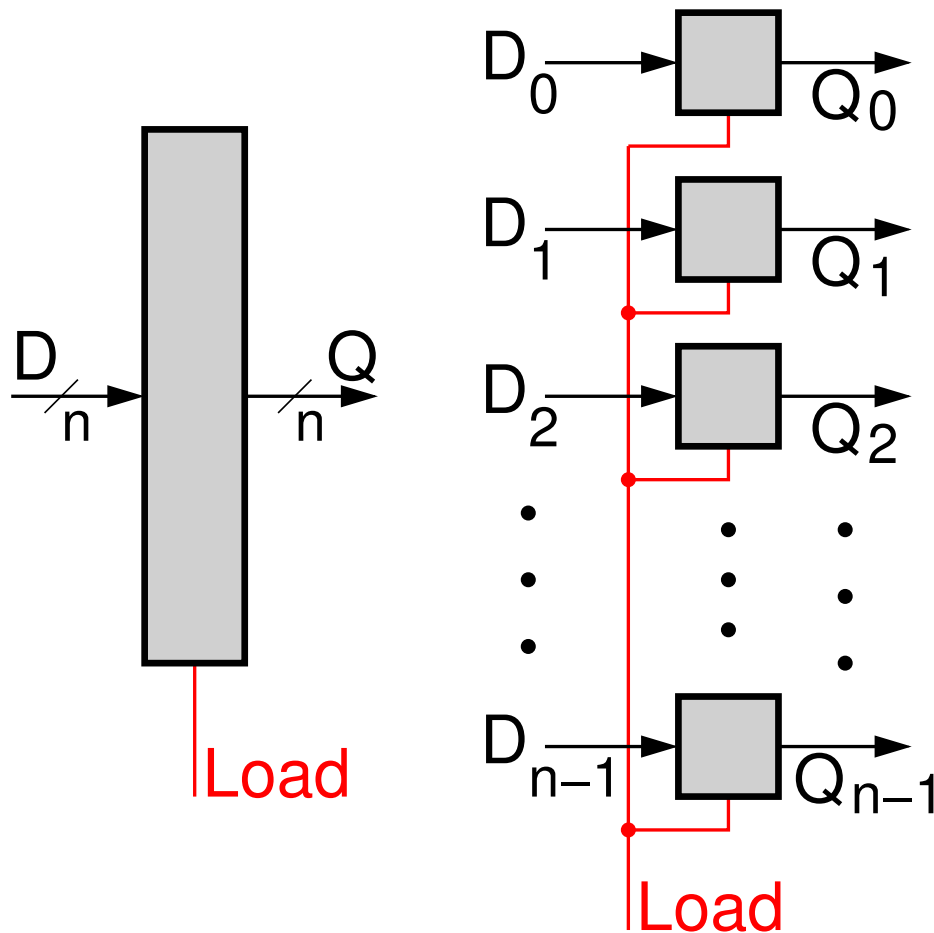Καταχωρητές (Registers): πολύμπιτοι μανταλωτές





- Εγγραφή (αποθήκευση) μίας ολόκληρης λέξης (n bits) όλης μαζί
- Κοινό σήμα ελέγχου φόρτωσης (*Load*) και για τους n μανταλωτές
- «Καταχωρητής»: πολύμπιτη λέξη από flip-flops
 - υπάρχουν και άλλων μορφών («ακμοπυροδότητα») flip-flops & καταχ.

Μανταλωτές σε βρόχο: Πρόβλημα Χρονισμού

  


- a) Ο καταχωρητής/μανταλωτής δεν είναι σε βρόχο: έξοδός του δεν επηρεάζει την είσοδό του
- b) Άθροισμα όλων των A_k από $k=0$ έως και το τρέχον i @ t_i
- Μανταλωτής σε βρόχο!
- Είσοδός του = f (έξοδός του)
- Όταν ανάψει το Load, το περιεχόμενό του αυτοκαταστρέφεται από την ανάδραση!!

Το Σωρευτικό Άθροισμα με Διφασικό Ρολόϊ

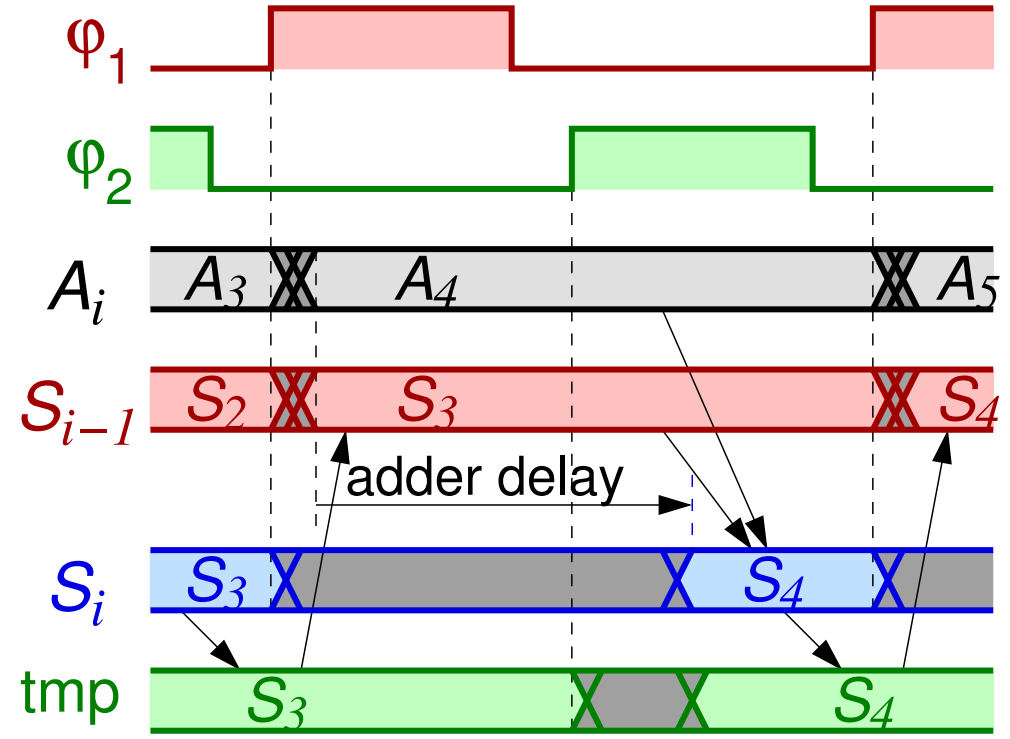 





- φ_1 : άφιξη νέου αριθμού και προηγ. αθροίσματος στον αθροιστή
- φ_2 : αποθήκευση νέου αθροίσματος με ασφάλεια γιά το μέλλον

 Flip-flop Αφέντη-Σκλάβου – Ακμοπυροδότηση




- Μαζί οι μανταλωτές των δύο φάσεων, σε ενιαίο “flip-flop”
- Πολύ προσεκτική δημιουργία της βοηθητικής φάσης, ck', από την κύρια φάση, ck: ο αντιστροφέας πρέπει να είναι εγγυημένα γρηγορότερος από 2 πύλες του προηγ. σκλάβου

Διαφορές Μανταλωτή – Ακμοπυροδότησης

    

- Μανταλωτής: καθ' όλη τη διάρκεια που Load==1
- Ακμοπυροδότηση: μόνον τη στιγμή που clock 0 → 1


Καταχωρητές με Επίτρεψη Φόρτωσης

 

- Δεν θέλουμε πάντα όλοι οι ακμοπυροδότητοι καταχωρητές μας να φορτώνονται στην κάθε ακμή ρολογιού:
- Σήμα ελέγχου σε ποιές ακμές να φορτώνονται και σε ποιές όχι
- Π.χ. ο ACC στις εντολές *Store*, *Jump* να διατηρεί το περιεχόμενό του


Μνήμες: Λέξεις, Διευθύνσεις

 - *Λέξη (Word)*: bits που διαβάζονται ή γράφονται όλα μαζί
- *Διεύθυνση (Address)*: η θέση της λέξης μέσα στη μνήμη
- *Δεδομένα (Data)*: η περιεχόμενη πληροφορία (bits) στη θέση που υποδεικνύει η Διεύθ.
- *Random Access*: την οιαδήποτε διεύθυνση οποτεδήποτε, π.χ. όχι μόνο σειριακά (δίσκοι, ταινίες)




Ανάγνωση = Πολυπλέκτης

 - Επιλογή μίας από τις λέξεις:
 - τα bits της επιλεγμένης λέξης πρέπει να εμφανιστούν στα σύρματα εξόδου, κάτω
- Πολυπλέκτες Ανάγνωσης:
 - κάθε σύρμα εξόδου δεδομένων επιλέγει ένα από τα bits της στήλης του για να το εμφανίσει στον έξω κόσμο (κάτω)
 - κάθε σύρμα εξόδου είναι ένας πολυπλέκτης




Η αφηρημένη δομή της RAM

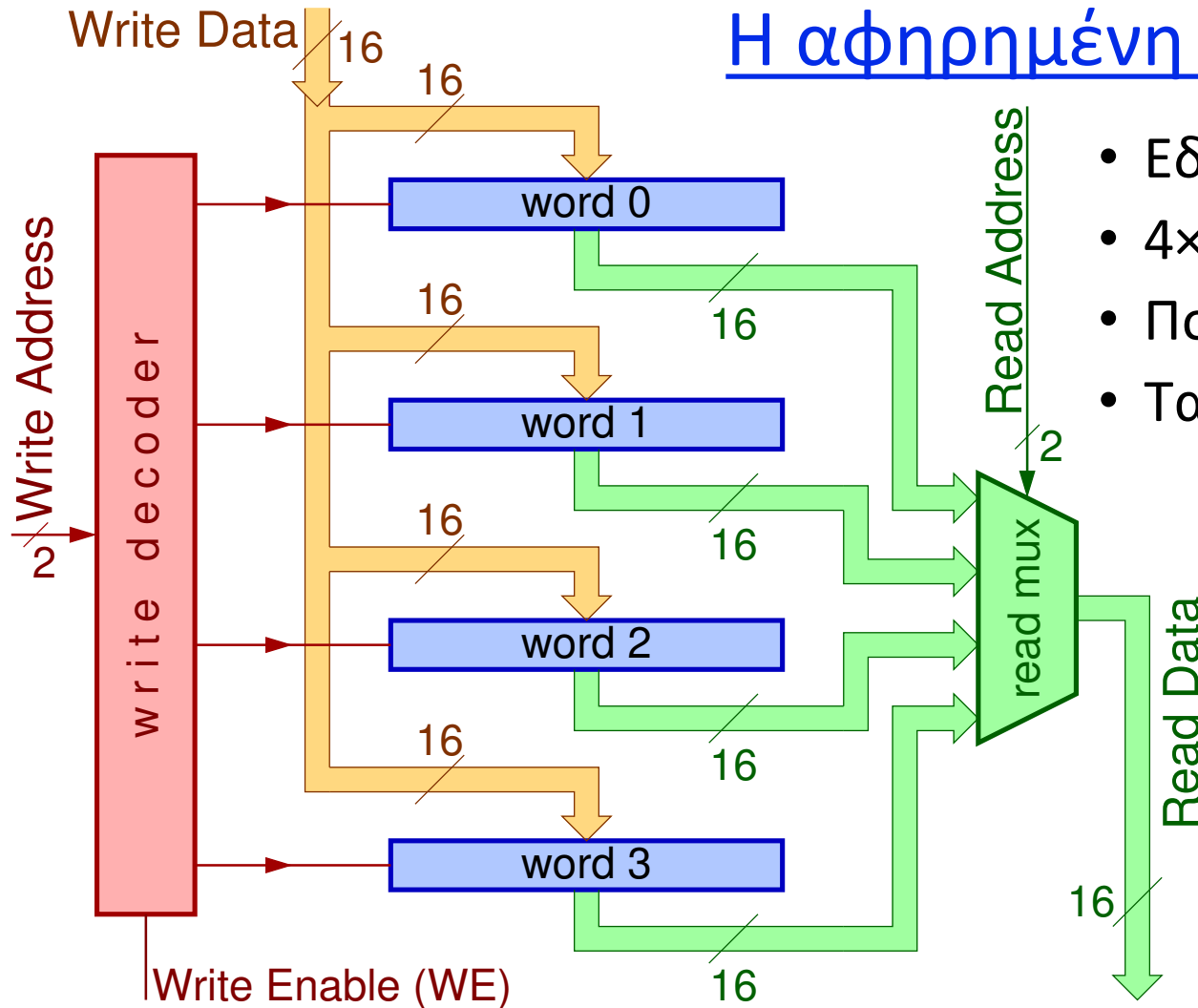


- Εδώ 4 λέξεις \times 16 bits/w
- $4 \times 16 = 64$ μανταλωτές
- Πολυπλέκτης Ανάγνωσης
- Τα δεδομένα εγγραφής τα βλέπουν όλες οι λέξεις, αλλά:
- Γράφονται το πολύ σε μία λέξη
- Έλεγχος εγγραφής βάσει Διεύθυνσης και Επίτρεψης Εγγραφής, *WE*

Όλη η Μνήμη

 

- Ίδια: 8 λέξεις \times 4 bits/w
- Κοινός αποκωδικοπ. διευθύνσεων για αναγνώσεις και εγγραφές
 - μόνο μία προσπέλαση κάθε φορά – είτε ανάγνωση, είτε εγγραφή
- Ανάγκη για σήμα Επίτρεψης Εγγραφής (Write Enable – *WE*)

Μεγέθη Μνημών, πλήθος bits Διεύθυνσης

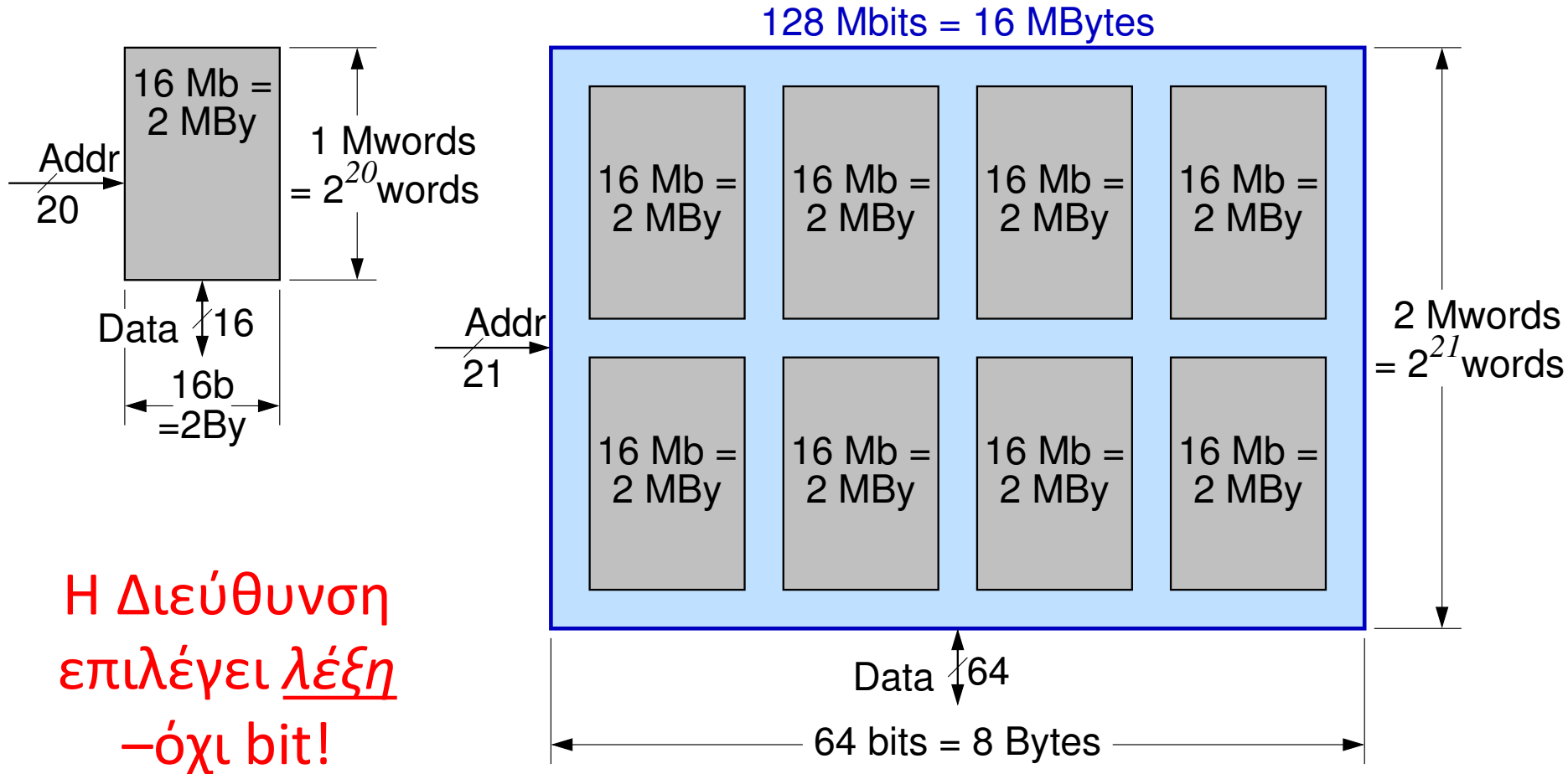




n bits $\Rightarrow 2^n$ Συνδυασμοί

και: 1 By (Byte) = 8 b (bits)


n	2^n
1	2
2	4
3	8
4	16
5	32
6	64
7	128
8	256
9	512

n	2^n
10	1024 = 1 K
11	2 K
12	4 K
13	8 K
14	16 K
15	32 K
16	64 K
17	128 K
18	256 K
19	512 K

n	2^n
20	1,048,576 = 1 M (Mega)
21	2 M
28	256 M
30	1024 M = 1 G (Giga)
32	4 G
40	1024 G = 1 T (Tera)
50	1024 T = 1 P (Peta)
60	1024 P = 1 E (Exa)

contents at address 00001: 
 contents at address 01110: 
 contents at address 10011: 

Μνήμη πολλαπλών Chips

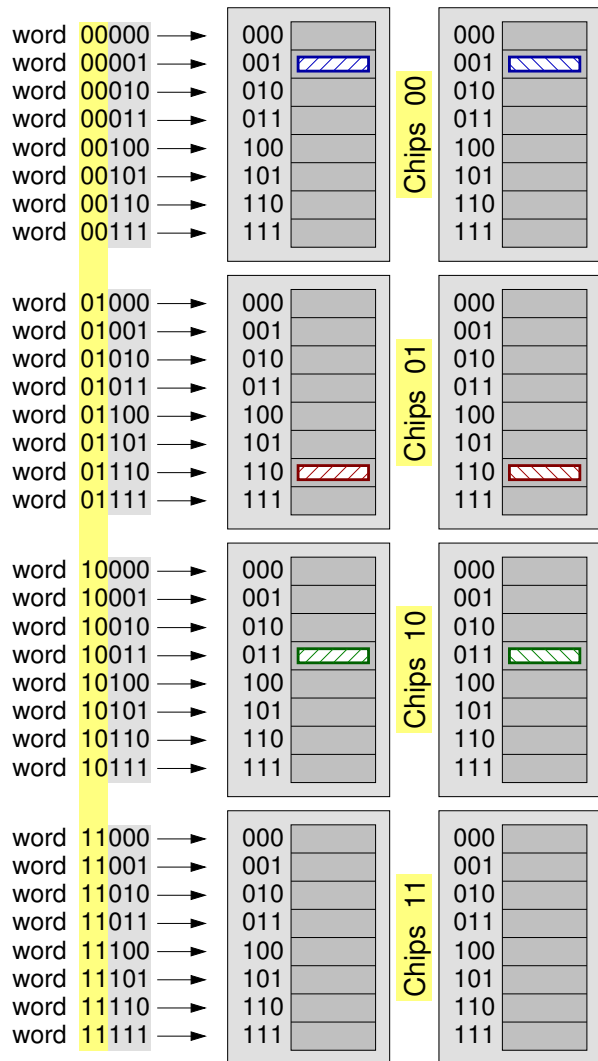


- Κάθε chip: $8 \text{ λέξεις} \times n \text{ bits/word}$
- Ολόκληρη: $32 \text{ λέξεις} \times 2n \text{ bits/word}$
- ⇒ 4 «όροφοι» από chips κατακόρυφα
 2 chips «πλάτος» οριζόντια
 – ανάγν./εγγρ. σε δύο chips κάθε φορά
- Διεύθυνση ολόκληρης της μνήμης = 5 bits (για $32 = 2^5$ λέξεις):
 - 2 MS bits: ποιόν «όροφο» ενεργοπ.
 - 3 LS bits: ποιά λέξη μέσα στο κάθε ενεργοποιημένο chip

FSM: τρόπος να βλέπουμε τα Ακολουθιακά Κυκλώματα


- Μηχανή Πεπερ. Καταστ.
- Διαχωρισμός στοιχείων μνήμης από συνδυαστικά
- Κατάσταση (State) = ό,τι θυμάται από το παρελθόν
– Ξεκινάμε ορίζοντας αυτές & σημασία τους πολύ προσεκτ.
- Η συμπεριφορά (έξοδοι και επόμενη κατάσταση) εξαρτάται από το τι βλέπουμε τώρα (είσοδοι) σε συνδυασμό με το τι θυμόμαστε από το παρελθόν

Sequential Circuit:

 


Διάγραμμα (Μετάβασης) Καταστάσεων μίας FSM


- Ένας κύκλος για την κάθε κατάσταση
- Ένα βέλος για την κάθε κατάσταση και την κάθε πιθανή επόμενη της
- Ετικέτα πάνω στο βέλος με τις συνθήκες (εισόδους) υπό τις οποίες γίνεται αυτή η μετάβαση στην επόμενη ακμή ρολογιού
- Οι τιμές των εξόδων μπορούν να γραφτούν:
 - μέσα στις καταστάσεις, εάν εξαρτώνται μόνον από την κατάσταση
 - πάνω στα βέλη (π.χ. δεξιότερα), εάν εξαρτώνται και από εισόδους
- Συνολικά το διάγραμμα ισοδυναμεί με τον Πίνακα Αληθείας του Συνδυαστικού μέρους της FSM, αλλά πιά κατανοητό

 

 
Παράδειγμα: Φωτεινοί Σηματοδότες σε Διασταύρωση



 - Διασταύρωση δύο μονόδρομων
- A: κεντρικός, B: δευτερεύων
- Ανιχνευτές κίνησης Ad, Bd
- Φωτεινοί σηματοδότες Ago, Bgo
- Απλοποιητική παραδοχή χρονισμού:




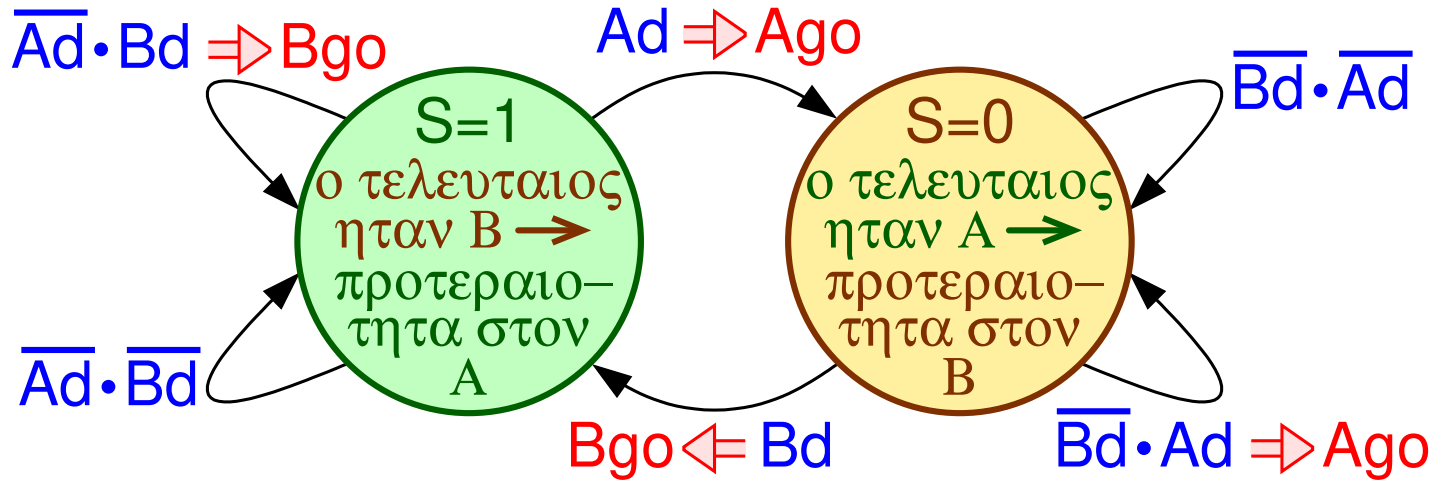Εναλλαγή Προτεραιοτήτων (αναλ. 1:1) – Round-Robin




- Μετά από ένα αυτοκίνητο που περνά από έναν δρόμο, προτεραιότητα έχει ο άλλος δρόμος – *Round-Robin / Γύρω-Γύρω Όλοι*
- Εάν υπάρχει αυτοκ. στον δρόμο προτεραιότητας, τότε αυτό περνά
- Αλλιώς, εάν υπάρχει στον άλλον, περνά από εκεί (work conserving)
- Επόμενη κατάσταση = από εκεί που πέρασε αυτοκ., αλλιώς η ίδια

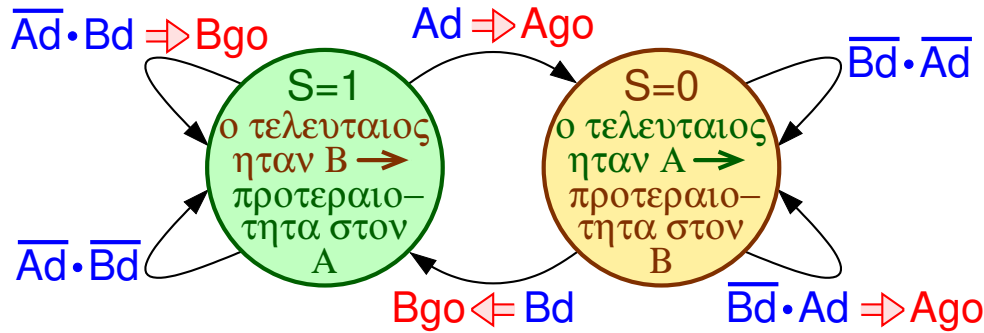Κύκλωμα της FSM για Round-Robin με αναλογία 1:1




Sequential Circuit:

 

S	Ad	Bd	Ago	Bgo	nS
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

- $Ago = Ad \cdot (S + Bd')$
- $Bgo = Bd \cdot (S' + Ad')$
- $nextS = S \cdot Ad' + S' \cdot Bd$
- Δεν χρειάζεται reset (δεν πειράζει να ξεκινήσει σε οιαδήποτε κατάσταση)

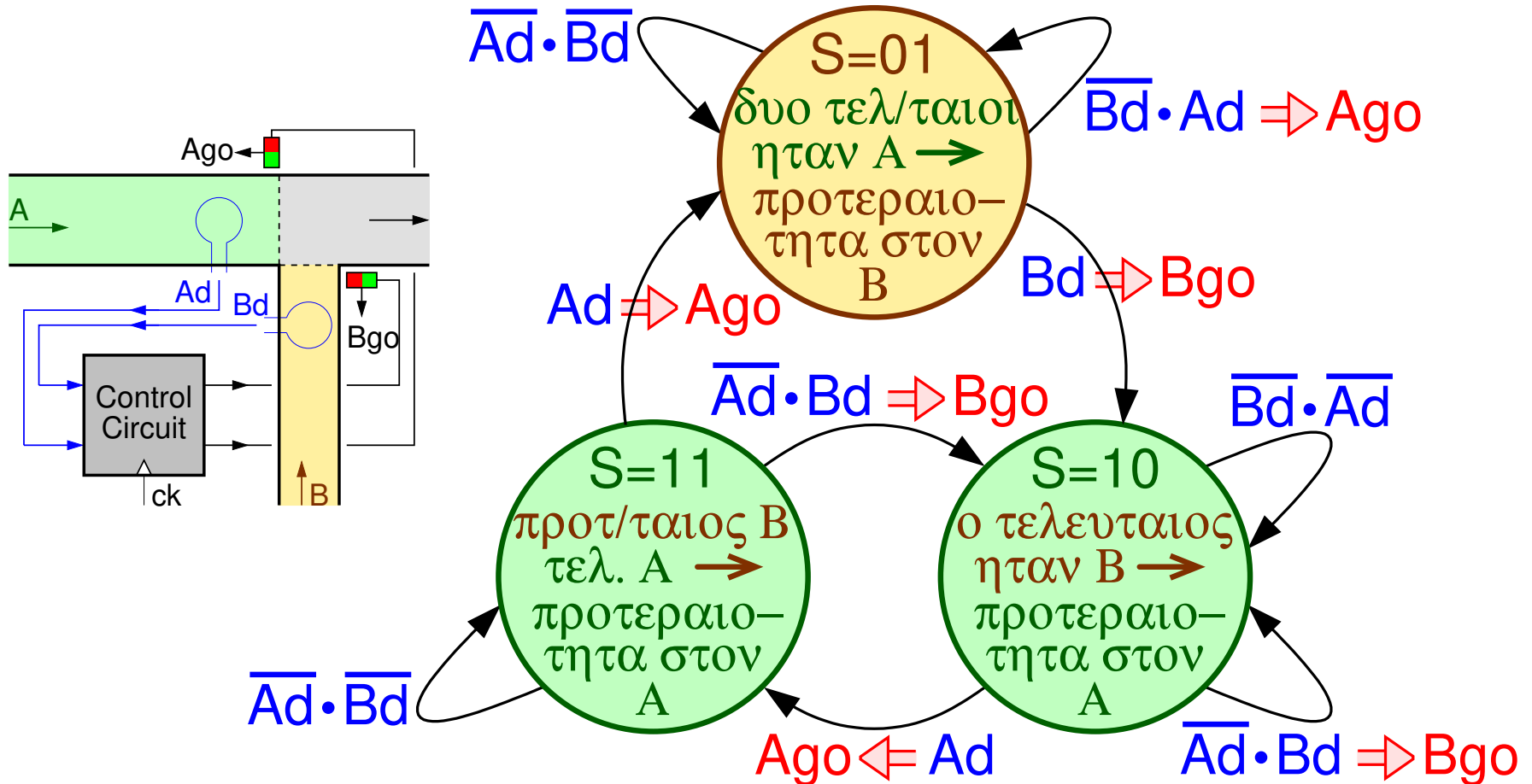FSM Εναλλαγής Προτεραιοτήτων με αναλογία 2:1




Κώδικες Μεταβλητού Μήκους: Λήψη, Ερμηνεία

Σ' εμάς η ερμηνεία ήταν απλή, διότι:

- Κανένα βραχύτερο σύμβολο δεν αποτελεί πρόθεμα (prefix) κανενός μακρύτερου συμβόλου

Μηνυμα

 


1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
B D B A C A

Απλό
Παράδειγμα

Σύμβολο	Κώδικας
A	0
B	10
C	110
D	111

 FSM Αποκωδικοποίησης απλού κώδικα Huffman




Απλό
Παράδειγμα


Σύμβολο	Κώδικας
A	0
B	10
C	110
D	111

- Απαιτείται Reset
- Υπόθεση χρονισμού εξόδων: δηλώνουμε την αναγνώριση συμβόλου στον ίδιο κύκλο με το τελευταίο bit του – αλλιώς θα χρειαζόνταν πολύ περισσοτ. καταστ.

 
Κωδικοποίηση Καταστάσεων *One-Hot*: η ιδέα



 - *One-Hot*: φροντίζουμε πάντα ένα και μόνον ένα από τα flip-flops κατάστασης να ανάβει
- Ισοδύναμο με κλασικά flip-flops κατάστασης ακολουθούμενα από έναν αποκωδικοποιητή



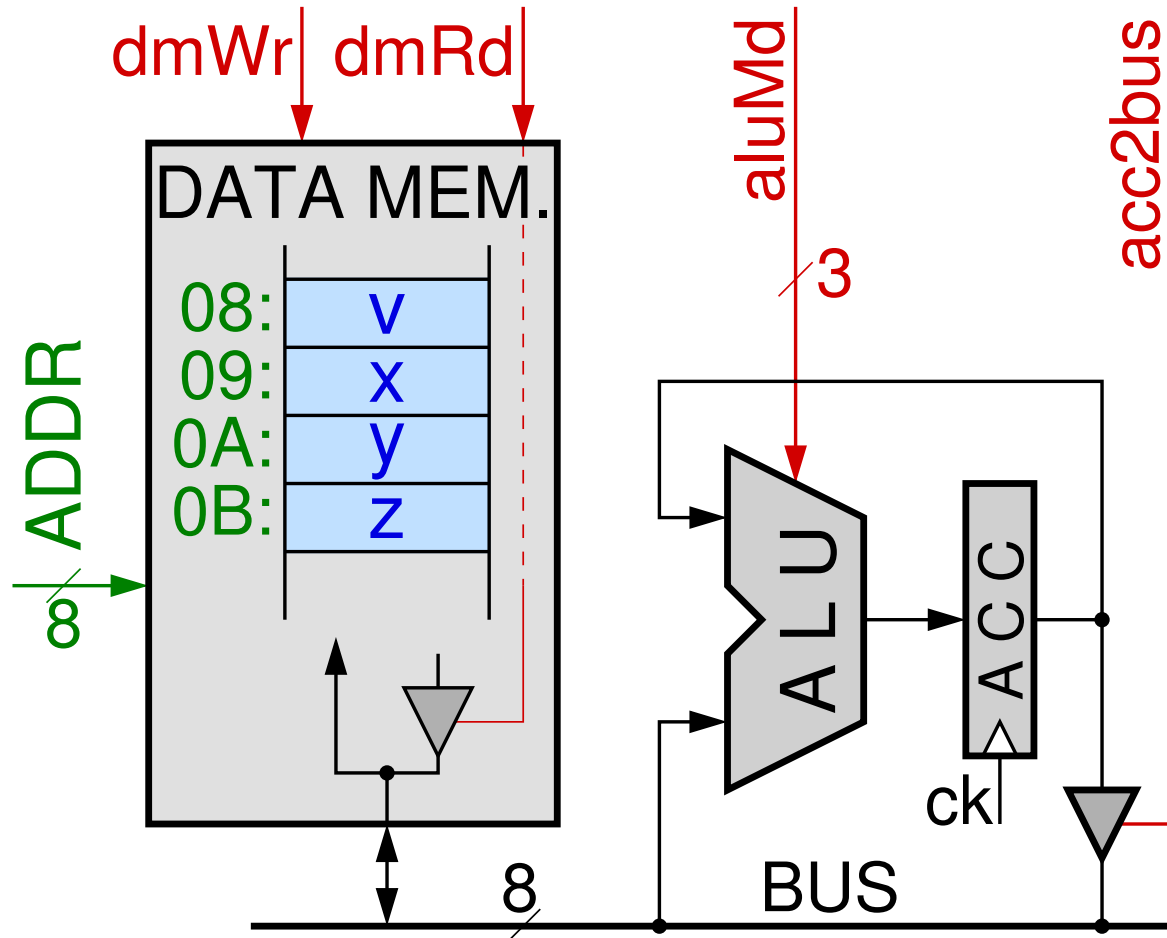Απλός Υπολογιστής τ. Συσσωρευτή (Accumulator)




- 2 από τους 3 «τελεστέους» εξυπακούονται
1. Προηγούμενο αποτέλεσμα από τον Συσσωρευτή
 2. Πράξη με κάτι νέο από μνήμη
 3. Αποτέλεσμα στον Συσσωρευτή

Πολυπλοκότερες εκφράσεις: ενδιάμεσα αποτελέσματα

$$V = X + Y * Z;$$

(έστω ότι έχουμε εντολή
πολλαπλασιασμού: *mul*)
 
```
load 0B    # y
mul 0C     # z
add 0A     # x
store 08   # v
```




$$V = X * W + Y * Z;$$

```
load 0A    # x
mul 09     # w
store 0D   # tmp
load 0B    # y
mul 0C     # z
add 0D     # tmp
store 08   # v
```


(θα μπορούσε και το *V* να παίξει το ρόλο του *tmp*, αφού δεν εμφανίζεται το *V* στη δεξιά πλευρά της εκχώρησης)

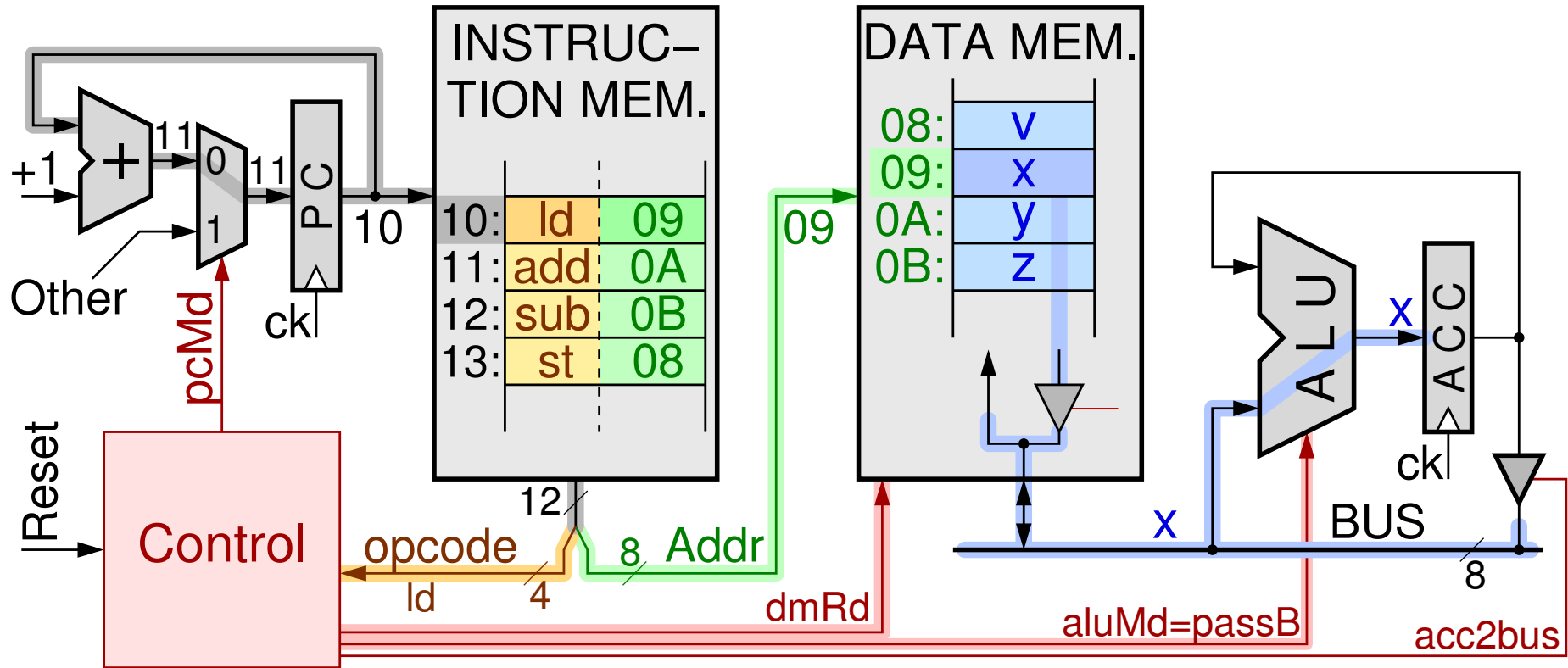Εντολές: Τι να κάνουμε, σε ποιόν να το κάνουμε




- Τι: *opcode* – Έλεγχος
- Σε ποιόν: Διεύθυνση τελεστέου

Jump: Επόμενη εντολή όχι «η από κάτω»

 

 
Διακλαδώσεις: Εάν... Επόμενη εντολή όχι «η από κάτω»



Οι 4 εντολές διακλάδωσης του απλού υπολογιστή

- beq – branch if equal
 - if $ACC == 0$
- bne – branch if not equal
 - if $ACC != 0$
- blt – branch if less than
 - if $ACC < 0$
- bge – branch if greater or equal
 - if $ACC \geq 0$
- Ομοίως και στους πραγματικούς επεξεργαστές, αλλά με δύο συγκρινόμενους τελεστές σε καταχωρητές
- Σύγκριση \leq δεν χρειάζεται: αντιμετωθούμε τους δύο τελεστές στη σύγκριση \geq
- Ομοίως η $>$ μέσω της $<$

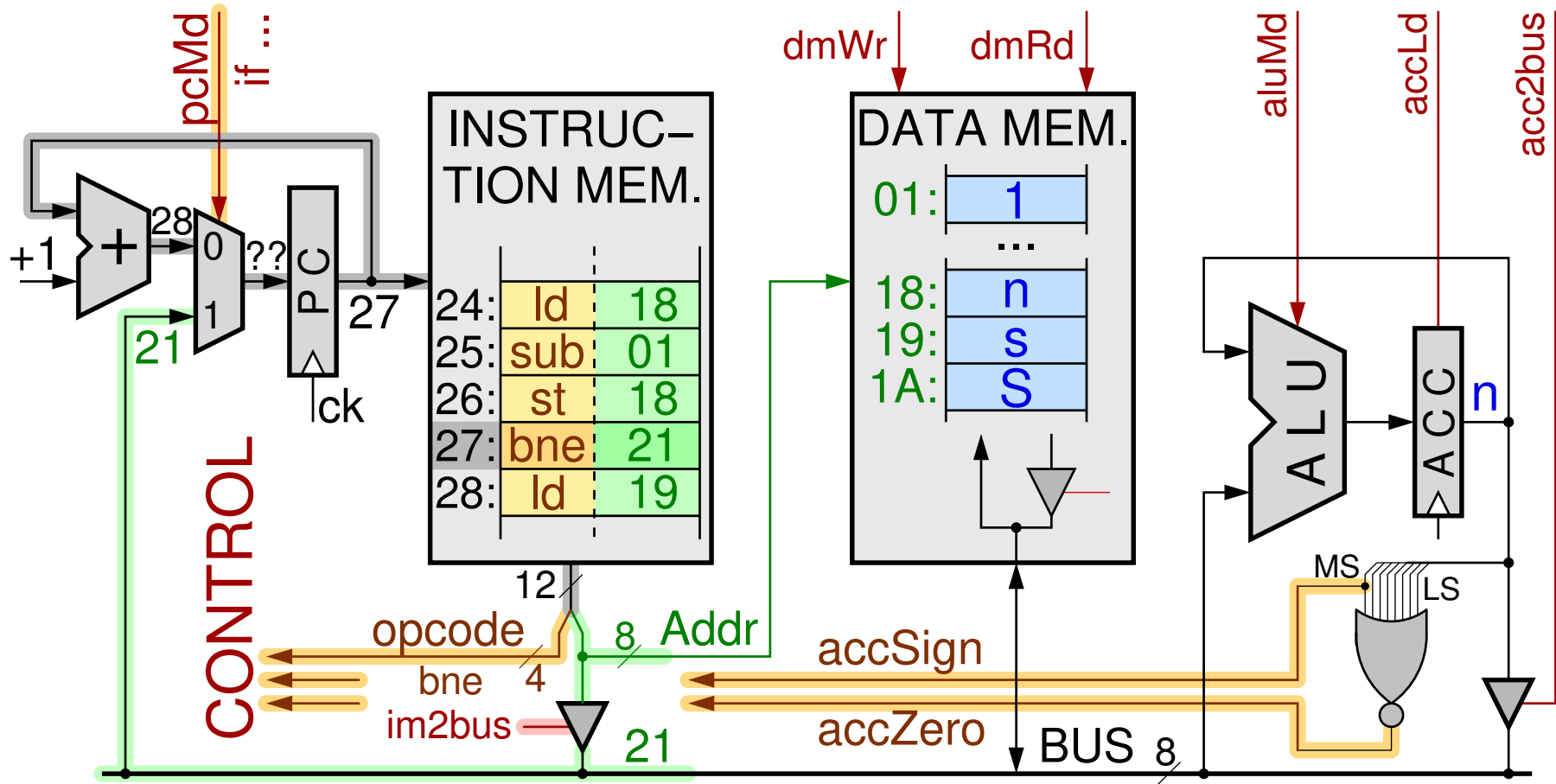Τα σήματα Συνθήκης Δεδ. για τον έλεγχο Διακλάδωσης



Απλός βρόχος: Άθροισμα $(n)+(n-1)+(n-2)+\dots+(2)+(1)$

```

s = 0; n = input();
do { s = s+n; n = n-1;
    } while (n != 0)
S = s; /* print sum */
    
```

Data Memory:

00:	0
01:	1
	...
18:	n = 8 7 6
19:	s = 0 8 F
1A:	S


Instr. Memory:

1E:	ld	00
1F:	st	19
20:	inp	18
21:	ld	19
22:	add	18
23:	st	19
24:	ld	18
25:	sub	01
26:	st	18
27:	bne	21
28:	ld	19
29:	st	1A
2A:	jmp	1E

$n=n-1; s=s+n;$


- *bne*: branch if not equal
- Εξυπακούεται: ACC, to zero
- Εάν ACC $\neq 0$, τότε επόμενη εντολή από 21
- Αλλιώς, επόμενη εντολή η «από κάτω»

Κάλεσμα Διαδικασιών: Πώς επιστρέφουμε;

 


- Το πεδίο Addr μέσα στις εντολές είναι σταθερό
 - Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που η διαδικασία επιστρέφει
- ⇒ Πρέπει η διεύθυνση επιστροφής να έρχεται από Data Mem.

Jump Indexed: Εμμέσως μέσω Data Memory

 


Υλοποίηση της *Jmpx*

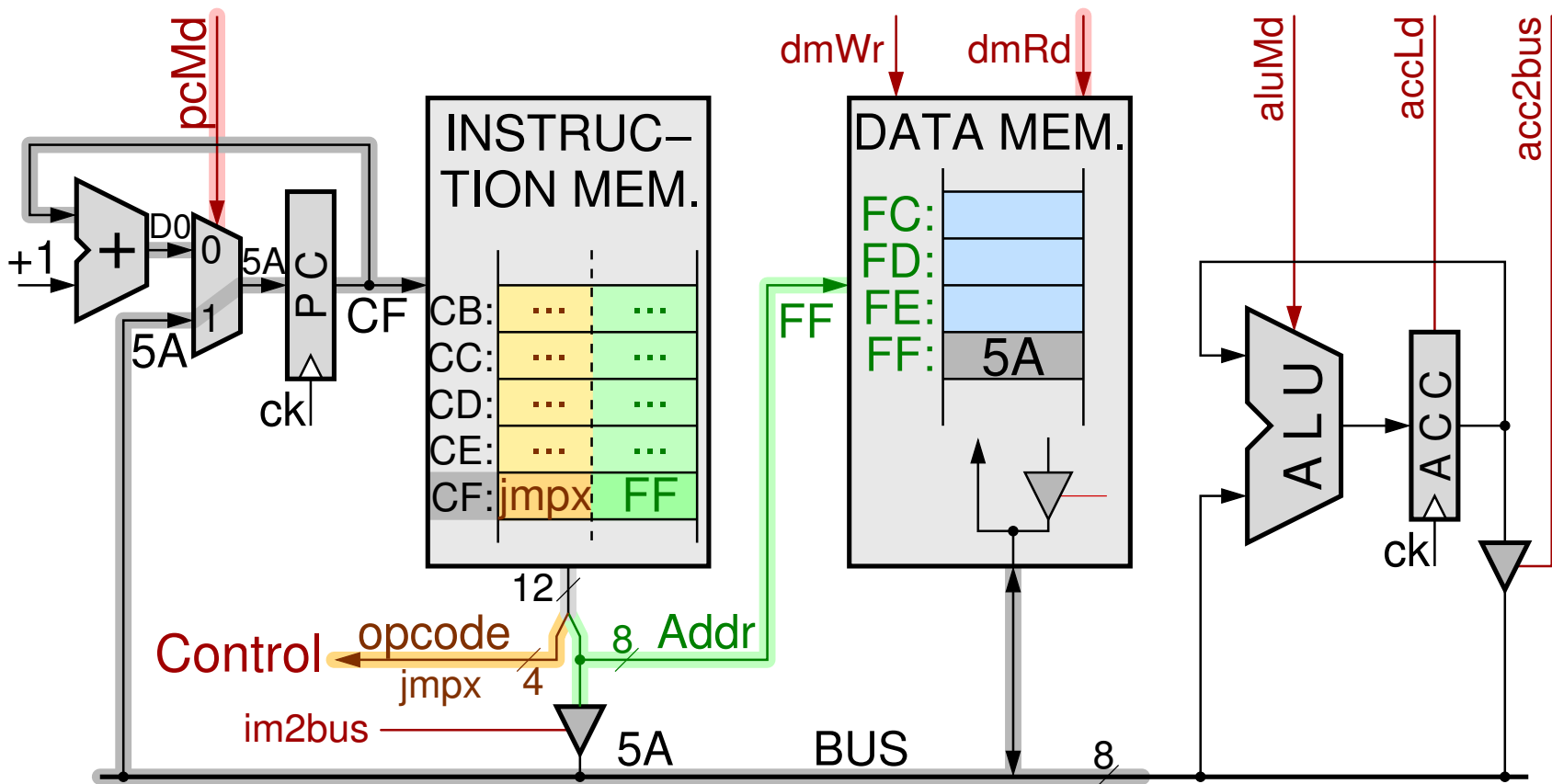

- Όπως η απλή *Jmp*, αλλά ανάβει το *dmRd* αντί του *Im2bus*

Σταθερές Διευθύνσεις \Rightarrow Βαθμωτές Μεταβλητές μόνον

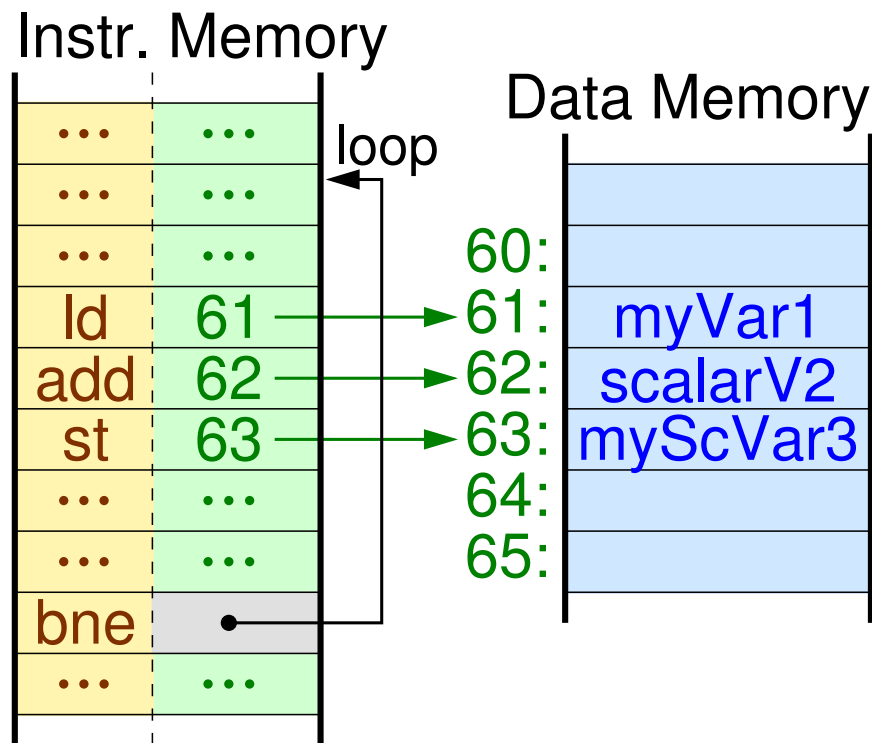
- Μη αυτομεταβαλλόμενα προγράμματα
 - Σταθερές οι Διευθύνσεις μέσα στις εντολές
- \Rightarrow Όλες οι επαναλήψεις των βρόχων προσπελάζουν πάντα τις ίδιες (βαθμωτές) μεταβλητές με τις μέχρι τώρα εντολές



- Για την επεξεργασία στοιχείων Δομών Δεδομένων απαιτούνται μεταβλητές Διευθύνσεις

Έμμεση Πρόσβαση για μεταβλητές Διευθύνσεις

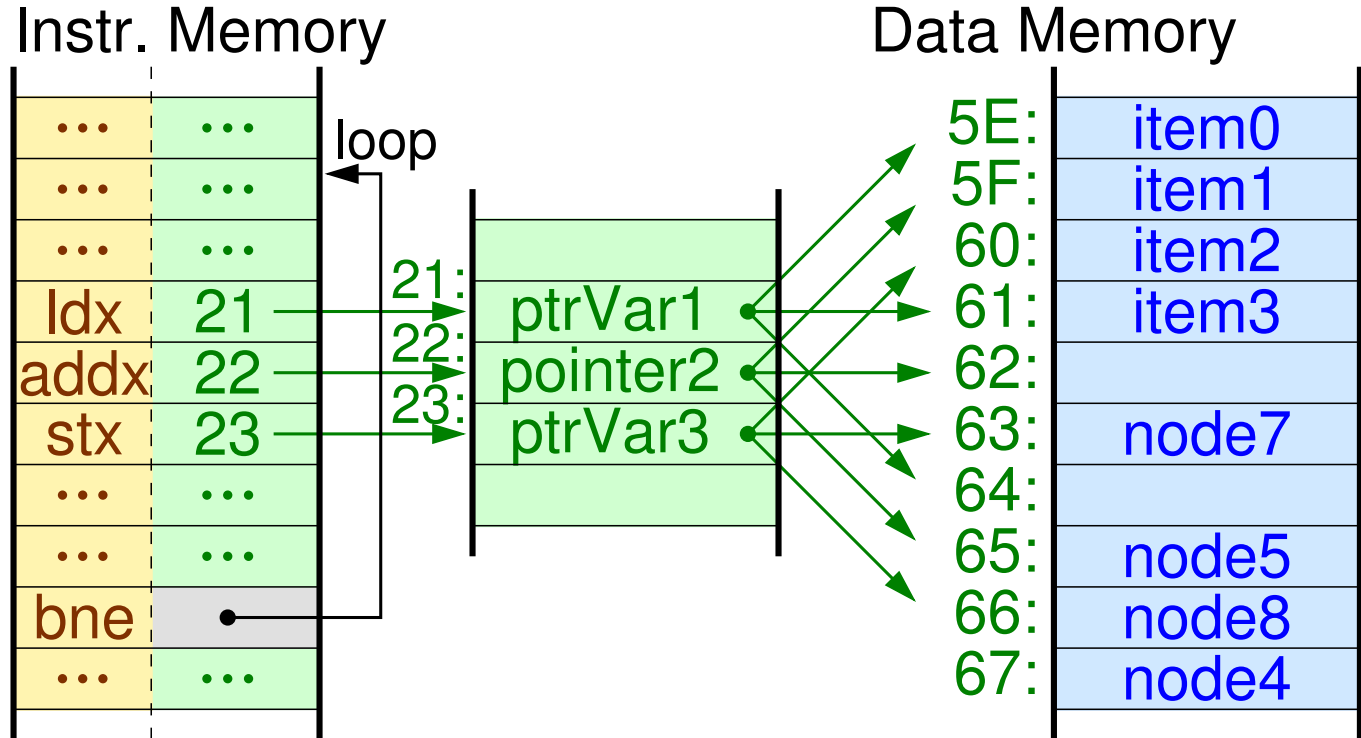Νέες εντολές
“indexed”:
προσπε-
λάζουν τα
δεδομένα
εμμέσως,
μέσω μετα-
βλητών δεί-
κτη (pointer)



Ένας φημισμένος αφορισμός από τον David Wheeler ισχυρίζεται ότι: “All problems in computer science can be solved by another level of indirection”. Μερικοί συμπληρώνουν σκωπτικά: “...except for the problem of too many layers of indirection”.

Βρόχος επεξεργασίας

Πίνακα

```
n=input(); i=0;
while ( i<n ) {
    A[i] = 2*A[i];
    i = i+1;
}
```

- p = διεύθυνση του $A[i]$
= διευθ. του $A[0] + i$
- Εντολές Indexed:
«πήγαινε να ρωτήσεις
να σου πούν πού είναι
η μεταβλητή που θέλω»



Instruction Memory

30:	inp	1C	
31:	ld	00	
32:	st	1D	
33:	ld	1D	loop
34:	sub	1C	
35:	bge	40	
36:	ld	1E	
37:	add	1D	
38:	st	1F	
39:	ldx	1F	
3A:	addx	1F	
3B:	stx	1F	
3C:	ld	1D	
3D:	add	01	
3E:	st	1D	
3F:	jmp	33	
40:	exit

Data Memory

00:	0
01:	1
	...
1C:	n
1D:	i = 0 2
1E:	A = 80
1F:	p = 80 81 82
	...
80:	A ₀
81:	A ₁
82:	A ₂
83:	A ₃
84:	A ₄
85:	A ₅
86:	A ₆
87:	A ₇


Οι δύο κύκλοι συγκριτικά

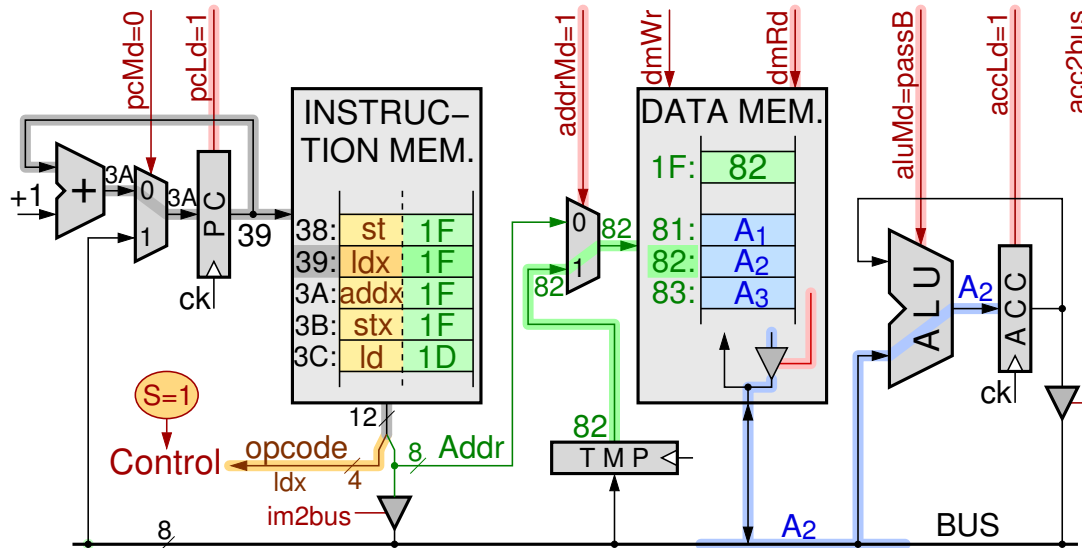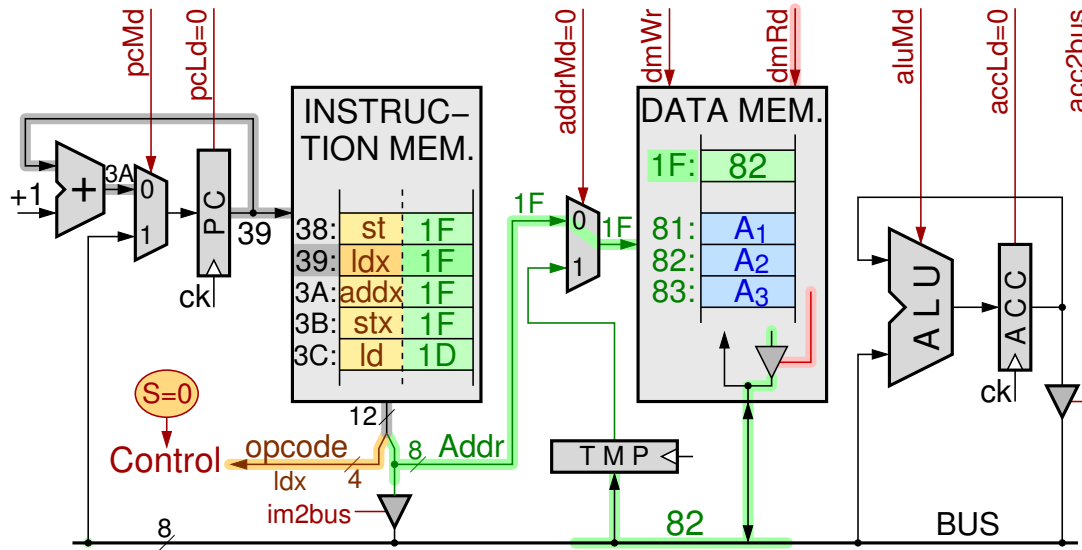

- Δύο προσπελάσεις στην Data Mem. \Rightarrow δύο κύκλοι
- Ακολουθ. Έλεγχος (FSM)
- Πρώτος κύκλος (S=0):
 - pcLd=0: εντολή δεν τελείωσε
 - AccLd=0: όχι ακόμα τα σωστά data, δεν χαλάμε τα παλαιά
 - addrMd=0: ανάγνωση του pointer από διεύθ. εντολής
- Πρώτος κύκλος (S=0):
 - pcLd=1: εντολή τελειώνει
 - AccLd=1: σωστά νέα data
 - TMP=pointer (BUS προηγ. κ.)
 - addrMd=1: ανάγν. data

1^{ος} – 2^{ος} κύκλος εντολών Indexed: η FSM Ελέγχου

 
- Ο Έλεγχος είναι πλέον ακολουθιακό κύκλωμα, όχι συνδυαστικό όπως πριν
- S=0 είναι η κατάσταση (ο κύκλος ρολογιού) εκτέλεσης όλων των προηγούμενων εντολών, καθώς και ο πρώτος κύκλος εκτέλεσης των νέων
- S=1 είναι ο δεύτερος (και τελευταίος) κύκλος εκτέλεσης των νέων εντολών Indexed load/store & αριθμητικών



Καθυστέρηση: παροχή/απορρόφηση Φορτίου


$$t_d \approx Q / I$$

$$(I = Q/t)$$

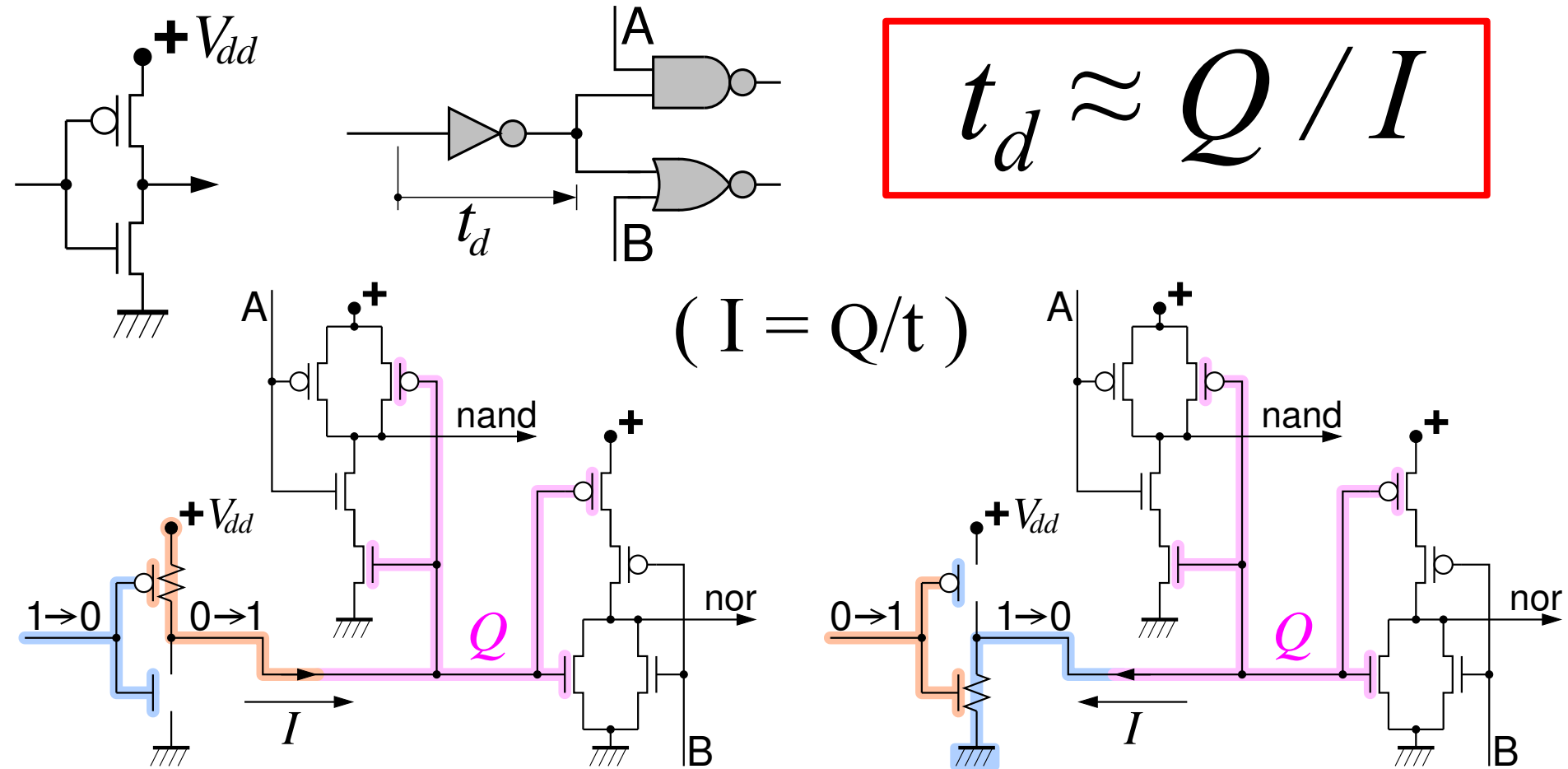


Καθυστέρηση ~ Fan-Out (Πλήθος Ακροατών)

fan-out=1:

 


fan-out=4:

 

- Η κάθε είσοδος ακροατή:
 - συνήθως 2 transistors, ανεξαρτήτως πλήθους εισόδων ακροατή
 - Τα δύο transistors κάθε ακροατή χρειάζονται το φορτίο τους
 - Ολικό φορτίο ~ πλήθος ακροατών
 - Καθυστέρηση ~ ολικό φορτίο
- ⇒ Καθυστέρηση ~ *Fan-out*
– fan-out = πλήθος ακροατών
- ⇒ $t_{d4} \approx 4 \times t_{d1}$

Καθυστέρηση ~ Fan-In (Πλήθος Εισόδων)

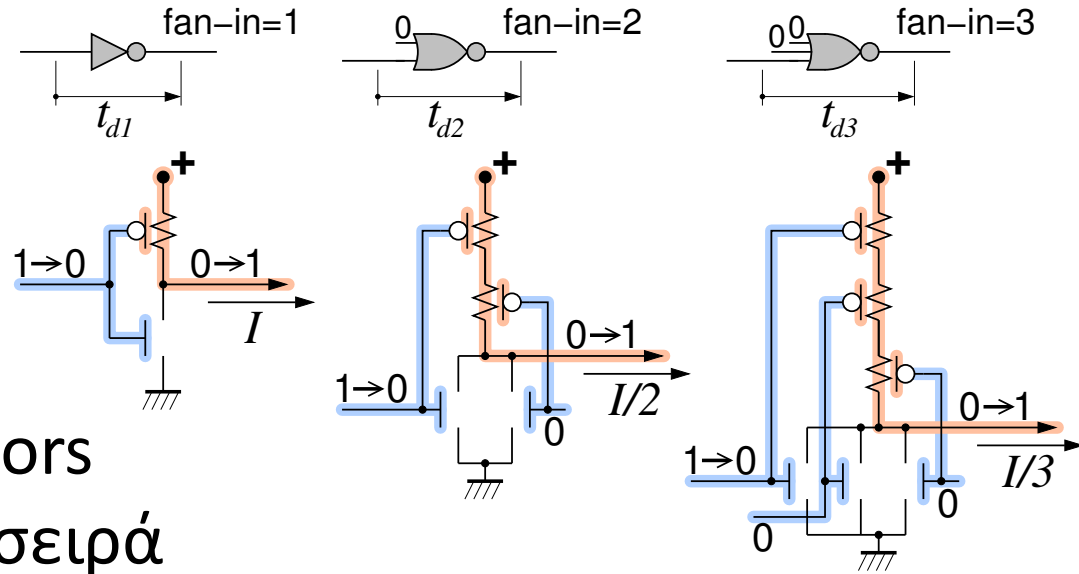- Σε πρώτη προσέγγιση, το ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης είναι αντίστροφα ανάλογο προς το πλήθος transistors οδήγησης που είναι εν σειρά



- $t_d \approx Q / I$

⇒ μικρότερο ρεύμα ⇒ μεγαλύτερη καθυστέρηση

⇒ Καθυστέρηση (περίπου) ανάλογη (και) προς fan-in

Όσο απλούστερα & μικρότερα, τόσο πιο γρήγορα!

- Συμπέρασμα: *Απλά και μικρά κυκλώματα, για ταχύτητα!*
- Λιγότεροι ακροατές (fan-out) \Rightarrow απλούστερο
- Λιγότερες είσοδοι (fan-in) \Rightarrow απλούστερο
- Λιγότερες πύλες, ακροατές, είσοδοι \Rightarrow μικρότερο
- Τη δεκαετία του '80, αυτή η παρατήρηση υπήρξε η απαρχή του «κινήματος» *RISC*: Reduced Instruction Set Computer – Υπολογιστές ελαττωμένου (απλούστερου) Ρεπερτορίου Εντολών, που σήμερα είναι σημαντικά δημοφιλείς (και θα είναι το παράδειγμά μας στο HY-225)

$$\underline{\text{Ολική Ενέργεια}} = \sum_{\text{κόμβοι}} C \cdot V_{dd}^2 \cdot \text{Πλήθος Ανεβοκατεβ.}$$

- Ολική Ενέργεια απαιτούμενη για έναν υπολογισμό:
- Πόσοι ηλεκτρικοί κόμβοι θα ανεβοκατέβουν;
 - μόνον όταν αλλάζει η τιμή (τάση) ενός κόμβου καταναλ. ενέργεια
 - πολλοί κόμβοι δεν αλλάζουν τιμή σε κάθε κύκλο ρολογιού
- Πόσο πολλές φορές θα ανεβοκατέβουν αυτοί;
 - πόση «εργασία» χρειάζεται ο υπολογισμός που θα γίνει
- Πόση ηλ. χωρητικότητα έχουν αυτοί οι κόμβοι;
 - συνάρτηση fan-out, πλάτους transistors, ελαχ. διαστ. τεχνολογίας
- Μειώστε την Τάση Τροφοδοσίας!!
 - Ταχύτητα ανάλογη V_{dd} , ενέργεια ανάλογη V_{dd}^2