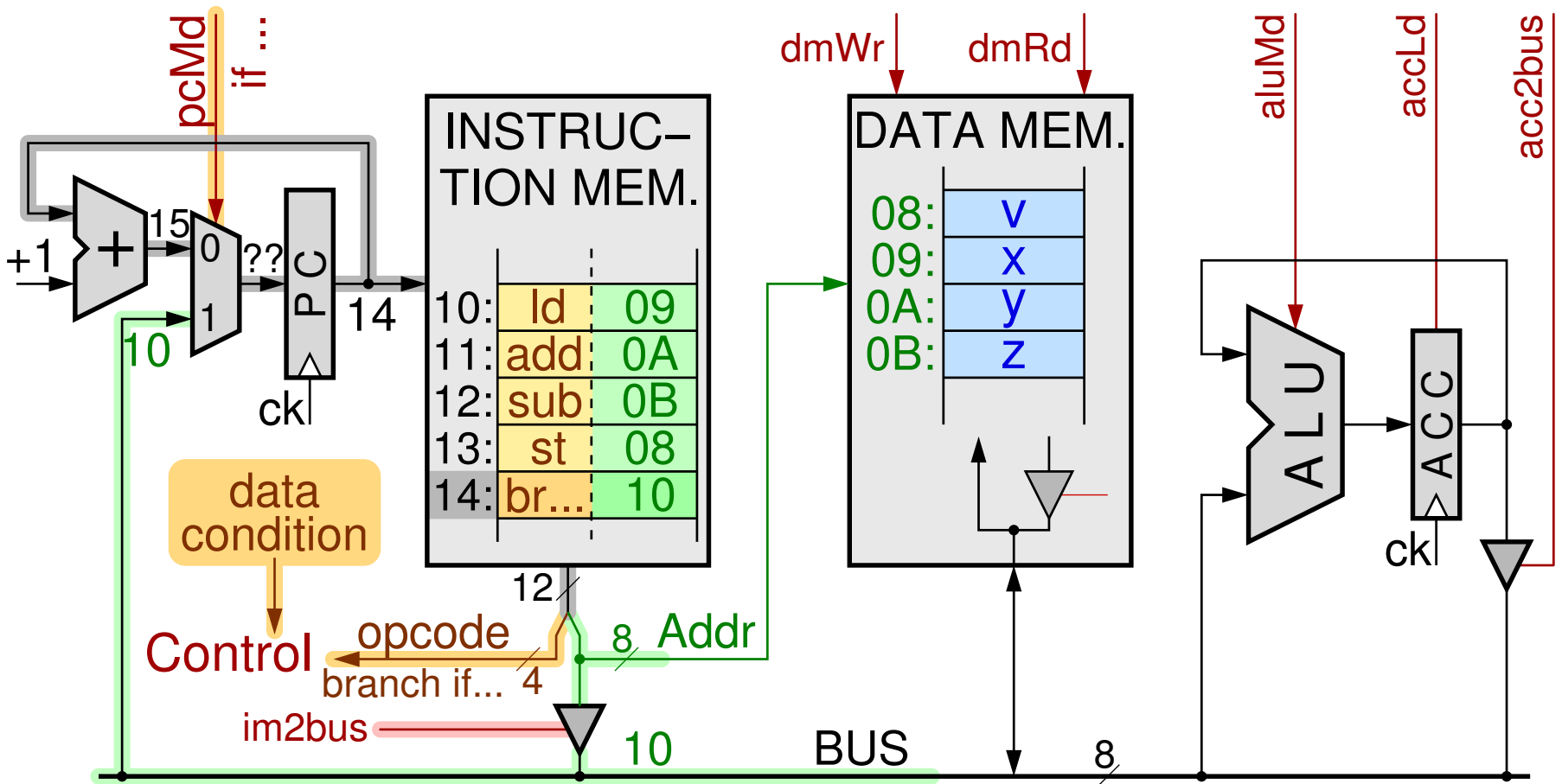


# Απλός Υπολογιστής: Διακλαδώσεις και Έμμεσες Προσπελάσεις (Pointers)

*12α (§12.1 - 12.7) – 9-14 Δεκ. 2020 – Μανόλης Κατεβαίνης*

# Διακλαδώσεις: Εάν... Επόμενη εντολή όχι «η από κάτω»



# Απλός βρόχος: Άθροισμα $(n)+(n-1)+(n-2)+\dots+(2)+(1)$

```

s = 0; n = input();
do { s = s+n; n = n-1;
    } while (n != 0)
S = s; /* print sum */
    
```

Data Memory:

00:	0
01:	1
	...
18:	<del>n = 8</del> 7 6
19:	<del>s = 0</del> 8 F
1A:	S

Instr. Memory:

1E:	ld	00
1F:	st	19
20:	inp	18
21:	ld	19
22:	add	18
23:	st	19
24:	ld	18
25:	sub	01
26:	st	18
27:	bne	21
28:	ld	19
29:	st	1A
2A:	jmp	1E


$n=n-1; s=s+n;$

- *bne*: branch if not equal
- Εξυπακούεται: ACC, to zero
- Εάν ACC  $\neq 0$ , τότε επόμενη εντολή από 21
- Αλλιώς, επόμενη εντολή η «από κάτω»

## Οι 4 εντολές διακλάδωσης του απλού υπολογιστή

- beq – branch if equal
    - if  $ACC == 0$
  - bne – branch if not equal
    - if  $ACC != 0$
  - blt – branch if less than
    - if  $ACC < 0$
  - bge – branch if greater or equal
    - if  $ACC \geq 0$
- Ομοίως και στους πραγματικούς επεξεργαστές, αλλά με δύο συγκρινόμενους τελεστές σε καταχωρητές
  - Σύγκριση  $\leq$  δεν χρειάζεται: αντιμετωθούμε τους δύο τελεστές στη σύγκριση  $\geq$
  - Ομοίως η  $>$  μέσω της  $<$

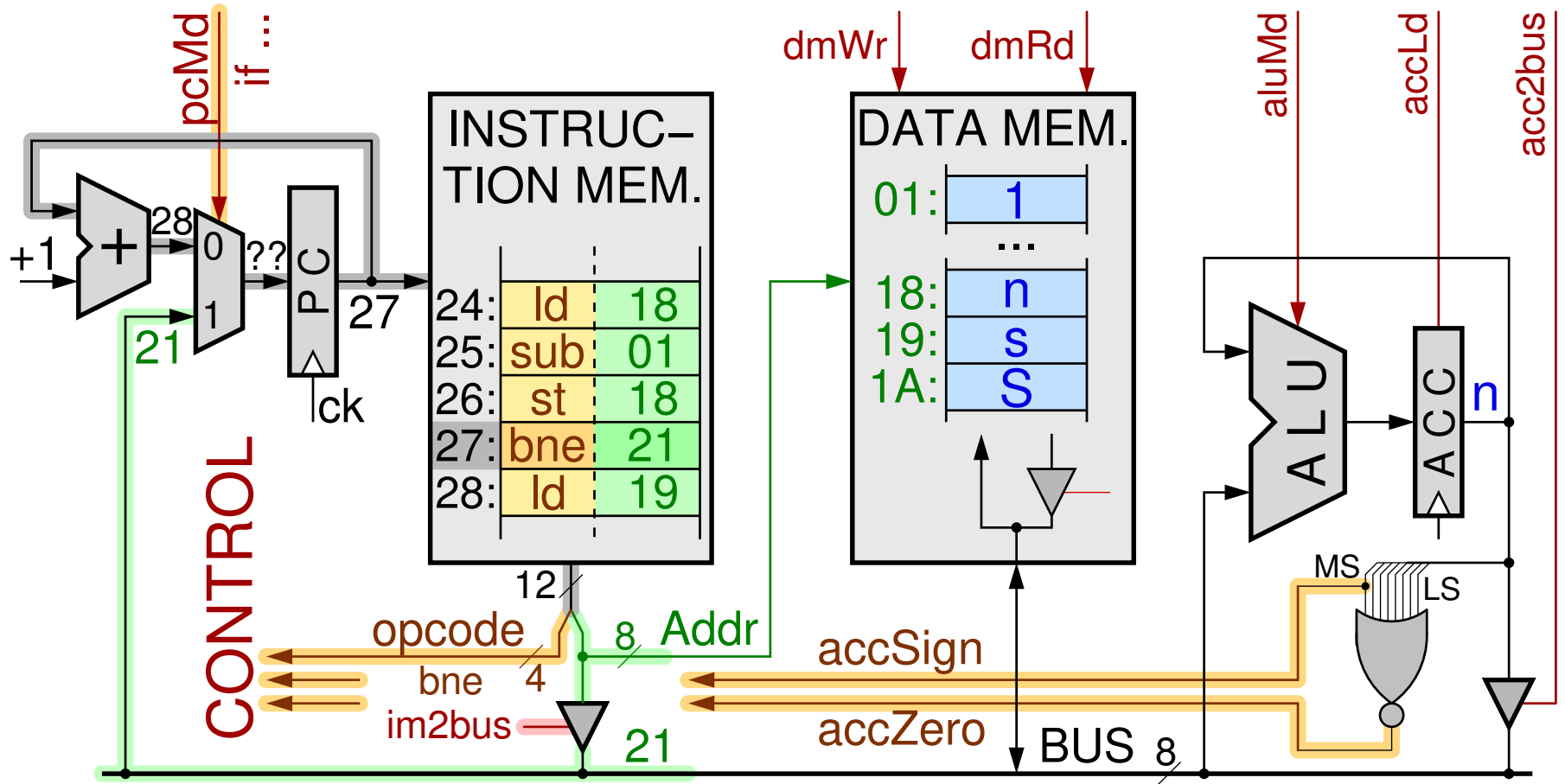
# Τα σήματα Συνθήκης Δεδ. για τον έλεγχο Διακλάδωσης



# Το κύκλωμα Ελέγχου για τις Διακλαδώσεις


<i>accZero:</i>		<i>Λειτουργία:</i>		<i>aluMd</i>	<i>acc2bus</i>			<i>dmWr</i>	<i>pcMd</i>	
<i>opcode:</i>	<i>accSign:</i>			<i>dmRd</i>		<i>accLd</i>	<i>ext2bus</i>		<i>im2bus</i>	
0000 (add)	x x	ACC := ACC + DM[A]		1	000	1	0	0	0	0
0001 (sub)	x x	ACC := ACC - DM[A]		1	001	1	0	0	0	0
0010 (and)	x x	ACC := ACC and DM[A]		1	010	1	0	0	0	0
0011 (nor)	x x	ACC := ACC nor DM[A]		1	011	1	0	0	0	0
0100 (inp)	x x	DM[A] := IO_BUS		0	xxx	0	0	1	1	0
0101 (ld)	x x	ACC := DM[A]		1	1xx	1	0	0	0	0
0110 (st)	x x	DM[A] := ACC		0	xxx	0	1	0	1	0
0111 (jmp)	x x	PC := A		0	xxx	0	0	0	0	1
1111 (jmpx)	x x	PC := DM[A]		1	xxx	0	0	0	0	1
1000 (beq)	0 x	PC := PC + 1		0	xxx	0	0	0	0	x
1000	1 x	PC := A		0	xxx	0	0	0	0	1
1001 (bne)	0 x	PC := A		0	xxx	0	0	0	0	1
1001	1 x	PC := PC + 1		0	xxx	0	0	0	0	x
1010 (blt)	x 0	PC := PC + 1		0	xxx	0	0	0	0	x
1010	x 1	PC := A		0	xxx	0	0	0	0	1
1011 (bge)	x 0	PC := A		0	xxx	0	0	0	0	1
1011	x 1	PC := PC + 1		0	xxx	0	0	0	0	x

# Κάλεσμα Διαδικασιών: Πώς επιστρέφουμε;

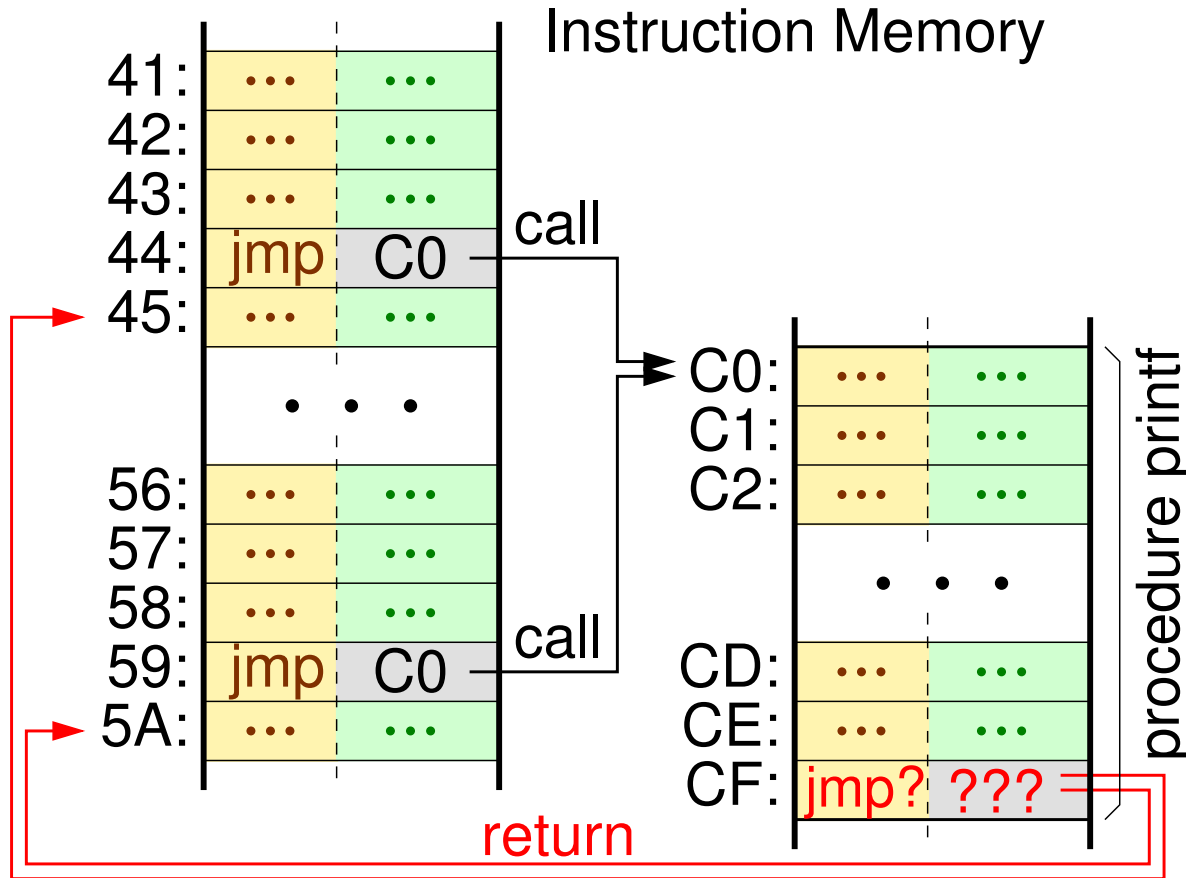


- Το πεδίο Addr μέσα στις εντολές είναι σταθερό
  - Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που η διαδικασία επιστρέφει
- ⇒ Πρέπει η διεύθυνση επιστροφής να έρχεται από Data Mem.

# Jump Indexed: Εμμέσως μέσω Data Memory

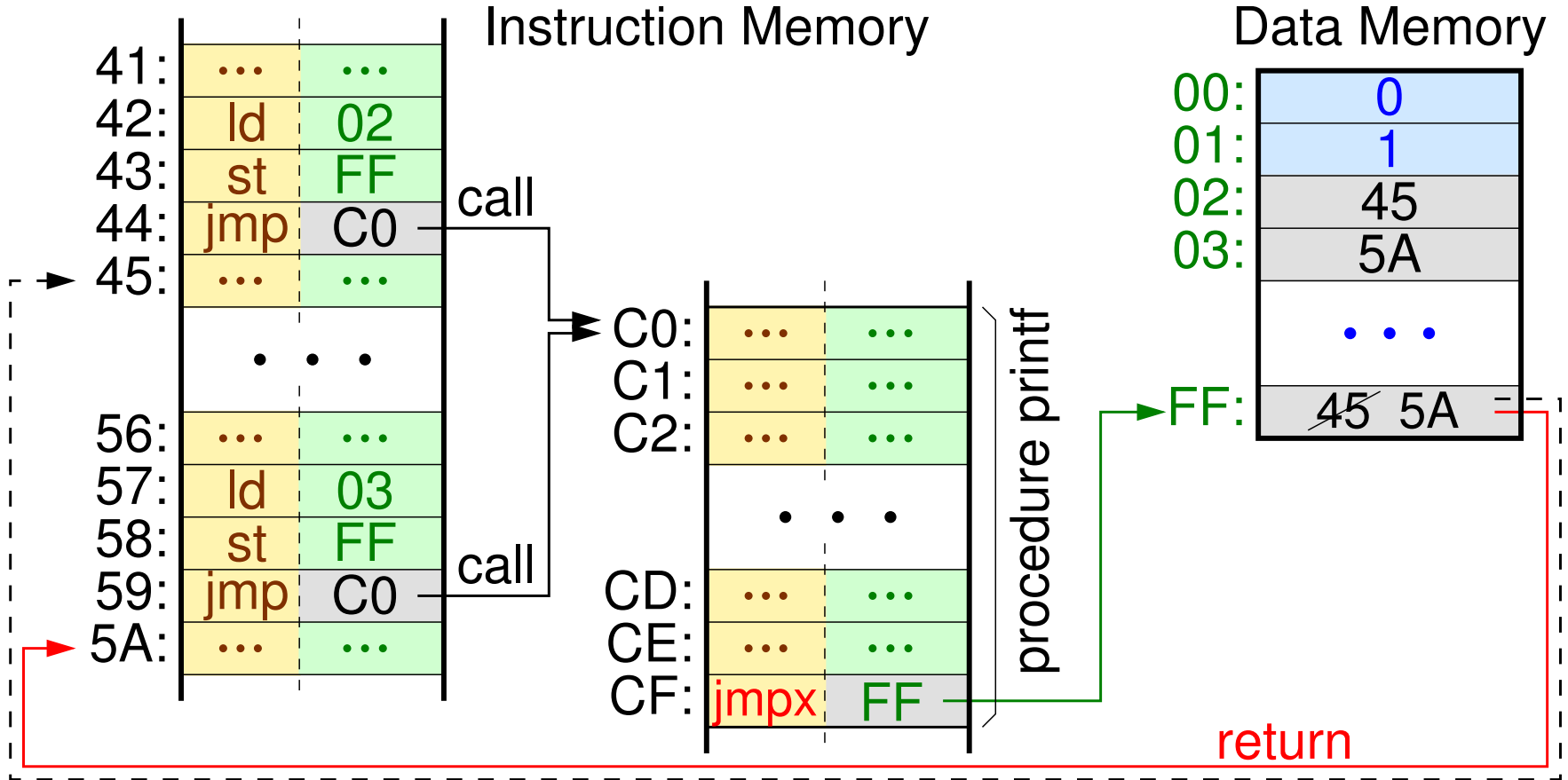



# Υλοποίηση της *Jmpx*

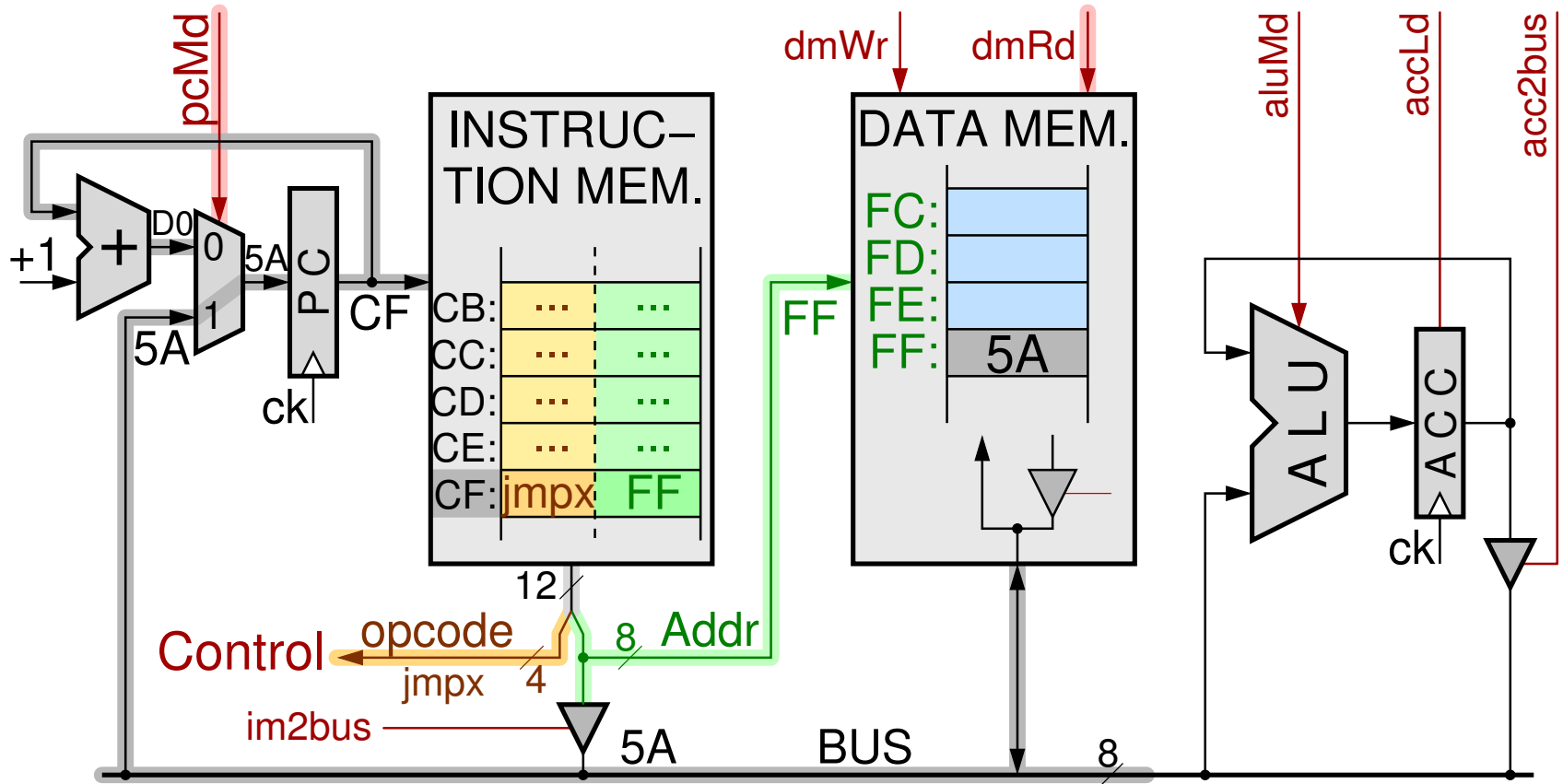


- Όπως η απλή *Jmp*, αλλά ανάβει το *dmRd* αντί του *Im2bus*

## Πού να γράφουμε τη Διεύθυνση Επιστροφής;

- Εάν πάντα στην ίδια θέση (π.χ. FF), τότε η πρώτη διαδικασία που καλούμε δεν μπορεί να καλέσει δεύτερη
- Η κάθε διαδικασία σε «δική της» θέση;
  - όχι, για δύο λόγους:
    - υπάρχουν πολλές διαδικασίες «στατικά» ορισμένες, αλλά λίγες από αυτές είναι «δυναμικά» ενεργές κάθε στιγμή
    - δεν θα μπορούσε μία διαδικασία να καλέσει τον εαυτό της «αναδρομικά»!...
- Θα μάθουμε σε άλλα μαθήματα: στην «Στοιίβα»...
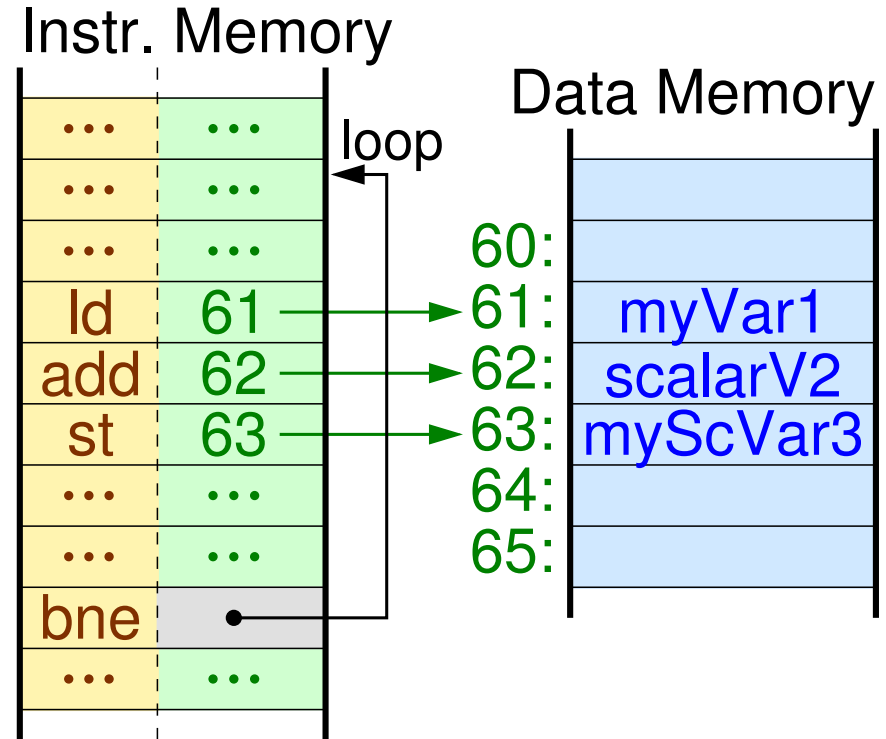
# Σταθερές Διευθύνσεις $\Rightarrow$ Βαθμωτές Μεταβλητές μόνον


- Μη αυτομεταβαλλόμενα προγράμματα
  - Σταθερές οι Διευθύνσεις μέσα στις εντολές
- $\Rightarrow$  Όλες οι επαναλήψεις των βρόχων προσπελάζουν πάντα τις ίδιες (βαθμωτές) μεταβλητές με τις μέχρι τώρα εντολές



- Για την επεξεργασία στοιχείων Δομών Δεδομένων απαιτούνται μεταβλητές Διευθύνσεις
 
# Έμμεση Πρόσβαση για μεταβλητές Διευθύνσεις

Νέες εντολές  
“indexed”:  
προσπε-  
λάζουν τα  
δεδομένα  
εμμέσως,  
μέσω μετα-  
βλητών δεί-  
κτη (pointer)



Ένας φημισμένος αφορισμός από τον David Wheeler ισχυρίζεται ότι: “All problems in computer science can be solved by another level of indirection”. Μερικοί συμπληρώνουν σκωπτικά: “...except for the problem of too many layers of indirection”.

# Βρόχος επεξεργασίας

## Πίνακα

```
n=input(); i=0;
while ( i<n ) {
    A[i] = 2*A[i];
    i = i+1;
}
```

- $p$  = διεύθυνση του  $A[i]$   
= διευθ. του  $A[0] + i$
- Εντολές Indexed:  
«πήγαινε να ρωτήσεις  
να σου πούν πού είναι  
η μεταβλητή που θέλω»

### Instruction Memory

30:	inp	1C	
31:	ld	00	
32:	st	1D	
33:	ld	1D	← loop
34:	sub	1C	
35:	bge	40	
36:	ld	1E	
37:	add	1D	
38:	st	1F	
39:	ldx	1F	
3A:	addx	1F	
3B:	stx	1F	
3C:	ld	1D	
3D:	add	01	
3E:	st	1D	
3F:	jmp	33	
40:	...	...	← exit

Annotations:  $i=0$  for instructions 30-35,  $i=i+1$  for 36-39,  $p=A+i$  for 39-40,  $*p=...$  for 39-40.

### Data Memory


00:	0
01:	1
	...
1C:	n
1D:	<del><math>i = 0</math></del> 2
1E:	A = 80
1F:	<del>p = 80</del> 81 82
	...
80:	A <sub>0</sub>
81:	A <sub>1</sub>
82:	A <sub>2</sub>
83:	A <sub>3</sub>
84:	A <sub>4</sub>
85:	A <sub>5</sub>
86:	A <sub>6</sub>
87:	A <sub>7</sub>

Annotations: Green arrows point from instruction memory to data memory: 39 to 80, 3A to 81, 3B to 82.


## Οιαδήποτε Δομή Δεδομένων μέσω loadx & storex

- Η load-indexed είναι απαραίτητη για να διαβάζουμε στοιχεία δομών και να τα φέρνουμε σε «προσωρινές» θέσεις
- Η store-indexed είναι απαραίτητη για να γράφουμε αποτελέσματα από «προσωρινές» θέσεις σε στοιχεία δομών
- Οι πράξεις μπορούν και να γίνονται στις «προσωρινές» θέσεις, εάν δεν έχουμε add-indexed κλπ. για κάθε πράξη
- *Οιαδήποτε Δομή Δεδομένων υλοπ. με τις loadx και storex:*
  - πρώτα κάνουμε σε «προσωρινές» θέσεις τον οιοδήποτε υπολογισμό διεύθυνσης, οιοδήποτε στοιχείου δομής
  - με αυτήν: Idx/stx από/σε δομή ↔ «προσωρινές» θέσεις
 
# Υλοποίηση εντολής Indexed: Πρώτος Κύκλος




 
# Υλοποίηση εντολής Indexed: Δεύτερος Κύκλος






# Οι δύο κύκλοι συγκριτικά

 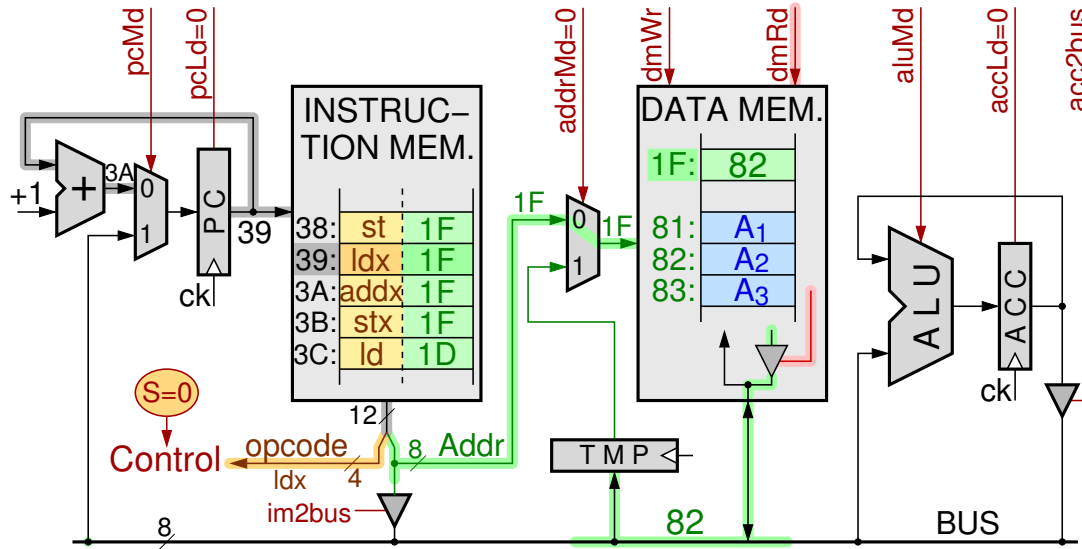


- Δύο προσπελάσεις στην Data Mem.  $\Rightarrow$  δύο κύκλοι
- Ακολουθ. Έλεγχος (FSM)
- Πρώτος κύκλος (S=0):
  - pcLd=0: εντολή δεν τελείωσε
  - AccLd=0: όχι ακόμα τα σωστά data, δεν χαλάμε τα παλαιά
  - addrMd=0: ανάγνωση του pointer από διεύθ. εντολής
- Δεύτερος κύκλος (S=1):
  - pcLd=1: εντολή τελειώνει
  - AccLd=1: σωστά νέα data
  - TMP=pointer (BUS προηγ. κ.)
  - addrMd=1: ανάγν. data
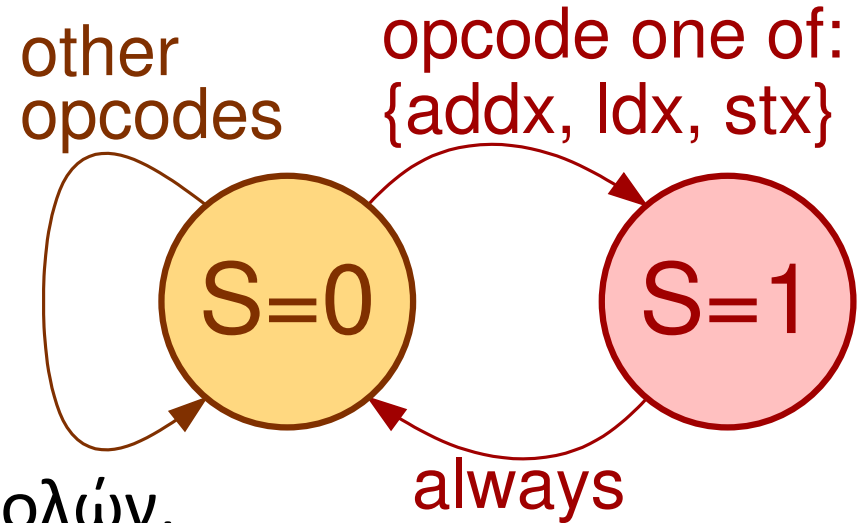
## 1<sup>ος</sup> – 2<sup>ος</sup> κύκλος εντολών Indexed: η FSM Ελέγχου

- Ο Έλεγχος είναι πλέον ακολουθιακό κύκλωμα, όχι συνδυαστικό όπως πριν
- S=0 είναι η κατάσταση (ο κύκλος ρολογιού) εκτέλεσης όλων των προηγούμενων εντολών, καθώς και ο πρώτος κύκλος εκτέλεσης των νέων
- S=1 είναι ο δεύτερος (και τελευταίος) κύκλος εκτέλεσης των νέων εντολών Indexed load/store & αριθμητικών



<i>opcode:</i>		<i>Λειτουργία:</i>	<i>addrMd</i>	<i>aluMd</i>	<i>acc2bus</i>	<i>dmWr</i>	<i>pcMd</i>							
	<i>S:</i>		<i>nS:</i>	<i>dmRd</i>	<i>accLd</i>	<i>ext2bus</i>	<i>im2bus</i>	<i>pcLd</i>						
0000	(add)	x	ACC:=ACC+DM[A]	0	0	1	000	1	0	0	0	0	0	1
0001	(sub)	x	ACC:=ACC-DM[A]	0	0	1	001	1	0	0	0	0	0	1
0010	(and)	x	ACC:=ACCandDM[A]	0	0	1	010	1	0	0	0	0	0	1
0011	(nor)	x	ACC:=ACCnorDM[A]	0	0	1	011	1	0	0	0	0	0	1
0100	(inp)	x	DM[A]:=IO_BUS	0	0	0	xxx	0	0	1	1	0	0	1
0101	(ld)	x	ACC:=DM[A]	0	0	1	1xx	1	0	0	0	0	0	1
0110	(st)	x	DM[A]:=ACC	0	0	0	xxx	0	1	0	1	0	0	1
0111	(jmp)	x	PC := A	0	0	0	xxx	0	0	0	0	1	1	1
1000	(beq)	x	PC := A or PC+1	0	0	0	xxx	0	0	0	0	1	(*)	1
1001	(bne)	x	PC := A or PC+1	0	0	0	xxx	0	0	0	0	1	(*)	1
1010	(blt)	x	PC := A or PC+1	0	0	0	xxx	0	0	0	0	1	(*)	1
1011	(bge)	x	PC := A or PC+1	0	0	0	xxx	0	0	0	0	1	(*)	1
1100	(addx)	0	TMP:=DM[A]	1	0	1	xxx	0	0	0	0	0	x	0
1100		1	ACC:=ACC+DM[TMP]	0	1	1	000	1	0	0	0	0	0	1
1101	(ldx)	0	TMP:=DM[A]	1	0	1	xxx	0	0	0	0	0	x	0
1101		1	ACC:= DM[TMP]	0	1	1	1xx	1	0	0	0	0	0	1
1110	(stx)	0	TMP:=DM[A]	1	0	1	xxx	0	0	0	0	0	x	0
1110		1	DM[TMP]:=ACC	0	1	0	xxx	0	1	0	1	0	0	1
1111	(jmpx)	x	PC := DM[A]	0	0	1	xxx	0	0	0	0	0	1	1

 



# Το πλήρες Datapath και σήματα ελέγχου

