


# Ταχύτητα και Κατανάλωση Ενέργειας των Κυκλωμάτων CMOS

*12b (§12.8) – 14-18 Δεκ. 2020 – Μανόλης Κατεβαίνης*


# Καθυστέρηση: παροχή/απορρόφηση Φορτίου

$$t_d \approx Q / I$$


$$(I = Q/t)$$

 
 
# Καθυστερήσεις σε CMOS: πόσο Φορτίο, με τι Ρεύμα




$$t_d \approx Q / I$$

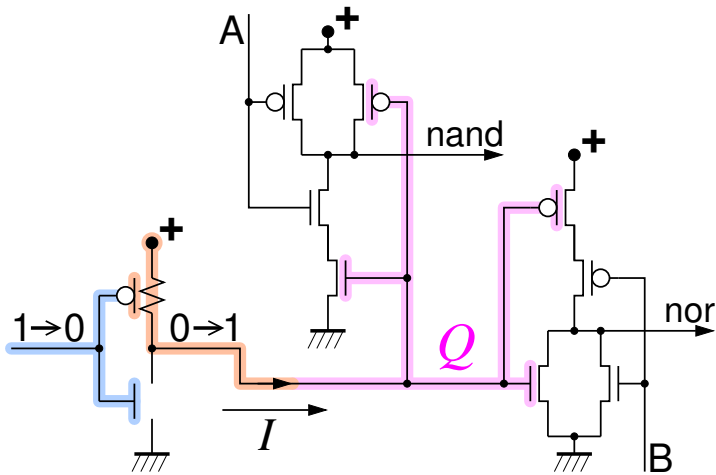


- Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σε CMOS οφείλονται στο χρόνο παροχής/απορρόφησης φορτίου
  - στα transistors των ακροατών
  - συνήθως 2 transistors ανά ακροατή
- Το περισσότερο φορτίο απαιτείται στις πύλες των transistors
  - λεπτό οξείδιο για έλεγχο καναλιού
  - ⇒ μεγάλη χωρητικότητα ( $C = Q/V$ )
- Ρεύμα περνά μόνο μέχρι να φορτιστούν/εκφορτ. οι ακροατές

# Καθυστέρηση ~ Fan-Out (Πλήθος Ακροατών)

fan-out=1:

 


fan-out=4:

 


- Η κάθε είσοδος ακροατή:
    - συνήθως 2 transistors, ανεξαρτήτως πλήθους εισόδων ακροατή
  - Τα δύο transistors κάθε ακροατή χρειάζονται το φορτίο τους
  - Ολικό φορτίο ~ πλήθος ακροατών
  - Καθυστέρηση ~ ολικό φορτίο
- ⇒ Καθυστέρηση ~ *Fan-out*  
– fan-out = πλήθος ακροατών
- ⇒  $t_{d4} \approx 4 \times t_{d1}$

# Καθυστέρηση ~ Fan-In (Πλήθος Εισόδων)

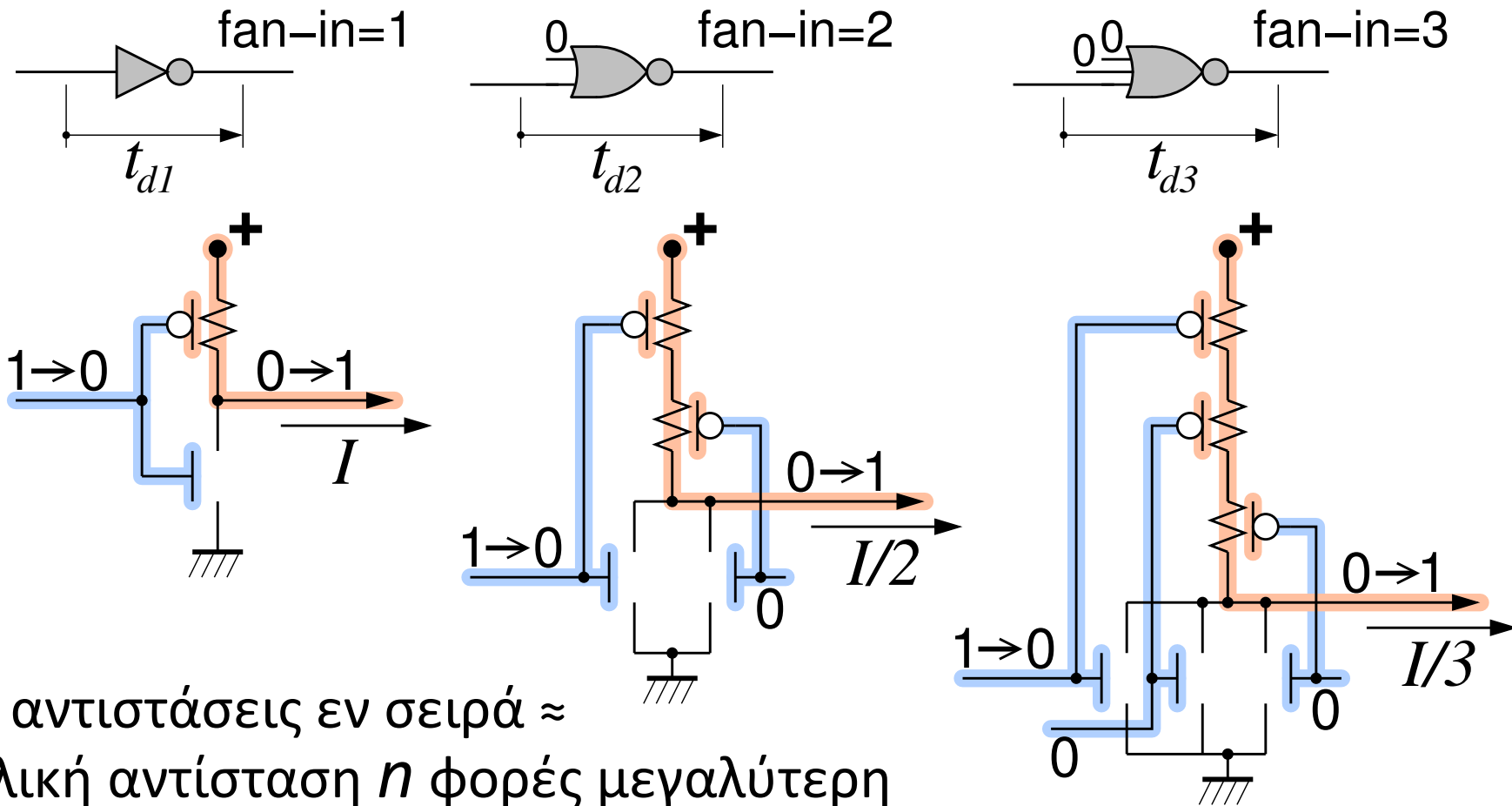
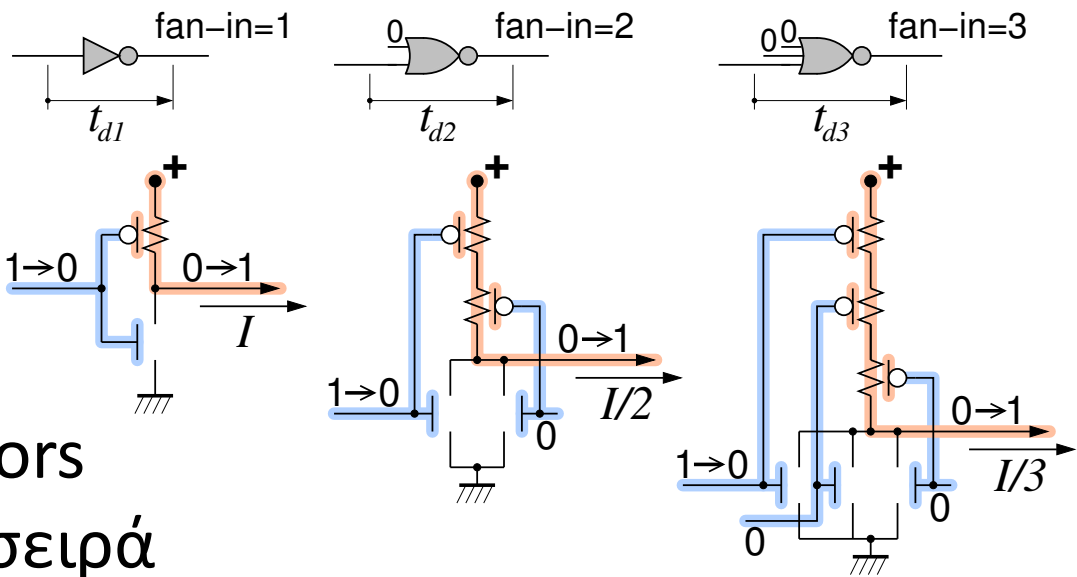
# Καθυστέρηση ~ Fan-In (Πλήθος Εισόδων)

- Σε πρώτη προσέγγιση, το ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης είναι αντίστροφα ανάλογο προς το πλήθος transistors οδήγησης που είναι εν σειρά





- $t_d \approx Q / I$

⇒ μικρότερο ρεύμα ⇒ μεγαλύτερη καθυστέρηση

⇒ Καθυστέρηση (περίπου) ανάλογη (και) προς fan-in
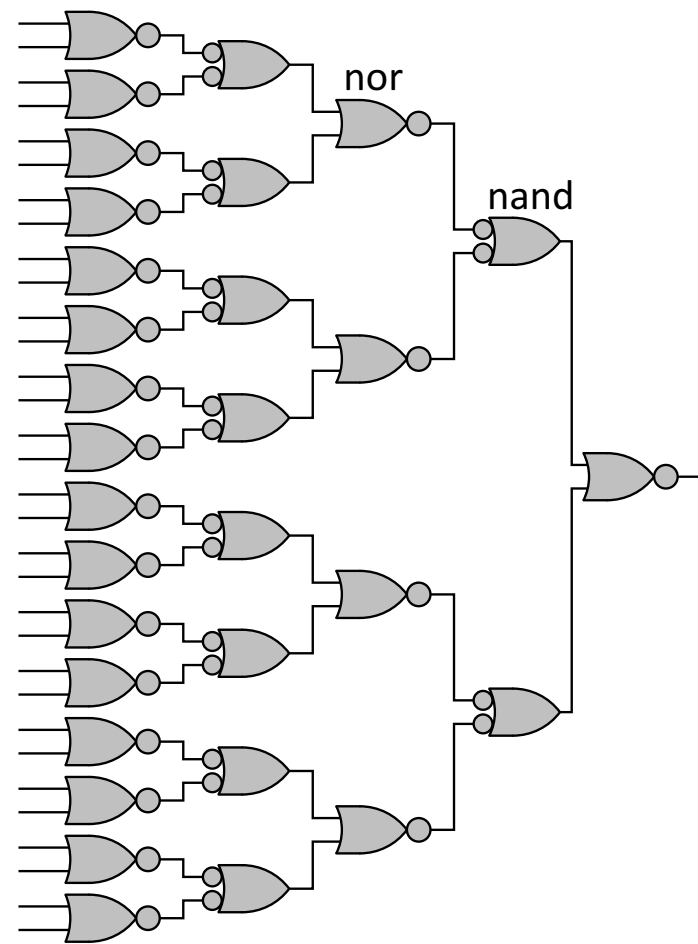 
# Δένδρα για λογαριθμική αντί γραμμικής καθυστέρησης

- Π.χ. ανίχνευση μηδενός για 32-μπιτη λέξη
- Πύλη NOR με fan-in 32 θα είχε καθυστέρηση 32 φορές την «βασική» καθυστέρηση
- Ισοδύναμο δένδρο πυλών με fan-in=2 θα έχει καθυστέρηση 5 επίπεδα επί 2 φορές την «βασική» καθυστ. καθένα  
⇒ Καθυστέρηση ~ λογάριθμος fan-in, αντί γραμμικά για μονολιθική πύλη




## Όσο απλούστερα & μικρότερα, τόσο πιο γρήγορα!

- Συμπέρασμα: *Απλά και μικρά κυκλώματα, για ταχύτητα!*
- Λιγότεροι ακροατές (fan-out)  $\Rightarrow$  απλούστερο
- Λιγότερες εισοδοι (fan-in)  $\Rightarrow$  απλούστερο
- Λιγότερες πύλες, ακροατές, εισοδοι  $\Rightarrow$  μικρότερο
- Τη δεκαετία του '80, αυτή η παρατήρηση υπήρξε η απαρχή του «κινήματος» *RISC*: Reduced Instruction Set Computer – Υπολογιστές ελαττωμένου (απλούστερου) Ρεπερτορίου Εντολών, που σήμερα είναι σημαντικά δημοφιλείς (και θα είναι το παράδειγμά μας στο HY-225)




 
# Φαρδύτερα transistors οδηγούν μεγαλύτερο ρεύμα





- Μήκος καναλιού,  $L$ : το ελάχιστο που επιτρέπει η τεχνολογία κατασκ.
- Πλάτος καναλιού,  $W$ : το αυξάνουμε όταν θέλουμε μεγαλύτερο  $I$
  
# Φαρδύτερα transistors οδηγούν μεγαλύτερο ρεύμα





- Μήκος καναλιού,  $L$ : το ελάχιστο που επιτρέπει η τεχνολογία κατασκ.
- Πλάτος καναλιού,  $W$ : το αυξάνουμε όταν θέλουμε μεγαλύτερο  $I$
  
# Φαρδύτερα χτoις οδηγούν ταχύτερα τον επόμενο




$$t_d \approx Q / I$$

 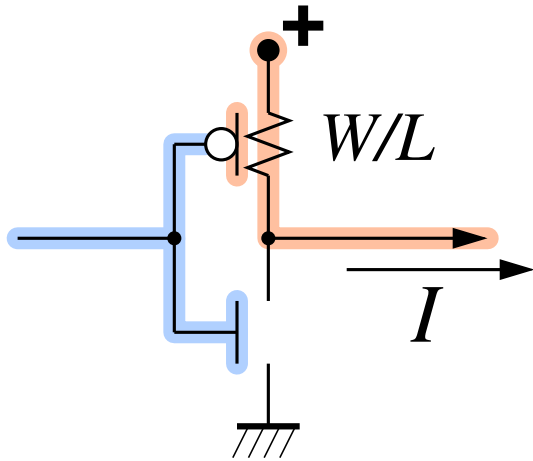

- Αυξάνοντας το  $W$  αυξάνουμε αναλογικά το  $I$ , άρα μειώνουμε την καθυστέρηση...
- Μόνο που... (βλ. επόμενη διαφάνεια)

- Μήκος καναλιού,  $L$ : το ελάχιστο που επιτρέπει η τεχνολογία κατασκ.
- Πλάτος καναλιού,  $W$ : το αυξάνουμε όταν θέλουμε μεγαλύτερο  $I$
 
# Φαρδύτερα χτoις επιβραδύνουν τον προηγούμενο




- Κάνοντας μιά πύλη ισχυρότερη, μέσω αυξημένου  $W$ , για να γίνει αυτή πιο γρήγορη, την κάνουμε και «βαρύτερη» στην οδήγηση από την προηγούμενη πύλη, δηλαδή η προηγούμενη είναι τώρα σαν να αποκτά fan-out ισότιμο προς  $n$  «βασικές» πύλες

- Το  $L$  όλων των transistors είναι ίδιο: το ελάχιστο δυνατό
- Αυξάνοντας το  $W$ , για να αυξήσουμε το ρεύμα, αυξάνουμε και το εμβαδόν της πύλης του transistor, άρα και το φορτίο που αυτή χρειάζεται
 
# Αλυσίδα Οδηγητών για Βαριά Φορτία


- Π.χ. το σήμα του ρολογιού (clock) οδηγεί πάρα πολλούς ακροατές



- Ένας, απλός οδηγητής (αριστερά) θα είχε καθυστέρηση

$t_d \approx 1000$  «βασικές» καθυστερήσεις, διότι έχει fan-out = 1000

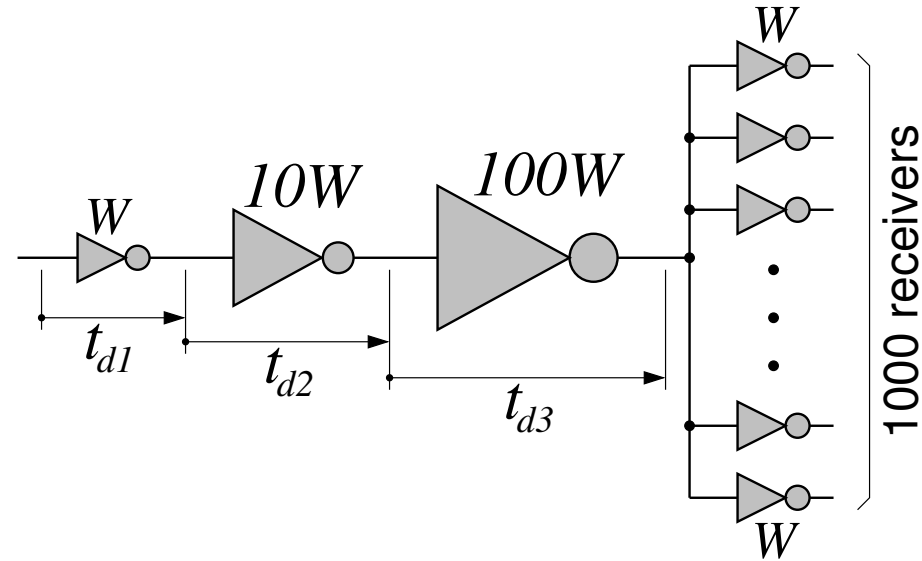Αλυσίδα οδηγητών (δεξιά) με αύξοντα μεγέθη transistors:



- $t_{d1} \approx 10$  «βασικές» καθυστερήσεις: ρεύμα  $I$ , φορτίο  $10 \cdot W$
- $t_{d2} \approx 10$  «βασικές» καθυστερήσεις: ρεύμα  $10 \cdot I$ , φορτίο  $100 \cdot W$
- $t_{d3} \approx 10$ , ομοίως ( $1000 \cdot W / 100 \cdot I$ )  $\Rightarrow$  Συνολική καθ. 30 αντί 1000 (!)

## Buses: καθυστέρηση ανάλογη πλήθους οδηγητών

- $n$  οδηγητές, καθένας με transistors πλάτους  $W$
- Συνολικό φορτίο στο bus ανάλογο του  $n$  (πλήθος xtors)
- Ένας οδηγητής αναμένως  $\Rightarrow$  ένα transistor μεγέθους  $W$  οδηγεί φορτίο ανάλογο του  $n \Rightarrow$  καθυστ. ανάλογη του  $n$
- Αύξηση πλάτους των transistors δεν οφελεί:
  - εάν ξέραμε ποιό απ' όλα είναι (πάντα) ο οδηγητής, θα φαρδαιναμε αυτό και μόνον, και άρα θα επιταχύνονταν η λεωφόρος
  - επειδή οι οδηγητές εναλλάσσονται, θα έπρεπε να τους φαρδύνουμε όλους, αλλά τότε αυξάνει κατ' αναλογία και το συνολικό φορτίο πάνω σε όλα τα transistors, άρα δώρον άδωρον

## Μνήμες: όσο μεγαλύτερη, τόσο πιο αργή

- Μνήμη (εσωτερικά) = μεγάλος πολυπλέκτης μέσω bus  
⇒ καθυστέρηση αυξάνει με το πλήθος flip-flops στο bus
- Ευτυχώς, λιγότερο από γραμμικά με το πλήθος των bits:
  1. Διάσταση ενός μπλόκ μνήμης ανάλογη προς την ρίζα του πλήθους των bits στο μπλόκ (περίπου τετράγωνο σχήμα)
  2. Κάθε chip μνήμης περιέχει πολλά, μικρότερα μπλοκ
    - Κάθε μικρότερο μπλόκ έχει καθυστέρηση ανάλογα μικρότερη
    - Ανάγνωση από τη συνολική μνήμη = πολυπλέκτης από τα μπλοκ: αυτός ο πολυπλέκτης είναι σχετικά μικρότερος και με σχετικά γρηγορότερες πύλες
- Δένδρο πολυπλεκτών ⇒ λογαριθμική καθυστ. (όπως sl.7)

## Πρόοδος Τεχνολογίας: μείωση του $L$

- “Technology Node”: η ελάχιστη διάσταση ή απόσταση που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω στο chip
  - 10 $\mu\text{m}$  (1971), 1 $\mu\text{m}$  (1984), 130nm (2001), 14 ή 10 ή 7nm τώρα
- Για μήκος καναλιού,  $L$ , θέλουμε το ελάχιστο δυνατό
- Μειώνοντας τις διαστάσεις,  $L$  (και  $W$ ), κερδίζουμε σε όλα:
  - Περισσότερα transistors / chip (με το τετράγωνο της διάστασης)
  - Εμβαδόν πύλης transistor =  $W \times L$  μικραίνει με το τετράγ. διαστ.
  - Μικρότερο εμβαδόν πύλης  $\Rightarrow$  μικρότερο φορτίο στην πύλη
  - Μικρότερο φορτίο με ίδιο ρεύμα δίνει μεγαλύτερη ταχύτητα (το ρεύμα είναι ανάλογο προς το  $W/L$ )






## Κατανάλωση Ενέργειας: ο νέος περιοριστικός παραγ.

- Τον 20<sup>ο</sup> αιώνα, περιοριστικός παράγοντας για την ταχύτητα των chips ήταν η τεχνολογία κατασκευής
- Τον 21<sup>ο</sup> αιώνα, περιοριστικός παράγοντας ταχύτητας έγινε η μη υπερθέρμανση των chips!
  - η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει ρολόγια των 10 ή 20 GHz, αλλά ένας επεξεργαστής με τέτοιο ρολόϊ θα έλιωνε λόγω υπερθέρμανσης από τα μεγάλα ρεύματα και τάσεις που απαιτούνται για να δουλέψει σε τόσο ψηλές ταχύτητες
- Τα μεγάλα Κέντρα Δεδομένων (& Υπερυπολογιστές) καταναλώνουν πάρα πολλή ενέργεια: περιβαλλοντικό πρόβλημα

# Ενέργεια = κίνηση Φορτίου × Διαφορά Δυναμικού

$$E = Q \cdot V_{dd}$$

όπου  $Q = C \cdot V$

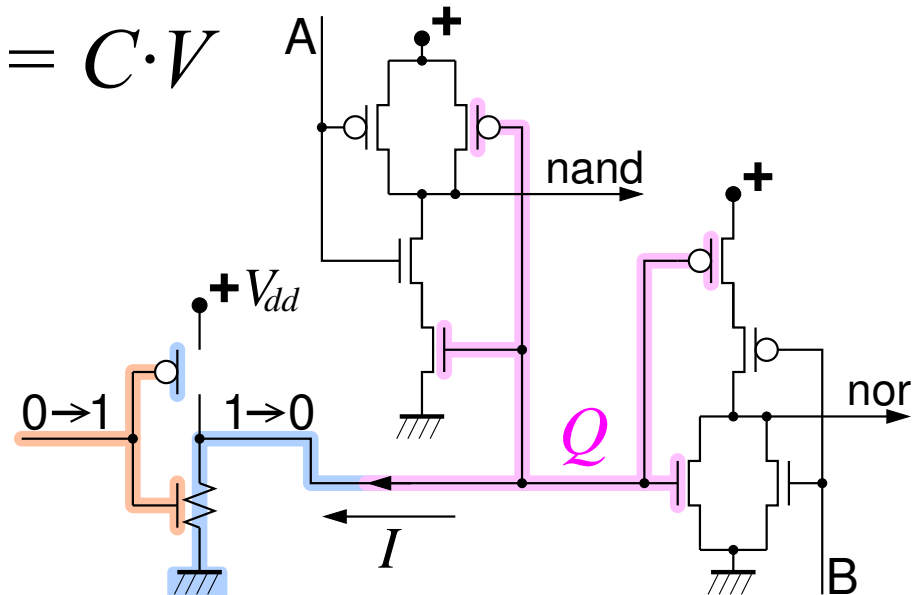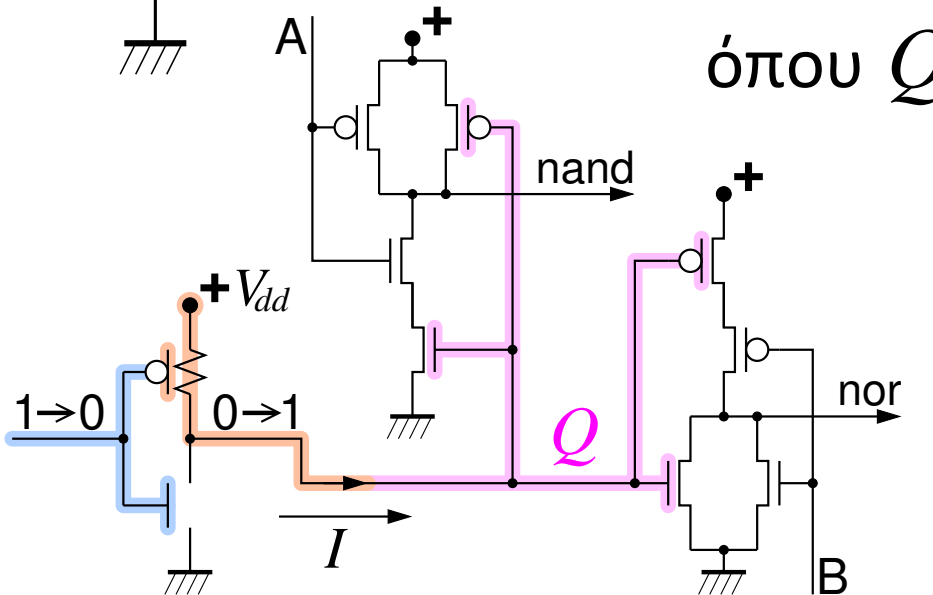
 


# Κάθε ανεβοκατέβασμα $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ : Ενέργεια = $C \cdot V_{dd}^2$

- Ενέργεια = Δύναμη  $\times$  Απόσταση = Φορτίο  $\times$  Ένταση Πεδίου  $\times$  Απόσταση = Φορτίο  $\times$  Διαφορά Δυναμικού
- Φορτίο = Χωρητικότητα  $\times$  Τάση
  - Χωρητικότητα = διηλεκ.σταθ.  $\times$  Εμβαδόν Πύλης / πάχος διηλεκτρ.

$\Rightarrow$  Ενέργεια = Χωρητικότητα  $\times$  Τάση Τροφ. στο Τετράγωνο

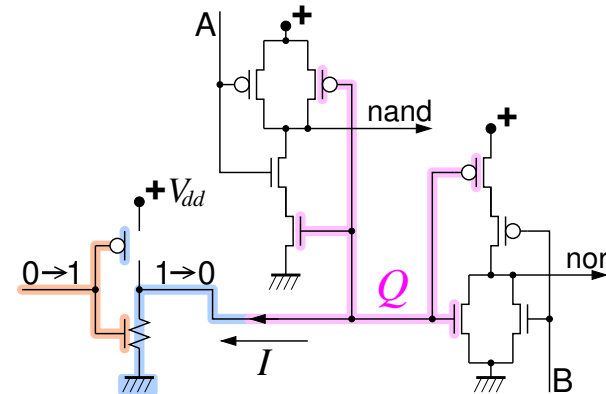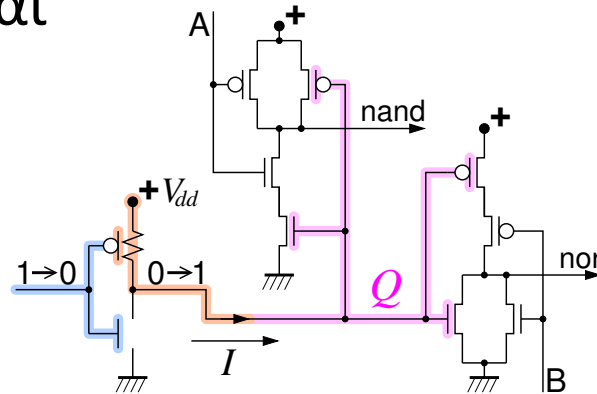- Σε κάθε άναμα και σβήσιμο ενός κόμβου μέσα στο chip, τόση ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα στις αντιστάσεις των transistors ανέλκυσης & καθέλκυσης



$$\underline{\text{Ολική Ενέργεια}} = \sum_{\text{κόμβοι}} C \cdot V_{dd}^2 \cdot \text{Πλήθος Ανεβοκατεβ.}$$

- Ολική Ενέργεια απαιτούμενη για έναν υπολογισμό:
- Πόσοι ηλεκτρικοί κόμβοι θα ανεβοκατέβουν;
  - μόνον όταν αλλάζει η τιμή (τάση) ενός κόμβου καταναλ. ενέργεια
  - πολλοί κόμβοι δεν αλλάζουν τιμή σε κάθε κύκλο ρολογιού
- Πόσο πολλές φορές θα ανεβοκατέβουν αυτοί;
  - πόση «εργασία» χρειάζεται ο υπολογισμός που θα γίνει
- Πόση ηλ. χωρητικότητα έχουν αυτοί οι κόμβοι;
  - συνάρτηση fan-out, πλάτους transistors, ελαχ. διαστ. τεχνολογίας
- Μειώστε την Τάση Τροφοδοσίας!!
  - Ταχύτητα ανάλογη  $V_{dd}$ , ενέργεια ανάλογη  $V_{dd}^2$

# Ενεργειακό κόστος– ταχύτητα – παραλληλισμός

- Μειώστε την Τάση Τροφοδοσίας!!
  - Ταχύτητα ανάλογη  $V_{dd}$ , ενέργεια ανάλογη  $V_{dd}^2$
- Εάν η απάντηση δεν με επείγει: μείωση  $V_{dd}$  για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος του επιθυμητού υπολογισμού
- Εάν η απάντηση με επείγει:
- Εάν μπορώ να παραλληλοποιήσω τον υπολογισμό, τρέχω τα παράλληλα κομμάτια σε πολλαπλούς επεξεργαστές
- Εάν δεν μπορώ να παραλληλοποιήσω τον υπολογισμό: ανεβάζω το  $V_{dd}$  και θα μου κοστίσει παραπάνω ενέργεια!