

HY220

Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων


Χειμερινό Εξάμηνο
2013-2014

Verilog: Τα βασικά

Η εξέλιξη στη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων

- Μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία 30 χρόνια
 - Στις αρχές σχεδιάζαμε με λυχνίες (vacuum tubes) και transistors.
- Μετα ήρθαν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (Integrated Circuits - ICs)
 - SSI - λίγες πύλες (Small Scale Integration)
 - MSI - εκατοντάδες πύλες (Medium Scale Integration)
 - LSI - χιλιάδες πύλες (Large Scale Integration)
 - VLSI - εκατοντάδες χιλιάδες έως πολλά εκατομμύρια (Very Large Scale Integration)
- Ανάγκη για τεχνικές Computer Aided Design (CAD) και γλώσσες περιγραφής υλικού για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να επαληθεύουμε τα κυκλώματα.

Τυπική Ροή Σχεδίασης (Design Flow)

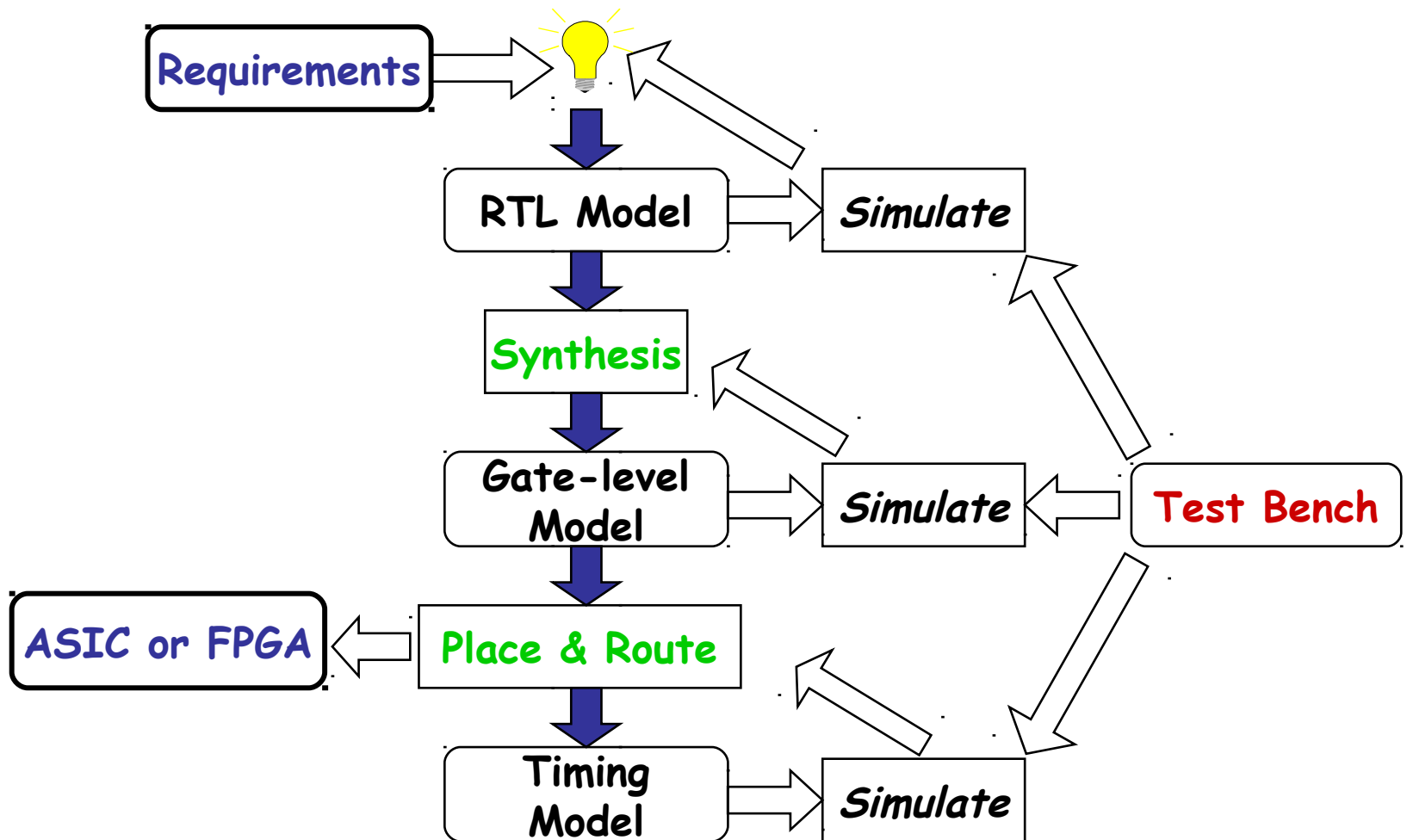

Τι είναι η Verilog;

- Verilog Hardware Description Language (HDL)
 - Μία υψηλού επιπέδου γλώσσα που μπορεί να αναπαραστεί και να προσομοιώνει ψηφιακά κυκλώματα.
 - Παραδείγματα σχεδίασης με Verilog HDL
 - Intel Pentium, AMD K5, K6, Athlon, ARM7, etc
 - Thousands of ASIC designs using Verilog HDL
- Other HDL : VHDL, SystemC, SystemVerilog

Αναπαράσταση Ψηφιακών Συστημάτων

- Η Verilog HDL χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε το μοντέλο ενός συστήματος.
- Λόγοι:
 - Ορισμός Απαιτήσεων (requirements specification)
 - Documentation
 - Έλεγχος μέσω προσομοίωσης (simulation)
 - Λειτουργική Επαλήθευση (formal verification)
 - Μπορούμε να το συνθέσουμε!
- Στόχος
 - Αξιόπιστη διεργασία σχεδίασης με χαμηλές απαιτήσεις κόστους και χρόνου
 - Αποφυγή και πρόληψη λαθών σχεδίασης

Συμβάσεις στην γλώσσα Verilog

- Η Verilog είναι *case sensitive*.
 - Λέξεις κλειδιά είναι σε μικρά.
- Σχόλια
 - Για μία γραμμή είναι //
 - Για πολλές /* */
- Βασικές τιμές 1-bit σημάτων
 - 0: λογική τιμή 0.
 - 1: λογική τιμή 1
 - x: άγνωστη τιμή
 - z: ασύνδετο σήμα, *high impedance*

Αριθμοί


- Αναπαράσταση αριθμών
 - `<size>' <base_format> <number>`
`<size>` δείχνει τον αριθμό απο bits
`<base_format>` μπορεί να είναι : d, h, b, o (default: d)
 - Όταν το `<size>` λείπει το μέγεθος καθορίζεται από τον compiler
 - Όταν το `<number>` έχει πολλά ψηφία μπορούμε να το χωρίζουμε με `_` (underscore) όπου θέλουμε
- `100 // 100`
- `4'b1111 // 15, 4 bits`
- `6'h3a // 58, 6 bits`
- `6'b111010 // 58, 6 bits`
- `12'h13x // 304+x, 12 bits`
- `8'b10_10_1110 // 174, 8 bits`

Τελεστές (Operators)

- Arithmetic + - * / %
- Logical ! && ||
- Relational < > <= >=
- Equality == !=
- Bit-wise ~ & | ^ ^~ (ή ~^)
- Reduction & ~& | ~| ^ ^~(ή ~^)
- Shift << >>
- Concatenation/Replication {A,B,...} {4{A}}
(πολλούς τελεστέους)
- Conditional x ? y : z (3 τελεστέους)


* Εφαρμόζεται μόνο σε έναν τελεστέο

Βασικό Block: Module

 

```
module arith (out1, out2,  
in1, in2);  
output out1, out2;  
input in1, in2;  
...  
...  
endmodule
```

Πόρτες ενός Module

 


```
module arith1 (bi_out,  
out, in1, in2, in3);  
inout bi_out;  
output out;  
input in1, in2;  
input in3;  
...  
...  
endmodule
```

Modules vs Instances

- Instantiation είναι η διαδικασία δημιουργίας αντικειμένου από το module.

Storage Cell

 

\overline{S}	\overline{R}	Q	\overline{Q}
0	0	undef	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	\overline{Q}

```
module nand(out, a, b);  
input a, b;  
output out;  
  
wire out = ~ (a & b);  
  
endmodule
```

```
module SRLATCH(Q, Qbar, Sbar, Rbar);  
input Sbar, Rbar;  
output Q, Qbar;  
  
// Instantiate lower-level modules  
nand n1(Q, Sbar, Qbar);  
nand n2(Qbar, Rbar, Q);  
  
endmodule
```

Primitives

- Επίπεδο Πυλών
 - and, nand, or, nor, xor, xnor, not, buf
 - Παράδειγμα:
 - and N25 (out, A, B) // instance name
 - and #10 (out, A, B) // delay
 - or #15 N33(out, A, B) // name + delay

Χρόνος Προσομοίωσης

- ``timescale <time_unit>/<time_precision>`
 - `time_unit`: μονάδα μέτρησης χρόνου
 - `time_precision`: ελάχιστο χρόνο βήματα κατά την προσομοίωση.
 - Μονάδες χρόνου : `s, ms, us, ns, ps, fs`
- `#<time>` : αναμονή για χρόνο `<time>`
 - `#5 a=8'h1a`
- `@ (<σήμα>)`: αναμονή μέχρι το σήμα να αλλάξει τιμή (event)
 - `@ (posedge clk)` // θετική ακμή
 - `@ (negedge clk)` // αρνητική ακμή
 - `@ (a)`
 - `@ (a or b or c)`

Module Body

- declarations
- always blocks:
Μπορεί να περιέχει πάνω από ένα
- initial block:
Μπορεί να περιέχει ένα ή κανένα.
- modules/primitives instantiations

```
module test(a, b);  
input a; output b;  
reg b; wire c;  
  
always @(posedge a) begin  
    b = #2 a;  
end  
  
always @(negedge a) begin  
    b = #2 ~c;  
end  
  
not N1 (c, a)  
  
initial begin  
    b = 0;  
end  
endmodule
```

Τύποι μεταβλητών στην Verilog

- `integer` // αριθμός
- `wire` // καλώδιο - σύρμα
- `reg` // register
- `tri` // tristate

Wires

- Συνδυαστική λογική (δεν έχει μνήμη)
- Γράφος εξαρτήσεων
- Μπορεί να περιγράψει και ιδιαίτερα πολύπλοκη λογική...

```
wire sum = a ^ b;  
wire c = sum | b;  
wire a = ~d;
```

```
wire sum;  
...  
assign sum = a ^ b;
```

```
wire muxout = (sel == 1) ? a : b;  
wire op = ~(a & ((b) ? ~c : d) ^ (~e));
```

Σύρματα και συνδυαστική λογική

- `module ...`
`endmodule`
- Δήλωση εισόδων - εξόδων
- Concurrent statements

```
module adder(a, b, sum, cout);  
input a, b;  
output sum, cout;  
  
wire sum = a ^ b;  
wire cout = a & b;  
  
endmodule
```

Regs και ακολουθιακή λογική


- Στοιχεία μνήμης
... κάτι ανάλογο με μεταβλητές στη C
- Μόνο regs (οχι wires) παίρνουν τιμή σε initial και always blocks.
 - Χρήση των begin και end για grouping πολλών προτάσεων
- Όπου χρησιμοποιούμε reg δεν σημαίνει οτι θα συμπεριφέρεται σαν καταχωρητής !!!

```
reg a;  
  
initial begin  
    a = 0;  
    #5;  
    a = 1;  
end
```

```
reg q;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    q = #2 (load) ? d : q;  
end
```

Regs και συνδυαστική λογική

 Αν η συνάρτηση $F()$ είναι πολύπλοκη τότε



```
reg out;  
always @(in1 or in2 or in3)  
    out = f(in1,in2,in3);
```

Ισοδύναμα


```
reg out;  
  
always @(in1 or in2 or in3)  
    out = in1 | (in2 & in3);
```

```
wire out = in1 | (in2 & in3);
```

Αναθέσεις (Assignments)


- **blocking =**
 
```
always @(posedge clk)
begin
  a = b;
  c = a; // c παίρνει τιμή του b
end
```



- **non blocking <=**
 
```
always @(posedge clk)
begin
  a <= b;
  c <= a; // c παίρνει παλιά τιμή του a
end
```



Assignments: Example

time 0 : a = #10 b

time 10 : c = a

$a(t=10) = b(t=0)$

$c(t=10) = a(t=10) = b(t=0)$

time 0 : #10

time 10 : a = b

time 10 : c = a

$a(t=10) = b(t=10)$

$c(t=10) = a(t=10) = b(t=10)$


time 0 : a <= #10 b

time 0 : c <= a

$a(t=10) = b(t=0)$

$c(t=0) = a(t=0)$

Κανόνες Πορτών Module

 


- Τα input και inout έχουν τύπο wire μέσα στο module
- Τα outputs μπορεί να έχουν τύπο wire ή reg

Συνδέσεις μεταξύ Instances

- Με βάση την θέση
 - `module adder(Sum, In1, In2)`
 - `adder (A, B, C) // Sum = A, In1 = B, In2 = C`
- Συσχετίζοντας ονόματα (το καλύτερο)
 - `module adder(Sum, In1, In2)`
 - `adder (.In2(B), .In1(A), .Sum(C))`
`// Sum = C, In1 = A, In2 = B`

Buses (1/2)

 

```
module arith2 (out, in1,  
in2);  
  
output [1:0] out;  
  
input [1:0] in1, in2;  
  
...  
  
...  
  
endmodule
```

Buses (2/2)

- Καμία διαφορά στη συμπεριφορά
- Συμβάσεις:
 - [high : low]
 - [msb : lsb]
- Προσοχή στις αναθέσεις (μήκη) και τις συνδέσεις εκτός του module...

```
module adder(a, b, sum, cout);  
  
input  [7:0] a, b;  
output [7:0] sum;  
output          cout;  
  
wire [8:0] tmp = a + b;  
  
wire [7:0] sum  = tmp[7:0];  
wire          cout = tmp[8];  
  
endmodule
```

Conditional Statements - If... Else ...

- Το γνωστό if ... else ...
- Μόνο μέσα σε blocks !
- Επιτρέπονται πολλαπλά και nested ifs
 - Πολλά Else if ...
- Αν υπάρχει μόνο 1 πρόταση δεν χρειάζεται begin ... end

```
module mux(a , b , sel ,
out );

input [4:0] a, b;
input sel;
output [4:0] out;

reg [4:0] out;

always @(a or b or sel) begin
    if ( sel == 0 ) begin
        out <= a;
    end
    else
        out <= b;
end

endmodule
```

Branch Statement - Case

- Το γνωστό case
- Μόνο μέσα σε blocks !
- Μόνο σταθερές εκφράσεις
- Δεν υπάρχει break !
- Υπάρχει default !

```
module mux (a , b , c , d ,
sel , out );
input [4:0] a, b, c ,d;
input [1:0] sel;
output [4:0] out;

reg [4:0] out;
always @(a or b or c or d or
sel ) begin
    case (sel)
        2'b00: out <= a;
        2'b01: out <= b;
        2'b10: out <= c;
        2'b11: out <= d;
        default: out <= 5'bx;
    endcase
end
endmodule
```

Επίπεδα Αφαίρεσης Κώδικα

- Η λειτουργία ενός `module` μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους:
 - Behavioral (επίπεδο πιο κοντά στην λογική)
Παρόμοια με την C - ο κώδικας δεν έχει άμεση σχέση με το hardware.
π.χ.

```
wire a = b + c
```
 - Gate level/structural (επίπεδο κοντά στο hardware)
Ο κώδικας δείχνει πως πραγματικά υλοποιείται σε πύλες η λογική.
π.χ.

```
wire sum = a ^ b;  
wire cout = a & b;
```

Συνθέσιμος Κώδικας

- Ο Synthesizable κώδικας μπορεί να γίνει synthesize και να πάρουμε gate-level μοντέλο για ASIC/FPGA.

π.χ.

```
wire [7:0] sum = tmp[7:0] & {8{a}};  
wire cout = tmp[8];
```

- Non-synthesizable κώδικας χρησιμοποιείται μόνο για προσομοίωση και πετιέται κατά την διαδικασία της σύνθεσης (logic synthesis).

π.χ.

```
initial begin  
    a = 0; b = 0;  
    #5 a = 1;  
    b = 1;  
end
```

Χρήση Καθυστέρησης στην Verilog

- Λειτουργική Επαλήθευση - Functional Verification (RTL Model)

- Η καθυστέρηση είναι προσεγγιστική. Π.χ.

```
always @(posedge clk)
```

```
    q <= #2 d; // FF με 2 μονάδες καθυστέρηση
```

- Συνήθως θεωρούμε ότι η συνδιαστική λογική δεν έχει καθυστέρηση.π.χ.

```
wire a = (b & c) | d;
```

```
// μόνο την λειτουργία όχι καθυστέρηση πυλών
```



- Η καθυστέρηση χρησιμοποιείται κυρίως στο testbench κώδικα για να φτιάξουμε τα inputs.

- Χρονική Επαλήθευση - Timing Verification

- Αναλυτικά κάθε πύλη έχει καθυστέρηση.
- Συνήθως κάνουμε timing verification σε gate-level model το οποίο φτιάχνεται από ένα synthesis tool.

Testing

  
- Ιεραρχικός Έλεγχος
- Κάθε module ξεχωριστά
Block level simulation
 - Έλεγχος των προδιαγραφών, της λειτουργίας και των χρονισμών των σημάτων
- Όλο το design μαζί
System level simulation
 - Έλεγχος της συνολικής λειτουργίας και των διεπαφών




Έλεγχος σωστής λειτουργίας

- **Testbench** : top module που κάνει instantiate το module που τεστάρουμε, δημιουργεί τις τιμές των εισόδων του (stimulus) και ελέγχει ότι οι έξοδοί του παίρνουν σωστές τιμές.
- 2 προσεγγίσεις :
 - Έλεγχος εξόδων και χρονισμού με το μάτι
 - Έλεγχος εξόδων και χρονισμού μέσω κώδικα δλδ. αυτόματη σύγκριση των αναμενόμενων εξόδων.

• Stimulus block

 

Top-level Block

 

Ένα απλό «test bench»

```
module test;
  reg a, b;
  wire s, c;

  adder add0(a, b, s, c);

  initial begin
    a = 0; b = 0;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    a = 1;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    b = 1;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    a = 0;
    #5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
  end

endmodule
```

```
module adder(a, b, sum, cout);
  input a, b;
  output sum, cout;

  wire sum = a ^ b;
  wire cout = a & b;

endmodule
```

Μετρητής 8 bits (1/3)

```
module counter(clk, reset, out);  
  
input  clk, reset;  
output [7:0] out;  
  
wire [7:0] next_value = out + 1;  
  
reg [7:0] out;  
always @(posedge clk) begin  
    if (reset)  
        out = #2 8'b0;  
    else  
        out = #2 next_value;  
end  
  
endmodule
```



```
module clk(out);  
  
output out;  
reg out;  
  
initial out = 1'b0;  
  
always  
    out = #10 ~out;  
  
endmodule
```


Μετρητής 8 bits (2/3)

```
module test;  
  
wire      clk;  
reg       reset;  
wire [7:0] count;  
  
clock     clk0 (clk);  
  
counter   cnt0 (clk,  
                reset,  
                count);
```



```
initial begin  
  
    reset = 1;  
    @(posedge clk);  
    @(posedge clk);  
  
    reset = #2 0;  
    @(posedge clk);  
    #300;  
    $stop;  
  
end  
  
endmodule
```

Μετρητής 8 bits (3/3)

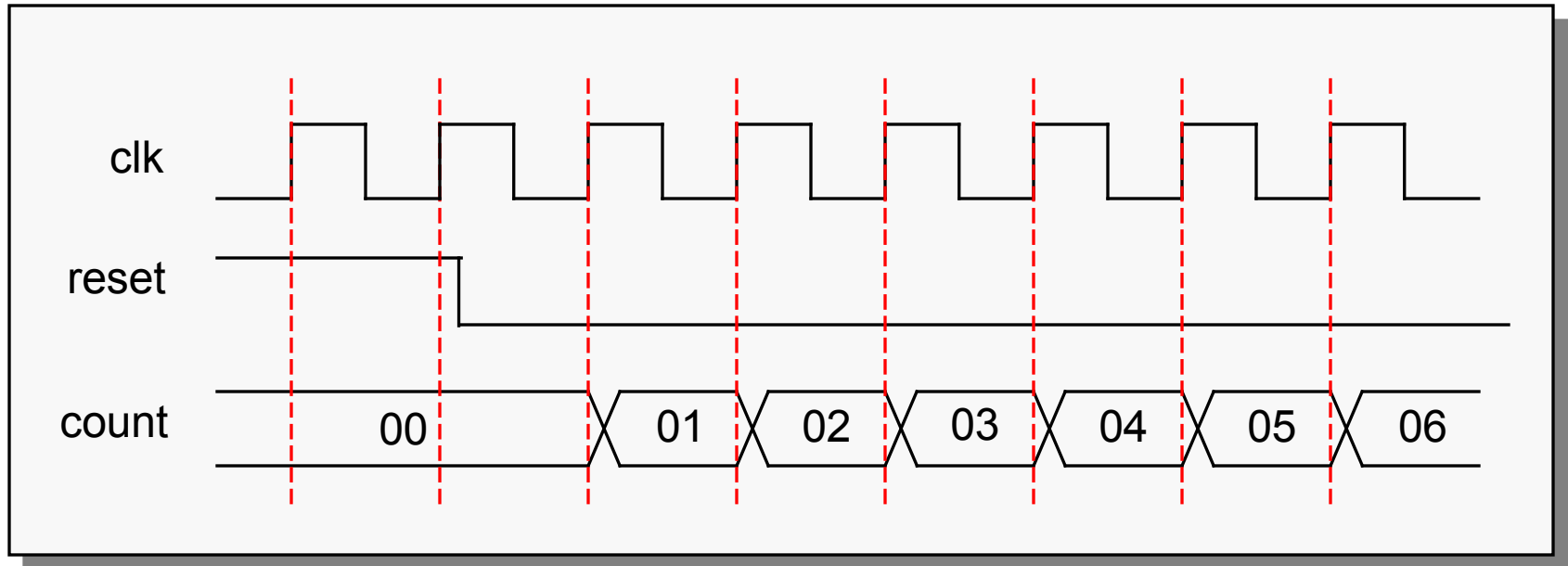

- `counter.v`
- `clock.v`
- `test.v`

Verilog: Μια πιο κοντινή ματιά

Δομή της γλώσσας

- Μοιάζει αρκετά με τη C
 - Preprocessor
 - Keywords
 - Τελεστές

```
=  
==, !=  
<, >, <=, >=  
&& ||  
? :
```

```
& and  
| or  
~ not  
^ xor
```

```
`timescale 1ns / 1ns  
  
`define dh 2  
(e.g q <= #`dh d)  
  
`undef dh  
  
`ifdef dh / `ifndef dh  
    ...  
`else  
    ...  
`endif  
  
`include "def.h"
```

- Γλώσσα «event driven»

Events in Verilog (1/2)


- Δουλεύει μόνο όταν κάτι αλλάξει
- Όλο το `simulation` δουλεύει γύρω από μια ουρά από γεγονότα (`event queue`)
 - Περιέχει `events` και ετικέτες με το χρόνο στον οποίο θα εκτελεστούν
 - Καμιά εγγύηση για τη σειρά εκτέλεσης γεγονότων που πρέπει να γίνουν στον ίδιο χρόνο!!!

```
always clk = #(`period / 2) ~clk;
always @(posedge clk) a = b + 1;
always @(posedge clk) b = c + 1;
```



Events in Verilog (2/2)

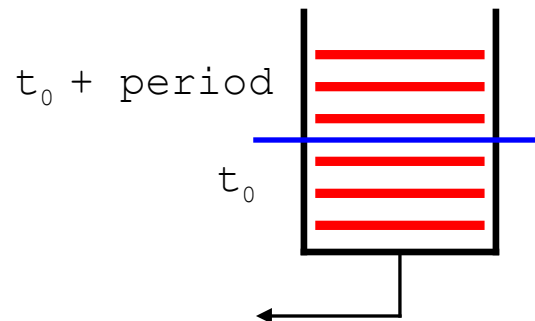- Βασική ροή προσομοίωσης
 - Εκτέλεση των events για τον τρέχοντα χρόνο
 - Οι εκτέλεση events αλλάζει την κατάσταση του συστήματος και μπορεί να προκαλέσει προγραμματισμό events για το μέλλον
 - Όταν τελειώσουν τα events του τρέχοντα χρόνου προχωράμε στα αμέσως επόμενα χρονικά!



Τιμές σημάτων


- **Four-valued logic**
- 0 ή 1
- Z
 - Έξοδος τρικατάστατου οδηγητή
 - Καλώδιο χωρίς ανάθεση
- X
 - Αρχική τιμή των regs
 - Έξοδος πύλης με είσοδο/ους Z
 - Ταυτόχρονη ανάθεση 0 και 1 από δύο ή περισσότερες πηγές (multi-source logic)
[πηγή = always block]
- Προσοχή στην αρχικοποίηση (regs)

```
initial ...
```

```
always @(posedge clk)  
  if (reset) ...  
  else ...
```

Concatenation

 - «Hardwired» πράξεις...
- ... απαραίτητες σε μια HDL



```
wire [2:0] a;  
wire [4:0] b;  
  
wire [7:0] c = {a , b};
```

```
wire [7:0] unsigned;  
wire [15:0] sign_extend = {  
    (unsigned[7] ? 8'hFF : 8'h0),  
    unsigned  
};
```

For ... While ...

- ... τα γνωστά
- Μόνο μέσα σε blocks !
- Δεν υπάρχει break ούτε continue!!!
- Δεν υπάρχει i++, +i κτλ!
- Κυρίως για testbenches !!!

```
integer i;  
// the famous i variable :)  
initial begin  
    for ( i=0; i<10; i=i+1 )begin  
        $display ("i= %d",i);  
    end  
end
```

```
integer j; //reg [3:0] j is OK!  
initial begin  
    j=0;  
    while (j < 10)begin  
        $display ("j= %b",j);  
        j=j+1;  
    end  
end
```

Παραμετρικά modules

```
module RegLd( D, Q,  
             load, clk);  
parameter N = 8;  
parameter dh = 2;  
input  [N-1:0] D;  
output [N-1:0] Q;  
input  load, clk;  
reg [N-1:0] Q;  
  
always @(posedge clk)  
  if (load)  
    Q = #dh D;  
  
endmodule
```

- Μπορούμε να έχουμε παραμέτρους σε ένα module
- Default μέγεθος
- ... πολύ βολικό!

```
RegLd      reg0(d0, q0, ld, clk);  
  
RegLd #(16,2) reg1(d1, q1, ld, clk);  
  
RegLd      reg2(d2, q2, ld, clk);  
defparam  reg2.N = 4;  
defparam  reg2.dh = 4;
```

Τρικατάστατοι οδηγητές

- Εκμετάλλευση της κατάστασης Z
- Χρήση του τύπου inout

```
module tristate(en, clk, data);  
input      en, clk;  
inout [7:0] data;  
  
wire [7:0] data = (en) ? data_out : 8'bz;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    if (!en)  
        case (data)  
            ...  
        endcase  
    endmodule
```

```
wire [7:0] bus;  
  
tristate tr0(en0, clk, bus);  
tristate tr1(en1, clk, bus);  
tristate tr2(en2, clk, bus);
```

Μνήμες

- Αναδρομικά:
array of array
- Συνήθως
non-synthesizable
- Ειδική
αρχικοποίηση
- \$readmemh
\$readmemb

```
wire [15:0] word_in;  
wire [15:0] word_out;  
wire [ 9:0] addr;  
reg [15:0] memory [1023:0];  
  
always @(posedge clk) begin  
    if (we)  
        memory[addr] = word_in;  
    else  
        word_out = memory[addr];  
end
```

```
always @(negedge rst_n)  
    $readmemh ("memory.dat", memory);
```

```
memory.dat:  
0F00 00F1  
0F02
```

Συναρτήσεις - Functions (1/3)

- Δήλωση (declaration):

```
function [ range_or_type ] fname;  
    input_declarations  
    statements  
endfunction
```

- Επιστρεφόμενη τιμή (return value):

- Ανάθεση στο σώμα του function

```
fname = expression;
```

- Κλήση (function call):

```
fname ( expression,... )
```


Συναρτήσεις - Functions (2/3)

- Χαρακτηριστικά συναρτήσεων:
 - Επιστρέφει 1 τιμή (default: 1 bit)
 - Μπορεί να έχει πολλαπλά ορίσματα εισόδου (πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα)
 - Μπορούν να καλούν άλλες functions αλλά όχι tasks.
 - Δεν υποστηρίζουν αναδρομή (non-recursive)
 - Εκτελούνται σε μηδέν χρόνο προσομοίωσης
 - **Δεν** επιτρέπονται χρονικές λειτουργίες (π.χ. delays, events)
- Χρησιμοποιούνται για συνδυαστική λογική και συνθέτονται συνήθως έτσι.
 - προσοχή στον κώδικα για να γίνει σωστά σύνθεση

Συναρτήσεις - Functions (3/3)

- Function examples:

```
function calc_parity;  
input [31:0] val;  
begin  
    calc_parity = ^val;  
end  
endfunction
```

```
function [15:0] average;  
input [15:0] a, b, c, d;  
begin  
    average = (a + b + c + d) >> 2;  
end  
endfunction;
```

Verilog Tasks (1/2)

- Τυπικές *procedures*
- Πολλαπλά ορίσματα `input`, `output` και `inout`
- Δεν υπάρχει συγκεκριμένη τιμή επιστροφής (χρησιμοποιεί τα όρισματα `output`)
- Δεν υποστηρίζουν αναδρομή (*non-recursive*)
- Μπορούν να καλούν άλλες *tasks* και *functions*
- Μπορούν να περιέχουν *delays*, *events* και χρονικές λειτουργίες
 - Προσοχή στη σύνθεση

Verilog Tasks (2/2)

- Task example:

```
task ReverseByte;  
    input [7:0] a;  
    output [7:0] ra;  
    integer j;  
begin  
    for (j = 7; j >=0; j=j-1) begin  
        ra[j] = a[7-j];  
    end  
end  
endtask
```

Functions and Tasks

- Ορίζονται μέσα σε `modules` και είναι τοπικές
- Δεν μπορούν να έχουν `always` και `initial blocks` αλλά μπορούν να καλούνται μέσα από αυτά
 - Μπορούν να έχουν ότι εκφράσεις μπαίνουν σε `blocks`

Functions vs Tasks

Functions	Tasks
Μπορούν να καλούν άλλες functions αλλά όχι tasks	Μπορούν να καλούν άλλες tasks και functions
Εκτελούνται σε μηδενικό χρόνο προσομοίωσης	Μπορούν να διαρκούν μη μηδενικό χρόνο προσομοίωσης
Δεν μπορούν περιέχουν χρονικές λειτουργίες (delay, events κτλ)	Μπορούν να περιέχουν χρονικές λειτουργίες (delay, events κτλ)
Έχουν τουλάχιστον 1 είσοδο και μπορούν να έχουν πολλές	Μπορούν να έχουν μηδέν ή περισσότερα ορίσματα εισόδων, εξόδων και inout
Επιστρέφουν μια τιμή, δεν έχουν εξόδους	Δεν επιστρέφουν τιμή αλλά βγάζουν έξοδο από τα ορίσματα εξόδου και inout

System Tasks and Functions

- Tasks and functions για έλεγχο της προσομοίωσης
 - Ξεκινούν με "\$" (e.g., \$monitor)
 - Standard - της γλώσσας

- Παράδειγμα system task: \$display

```
$display("format-string", expr1, ..., exprn);
```

format-string - regular ASCII mixed with formatting

characters %d - decimal, %b - binary, %h - hex, %t - time, etc.

other arguments: any expression, including wires and regs

```
$display("Error at time %t: value is %h, expected  
%h", $time, actual_value, expected_value);
```

Χρήσιμες System Tasks

- `$time` - τρέχον χρόνος προσομοίωσης
- `$monitor` - τυπώνει όταν αλλάζει τιμή ένα όρισμα (1 μόνο κάθε φορά νέες κλήσεις ακυρώνουν τις προηγούμενες)

```
$monitor("cs=%b, ns=%b", cs, ns)
```

- Έλεγχος προσομοίωσης
 - `$stop` - διακοπή simulation
 - `$finish` - τερματισμός simulation
- Υπάρχουν και συναρτήσεις για file I/O (`$fopen`, `$fclose`, `$fwrite` ... etc)

Verilog: Στυλ Κώδικα και Synthesizable Verilog

Τα στυλ του κώδικα

- Τρεις βασικές κατηγορίες
 - Συμπεριφοράς - Behavioral
 - Μεταφοράς Καταχωρητών - Register Transfer Level (RTL)
 - Δομικός - Structural
- Και εμάς τι μας νοιάζει;
 - Διαφορετικός κώδικας για διαφορετικούς σκοπούς
 - Synthesizable ή όχι;

Behavioral (1/3)

- Ενδιαφερόμαστε για την συμπεριφορά των blocks
- Αρχικό simulation
 - Επιβεβαίωση αρχιτεκτονικής
- Test benches
 - Απο απλά ...
 - ... μέχρι εκλεπτυσμένα

```
initial begin
    // reset everything
end

always @(posedge clk) begin
    case (opcode)
        8'hAB: RegFile[dst] = #2 in;
        8'hEF: dst = #2 in0 + in1;
        8'h02: Memory[addr] = #2 data;
    endcase

    if (branch)
        dst = #2 br_addr;
end
```

Behavioral (2/3)

- Περισσότερες εκφράσεις
 - for / while
 - functions
 - tasks
- Περισσότεροι τύποι
 - integer
 - real
 - πίνακες



```
integer sum, i;
integer opcodes [31:0];
real average;

initial
  for (i=0; i<32; i=i+1)
    opcodes[i] = 0;

always @(posedge clk) begin
  sum = sum + 1;
  average = average + (c / sum);
  opcodes[d] = sum;
  $display("sum: %d, avg: %f",
    sum, average);
end
```

Behavioral (3/3)

```
module test;

task ShowValues;
input [7:0] data;
  $display(..., data);
endtask

...
always @(posedge clk)
  ShowValues(counter);

...
endmodule
```

```
`define period 20

initial begin
  reset_ = 1'b0;
  reset_ = #(2*`period + 5) 1'b1;


  @(branch);
  reset_ = 1'b0;
  reset_ = #(2*`period + 5) 1'b1;
end
```

```
always @(negedge reset_) begin
  fork
    a = #2 8'h44;
    b = #(4*`period + 2) 1'b0;
    c = #(16*`period + 2) 8'h44;
  join
end
```

Register Transfer Level - RTL

- Το πιο διαδεδομένο και υποστηριζόμενο μοντέλο για **synthesizable** κώδικα
- Κάθε block κώδικα αφορά την είσοδο λίγων καταχωρητών
- Σχεδιάζουμε **κύκλο-κύκλο** με «οδηγό» το ρολόι
- Εντολές:
 - Λιγότερες
 - ... όχι τόσο περιοριστικές

Think Hardware!

 

Structural

- Αυστηρότατο μοντέλο
 - Μόνο module instantiations
- Συνήθως για το top-level module
- Καλύτερη η αυστηρή χρήση ΤΟΥ

```
module top;
wire clk, reset;
wire [31:0] d_data, I_data;
wire [9:0] d_adr;
wire [5:0] i_adr;

clock clk0(clk);

processor pr0(clk, reset,
             d_adr, d_data,
             i_adr, i_data,
             ...);

memory #10 mem0(d_adr,
               d_data);

memory #6 mem1(i_adr,
               i_data);

tester tst0(reset, ...);


endmodule
```

... και μερικές συμβουλές

- **Ονοματολογία**
 - Όχι πολύ μεγάλα / μικρά ονόματα
 - ... με νόημα
- **Συνδυαστική λογική**
 - Όχι όλα σε μια γραμμή...
 - Ο compiler ξέρει καλύτερα
 - Αναγνωσιμότητα
- **Δομή**
 - Πολλές οντότητες
 - Ε όχι και τόσες!

```
wire a,  
    controller_data_now_ready;  
wire drc_rx_2,  
    twra_malista;
```

```
if (~req &&  
    ((flag & prv_ack) |  
     ~set) &&  
    (count-2 == 0))  
    ...
```

 


... περισσότερες συμβουλές

- Διευκολύνουν την ανάγνωση και την χρήση του κώδικα (filters, tools etc)
 - Είσοδοι ξεκινούν με `i_*`
 - Οι έξοδοι με `o_*`
 - Οι τρικατάστατες με `io_*`
 - Εκτός από ρολόι και `reset`
 - Τα **active low** σήματα τελειώνουν με `*_n`
- Συνδέσεις πορτών συσχετίζοντας ονόματα

```
module adder(o_Sum, i_In1, i_In2);
adder i0_adder ( // instance names i0_adder, i1_adder ...
    .i_In2(B),
    .i_In1(A),
    .o_Sum(C)
) // o_Sum = C, i_In1 = A, i_In2 = B
```

Σχόλια

 - Ακούγεται μονότονο, αλλά...
 - Κώδικας hardware πιο δύσκολος στην κατανόηση
 - Ακόμα και ο σχεδιαστής ξεχνάει γρήγορα
 - Αν δε μπουν στην αρχή, δε μπαίνουν ποτέ
- Σημεία κλειδιά
 - Σε κάθε module
 - Σε κάθε block



```
/******  
 * Comments on module test:  
 * Module test comprises of  
 * the following components...  
******/  
module test;  
  
// Line comment
```

Verilog and Synthesis

- Χρήσεις της Verilog
 - Μοντελοποίηση και event-driven προσομοίωση
 - Προδιαγραφές κυκλώματος για σύνθεση (logic synthesis)
- Logic Synthesis
 - Μετατροπή ενός υποσυνόλου της Verilog σε netlist
 - Register Inference, combinatorial logic
 - Βελτιστοποίηση του netlist (area,speed)

Register - D Flip Flop

```
module Reg(o_Q, i_D, Clk);  
  //  
  parameter N = 16;  
  input          Clk;  
  input  [N-1:0] i_D;  
  output [N-1:0] o_Q;  
  reg    [N-1:0] o_Q;  
  //  
      always @ (posedge Clk)  
          o_Q <= #`dh i_D;  
  //  
endmodule
```

Register with Asynchronous Reset

```
module RegRst(o_Q, i_D, Reset_n, Clk);  
  //  
  parameter N = 16;  
  //  
  input Reset_n, Clk;  
  input [N-1:0] i_D;  
  output [N-1:0] o_Q;  
  reg [N-1:0] o_Q;  
  //  
  always @(posedge Clk or negedge Reset_n) begin  
    if (~Reset_n)  
      o_Q <= #`dh 0;  
    else  
      o_Q <= #`dh i_D;  
  end  
endmodule
```

Register with Synchronous Reset

```
module RegRst(o_Q, i_D, Reset_n, Clk);  
  //  
  parameter N = 16;  
  //  
  input Reset_n, Clk;  
  input [N-1:0] i_D;  
  output [N-1:0] o_Q;  
  reg [N-1:0] o_Q;  
  //  
  always @(posedge Clk) begin  
    if (~Reset_n)  
      o_Q <= #`dh 0;  
    else  
      o_Q <= #`dh i_D;  
  end  
endmodule
```

Register with Load Enable

```
module RegLd(o_Q, i_D, i_Ld, Clk);  
//  
parameter N = 16;  
//  
input          i_Ld, Clk;  
input  [N-1:0] i_D;  
output [N-1:0] o_Q;  
reg    [N-1:0] o_Q;  
//  
    always @(posedge Clk)  
        if (i_Ld)  
            o_Q <= #`dh i_D;  
//  
endmodule
```

Set Clear flip-flop with Strong Clear

```
module sCff(Out, Set, Clear, Clk);  
  //  
  output Out;  
  input Set, Clear, Clk;  
  //  
  reg Out;  
      always @(posedge Clk)  
          Out <= #`dh (Out | Set) & ~Clear;  
  //  
endmodule
```


Set Clear flip-flop with Strong Set

```
module Scff(Out, Set, Clear, Clk);  
  //  
  output Out;  
  input Set, Clear, Clk;  
  //  
  reg Out;  
  always @(posedge Clk)  
    Out <= #`dh Set | (Out & ~Clear);  
  //  
endmodule
```

T Flip Flop

```
module Tff(Out, Toggle, Clk);  
//  
output Out;  
input Toggle, Clk;  
//  
reg Out;  
    always @(posedge Clk)  
        if (Toggle)  
            Out <= #`dh ~Out;  
//  
endmodule
```

Multiplexor 2 to 1

```
module mux2 (Out, In1, In0, Sel);  
  //  
  parameter N = 16;  
  output [N-1:0] Out;  
  input [N-1:0] In1, In0;  
  input Sel;  
  //  
  wire [N-1:0] Out = Sel ? In1 : In0;  
  //  
endmodule
```

Multiplexor 4 to 1

```
module mux4(Out, In3, In2, In1, In0, Sel);  
//  
parameter N = 32;  
input [ 1:0] Sel;  
input [N-1:0] In3, In2, In1, In0;  
output [N-1:0] Out;  
reg [N-1:0] Out;  
//  
    always @(In0 or In1 or In2 or In3 or Sel) begin  
        case ( Sel )  
            2'b00 : Out <= In0;  
            2'b01 : Out <= In1;  
            2'b10 : Out <= In2;  
            2'b11 : Out <= In3;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

Positive Edge Detector

```
module PosEdgDet (Out, In, Clk);  
  //  
  input In, Clk;  
  output Out;  
  //  
  reg Tmp;  
  always @ (posedge Clk)  
    Tmp <= #`dh In;  
  //  
  wire Out = ~Tmp & In;  
  //  
endmodule
```

Edge Detector

```
module EdgDet (Out, In, Clk);  
  //  
  input   In, Clk;  
  output Out;  
  //  
    reg Tmp;  
    always @ (posedge Clk)  
      Tmp <= #`dh In;  
  //  
    wire Out = Tmp ^ In;  
  //  
endmodule
```

Tristate Driver

```
module Tris(TrisOut, TrisIn, TrisOen_n);  
//  
parameter N = 32;  
input [N-1:0] TrisIn;  
input TrisOen_n;  
output [N-1:0] TrisOut;  
//  
    wire [N-1:0] TrisOut = ~TrisOen_n ? TrisIn : `bz;  
//  
endmodule
```

Mux4+1 RegLd Tris

```
module MuxRegTris(Out, In0, In1, In2, In3, Select, Ld, TrisEn, Clk);
//
parameter N = 32;
input          Ld, TrisEn, Clk;
input  [ 1:0] Select;
input  [N-1:0] In0, In1, In2, In3;
output [N-1:0] Out;
reg     [N-1:0] MuxReg;
    always @(posedge Clk) begin
        if(Ld) begin
            case(Select)
                0 : MuxReg <= In0;
                1 : MuxReg <= In1;
                2 : MuxReg <= In2;
                3 : MuxReg <= In3;
            endcase
        end
    end
    wire [N-1:0] Out = TrisEn ? MuxReg : 'bz;
//
endmodule
```


Up Counter

```
module Cnt(Out, Zero, En, Clear, Clk);
parameter N      = 32;
parameter MaxCnt = 100;
input           En, Clear, Clk;
output         Zero;
output [N-1:0] Out;
reg [N-1:0] Out;
reg Zero;
    always @(posedge Clk) begin
        if(Clear) begin
            Out <= #`dh 0;
            Zero <= #`dh 0;
        end
        else if (En) begin
            if (Out==MaxCnt) begin
                Out <= #`dh 0;
                Zero <= #`dh 1;
            end
            else begin
                Out <= #`dh Out + 1;
                Zero <= #`dh 0;
            end
        end
    end
endmodule
```

Parallel to Serial Shift Register

```
module P2Sreg(Out, In, Ld, Shift, Clk, Reset_);  
parameter N = 32;  
input          Ld, Shift, Clk, Reset_  
input  [N-1:0] In;  
output          Out;  
reg    [N-1:0] TmpVal;  
//  
  always @(posedge Clk or negedge Reset_) begin  
    if (~Reset_) TmpVal <= #`dh 0;  
    else begin  
      if (Ld) TmpVal <= #`dh In;  
      else if(Shift) TmpVal <= #`dh TmpVal>>1;  
    end  
  end  
  wire Out = TmpVal[0];  
endmodule
```

Serial to Parallel Shift Register

```
module S2Preg(Out, In, Shift, Clear, Clk);  
parameter N = 32;  
input          In, Shift, Clear, Clk;  
output [N-1:0] Out;  
reg        [N-1:0] Out;  
//  
    wire [N-1:0] Tmp = {Out[N-2:0], In};  
    always @(posedge Clk) begin  
        if (Clear) Out <= #`dh 0;  
        else if (Shift) Out <= #`dh Tmp;  
    end  
//  
endmodule
```

Barrel Shift Register

```
module BarShiftReg(Out, In, Ld, Shift, Clk, Reset_);  
parameter N = 32;  
input          Ld, Shift, Clk, Reset_  
input  [N-1:0] In;  
output [N-1:0] Out;  
//  
reg     [N-1:0] Out;  
//  
    always @(posedge Clk) begin  
        if (~Reset_) Out <= #`dh 0;  
        else begin  
            if (Ld) Out <= #`dh In;  
            else if (Shift) begin  
                Out <= #`dh {Out[N-2:0], Out[N-1]};  
            end  
        end  
    end  
endmodule
```

3 to 8 Binary Decoder

```
module Dec(In, Out);
input    [2:0] In;
output   [7:0] Out;
reg      [7:0] Out;
integer          i;
reg      [7:0] tmp;
//
    always @(In) begin
        tmp = 0;
        for (i=0; i<8; i=i+1)
            if (In==i)
                tmp[i]=1;
        Out = tmp;
    end
//
endmodule
```

8 to 3 Binary Encoder

```
module Enc(In, Out);  
input    [7:0] In;  
output   [2:0] Out;  
reg      [2:0] Out;  
integer      i;  
//  
    always @(In) begin  
        Out = x;  
        for (i=0; i<8; i=i+1)  
            if (In[i])  
                Out=i;  
    end  
//  
endmodule
```

Priority Enforcer Module

Priority is right -> left (MS)

```
module PriorEnf(In, Out, OneDetected);
parameter N = 8;
input  [N-1:0] In;
output [N-1:0] Out;
output          OneDetected;
reg    [N-1:0] Out;
reg    OneDetected;
integer i;          // Temporary registers
reg    DetectNot;   // Temporary registers
    always @(In) begin
        DetectNot=1;
        for (i=0; i<N; i=i+1)
            if (In[i] & DetectNot) begin
                Out[i]=1;
                DetectNot=0;
            end
        else Out[i]=0;
        OneDetected = !DetectNot;
    end
endmodule
```

Latch

```
module Latch(In, Out, Ld);  
  //  
  parameter N = 16;  
  //  
  input      [N-1:0] In;  
  input      Ld;  
  output    [N-1:0] Out;  
  //  
  reg       [N-1:0] Out;  
  //  
      always @(In or Ld)  
          if (Ld)  
              Out = #`dh In;  
  //  
endmodule
```


Combinatorial Logic and Latches (1/3)

```
module mux3(Out, In2, In1, In0, Sel);  
parameter N = 32;  
input [ 1:0] Sel;  
input [N-1:0] In2, In1, In0;  
output [N-1:0] Out;  
reg [N-1:0] Out;  
//  
    always @(In0 or In1 or In2 or Sel) begin  
        case ( Sel )  
            2'b00 : Out <= In0;  
            2'b01 : Out <= In1;  
            2'b10 : Out <= In2;  
        endcase  
    end  
endmodule
```



Γιατί είναι λάθος:

Combinatorial Logic and Latches (2/3)

```
module mux3(Out, In2, In1, In0, Sel);  
parameter N = 32;  
input [ 1:0] Sel;  
input [N-1:0] In2, In1, In0;  
output [N-1:0] Out;  
reg [N-1:0] Out;  
    always @(In0 or In1 or In2 or Sel) begin  
        case ( Sel )  
            2'b00 : Out <= In0;  
            2'b01 : Out <= In1;  
            2'b10 : Out <= In2;  
            default : Out <= x;  
        endcase  
    end  
endmodule
```



Το σωστό !!!

Combinatorial Logic and Latches (3/3)

- Όταν φτιάχνουμε συνδυαστική λογική με always blocks και regs τότε πρέπει να αναθέτουμε τιμές στις εξόδους της λογικής για όλες τις πιθανές περιπτώσεις εισόδων (κλήσεις του always) !!!
 - Για κάθε if ένα else
 - Για κάθε case ένα default
- Παραλείψεις δημιουργούν latches κατά τη σύνθεση
 - Οι περιπτώσεις που δεν καλύπτουμε χρησιμοποιούνται για το «σβήσιμο» του load enable του latch. (θυμάται την παλιά τιμή)


Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

FSMs




- Οι μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων
Finite State Machines (FSMs)
 - πιο αφηρημένος τρόπος να εξετάζουμε ακολουθιακά κυκλώματα
 - Είσοδοι, έξοδοι, τρέχουσα κατάσταση, επόμενη κατάσταση
 - Σε κάθε ακμή του ρολογιού συνδυαστική λογική παράγει τις εξόδους και την επόμενη κατάσταση σαν συνάρτησης των εισόδων και της τρέχουσας κατάστασης.

Χαρακτηριστικά των FSM

 - Η επόμενη κατάσταση είναι συνάρτηση της τρέχουσας κατάστασης και των εισόδων
- **Moore Machine:** Οι έξοδοι είναι συνάρτηση της κατάστασης



 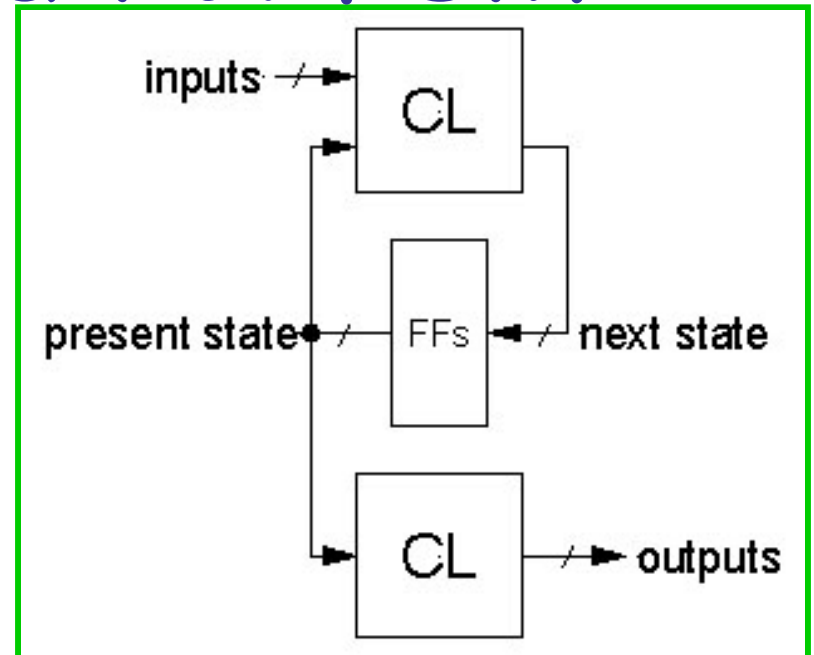 - **Mealy Machine:** Οι έξοδοι είναι συνάρτηση της κατάστασης και των εισόδων




Βήματα Σχεδίασης

 1. Περιγραφή λειτουργία του κυκλώματος (functional specification)
2. Διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων (state transition diagram)
3. Πίνακας καταστάσεων και μεταβάσεων με συμβολικά ονόματα (symbolic state transition table)
4. Κωδικοποίηση καταστάσεων (state encoding)
5. Εξαγωγή λογικών συναρτήσεων
6. Διάγραμμα κυκλώματος
 - FFs για την κατάσταση
 - CL για την επόμενη κατάσταση και τις εξόδους

Αναπαράσταση FSM

- Καταστάσεις: όλες οι πιθανές τιμές στα ακολουθιακά στοιχεία μνήμης (FFs)
- Μεταβάσεις: αλλαγή κατάστασης
- Αλλαγή της κατάστασης με το ρολόι αφού ελέγχει την φόρτωση τιμής στα στοιχεία μνήμης (FFs)




- Ακολουθιακή λογική
 - Ακολουθία μέσω μιας σειράς καταστάσεων
 - Βασίζεται στην ακολουθία των τιμών στις εισόδους

Moore vs Mealy Συμπεριφορά


- Moore
 - απλοποιούν τη σχεδίαση
 - αδυναμία αντίδρασης στις εισόδους στον ίδιο κύκλο - έξοδοι ένα κύκλο μετά
 - διαφορετικές καταστάσεις για κάθε αντίδραση
- Mealy
 - συνήθως λιγότερες καταστάσεις
 - άμεση αντίδραση στις εισόδους - έξοδοι στον ίδιο κύκλο
 - δυσκολότερη σχεδίαση αφού καθυστερημένη είσοδος παράγει καθυστερημένη έξοδο (μεγάλα μονοπάτια)
- Η Mealy γίνεται Moore αν βάλουμε καταχωρητές στις εξόδους

Υλοποίηση FSMs

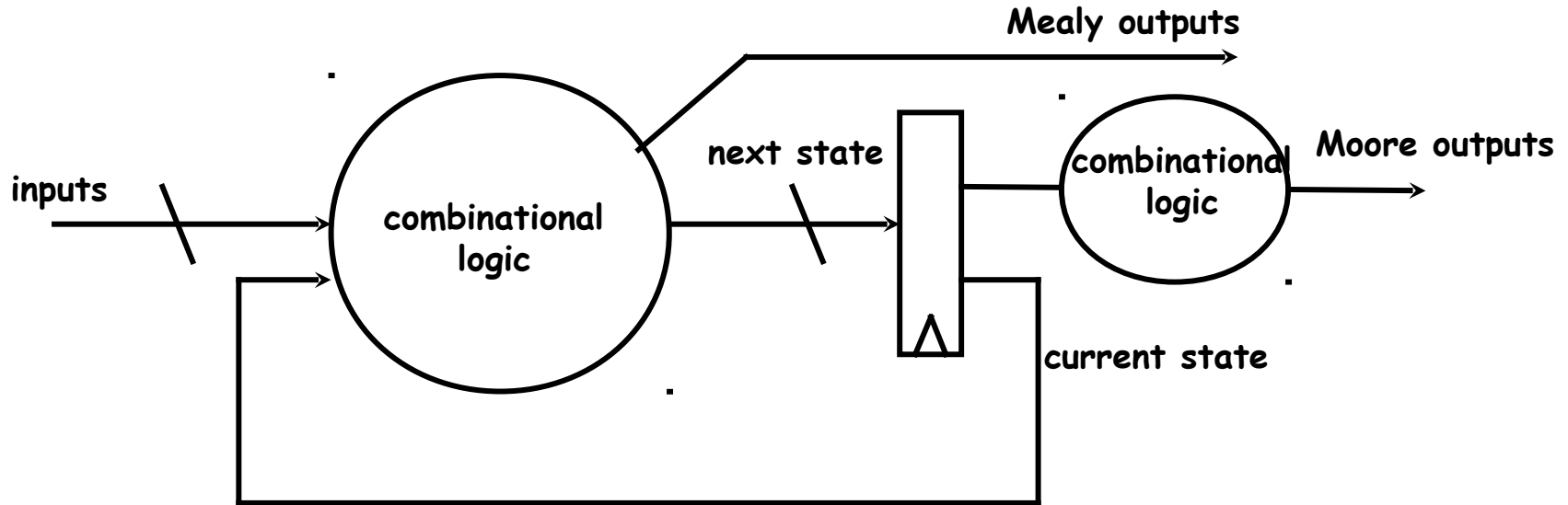

- Προτεινόμενο στυλ υλοποίησης FSM
 - Η συνδυαστική λογική καταστάσεων σε always block (πάντα default)
 - Ο καταχωρητής κατάστασης σε ένα ξεχωριστό always block (clocked - πάντα reset)
 - Έξοδοι είτε από το always της CL είτε από wires

Απλή FSM

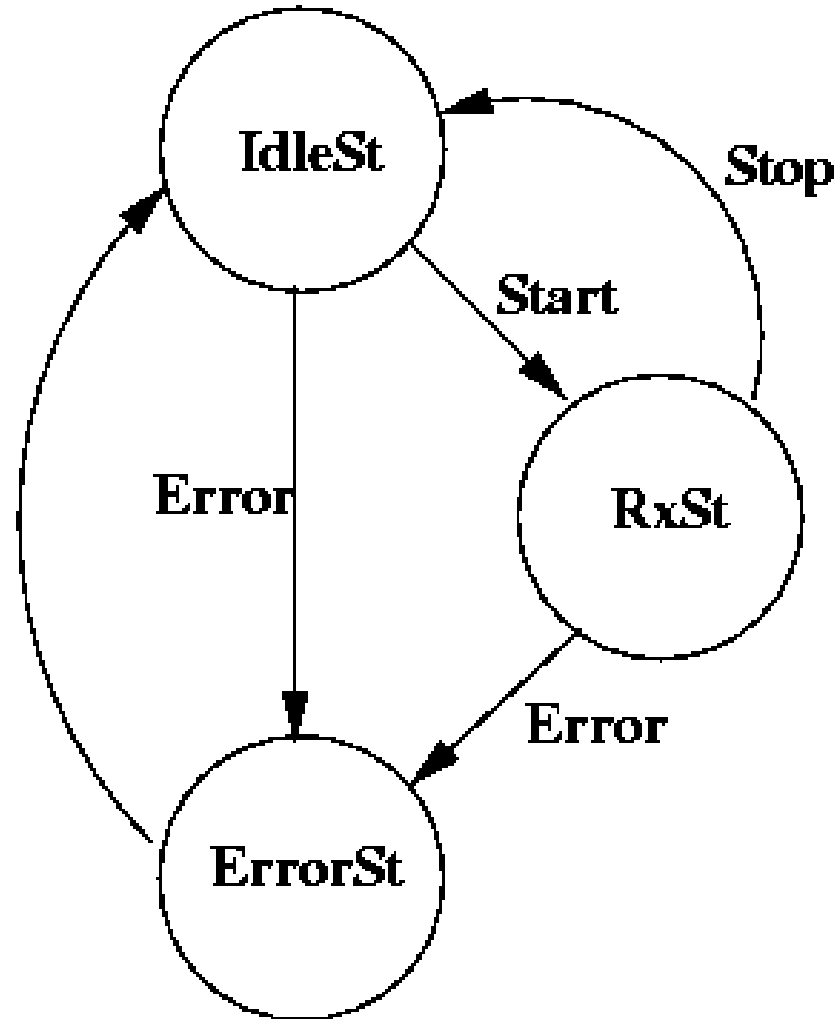


Απλή FSM (1/3)

```
module fsm( o_Receive, o_Error, Start, Stop,
           Error, Clk, Reset_);
//
input  Start, Stop, Error, Clk, Reset_;
output Receive;
//
parameter [1:0] IdleState      = 0,
              ReceiveState     = 1,
              ErrorState       = 2;
//
reg [1:0] FSMstate, nxtFSMstate;
//
always @(posedge Clk) begin
    if (~Reset_) FSMstate <= #`dh IdleState;
    else FSMstate <= #`dh nxtFSMstate;
end

//
always @(FSMstate or Start or Stop or Error) begin
//
    case (FSMstate)
```

Απλή FSM (2/3)

```
IdleState:
begin
  if(Error) nxtFSMstate <= ErrorState;
  else begin
    if(Start) nxtFSMstate <= ReceiveState;
    else nxtFSMstate <= IdleState;
  end
end
//
ReceiveState:
begin
  if(Error) nxtFSMstate <= ErrorState;
  else begin
    if(Stop) nxtFSMstate <= IdleState;
    else nxtFSMstate <= ReceiveState;
  end
end
//
ErrorState : nxtFSMstate <= IdleState;
//
default   : nxtFSMstate <= IdleState;
//
endcase
end
```

 

Απλή FSM (3/3) - Οι έξοδοι

```
wire o_Receive = FSMstate[0];  
Wire o_Error   = FSMstate[1];  
  
endmodule
```