

HY220

Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων


Χειμερινό Εξάμηνο
2018-2019

Verilog: Τα βασικά

Η εξέλιξη στη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων


- Μεγάλη εξέλιξη τα τελευταία 40 χρόνια
 - Στις αρχές σχεδιάζαμε με λυχνίες(vacuum tubes) και transistors.
- Μετά ήρθαν τα ολοκληρωμένα (Integrated Circuits – ICs)
 - **SSI**: λίγες πύλες (Small Scale Integration)
 - **MSI**: εκατοντάδες πύλες (Medium Scale Integration)
 - **LSI**: χιλιάδες πύλες (Large Scale Integration)
 - **VLSI**: πολλά εκατομμύρια πύλες (Very Large Scale Integration)
- Ανάγκη για τεχνικές Computer Aided Design (CAD) και γλώσσες περιγραφής υλικού για να μπορούμε να σχεδιάζουμε και να επαληθεύουμε τα κυκλώματα.

Τυπική Ροή Σχεδίασης (Design Flow)

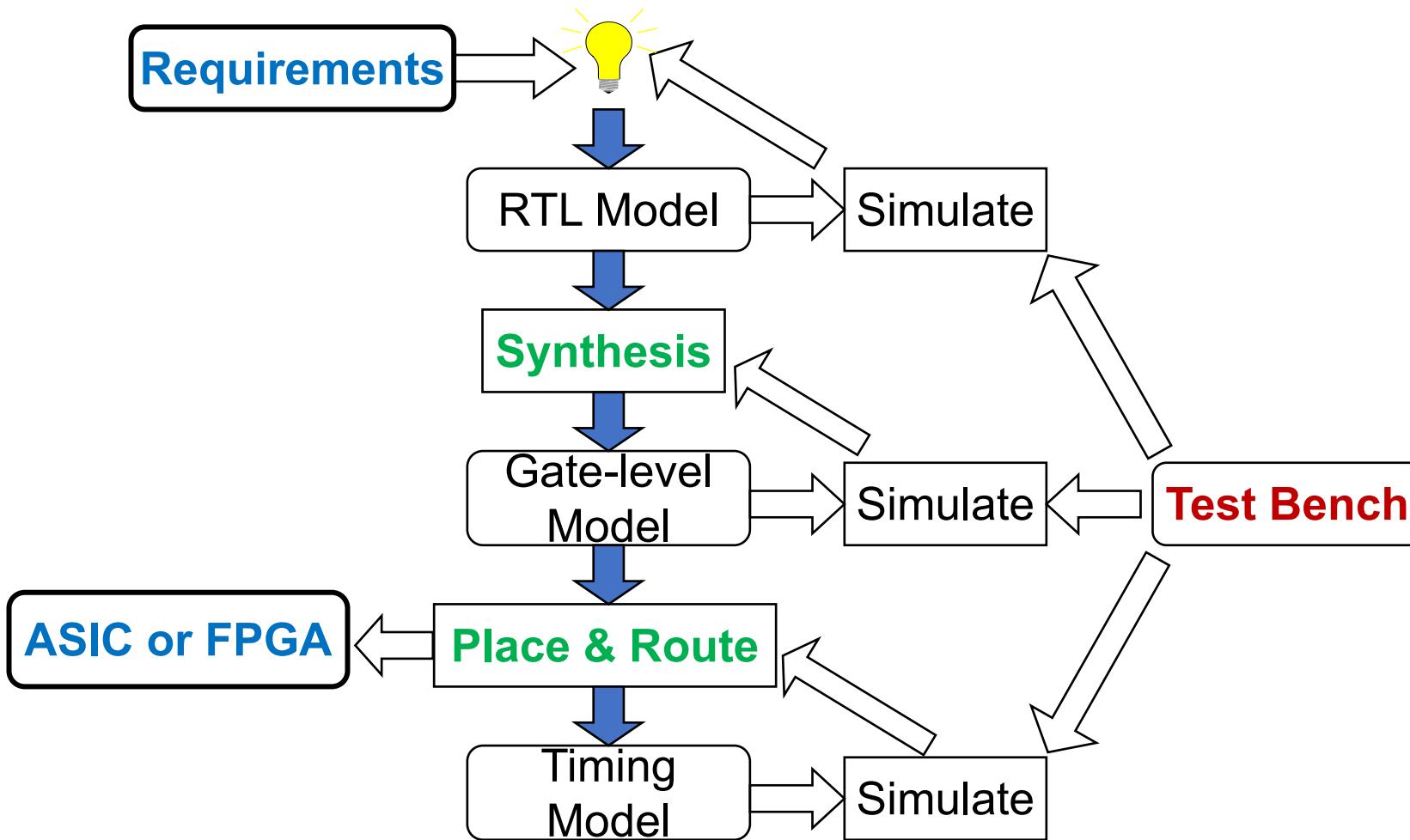

Ιεραρχικές Μεθοδολογίες Σχεδίασης

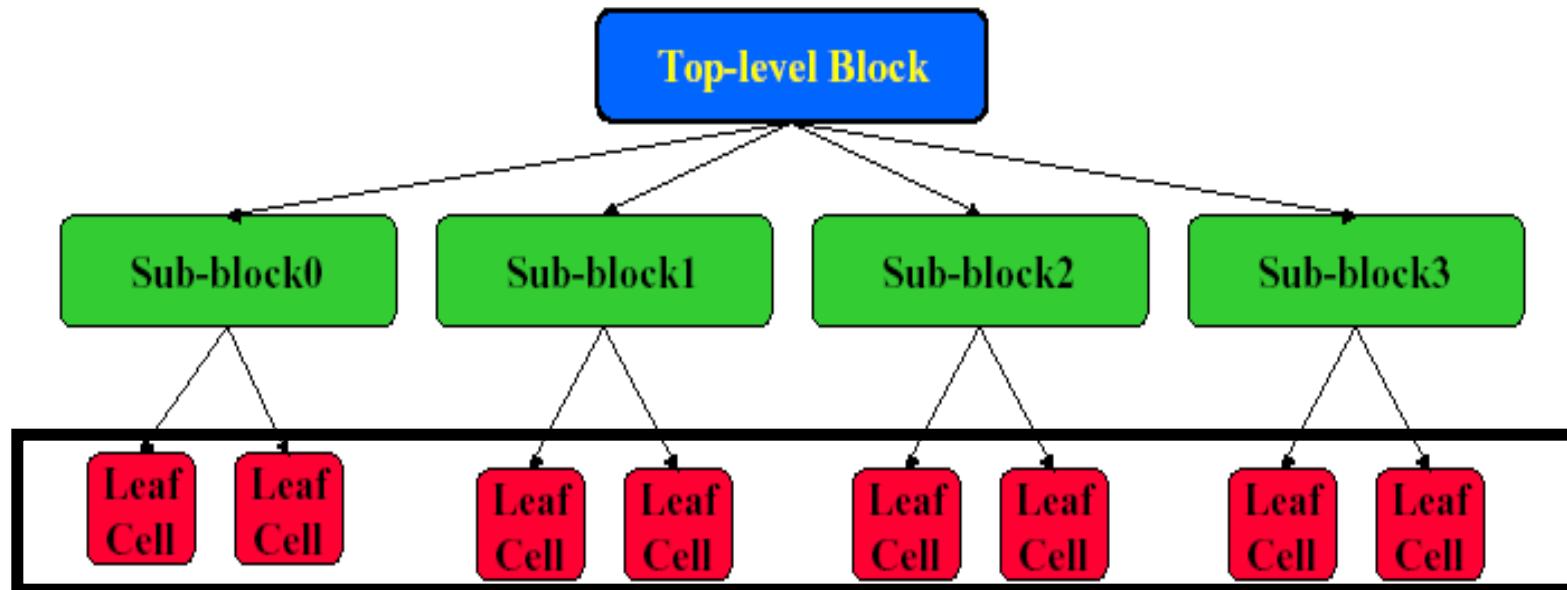- Top-Down ή Bottom-Up
 - Συνήθως μια μίξη
- Το τελικό σύστημα αποτελείται από τα Leaf blocks που τρέχουν παράλληλα.



Τι είναι η Verilog;

- Verilog Hardware Description Language (HDL)
 - Μία υψηλού επιπέδου γλώσσα που μπορεί να αναπαριστά και να προσομοιώνει ψηφιακά κυκλώματα.
 - Hardware concurrency
 - Parallel Activity Flow
 - Semantics for Signal Value and Time
 - Παραδείγματα σχεδίασης με Verilog HDL
 - Intel Pentium, AMD K5, K6, Athlon, ARM7, etc.
 - Thousands of ASIC designs using Verilog HDL
- Other HDL : VHDL, SystemC, SystemVerilog

Αναπαράσταση Ψηφιακών Συστημάτων

- Η Verilog χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε το μοντέλο ενός συστήματος.
- Διαδικασία:
 - Ορισμός Απαιτήσεων (requirements specification)
 - Documentation
 - Έλεγχος μέσω προσομοίωσης (simulation)
 - Λειτουργική Επαλήθευση (functional verification)
 - Μπορούμε να το συνθέσουμε!
- Στόχος:
 - Αξιόπιστη σχεδίαση με χαμηλές απαιτήσεις κόστους και χρόνου
 - Αποφυγή και πρόληψη λαθών σχεδίασης

Συμβάσεις στην γλώσσα Verilog

- Η Verilog είναι case sensitive.
 - Λέξεις κλειδιά είναι σε μικρά.
- Σχόλια
 - Για μία γραμμή είναι //
 - Για πολλές /* */
- Βασικές τιμές 1-bit σημάτων
 - 0: λογική τιμή 0.
 - 1: λογική τιμή 1
 - x: άγνωστη τιμή
 - z: ασύνδετο σήμα, high impedance


Αριθμοί

- Αναπαράσταση αριθμών
 - <size>' <base_format> <number>
 - <size> δείχνει τον αριθμό από bits
 - <base_format> μπορεί να είναι : d, h, b, o (default: d)
 - Όταν το <size> λείπει το μέγεθος καθορίζεται από τον compiler
 - Όταν το <number> έχει πολλά ψηφία μπορούμε να το χωρίζουμε με _ (underscore) όπου θέλουμε
- 100 // 100
- 4'b1111 // 15, 4 bits
- 6'h3a // 58, 6 bits
- 6'b111010 // 58, 6 bits
- 12'h13x // 304+x, 12 bits
- 8'b10_10_1110 // 174, 8 bits

Τελεστές (Operators)

- Arithmetic + - * / %
- Logical ! && ||
- Relational < > <= >=
- Equality == !=
- Bit-wise ~ | & ^
- Reduction & | ^ (εφαρμόζεται σε έναν τελεστέο)
- Shift << >>
- Concatenation/Replication {A,B,...} {4{A}} (πολλούς τελεστέους)
- Conditional x ? y : z (3 τελεστέους)


Βασικό Block: Module

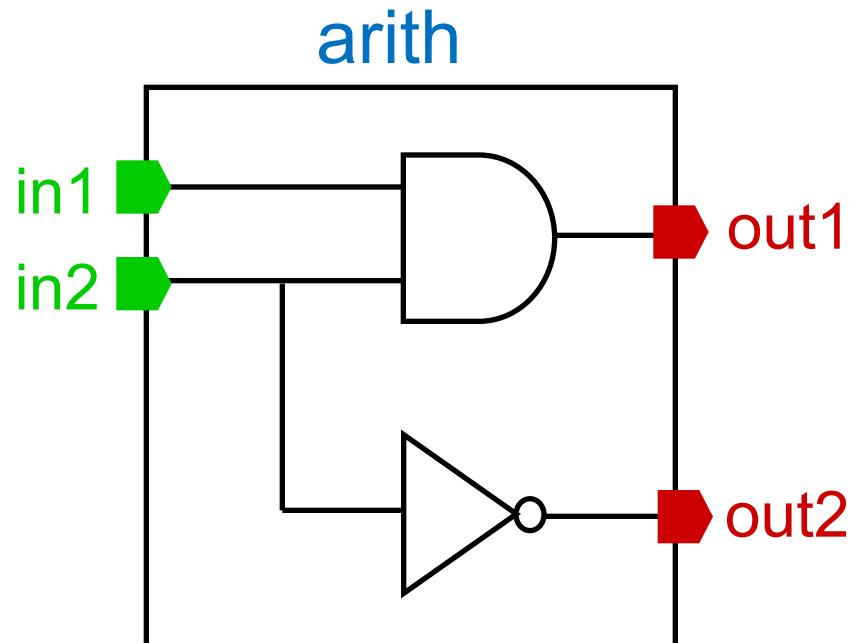

```
module arith (out1, out2, in1, in2);  
output out1, out2;  
input in1, in2;  
.....  
endmodule  
  
module arith (  
output out1,  
output out2,  
input in1,  
input in2);  
.....  
endmodule
```

ή

Πόρτες ενός Module

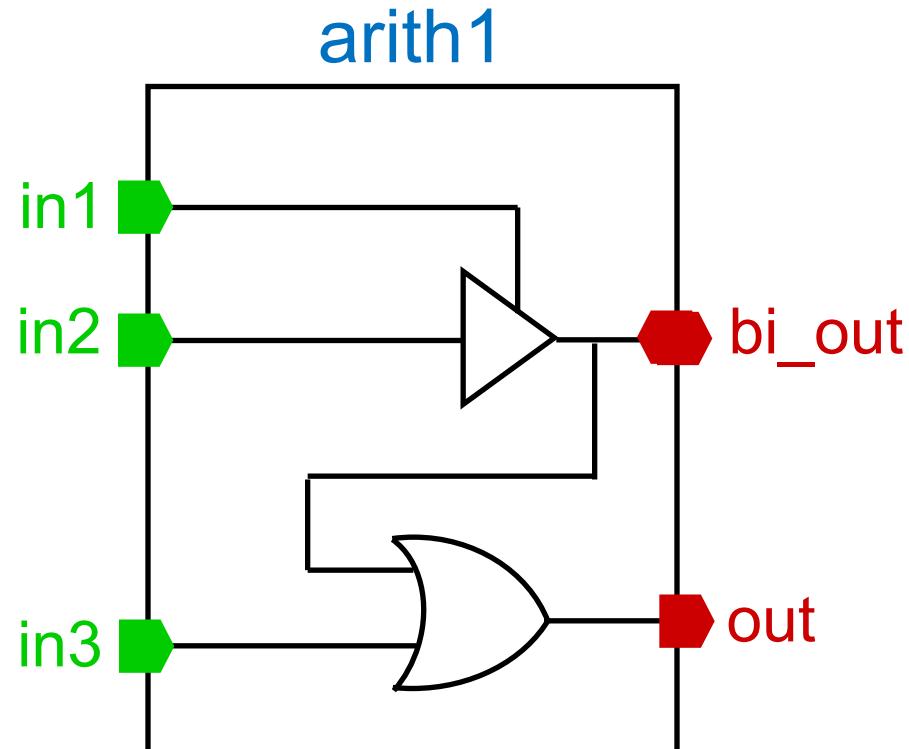


```
module arith1 (
    inout bi_out,
    output out,
    input in1,
    input in2,
    input in3);
    ...
    ...
endmodule
```

Modules vs Instances

- Instantiation είναι η διαδικασία δημιουργίας αντικειμένου από το module.

Storage Cell

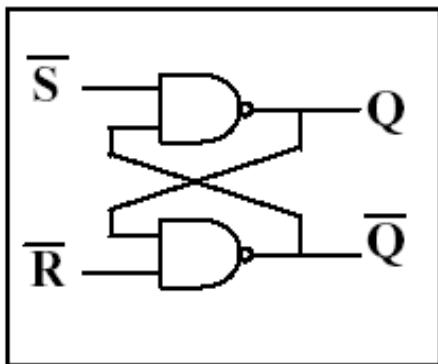

S	R	Q	Q̄
0	0	undef	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	Q̄

```
module nand(input a, input b,  
output out);  
  
assign out = ~ (a & b);  
  
endmodule
```

```
module SRLATCH(input Sbar, input Rbar,  
output Q, output Qbar);  
  
//Instantiate lower-level modules  
nand n1 (Sbar, Qbar, Q)  
nand n2 (Q, Rbar, Qbar)  
  
endmodule
```

Primitives

- Επίπεδο Πυλών
 - and, nand, or, nor, xor, xnor, not, buf
- Παράδειγμα:
 - and N25 (out, A, B) // instance name
 - and #10 (out, A, B) // delay
 - or #15 N33(out, A, B) // name + delay

Χρόνος Προσομοίωσης

- `timescale <time_unit>/<time_precision>
 - time_unit: μονάδα μέτρησης χρόνου
 - time_precision: ελάχιστο χρόνο βήματα κατά την προσομοίωση.
 - Μονάδες χρόνου: s, ms, us, ns, ps, fs
- #<time> : αναμονή για χρόνο <time>
 - #5 a=8'h1a
- @ (<σήμα>): αναμονή μέχρι το σήμα να αλλάξει τιμή (event)
 - @ (posedge clk) // θετική ακμή
 - @ (negedge clk) // αρνητική ακμή
 - @ (a)
 - @ (a or b or c)

Module Body

- declarations
- always blocks:
 - Μπορεί να περιέχει πάνω από ένα
- initial block:
 - Μπορεί να περιέχει ένα ή κανένα.
- modules/primitives instantiations

```
module test (
    input a,
    output reg b);

    wire c;

    always @ (posedge a) begin
        b = #2 a;
    end

    always @ (negedge a) begin
        b = #2 ~c;
    end

    not N1 (c, a)

    initial begin
        b = 0;
    end
endmodule
```

Τύποι μεταβλητών στην Verilog

- integer // αριθμός
- wire // καλώδιο – σύρμα
- reg // register
- tri // tristate

Wires

- Συνδυαστική λογική (δεν έχει μνήμη)
- Γράφος εξαρτήσεων
- Μπορεί να περιγράψει και ιδιαίτερα πολύπλοκη λογική...

```
wire sum = a ^ b;  
wire c = sum | b;  
wire a = ~d;
```

```
wire sum;  
...  
assign sum = a ^ b;
```

```
wire muxout = (sel == 1) ? a : b;  
wire op = ~(a & ((b) ? ~c : d) ^ (~e));
```

Σύρματα και συνδυαστική λογική

- module ... endmodule
- Δήλωση εισόδων - εξόδων
- Concurrent statements

```
module adder(input a, input b, output sum, output cout);  
  
assign sum = a ^ b;  
assign cout = a & b;  
  
endmodule
```

Regs και ακολουθιακή λογική


- Στοιχεία μνήμης
 - κάτι ανάλογο με μεταβλητές στη C
- Μόνο regs (οχι wires) παίρνουν τιμή σε initial και always blocks.
 - Χρήση των begin και end για grouping πολλών προτάσεων
- Όπου χρησιμοποιούμε reg δεν σημαίνει ότι θα συμπεριφέρεται σαν καταχωρητής (register) !!!

```
reg q;  
  
always @ (posedge clk)  
begin  
    q = #2 (load) ? d : q;  
end
```

```
reg a;  
  
initial begin  
    a = 0;  
    #5;  
    a = 1;  
end
```

Regs και συνδιαστική λογική

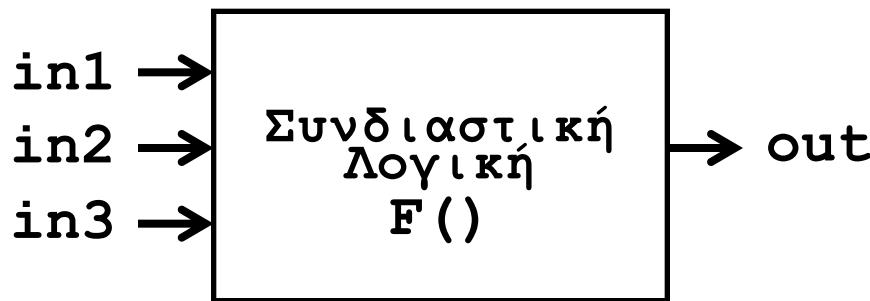Αν η συνάρτηση $F()$ είναι πολύπλοκη τότε:



```
reg out;  
always @ (in1 or in2 or in3)  
    out = f(in1,in2,in3);
```

Ισοδύναμα


```
reg out;  
always @ (in1 or in2 or in3)  
    out = in1 | (in2 & in3);
```

```
wire out = in1 | (in2 & in3);
```

Αναθέσεις (assignments)


- **blocking =**
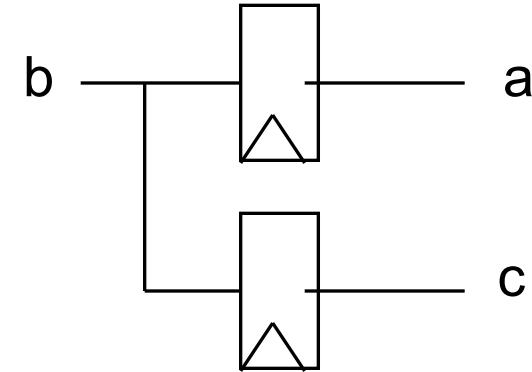
```
always @(posedge clk)
begin
    a = b;
    c = a; // c παίρνει τιμή του b
End
```



- **non blocking <=**
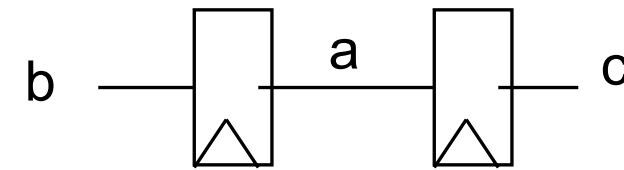
```
always @(posedge clk)
begin
    a <= b;
    c <= a; // c παίρνει παλιά τιμή του a
end
```



Assignments: Example

```
time 0 : a = #10 b;
```

```
time 10 : c = a;
```

$a(t=10) = b(t=0)$

$c(t=10) = a(t=10) = b(t=0)$

```
time 0 : #10;
```

```
time 10 : a = b;
```

```
time 10 : c = a;
```

$a(t=10) = b(t=10)$

$c(t=10) = a(t=10) = b(t=10)$

```
time 0 : a <= #10 b;
```


```
time 0 : c <= a;
```

$a(t=10) = b(t=0)$

$c(t=0) = a(t=0)$

Κανόνες Πορτών Module

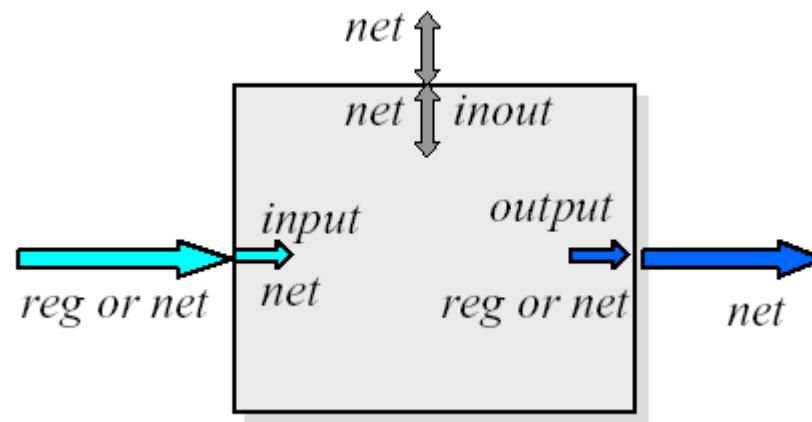
- Τα input και inout έχουν τύπο wire μέσα στο module
- Τα outputs μπορεί να έχουν τύπο wire ή reg



Συνδέσεις μεταξύ Instances

- Με βάση την θέση
 - module adder(Sum, In1, In2)
 - adder (A, B, C) // Sum = A, In1 = B, In2 = C
- Συσχετίζοντας ονόματα (**το καλύτερο**)
 - module adder(Sum, In1, In2)
 - adder (.In2(B), .In1(A), .Sum(C))
// Sum = C, In1 = A, In2 = B

Buses (1/2)

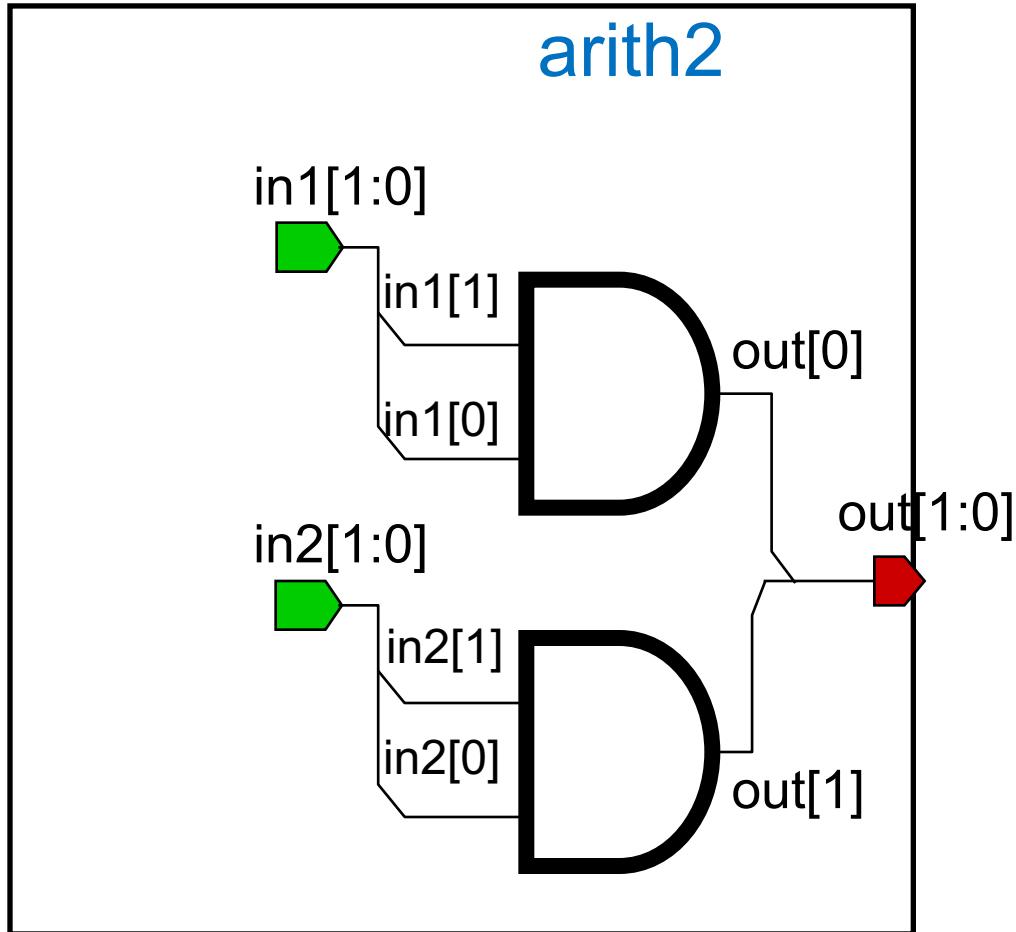

```
module arith2 (
    output [1:0] out,
    input  [1:0] in1,
    input  [1:0] in2);
    ...
    ...
endmodule
```

Buses (2/2)

- Καμία διαφορά στη συμπεριφορά
- Συμβάσεις:
 - [high : low]
 - [msb : lsb]
- Προσοχή στις αναθέσεις (μήκη) και τις συνδέσεις εκτός του module...

```
module adder(  
    input  [7:0] a,  
    input  [7:0] b,  
    output [7:0] sum,  
    output          cout);  
  
    wire [8:0] tmp = a + b;  
  
    wire [7:0] sum = tmp[7:0];  
    wire          cout = tmp[8];  
  
endmodule
```

Conditional Statements – If... Else ...

- Το γνωστό
 - if ... else ...
- Μόνο μεσα σε blocks !
- Επιτρέπονται πολλαπλά και nested ifs
 - Πολλά else if ...
- Αν υπάρχει μόνο 1 πρόταση δεν χρειάζεται begin ... end

```
module mux(  
    input [4:0] a,  
    input [4:0] b,  
    input sel,  
    output reg [4:0] out);  
  
    always @ (a or b or sel) begin  
        if (sel == 0) begin  
            out <= a;  
        end  
        else  
            out <= b;  
    end  
  
endmodule
```

Branch Statement – Case

- Το γνωστό case
- Μόνο μεσα σε blocks !
- Μόνο σταθερές εκφράσεις
- Δεν υπάρχει break !
- Υπάρχει default !

```
module mux (
    input [4:0] a,
    input [4:0] b,
    input [4:0] c,
    input [4:0] d,
    input [1:0] sel,
    output reg [4:0] out);

    always @ (a or b or c or d or sel) begin
        case (sel)
            2'b00: out <= a;
            2'b01: out <= b;
            2'b10: out <= c;
            2'b11: out <= d;
            default: out <= 5'bx;
        endcase
    end
endmodule
```

Επίπεδα Αφαίρεσης Κώδικα

- Η λειτουργία ένος module μπορεί να οριστεί με διάφορους τρόπους
- **Behavioral** (επίπεδο πιο κοντά στην λογική)
 - Παρόμοια με την C – ο κώδικας δεν έχει άμεση σχέση με το hardware.

```
wire a = b + c
```

- **Gate level/structural** (επίπεδο κοντά στο hardware)
 - Ο κώδικας δείχνει πως πραγματικά υλοποιείται σε πύλες η λογική.

```
wire sum = a ^ b;  
wire cout = a & b;
```

Συνθέσιμος Κώδικας

- Ο Synthesizable κώδικας μπορεί να γίνει synthesize και να πάρουμε gate-level μοντέλο για ASIC/FPGA.

```
  wire [7:0] sum = tmp[7:0] & {8{a}};  
  wire cout = tmp[8];
```

- Non-synthesizable κώδικας χρησιμοποιείται μόνο για προσομοίωση και αγνοείται (συνήθως) κατά την διαδικασία της σύνθεσης (logic synthesis).

```
  initial begin  
    a = 0; b = 0;  
    #5 a = 1;  
    b = 1;  
  end
```

Χρήση Καθυστέρησης στην Verilog



- Λειτουργική Επαλήθευση - Functional Verification (RTL Model)
 - Η καθυστέρηση είναι προσεγγιστική. Π.χ.

```
always @ (posedge clk)
    q <= #2 d; // FF με 2 μονάδες καθυστέρηση
```
 - Συνήθως θεωρούμε ότι η συνδυαστική λογική δεν έχει καθυστέρηση π.χ.

```
wire a = (b & c) | d;
// μόνο την λειτουργία όχι καθυστέρηση πυλών
```
 - Η καθυστέρηση χρησιμοποιείται κυρίως στο testbench κώδικα για να φτιάξουμε τα inputs.
- Χρονική Επαλήθευση - Timing Verification
 - Αναλυτικά κάθε πύλη έχει καθυστέρηση.
 - Συνήθως κάνουμε timing verification σε gate-level model το οποίο φτιάχνεται από ένα synthesis tool.

Testing

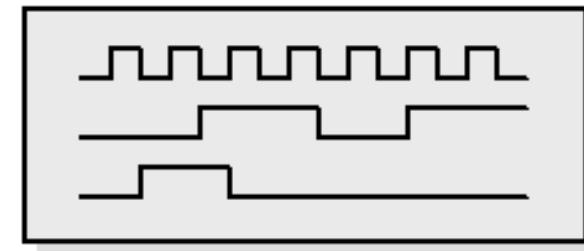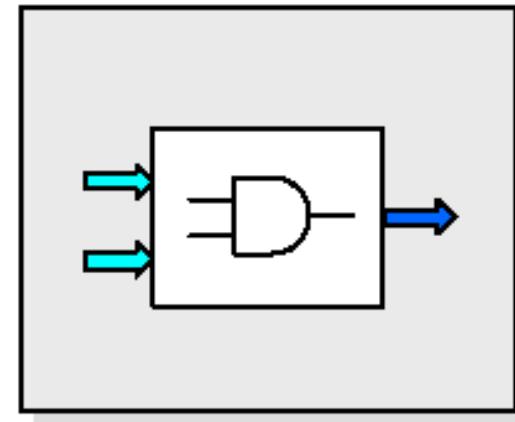
- Ιεραρχικός Έλεγχος
- Κάθε module ξεχωριστά
 - Block level simulation
 - Έλεγχος των προδιαγραφών, της λειτουργίας και των χρονισμών των σημάτων
- Όλο το design μαζί (System level simulation)
 - Έλεγχος της συνολικής λειτουργίας και των διεπαφών




Έλεγχος σωστής λειτουργίας

- **Testbench:** top module που κάνει instantiate το module που τεστάρουμε, δημιουργεί τις τιμές των εισόδων του (stimulus) και ελέγχει ότι οι έξοδοι του παίρνουν σωστές τιμές.
- 2 προσεγγίσεις :
 - Έλεγχος εξόδων και χρονισμού με το μάτι
 - Έλεγχος εξόδων και χρονισμού μέσω κώδικα δηλαδη αυτόματη σύγκριση των αναμενόμενων εξόδων.

- Stimulus block

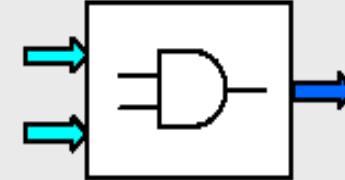

Top-level Block

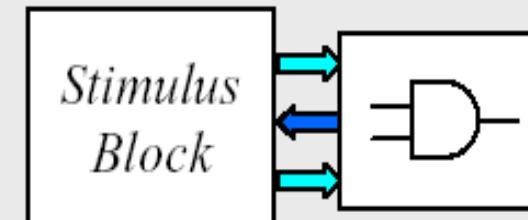

Ένα απλό «test bench»

```
module test;
reg a, b;
wire s, c;

adder add0(a, b, s, c);

initial begin
    a = 0; b = 0;
#5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    a = 1;
#5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    b = 1;
#5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
    a = 0;
#5 $display("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);
end

endmodule
```

```
module adder(input a, input b,
output sum, output cout);
assign sum = a ^ b;
assign cout = a & b;

endmodule
```

Μετρητής 8 bits (1/3)

```
module counter(
    input clk,
    input reset,
    output reg [7:0] out);

    wire [7:0] next_value = out + 1;

    always @ (posedge clk) begin
        if (reset)
            out = #2 8'b0;
        else
            out = #2 next_value;
    end

endmodule
```



```
module clk(
    output reg out);

    initial out = 1'b0;

    always
        out = #10 ~out;

endmodule
```

Μετρητής 8 bits (2/3)

```
module test;  
  
wire      clk;  
reg       reset;  
wire [7:0] count;  
  
clock    clk0(clk);  
  
counter cnt0(clk, reset, count);
```



```
initial begin  
    reset = 1;  
    @ (posedge clk);  
    @ (posedge clk);  
  
    reset = #2 0;  
    @ (posedge clk);  
    #300;  
    $stop;  
end  
  
endmodule
```

Μετρητής 8 bits (3/3)

- counter.v
- clock.v
- test.v

