


# HY220

## Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Χειμερινό Εξάμηνο  
2019-2020


Χρονισμός Σύγχρονων Κυκλωμάτων,  
Καταχωρητές και Μανταλωτές

# Γενικό Μοντέλο Σύγχρονων Κυκλωμάτων

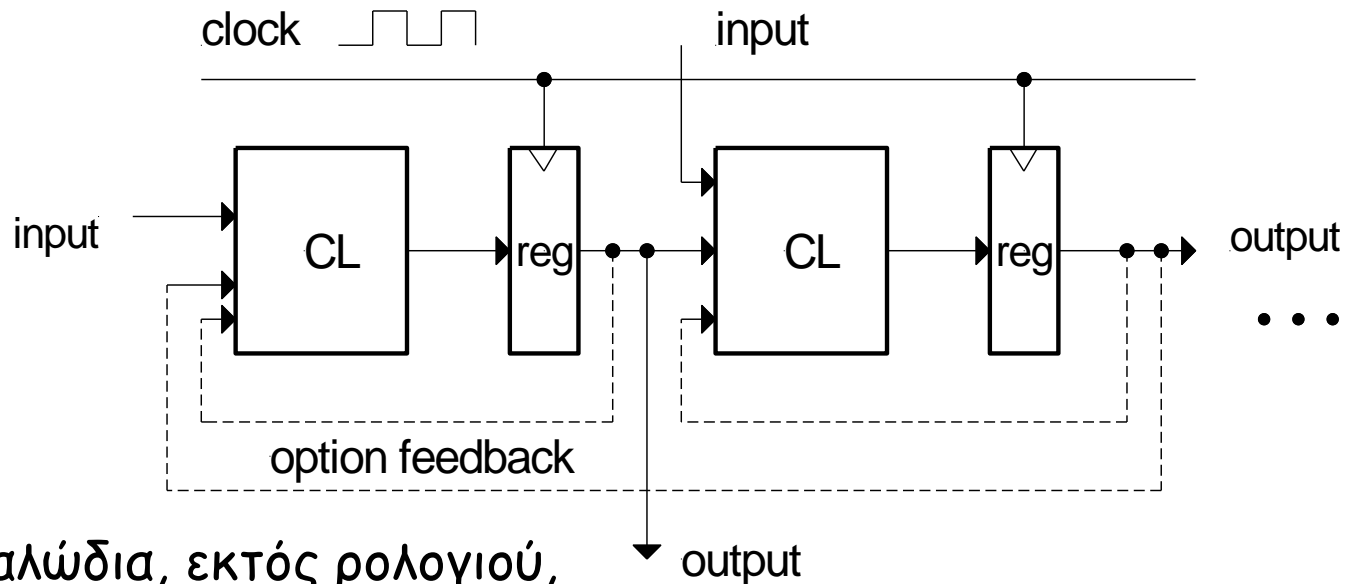


- Τα καλώδια, εκτός ρολογιού, μπορούν να έχουν πλάτος πολλά bits.
- Καταχωρητές (registers)
  - συλλογή από flip-flops
- Ρολόι
  - Διανέμεται στα flip-flops
- Συνδυαστική Λογική (Combinational Logic - CL)
  - Δεν έχουν εσωτερική κατάσταση
  - Έξοδοι είναι συναρτήσεις των εισόδων
- Προαιρετικά feedbacks

# Παράδειγμα κυκλώματος

 

- Parallel to Serial Converter
- Όλα τα μονοπάτια είναι ενός bit
- Οι καταχωρητές είναι απλά flip-flops
- Η συνδυαστική λογική είναι οι πολυπλέκτες
- Δεν υπάρχει feedback


# Γενικό Μοντέλο Σύγχρονων Κυκλωμάτων

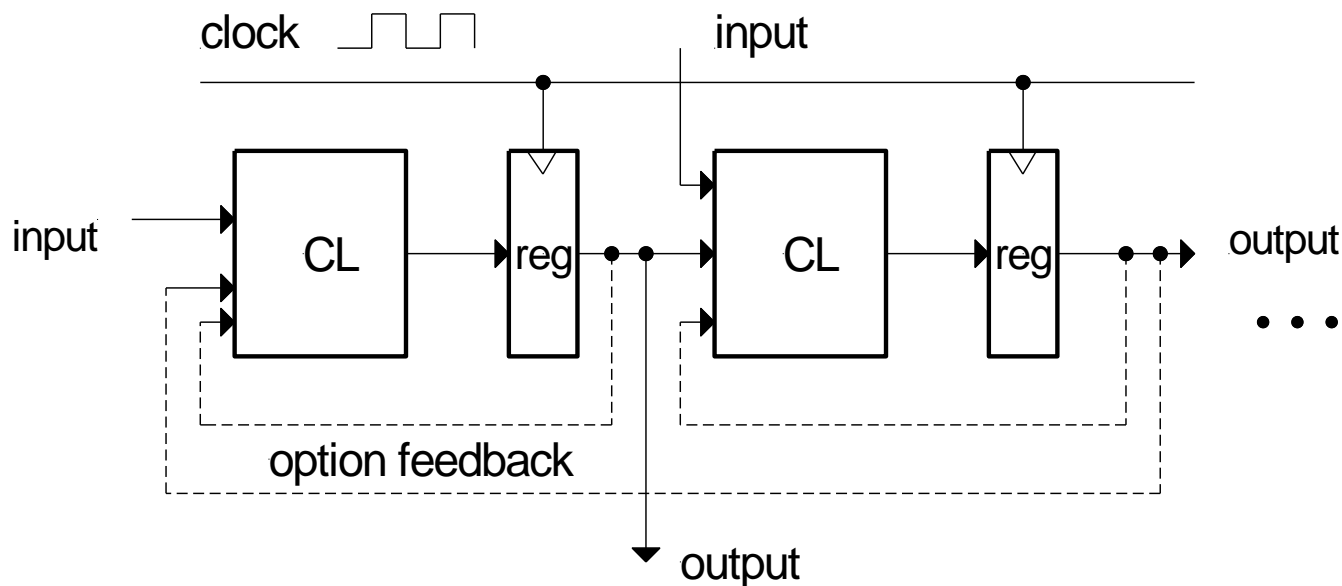


- Πώς μετράμε επιδόσεις ;
  - Λειτουργίες / *sec* ;
  - Κύκλοι / *sec* ;
- Τι περιορίζει τον κύκλο ρολογιού ;
- Τι συμβαίνει αν αυξήσουμε τη συχνότητα του ρολογιού;

# Περιορισμοί στη συχνότητα του ρολογιού

## 1 Καθυστερήσεις πυλών

 


## 2 Καθυστερήσεις flip-flops

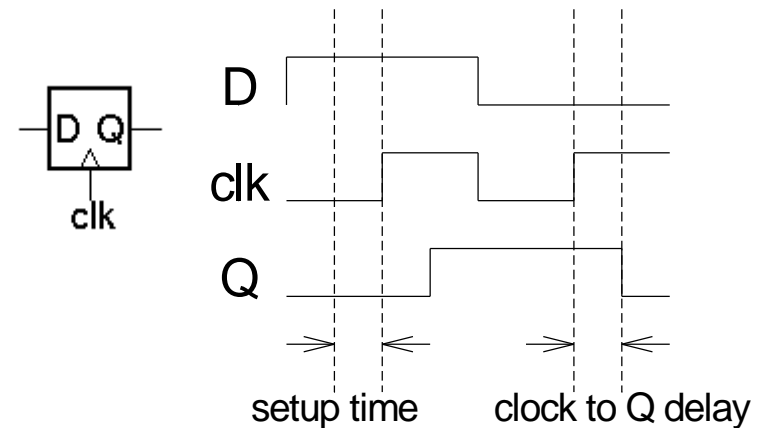


- Τι πρέπει να συμβεί σε ένα κύκλο του ρολογιού για να έχουμε σωστή λειτουργία ;
- Θεωρώντας ότι το ρολόι διανέμεται τέλεια (όλα τα flip-flops βλέπουν την ακμή ταυτόχρονα):
  - Όλα τα σήματα πρέπει να είναι έτοιμα (setup) πριν την θετική ακμή του ρολογιού

# Flip-Flop: Χρονικές Παράμετροι

 

- Η είσοδος D πρέπει να μείνει σταθερή τουλάχιστον για χρόνο  $T_{su}$  (setup time) πριν την ακμή του ρολογιού και τουλάχιστον  $T_{hd}$  (hold time) μετά την ακμή.
  - Ένα παράθυρο χρόνου γύρω από την ακμή του ρολογιού για το οποίο η είσοδος πρέπει να μείνει σταθερή
- Η έξοδος Q αλλάζει λίγο μετά την ακμή του ρολογιού
  - $T_{c2q}$  είναι ο χρόνος καθυστέρησης από την ακμή στην έξοδο (propagation delay)
  - $T_{c2qm}$  είναι ο ελάχιστος χρόνος καθυστέρησης από την ακμή στην έξοδο (αρχίζουν να αλλάζουν τα δεδομένα - contamination delay)


# Σύγχρονο Κύκλωμα: Χρονικές Παράμετροι

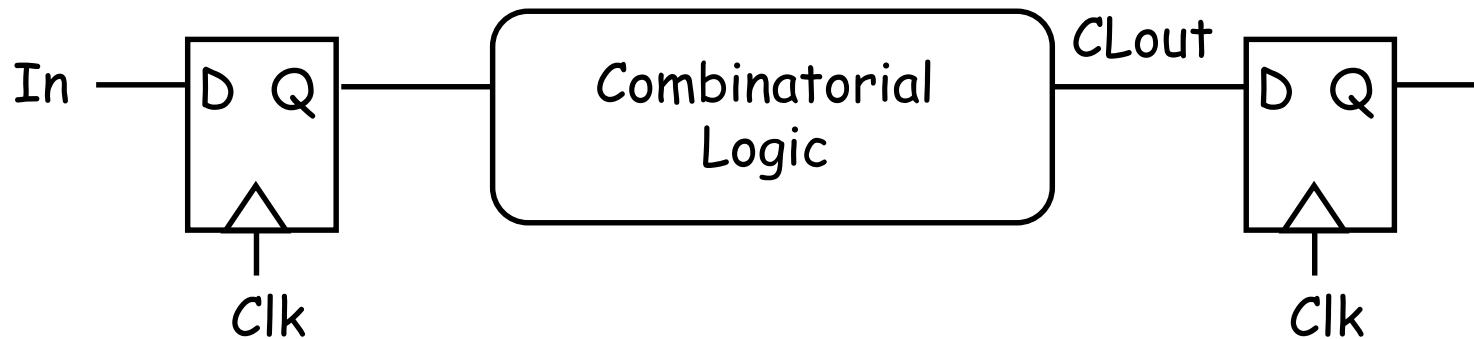

- Χρονικές παράμετροι καταχωρητών
  - $T_{clk}$ : Περίοδος Ρολογιού
  - $T_{su}$ : Setup time
  - $T_{hd}$ : Hold time
  - $T_{c2q}$ : Clock to Q (worst)
  - $T_{c2qm}$ : Clock to Q (min)

- Χρονικές παράμετροι συνδυαστικής λογικής
  - $T_{clog}$ : Καθυστέρηση συνδυαστικής λογικής (max - propagation delay)
  - $T_{clogm}$ : Ελάχιστη καθυστέρηση συνδυαστικής λογικής (min-contamination)

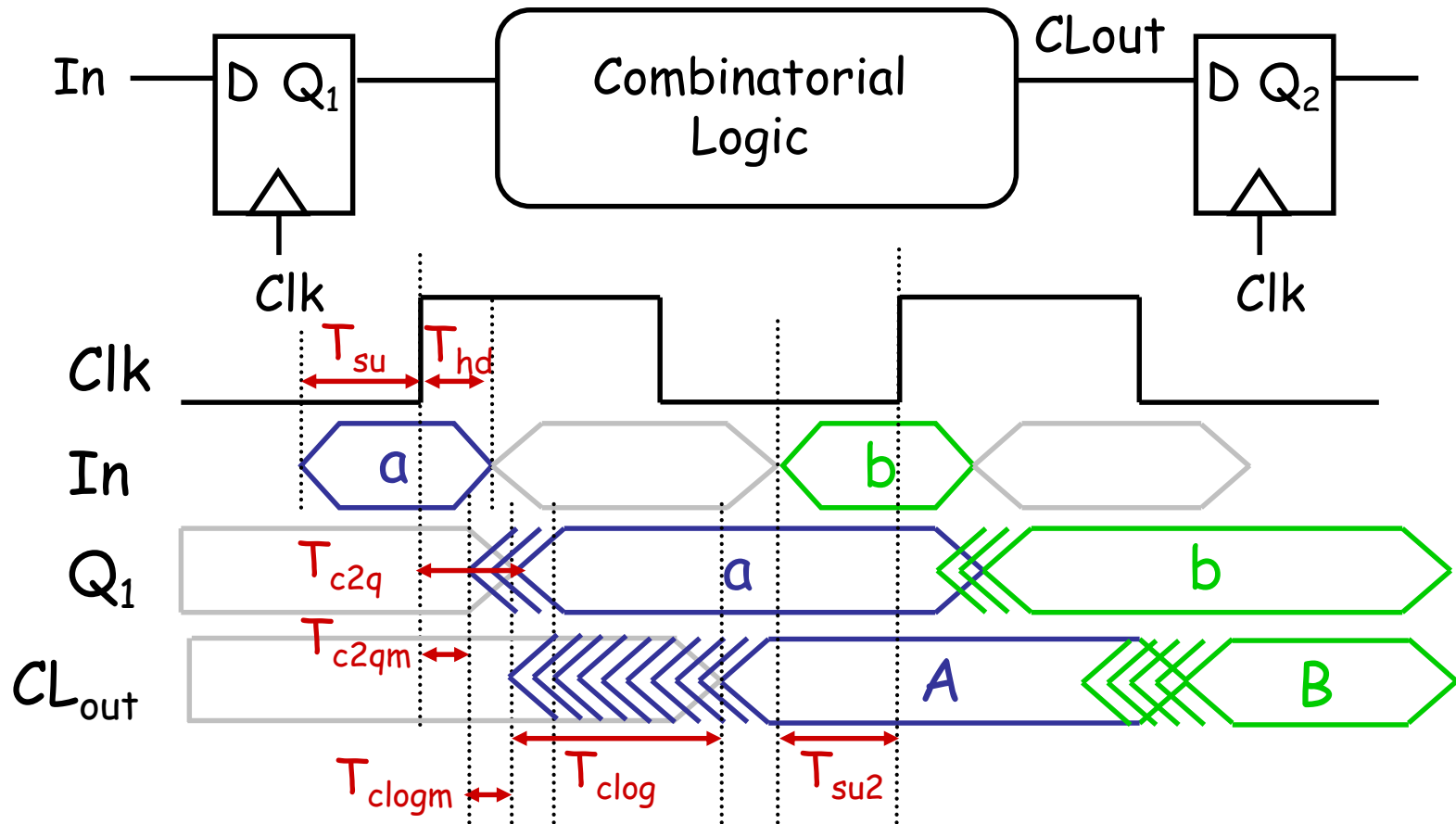
# Χρονισμός Σύγχρονων Κυκλωμάτων: Ελάχιστη περίοδος



$$T_{clk} \geq T_{c2q} + T_{clog} + T_{su}$$


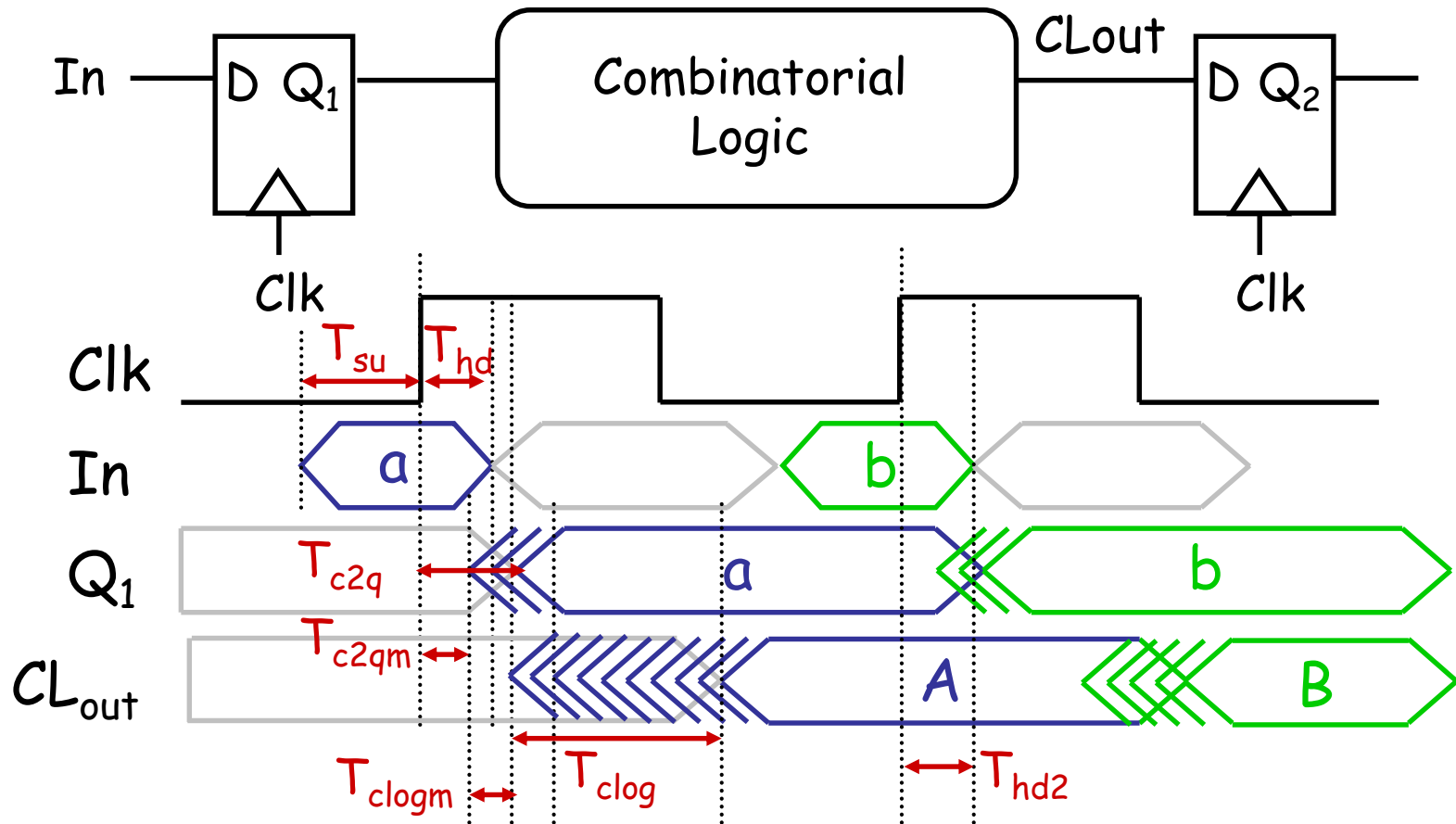
# Χρονισμός Σύγχρονων Κυκλωμάτων: Ελάχιστη καθυστέρηση




$$T_{clogm} \geq T_{hd} - T_{c2qm}$$

# Χρονισμός Σύγχρονων Κυκλωμάτων


- Γενικά , για σωστή λειτουργία πρέπει για όλα τα μονοπάτια να ισχύει:
  - $T_{clk} \geq T_{c2q} + T_{clog} + T_{su}$
  - $T_{clogm} \geq T_{hd} - T_{c2qm}$  ( ή  $T_{hd} \leq T_{c2qm} + T_{clogm}$  )
- Πώς βρίσκουμε όλα τα μονοπάτια ;
  - Από κάθε είσοδο ή έξοδο καταχωρητή σε κάθε είσοδο καταχωρητή ή έξοδο του κυκλώματος
  - Το πιο αργό μονοπάτι συνδυαστικής λογικής είναι αυτό που καθορίζει το  $T_{clog}$  (οπότε και την ελάχιστη περίοδο) και λέγεται **critical path**.
  - Ο εντοπισμός του **critical path** μας δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε την λογική του μονοπατιού και να πετύχουμε υψηλότερη συχνότητα λειτουργίας του κυκλώματος.

# Παράδειγμα (1/6)

 


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$  ,  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  ,  $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$  ,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$  ,  $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$  ,  $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$  ,  $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Ποιό είναι το **critical path**;
- Πόση είναι η ελάχιστη περίοδος ρολογιού;
- Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;

# Παράδειγμα (2/6)

 


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$  ,  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  ,  $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$  ,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$  ,  $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$  ,  $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$  ,  $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Ποιό είναι το **critical path**;

# Παράδειγμα (3/6)

 


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$  ,  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  ,  $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$  ,
- $T_{c2q} = 0.5\text{ns}$  ,  $T_{c2qm} = 0.2\text{ns}$  ,  $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$  ,  $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Πόση είναι η ελάχιστη περίοδος ρολογιού;
  - $T_{\text{min}} = T_{c2q} + T_{\text{and}} + T_{\text{mux}} + T_{\text{and}} + T_{\text{su}} = 7.9\text{ns}$

# Παράδειγμα (4/6)

 


- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$  ,  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  ,  $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$  ,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$  ,  $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$  ,  $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$  ,  $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;
  - **ΟΧΙ !!!** Έχουμε  $T_{\text{clogm}} = 0\text{ns}$  και  $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$
  - Πρέπει  $T_{\text{hd}} \leq T_{\text{c2qm}} + T_{\text{clogm}}$
  - Και τώρα τι κάνουμε ;

# Παράδειγμα (5/6)

 

- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$  ,  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  ,  $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$  ,
- $T_{\text{c2q}} = 0.5\text{ns}$  ,  $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$  ,  $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$  ,  $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;
  - Πρέπει  $T_{\text{hd}} \leq T_{\text{c2qm}} + T_{\text{clogm}}$
  - Προσθέτουμε μια πύλη με  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  (αρκεί;)
  - Γενικά όχι!  $T_{\text{orm}}$  (min-contam.);
  - Έστω  $T_{\text{orm}} = T_{\text{or}}$  και γενικά για όλες τις πύλες! (απλοποίηση)
  - Τώρα OK !!! Έχουμε  $T_{\text{clogm}} = 1\text{ns}$  και  $T_{\text{c2qm}} = 0.2\text{ns}$


# Παράδειγμα (6/6)

 

- $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$  ,  $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$  ,  $T_{\text{mux}} = 3\text{ns}$  ,
- $T_{c2q} = 0.5\text{ns}$  ,  $T_{c2qm} = 0.2\text{ns}$  ,  $T_{\text{su}} = 0.4\text{ns}$  ,  $T_{\text{hd}} = 0.3\text{ns}$
- Καλύπτονται όλες οι συνθήκες χρονισμού;
  - Πρέπει  $T_{\text{hd}} \leq T_{c2qm} + T_{\text{clogm}}$
  - Συνήθως βάζουμε 2 αντιστροφείς (έστω  $T_{\text{invm}} = 0.3\text{ns}$ )
  - **OK !!!** Έχουμε  $T_{\text{clogm}} = 0.6\text{ns}$  και  $T_{c2qm} = 0.2\text{ns}$




# Παράδειγμα κυκλώματος με λάθος

 

Πού είναι το λάθος ;


 
# Πύλες και τεχνολογία (1/6)

- Οι πύλες στα ολοκληρωμένα κυκλώματα υλοποιούνται σε τεχνολογία CMOS (Complementary MOS)
  - Βάση της τεχνολογίας τα transistors τύπου MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistors - transistor επίδρασης πεδίου τύπου μέταλλο - οξειδίο - ημιαγωγός)
  - Gate ( του transistor )
  - Source
  - Drain
  - Channel


  
# Πύλες και τεχνολογία (2/6)





- 2 συμπληρωματικά είδη transistors
  - NMOS  
(negative channel)
  - PMOS  
(positive channel)
- Τα transistors συμπεριφέρονται σαν διακόπτες



# Πύλες και τεχνολογία (3/6)

## Ο αντιστροφέας



- Αντιστροφέας (NOT gate):

 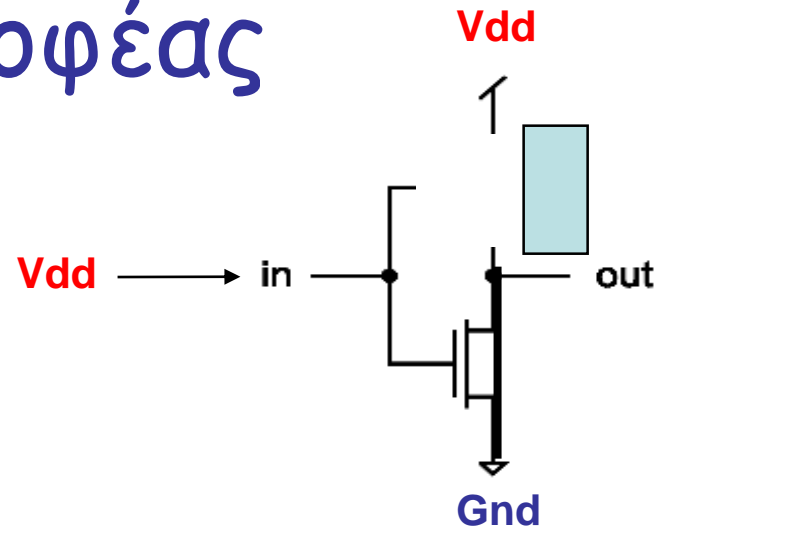  

# Πύλες και τεχνολογία (4/6)

## Συμπεριφορά πυλών

### Ο αντιστροφέας

  


Μοντελοποιεί την είσοδο άλλων πυλών και την χωρητικότητα του καλωδίου

Ο ρυθμός εξαρτάται από την δύναμη του δικτύου ανέλκυσης και την χωρητικότητα C

Ο ρυθμός εξαρτάται από την δύναμη του δικτύου καθέλκυσης και την χωρητικότητα C

# Πύλες και τεχνολογία (5/6)


## Λογικές τιμές

 

- Κατώφλι - Threshold
  - Λογικό 1 (true) :  $V > V_{dd} - V_{th}$
  - Λογικό 0 (false) :  $V < V_{th}$

# Πύλες και τεχνολογία (6/6)


## Το στοιχείο του χρόνου

 

- Οι αλλαγές στις εξόδους δεν είναι ακαριαίες !!!
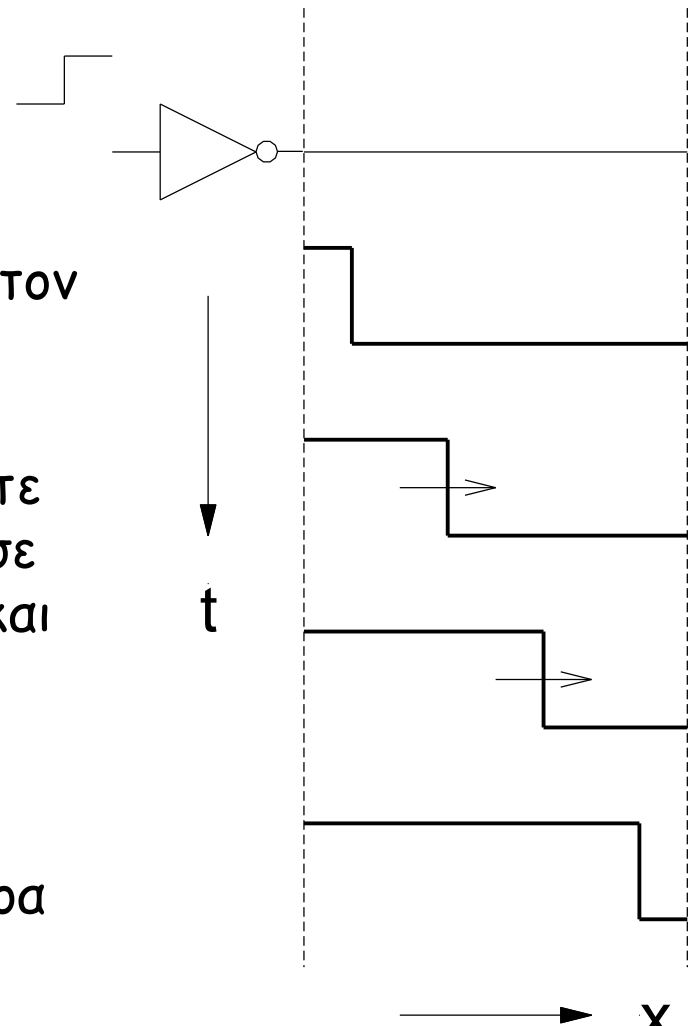
# Καθυστερήσεις Καλωδίων


- Τα καλώδια έχουν καθυστέρηση!!!
  - Τα σήματα κινούνται περίπου με την ταχύτητα του φωτός ( $\sim 30 \text{ cm/ns}$ )
  - Ο χρόνος των σημάτων από την πηγή στον προορισμό είναι ο χρόνος μεταφοράς (transit time)
  - Στα ICs τα καλώδια είναι «κοντά» οπότε οι χρόνοι μεταφοράς είναι πολύ μικροί σε σύγκριση με την περίοδο του ρολογιού και συνήθως τις αγνοούμε!
  - Έχουν μεγάλη σημασία όμως στις τυπωμένες πλακέτες (PCBs)
  - Επίσης είναι πολύ σημαντικές σε γρήγορα chips με μακριά καλώδια
    - Π.χ. Busses, clocks





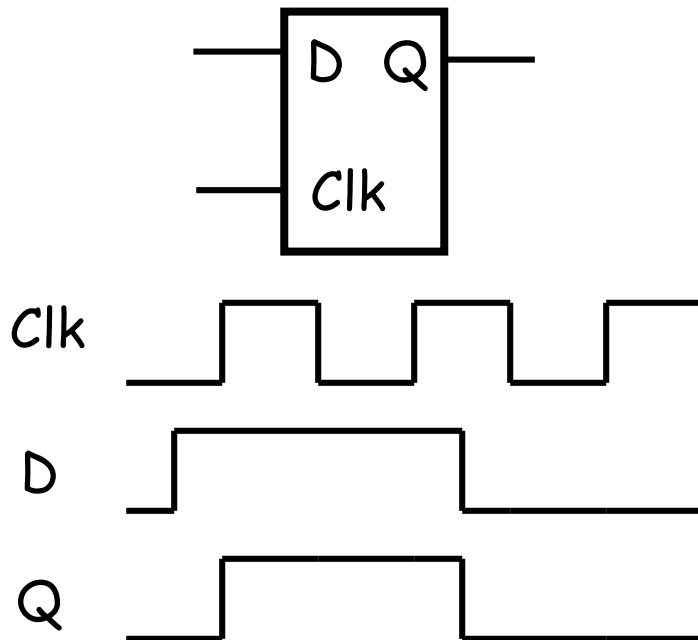
# Στοιχεία Μνήμης: Latch vs Register

- Latch - Μανταλωτής:
- **Level triggered!**
- Αποθηκεύει τα δεδομένα όταν το ρολόι είναι 0.



 
- Register - Καταχωρητής:
- **Edge triggered!**
- Αποθηκεύει τα δεδομένα στην ακμή του ρολογιού




# Υλοποιήσεις:
 
## Στοιχεία μνήμης μέσω ανάδρασης

- Δύο αντιστροφείς σχηματίζουν ένα στατικό κύτταρο μνήμης (memory cell) - το πιο απλό με βρόγχο ανάδρασης
  - Θα κρατήσει την τιμή όσο τροφοδοτείται με ηλεκτρισμό





 - Πώς μπορούμε να εισάγουμε νέα τιμή στο memory cell ;
  - Σπάμε το μονοπάτι της ανάδρασης (feedback)
  - Φορτώνουμε νέα τιμή




  
# Υλοποιήσεις: Cross-coupled Gates - RS Latches


- Βρόγχος ανάδρασης με NOR για υλοποίηση RS latch
  - Παρόμοιο με το ζευγάρι των αντιστροφένων αλλά με τη δυνατότητα να θέσουμε την έξοδο στο 0 (reset=1) ή στο 1 (set=1)



  - Βρόγχος ανάδρασης με NAND για υλοποίηση RS latch
  - Παρόμοιο με το ζευγάρι των αντιστροφένων αλλά με τη δυνατότητα να θέσουμε την έξοδο στο 0 (reset=0) ή στο 1 (set=0)



 
# Χρονική Συμπεριφορά: NOR-based RS Latch




S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	Q	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0

Απαγορευμένο

 

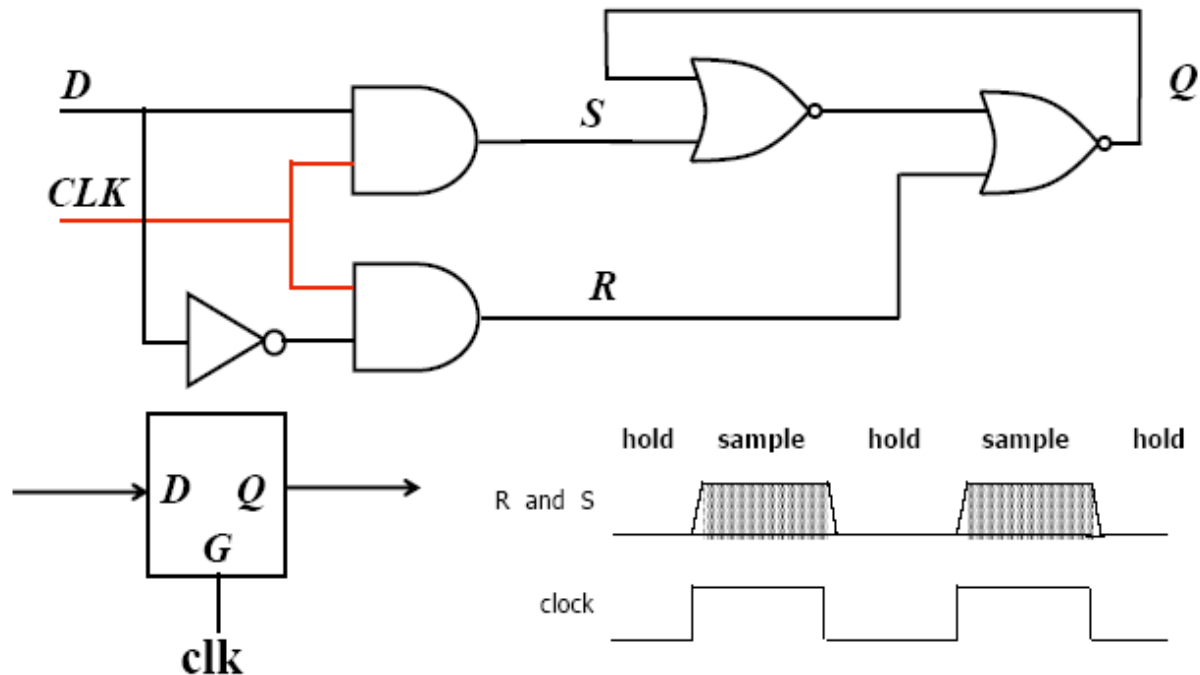
# Υλοποιήσεις: D Latch

- D-Latch με ρολόι και data:
  - Φόρτωση δεδομένων εισόδου με το ρολόι
  - Υλοποίηση με gated NOR-based RS Latch


 
# Υλοποιήσεις: Mux-Based Positive D Latches

Positive latch : «διαφανής» όταν  $CLK=1$




```
module pos_latch (clk, d, q)
input clk, d;
output q;
reg q;

always @(clk or d)
    if (clk) q <= d;

endmodule
```
 
# Υλοποιήσεις: Mux-Based Negative D Latches

Negative latch : «διαφανής» όταν  $CLK=0$




```
module neg_latch (clk, d, q)
input clk, d;
output q;
reg q;


always @(clk or d)
    if (~clk) q <= d;

endmodule
```

# Υλοποιήσεις: Latch με Transistors

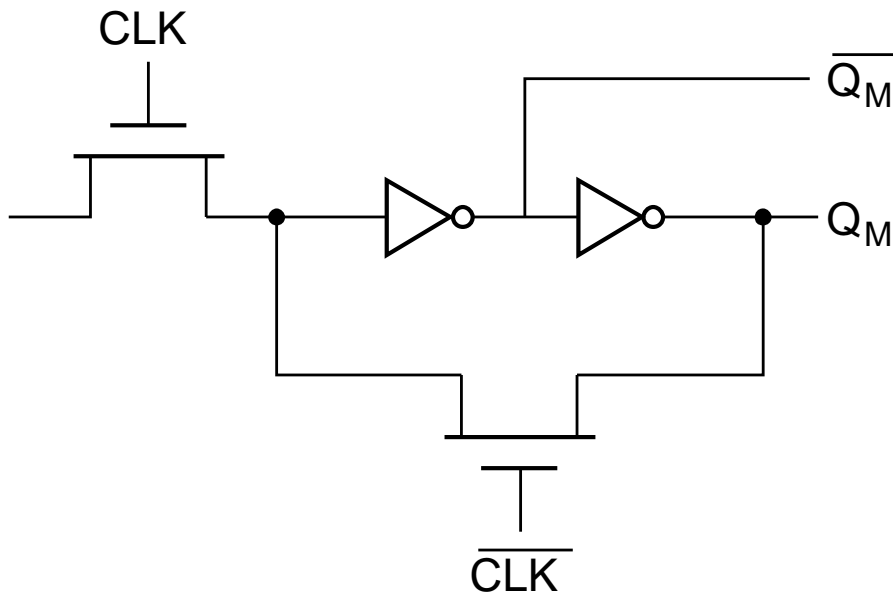

NMOS transistors


 


Δέχεται μη επικαλυπτόμενα  
(non-overlapping) clocks





# Latches

**Positive Latch**

  

Έξοδος σταθερή  
Έξοδος ακολουθεί την είσοδο

**Negative Latch**

  


Έξοδος σταθερή  
Έξοδος ακολουθεί την είσοδο


## Χρονικές παράμετροι:

- $T_{d2q}$ : Χρόνος από την είσοδο την έξοδο όταν το ρολόι θεωρείται ενεργό
- $T_{c2q}$ : Χρόνος για την αλλαγή της εξόδου μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού

# Καθυστερήσεις Καταχωρητή - Μανταλωτή

 


Register

 

Latch

 
# Ακμοπυροδότητος Καταχωρητής Αφέντη - Σκλάβου (1/2)

- Master-Slave καταχωρητής - Edge-triggered D Flip-Flop
  - Κατά την αρνητική φάση του ρολογιού αποθηκεύονται τα data στον master latch
  - Κατά την θετική φάση του ρολογιού αλλάζουν οι έξοδοι του slave latch


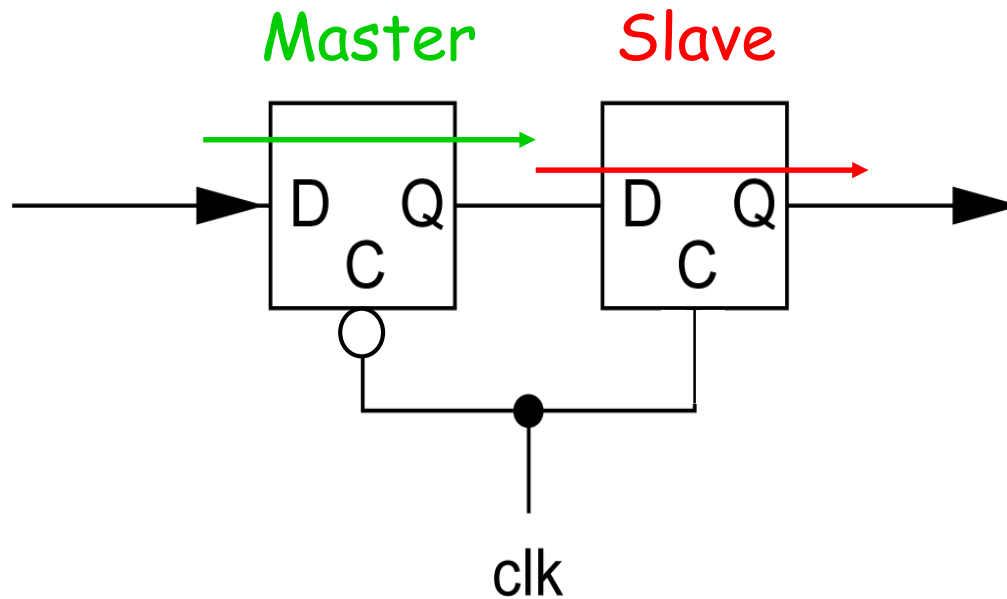
# Ακμοπυροδότητος Καταχωρητής Αφέντη - Σκλάβου (2/2)


- Master-Slave καταχωρητής - Edge-triggered D Flip-Flop
  - Το setup-time προκύπτει από την καθυστέρηση του **master latch**
  - Το c2q-time προκύπτει από την καθυστέρηση του **slave latch**



 
# Ασύγχρονες είσοδοι σε σύγχρονα κυκλώματα (1/2)

- Τι γίνεται με τα εξωτερικά σήματα ; (π.χ. buttons)

- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι χρόνοι setup και hold θα τηρούνται!!!





 - Όταν ένα ασύγχρονο σήμα παραβιάζει setup και hold times...



  
# Ασύγχρονες εισοδοι σε σύγχρονα κυκλώματα (2/2)

- Σιγουρευτείτε ότι οι εξωτερικές εισοδοι πηγαίνουν σε ένα ακριβώς flip-flop!!!
  - Οι περιπτώσεις I και II μπορούν να προκαλέσουν λάθος στο κύκλωμα αν από την ίδια εισοδο σε ένα flip-flop συμβεί το φαινόμενο I ενώ σε ένα άλλο το II.


 
# Χειρισμός Μεταστάθειας (Metastability)

- Περίπτωση III - Αδύνατον να προληφθεί !
- Τα μοντέρνα ψηφιακά κυκλώματα βγαίνουν σχετικά γρήγορα από καταστάσεις μεταστάθειας.
- Λύση: Περιμένουμε τα σήματα να σταθεροποιηθούν
  - Συγχρονισμός με 2-3 flips-flops (synchronization)



# Η αρχή του Pipelining με ένα παράδειγμα (1/2)

- Ανάλογο πλύσης ρούχων:

- βήμα 1: wash (20 minutes)
- βήμα 2: dry (20 minutes)
- βήμα 3: fold (20 minutes)

60 minutes x 4 loads  $\Rightarrow$  4 hours

- Και αν επικαλύψουμε τα βήματα - στάδια:

20mins 20mins 20mins 20mins 20mins 20mins

wash	load1	load2	load3	load4		
dry		load1	load2	load3	load4	
fold			load1	load2	load3	load4

overlapped  $\Rightarrow$  2 hours



# Η αρχή του Pipelining με ένα παράδειγμα (2/2)


20mins 20mins 20mins 20mins 20mins 20mins

wash	load1	load2	load3	load4		
dry		load1	load2	load3	load4	
fold			load1	load2	load3	load4

- Αν αύξησουμε τον αριθμό των loads, ο μέσος χρόνος ανα load πλησιάζει τα 20 minutes
- **Καθυστέρηση - Latency** ( ο χρόνος από την αρχή μέχρι το τέλος) για ένα load = 60 min
- **Παροχή - Throughput** = 3 loads/hour
- Pipelined throughput  $\approx$  # of pipe stages  $\times$  un-pipelined throughput.


# Pipelining

- Γενικά:

 

Υποθέστε  $T = 8 \text{ ns}$   
 $T_{FF}(\text{setup} + \text{clk} \rightarrow \text{q}) = 1 \text{ ns}$   
 $F = 1/9 \text{ ns} = 111 \text{ MHz}$

 - Κόβουμε το CL block σε κομμάτια (stages) και τα χωρίζουμε με registers:



Υποθέστε  $T1 = T2 = 4 \text{ ns}$


$$T' = 4 \text{ ns} + 1 \text{ ns} + 4 \text{ ns} + 1 \text{ ns} = 10 \text{ ns}$$

$$F = 1/(4 \text{ ns} + 1 \text{ ns}) = 200 \text{ MHz}$$

- CL block παράγει νέο αποτέλεσμα κάθε 5 ns αντί για κάθε 9 ns
 
# Όρια στο Pipelining

- Χωρίς το χρονικό κόστος (overhead) των FF, η βελτίωση στο throughput θα ήταν ανάλογη του αριθμού των σταδίων(stages) του pipeline
  - Αν προσθέσουμε πολλά στάδια, το overhead των FF αρχίζει να κυριαρχεί!



- Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες για πιο αποδοτικό pipelining:
  - Οι καθυστερήσεις/αβεβαιότητες του ρολογιού (clock skew) συνεισφέρουν στο overhead
  - Μη ισορροπημένα στάδια
  - Το κόστος των FFs κυριαρχεί
  - Κατανάλωση ισχύος για την διανομή του ρολογιού(clock distribution power consumption)
  - Αναδράσεις στις λογικές - *feedbacks (dependencies between loop iterations)*