

HY225

Οργάνωση Υπολογιστών

Εισαγωγή στη Verilog


Processors are everywhere



ARM-based products


- CS225: How to build your own processor

Intel 8086 Processor

 


1978
29.000 transistors
5 MHz operation

Cell Processor, PS3

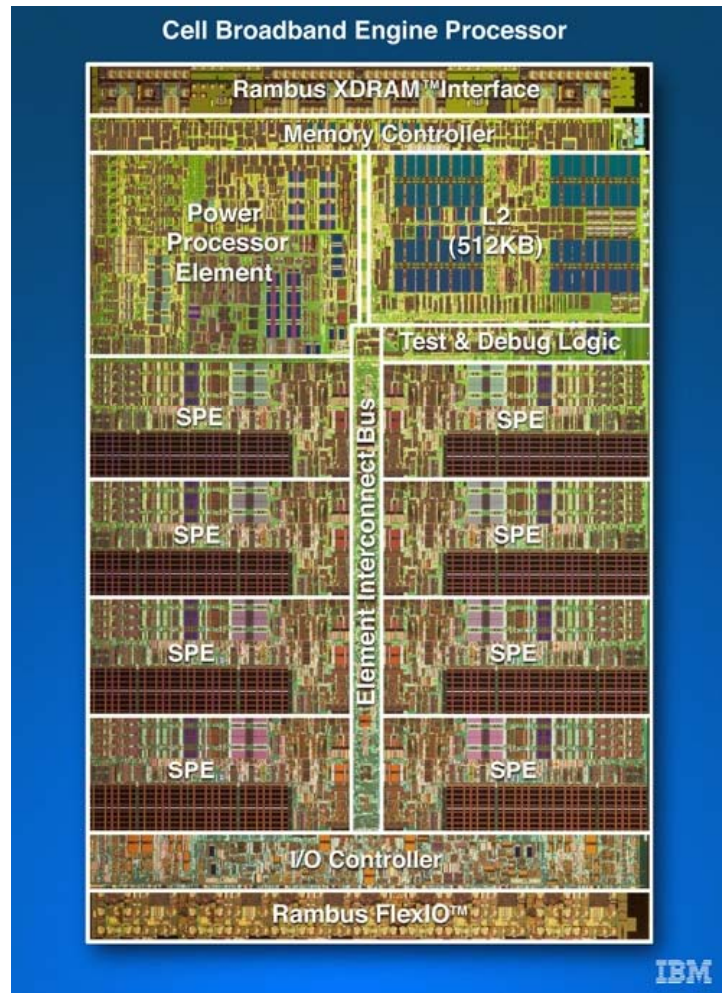


- 2008
- 9 Processors
- 234M transistors (~10.000 i8086)
- Clock speed: 4GHz
- 230 GFlops

Transistor Counts

 


Τυπική Ροή Σχεδίασης (Design Flow)

 

Ιεραρχικές Μεθοδολογίες Σχεδίασης

 
- Top-Down ή Bottom-Up
 - Συνήθως μια μίξη
- Τελικό σύστημα αποτελείται από τα Leaf blocks που τρέχουν όλα παράλληλα.



Τι είναι η Verilog;

- Verilog Hardware Description Language (HDL)
 - Μία υψηλού επιπέδου γλώσσα που μπορεί να αναπαριστά και να προσομοιώνει ψηφιακά κυκλώματα.
 - Hardware concurrency
 - Parallel Activity Flow
 - Semantics for Signal Value and Time
 - Παραδείγματα σχεδίασης με Verilog HDL
 - Intel Pentium, AMD K5, K6, Athlon, ARM7, etc
 - Thousands of ASIC designs using Verilog HDL
- Other HDL : VHDL, SystemC, SystemVerilog

Design Abstraction Levels

 

Αναπαράσταση Ψηφιακών Συστημάτων


- Η Verilog HDL χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε το μοντέλο ενός συστήματος.
- Λόγοι:
 - Ορισμός Απαιτήσεων (requirements specification)
 - Documentation
 - Έλεγχος μέσω προσομοίωσης (simulation)
 - Λειτουργική Επαλήθευση (formal verification) !
 - Μπορούμε να το συνθέσουμε!
- Στόχος
 - Αξιόπιστη διεργασία σχεδίασης με χαμηλές απαιτήσεις κόστους και χρόνου
 - Αποφυγή και πρόληψη λαθών σχεδίασης

Βασικό Block: Module




```
module and_ff(a, b, q, clk);  
input a, b;  
output q;  
...  
...  
endmodule
```

Βασικό Block: Module

 


```
module and_ff(a, b, q, clk);  
input a, b, clk;  
output q;  
  
  
  
  
  
  
endmodule
```

Βασικό Block: Module

 

```
module and_ff(a, b, q, clk);  
input a, b, clk;  
output q;  
  
wire t;  
and g1(a, b, t),  
d_ff g2(t, clk, q);  
endmodule
```

Πόρτες ενός Module

 


```
module arith1 (bi_out,  
out, in1, in2, in3);  
  inout bi_out;  
  output out;  
  input in1, in2;  
  input in3;  
  ...  
  ...  
endmodule
```

Modules vs Instances

- Instantiation είναι η διαδικασία δημιουργίας αντικειμένου από το module.

Storage Cell

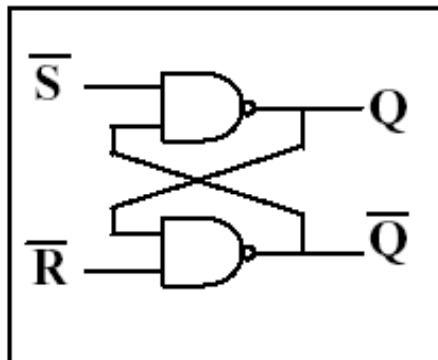

$\overline{S}$	$\overline{R}$	Q	$\overline{Q}$
0	0	undef	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	Q	$\overline{Q}$

```
module nand(out, a, b,);
input a, b;
output out;

wire out = ~ (a & b);

endmodule
```

```
module SRLATCH(Q, Qbar, Sbar, Rbar);
input Sbar, Rbar;
output Q, Qbar;

// Instantiate lower-level modules
nand n1(Q, Sbar, Qbar);
nand n2(Qbar, Rbar, Q);

endmodule
```

Primitives

- Επίπεδο Πυλών
 - and, nand, or, nor, xor, xnor, not, buf
 - Παράδειγμα:
 - and N25 (out, A, B) // instance name
 - and #10 (out, A, B) // delay
 - or #15 N33(out, A, B) // name + delay

Verilog Modeling

- **Structural**
 - Για να συνδέουμε τα modules
e.g. `counter counter_1( clk, enable, count_out);`
- **Dataflow**
 - όταν χρησιμοποιούμε βασικές πύλες
e.g. `wire = (a & b) | (c & d);`
- **Behavioral or Procedural**
 - procedural calls
e.g. `always @(posedge clk) begin ... end`

Verilog Modeling

- Synthesizable vs Not Synthesizable
 - e.g. `a <= #10 b + 1;`
- RTL (Register Transfer Level)
 - όταν η σχεδίαση γίνεται σε επίπεδο registers

Συμβάσεις στην γλώσσα Verilog

- Η Verilog είναι case sensitive.
 - Λέξεις κλειδιά είναι σε μικρά.
- Σχόλια
 - Για μία γραμμή είναι //
 - Για πολλές /* */
- Βασικές τιμές 1-bit σημάτων
 - 0: λογική τιμή 0.
 - 1: λογική τιμή 1
 - x: άγνωστη τιμή
 - z: ασύνδετο σήμα, high impedance

Αριθμοί

- Αναπαράσταση αριθμών
 - `<size>' <base_format> <number>`
`<size>` δείχνει τον αριθμό απο bits
`<base_format>` μπορεί να είναι : d, h, b, o (default: d)
 - Όταν το `<size>` λείπει το μέγεθος καθορίζεται από τον compiler
 - Όταν το `<number>` έχει πολλά ψηφία μπορούμε να το χωρίζουμε με `_` (underscore) όπου θέλουμε
- `100` // 100
 - `4'b1111` // 15, 4 bits
 - `6'h3a` // 58, 6 bits
 - `6'b111010` // 58, 6 bits
 - `12'h13x` // 304+x, 12 bits
 - `8'b10_10_1110` // 174, 8 bits

Τελεστές (Operators)

- Arithmetic $+ - * / \%$
- Logical $! \&\& ||$
- Relational $< > <= >=$
- Equality $== !=$
- Bit-wise $\sim \& | \wedge \wedge\sim (\acute{\eta} \sim\wedge)$
- **Reduction** $\& \sim\& | \sim| \wedge \wedge\sim(\acute{\eta} \sim\wedge)$
- Shift $<< >>$
- Concatenation/Replication $\{A,B,\dots\} \{4\{A\}\}$ (πολλούς τελεστέους)
- Conditional $x ? y : z$ (3 τελεστέους)

* Εφαρμόζεται μόνο σε έναν τελεστέο

Τελεστές (Operators)

- Arithmetic $+ - * / \%$
- Logical $! \&\& ||$
- Relational $< > <= >=$
- Equality $== !=$
- Bit-wise $\sim \& | \wedge \wedge\sim (\acute{\eta} \sim\wedge)$
- **Reduction** $\& \sim\& | \sim| \wedge \wedge\sim(\acute{\eta} \sim\wedge)$
- Shift $<< >>$
- Concatenation/Replication $\{A,B,\dots\} \{4\{A\}\}$ (πολλούς τελεστέους)
- Conditional $x ? y : z$ (3 τελεστέους)

ΠΡΟΣΟΧΗ
στην υλοποίηση

* Εφαρμόζεται μόνο σε έναν τελεστέο


Χρόνος Προσομοίωσης

- ``timescale <time_unit>/<time_precision>`
 - `time_unit`: μονάδα μέτρησης χρόνου
 - `time_precision`: ελάχιστο χρόνο βήματα κατά την προσομοίωση.
 - Μονάδες χρόνου : s, ms, us, ns, ps, fs
- `#<time>` : αναμονή για χρόνο `<time>`
 - `#5 a=8'h1a`
- `@ ( <σήμα> )`: αναμονή μέχρι το σήμα να αλλάξει τιμή (event)
 - `@ (posedge clk)`// θετική ακμή
 - `@ (negedge clk)`// αρνητική ακμή
 - `@ (a)`
 - `@ (a or b or c)`

Module Body

- declarations
- always blocks:
Μπορεί να περιέχει πάνω
από ένα
- initial block:
Μπορεί να περιέχει
ένα ή κανένα.
- modules/primitives
instantiations
 
```
module test(a, b,);  
input a; output b;  
reg b; wire c;  
  
always @(posedge a) begin  
    b = #2 a;  
end  
  
always @(negedge a) begin  
    b = #2 ~c;  
end  
  
not N1 (c, a)  
  
initial begin  
    b = 0;  
end  
endmodule
```



Τύποι μεταβλητών στην Verilog

- integer // αριθμός
- wire // καλώδιο – σύρμα
- reg // register
- tri // tristate

Wires

- Συνδυαστική λογική (δεν έχει μνήμη)
- Γράφος εξαρτήσεων
- Μπορεί να περιγράψει και ιδιαίτερα πολύπλοκη λογική...

```
wire sum  = a ^ b;  
wire c = sum | b;  
wire a = ~d;
```

```
wire sum;  
...  
assign sum = a ^ b;
```

```
wire muxout = (sel == 1) ? a : b;  
wire op = ~(a & ((b) ? ~c : d) ^ (~e));
```

Σύρματα και συνδυαστική λογική

- `module ...`
`endmodule`
- Δήλωση
εισόδων -
εξόδων
- Concurrent
statements

```
module adder(a, b, sum, cout);  
input  a, b;  
output sum, cout;  
  
wire sum  = a ^ b;  
wire cout = a & b;  
  
endmodule
```

Regs και ακολουθιακή λογική


- Στοιχεία μνήμης
... κάτι ανάλογο με μεταβλητές στη C
- Μόνο regs (οχι wires) παίρνουν τιμή σε initial και always blocks.
 - Χρήση των begin και end για grouping πολλών προτάσεων
- Όπου χρησιμοποιούμε reg δεν σημαίνει οτι θα συμπεριφέρεται σαν καταχωρητής !!!

```
reg a;  
  
initial begin  
    a = 0;  
    #5;  
    a = 1;  
end
```

```
reg q;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    q = #2 (load) ? d : q;  
end
```

Regs και συνδυαστική λογική

 Αν η συνάρτηση $F()$ είναι πολύπλοκη τότε




Ισοδύναμα

```
reg out;
```

```
always @(in1 or in2 or in3)  
    out = in1 | (in2 & in3);
```

```
wire out = in1 | (in2 & in3);
```

Κανόνες Πορτών Module

 


- Τα input και inout έχουν τύπο wire μέσα στο module
- Τα outputs μπορεί να έχουν τύπο wire ή reg

Συνδέσεις μεταξύ Instances

- Με βάση την θέση
 - `module adder(Sum, In1, In2)`
 - `adder add1(A, B, C) // Sum = A, In1 = B, In2 = C`
- Συσχετίζοντας ονόματα (το καλύτερο)
 - `module adder(Sum, In1, In2)`
 - `adder add1(.In2(B), .In1(A), .Sum(C))`
`// Sum = C, In1 = A, In2 = B`

Buses (1/2)

 

```
module arith2 (out, in1,  
in2);  
  
output [1:0] out;  
  
input [1:0] in1, in2;  
  
...  
  
...  
  
endmodule
```

Buses (2/2)

- Καμία διαφορά στη συμπεριφορά
- Συμβάσεις:
 - [high : low]
 - [msb : lsb]
- Προσοχή στις αναθέσεις (μήκη) και τις συνδέσεις εκτός του module...

```
module adder(a, b, sum, cout);  
  
  input  [7:0] a, b;  
  output [7:0] sum;  
  output          cout;  
  
  wire [8:0] tmp = a + b;  
  
  wire [7:0] sum  = tmp[7:0];  
  wire          cout = tmp[8];  
  
endmodule
```

Συνθέσιμος Κώδικας

- Ο Synthesizable κώδικας μπορεί να γίνει synthesize και να πάρουμε gate-level μοντέλο για ASIC/FPGA.

π.χ.

```
wire [7:0] sum = tmp[7:0] & {8{a}};  
wire cout = tmp[8];
```

- Non-synthesizable κώδικας χρησιμοποιείται μόνο για προσομοίωση και αφαιρείται κατά την διαδικασία της σύνθεσης (logic synthesis).

π.χ.

```
initial begin  
    a = 0; b = 0;  
    #5 a = 1;  
    b = 1;  
end
```



Χρήση Καθυστέρησης στην Verilog

- Λειτουργική Επαλήθευση - Functional Verification (RTL Model)
 - Η καθυστέρηση είναι προσεγγιστική. Π.χ.

```
always @(posedge clk)  
    q <= #2 d; // FF με 2 μονάδες καθυστέρηση
```
 - Συνήθως θεωρούμε ότι η συνδυαστική λογική δεν έχει καθυστέρηση.
π.χ.

```
wire a = (b & c) | d;  
// μόνο την λειτουργία όχι καθυστέρηση πυλών
```
 - Η καθυστέρηση χρησιμοποιείται κυρίως στο testbench κώδικα για να φτιάξουμε τα inputs.
- Χρονική Επαλήθευση - Timing Verification
 - Αναλυτικά κάθε πύλη έχει καθυστέρηση.
 - Συνήθως κάνουμε timing verification σε gate-level model το οποίο φτιάχνεται από ένα synthesis tool.

Οι πύλες έχουν καθυστέρηση !!!

  

Έστω καθυστερήσεις: $T_{\text{and}} = 2\text{ns}$ και $T_{\text{or}} = 1\text{ns}$

– Έστω ότι τα καλώδια δεν έχουν καθυστέρηση

3 Μονοπάτια (paths) προς την έξοδο:



- $A \rightarrow Z$, (1 ns)
- $B \rightarrow \text{tmp} \rightarrow Z$ (3 ns)
- $C \rightarrow \text{tmp} \rightarrow Z$ (3 ns)

Η συμπεριφορά του κυκλώματος φαίνεται στις κυματομορφές (waveforms)

```
always@(a or b or c)
begin
    tmp = #2 B & C;
    Z   = #1 A | tmp;
end
```



Testing

  - Ιεραρχικός Έλεγχος
- Κάθε module ξεχωριστά
 - Block level simulation
 - Έλεγχος των προδιαγραφών, της λειτουργίας και των χρονισμών των σημάτων
- Όλο το design μαζί
 - System level simulation
 - Έλεγχος της συνολικής λειτουργίας και των διεπαφών



Έλεγχος σωστής λειτουργίας

 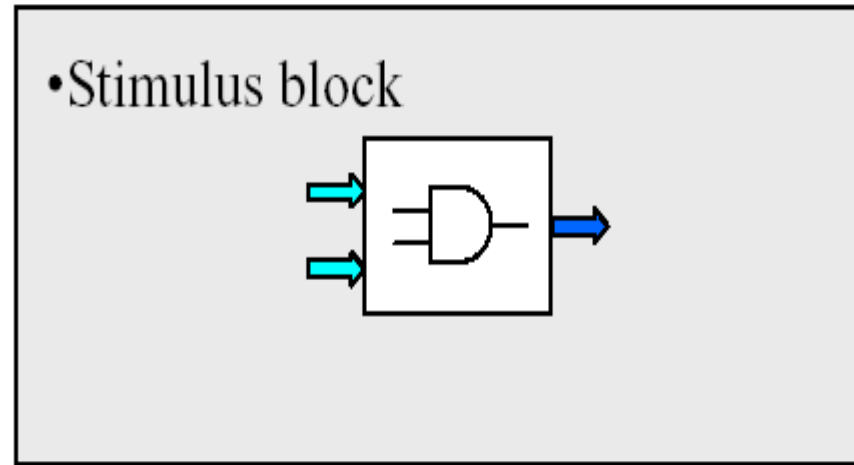- **Testbench** : top module που κάνει instantiate το module που τεστάρουμε, δημιουργεί τις τιμές των εισόδων του (stimulus) και ελέγχει ότι οι έξοδοί του παίρνουν σωστές τιμές.
- 2 προσεγγίσεις :
 - Έλεγχος εξόδων και χρονισμού με το μάτι
 - Έλεγχος εξόδων και χρονισμού μέσω κώδικα δλδ. αυτόματη σύγκριση των αναμενόμενων εξόδων.




Ένα απλό «test bench»

```
module tb_half_add;  
reg a, b;  
wire s, c;  
  
half_add add0(a, b, s, c)  
  
initial begin  
  monitor("a: %x, b: %x, s: %x, c: %x", a, b, s, c);  
  a = 0; b = 0;  
  #5 a = 1;  
  #5 b = 1;  
  #5 a = 0;  
  
end  
  
endmodule
```


```
module half_add(a, b, sum, cout);  
input a, b;  
output sum, cout;  
  
wire sum = a ^ b;  
wire cout = a & b;  
endmodule
```

Modelsim

 - Χρησιμοποιείται για την προσομοίωση κυκλωμάτων σε Verilog, VHDL
- Ουσιαστικά είναι ένας debugger για HDLs




Modelsim Introduction

 


1. Δημιουργία βιβλιοθήκης
2. Compile του κώδικα
3. Εκτέλεση και προσομοίωση


Simulator

 

Modelsim Window

 

DFF: Behavioral Module

 

D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

```
module dff(d, clk, q);  
  input d, clk;  
  output q;  
  reg q;  
  
  always @(posedge clk)  
  begin  
    q <= d;  
  end  
endmodule
```

Sensitivity lists

- Λογικές εκφράσεις με **or**
- **posedge** και **negedge**
 - Ρολόγια, reset

```
always @(posedge clk or negedge rst_)  
...  
  
always @(opcode or b or c)  
    if (opcode == 32'h52A0234E)  
        a = b ^ (~c);  
  
always @(posedge a or posedge b)  
...  
always @(posedge a, posedge b)  
always #5 clk=~clk
```

- Παράλειψη παραγόντων RHS και αυτών που γίνονται “read” δίνουν λάθη στην προσομοίωση
- Προσοχή στο hardware που θέλουμε να περιγράψουμε...

Conditional Statements – If... Else ...

- Το γνωστό
if ... else ...
- Μόνο μέσα σε
blocks !
- Επιτρέπονται
πολλαπλά και nested ifs
– Πολλά Else if ...
- Αν υπάρχει μόνο 1
πρόταση δεν
χρειάζεται
begin ... end


```
module mux(a , b , sel ,  
out );  
  
input [4:0] a, b;  
input sel;  
output [4:0] out;  
  
reg [4:0] out;  
  
always @(a or b or sel) begin  
    if ( sel == 0 ) begin  
        out <= a;  
    end  
    else  
        out <= b;  
    end  
  
endmodule
```

Case Statement

- Το γνωστό case
- Μόνο μέσα σε blocks !
- Μόνο σταθερές εκφράσεις
- Δεν υπάρχει break !
- Υπάρχει default !

```
module mux (a , b , c , d ,  
sel , out );  
input [4:0] a, b, c ,d;  
input [1:0] sel;  
output [4:0] out;  
  
reg [4:0] out;  
always @(a or b or c or d or  
sel ) begin  
    case (sel)  
        2'b00: out <= a;  
        2'b01: out <= b;  
        2'b10: out <= c;  
        2'b11: out <= d;  
        default: out <= 5'bx;  
    endcase  
end  
endmodule
```

Mux: Behavioral Module

 

a	b	sel	f
x	y	0	x
x	y	1	y

```
module sel(a, b, sel, f);  
  input  a, b, sel;  
  output f;  
  
  reg f;  
  
  always @(sel or a or b)  
  begin  
    if (sel==0)  
      f <= a;  
    else  
      f <= b;  
  end  
endmodule
```

Initial and always block

```
initial  
begin  
    // run once  
    a=0; b=0;  
    #5; a=1; b=1;  
end
```

- Runs when simulation starts
- Terminates when control reaches the end
- Good for providing stimulus
- **not** synthesizable

```
always@(...)  
begin  
    // run always  
    a <= b & c;  
end
```

- Runs when simulation starts
- Restart when control reaches the end
- Good for modeling hardware
- maybe synthesizable

Παραμετρικά modules

```
module RegLd( D, Q,  
              load, clk);  
parameter N = 8;  
parameter dh = 2;  
input    [N-1:0] D;  
output   [N-1:0] Q;  
input    load, clk;  
reg [N-1:0] Q;  
  
always @(posedge clk)  
  if (load)  
    Q = #dh D;  
  
endmodule
```


- Μπορούμε να έχουμε παραμέτρους σε ένα module
- Default μέγεθος
- ... πολύ βολικό!

```
RegLd    reg0(d0, q0, ld, clk);  
  
RegLd #(16,2) reg1(d1, q1, ld, clk);  
  
RegLd    reg2(d2, q2, ld, clk);  
defparam reg2.N = 4;  
defparam reg2.dh = 4;
```

FSMs


- Οι μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων Finite State Machines (FSMs)
 - πιο αφηρημένος τρόπος να εξετάζουμε ακολουθιακά κυκλώματα
 - Είσοδοι, έξοδοι, τρέχουσα κατάσταση, επόμενη κατάσταση
 - Σε κάθε ακμή του ρολογιού συνδυαστική λογική παράγει τις εξόδους και την επόμενη κατάσταση σαν συνάρτησεις των εισόδων και της τρέχουσας κατάστασης.

Moore – Mealy Dataflow

 

Moore

Οι έξοδοι είναι
συνάρτηση της
κατάστασης

 

Mealy



Οι έξοδοι είναι
συνάρτηση της
κατάστασης και
των εισόδων

Βήματα Σχεδίασης

  1. Περιγραφή λειτουργία του κυκλώματος
(functional specification)
2. Διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων
(state transition diagram)
3. Πίνακας καταστάσεων και μεταβάσεων με συμβολικά ονόματα (symbolic state transition table)
4. Κωδικοποίηση καταστάσεων (state encoding)
5. Εξαγωγή λογικών συναρτήσεων
6. Διάγραμμα κυκλώματος
 - FFs για την κατάσταση
 - ΣΛ για την επόμενη κατάσταση και τις εξόδους


Παράδειγμα FSM – Count couples

- Η έξοδος γίνεται “1” για κάθε ζευγάρι από 1
– Moore FSM




Moore FSM: general & state

```
module moore(Out, Clock, Reset, In);  
  output Out;  
  input Clock, Reset, In;  
  
  reg Out;  
  reg [1:0] CurrentState; // state reg  
  reg [1:0] NextState;  
  
  // State assignment  
  parameter  
    STATE_Zero = 2'h0,  
    STATE_One1 = 2'h1,  
    STATE_Two1s = 2'h2,  
    STATE_X = 2'hX;  
  
  // Implement the state register  
  always @( posedge Clock) begin  
    if (Reset) CurrentState <= STATE_Zero;  
    else CurrentState <= NextState;  
  end
```

 


Moore FSM : combinatorial

```
always @(In or CurrentState) begin
    NextState = CurrentState;
    Out = 1'b0;
    case (CurrentState)
        STATE_Zero: begin // last input was a zero
            if (In) NextState = STATE_One1;
        end
        STATE_One1: begin // we've seen one 1
            if (In) NextState = STATE_Two1s;
            else NextState = STATE_Zero;
        end
        STATE_Two1s: begin // we've seen at 2 ones
            Out = 1;
            if (In) NextState = STATE_One1;
            else NextState = STATE_Zero;
        end
        default: begin // in case we reach a bad state
            Out = 1'bx;
            NextState = STATE_Zero;
        end
    endcase
end
```

 

Παράδειγμα FSM – Count couples

 - Η έξοδος γίνεται “1” για κάθε ζευγάρι από 1
– Mealy FSM




Mealy FSM

```
module mealy(Clock, Reset, In, Out);
  input  Clock, Reset, In;
  output Out;
  reg    Out;
  reg    CurrentState; // state register
  reg    NextState;


  parameter STATE_Zero = 1'b0,
            STATE_One1 = 1'b1;

  always @(posedge Clock) begin
    if (Reset) CurrentState <= STATE_Zero;
    else CurrentState <= NextState;
  end

   always @ (In or CurrentState) begin
    NextState = CurrentState;
    Out = 1'b0;
    case (CurrentState)
      STATE_Zero: if (In) NextState = STATE_One1;
      STATE_One1: begin // we've seen one 1
                     NextState = STATE_Zero;
                     if (In) Out = 1;
                   end
    endcase
  end
endmodule
```




Moore vs Mealy

 

Αναθέσεις (Assignments)


- **blocking =**
 
```
always @(posedge clk)
begin
    a = b;
    c = a; // c παίρνει τιμή του b
end
```




- **non blocking <=**
 
```
always @(posedge clk)
begin
    a <= b;
    c <= a; // c παίρνει παλιά τιμή του a
end
```





Αναθέσεις (Assignments)

 - **blocking =**
(η σειρά έχει σημασία!)
`always @(posedge clk)`
`begin`
`Z=Y; Y=X;`
`y=x; z=y;`
- **non blocking <=**
η σειρά ΔΕΝ έχει σημασία
`always @(posedge clk)`
`begin`
`a <= b;`
`c <= a; // c παίρνει παλιά τιμή του a`
`end`



Αναθέσεις (Assignments)

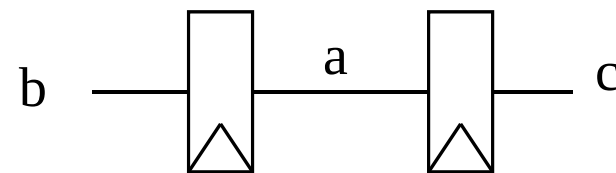 - **blocking =**
η σειρά έχει σημασία!
`always @(posedge clk)`
`begin`
`Z=Y; Y=X; // shift register`
`Y=X; Z=Y; //parallel ff.`
`end`
- **non blocking <=**
η σειρά ΔΕΝ έχει σημασία !
`always @(posedge clk)`
`begin`
`a <= b;`
`c <= a; // c παίρνει παλιά τιμή του a`
`end`



Assignments: Example

time 0 : $a = \#10$ b
time 10 : $c = a$

$a(t=10) = b(t=0)$
 $c(t=10) = a(t=10) = b(t=0)$

time 0 : $\#10$
time 10 : $a = b$
time 10 : $c = a$

$a(t=10) = b(t=10)$
 $c(t=10) = a(t=10) = b(t=10)$

time 0 : $a \leq \#10$ b
time 0 : $c \leq a$

$a(t=10) = b(t=0)$
 $c(t=0) = a(t=0)$