

Ασκήσεις 8: Μία Απλή Υλοποίηση του RISC-V σε Έναν Κύκλο Ρολογιού ανά Εντολή


Προθεσμία έως Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, ώρα 23:59 (βδ. 8.1)
Υπενθύμιση Διαγωνισμού Προόδου: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, ώρα 12-2

Βιβλίο: (α) Προσημασμένοι αριθμοί: Διαβάστε την §2.4 (σελίδες 127-134 στο Ελληνικό βιβλίο, pp. 74-81 στο Αγγλικό), και ξαναθυμηθείτε το [Εργαστήριο_6](#) της Ψηφιακής Σχεδίασης. (β) Υλοποίηση Επεξεργαστή: Διαβάστε την §4.4 (σελίδες 374-389 στο Ελληνικό βιβλίο, pp. 251-262 στο Αγγλικό)-επιπροσθέτως, οι ενότητες 4.1 - 4.3 (σελ. 356-374, pp. 236-251) περιέχουν εισαγωγικό υλικό, χρήσιμο για την αρχική κατανόηση, αλλά υπερκαλύπτονται, όσον αφορά την τελική εκμάθηση, από την §4.4. (γ) Immediate fields in instructions: σχετικές είναι οι σελίδες 113-121 του Αγγλικού βιβλίου.

Σε αυτό το δεύτερο μέρος του μαθήματος θα δούμε πώς υλοποιείται σε υλικό (hardware ψηφιακά κυκλώματα) ένας επεξεργαστής RISC-V με ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των εντολών του πραγματικού RISC-V. Ξεκινάμε, σε αυτήν εδώ τη σειρά 8 σημειώσεων και ασκήσεων με μία πολύ απλή υλοποίηση, ανάλογη εκείνης του [απλού υπολογιστή](#) του μαθήματος της Ψηφιακής Σχεδίασης, όπου όλες οι εντολές εκτελούνται σε έναν (μεν) μόνον κύκλο ρολογιού, ο οποίος όμως είναι πολύ *μακρύς* (μεγάλη περίοδος ρολογιού = μικρή συχνότητα ρολογιού). Όπως και τότε, θα χρειαστούμε το Μετρητή Προγράμματος (PC - Program Counter), τη Μνήμη Εντολών (Instruction Memory), τη Μνήμη Δεδομένων (Data Memory), μάν Μονάδα για τις Αριθμητικές & Λογικές Πράξεις (ALU - Arithmetic-Logic Unit), και κάμποσους πολυπλέκτες (αντί και του Bus, που σήμερα σπανίως χρησιμοποιείται)· στη θέση του ενός, τότε, Συσσωρευτή (ACC - Accumulator) τώρα θα έχουμε μία μικρή (και γρήγορη) μνήμη με τους 32 καταχωρητές –ξεκινάμε με αυτήν.

 8.1 Πολύπορτο Αρχείο Καταχωρητών

Όπως όλες οι μνήμες (§9.3 Ψηφιακή [Σχεδίαση](#)), έτσι και το αρχείο των καταχωρητών (Register File - RF) αποτελείται από μανταλωτές – εδώς ως υποθέσουμε flip-flops– οργανωμένα σε λέξεις (καταχωρητές), με έναν αποκωδικοποιητή για τις διευθύνσεις και πολυπλέκτες για την ανάγνωση. Όμως, λόγω του μικρού μεγέθους και της επιδιωκόμενης υψηλής ταχύτητας αυτής της μικρής μνήμης –του αρχείου των καταχωρητών– στους περισσότερους σημερινούς επεξεργαστές αυτό υλοποιείται σε μορφή **πολύπορτης μνήμης**, δηλαδή προσφέρει τη δυνατότητα *πολλαπλών ταυτόχρονων* προσπελάσεων, σε πολλαπλές λέξεις, σε αυθαίρετες, ανεξάρτητες διευθύνσεις η κάθε μία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα **τρίπορτο** αρχείο καταχωρητών, που επιτρέπει δηλαδή τρεις (3) ταυτόχρονες, ανεξάρτητες πε- κύκλωμα ενός τέτοιου Αρχείου Καταχωρητών φα- μόνον τους 4 πρώτους καταχωρητές, αντί των 32 φτιάχνουμε 64-μπιτο RISC-V, άρα ο κάθε καταχω- κύκλου ρολογιού ανά εντολή, χρειάζεται οι κα- πραγματικούς επεξεργαστές (με ομοχειρία (pipeline) μανταλωτές. Ο καταχωρητής υπ' αριθμόν μηδέν υλοποιείται σαν 64 σύματα γείωσης, όπως δείχν- διαβάζουμε δίνει περιεχόμενο μηδέν.



δηλαδή τρείς (3) ταυτόχρονες, ανεξάρτητες προσπελάσεις: δύο αναγνώσεις, και μία εγγραφή. Το κύκλωμα ενός τέτοιου Αρχείου Καταχωρητών φαίνεται στο σχήμα δίπλα, μόνο για να χωράει δείχνουμε μόνον τους 4 πρώτους καταχωρητές, αντί των 32 που έχει ο RISC-V. Όπως και το βιβλίο, υποθέτουμε ότι φτιάχνουμε 64-μπιτο RISC-V, άρα ο κάθε καταχωρητής είναι 64-μπιτος. Σε αυτή την υλοποίηση του ενός κύκλου ρολογιού ανά εντολή, χρειάζεται οι καταχωρητές να είναι ακμοπυροδότητοι, αν και στους πραγματικούς επεξεργαστές (με ομοχειρία (pipelining) που θα δούμε μετά) αυτοί αρκεί να είναι απλοί μανταλωτές. Ο καταχωρητής υπ' αριθμόν μηδέν είναι ειδικός, όπως ξέρουμε: δεν χρειάζεται flip-flops – υλοποιείται σαν 64 σύρματα γείωσης, όπως δείχνει το σχήμα στο επάνω μέρος, αφού πάντοτε όταν τον διαβάζουμε δίνει περιεχόμενο μηδέν.

Γιά να διαβάσουμε (επιλέξουμε) έναν από τους 4 ή 32 καταχωρητές, όπως σε κάθε μνήμη, χρειαζόμαστε έναν 64-μπιτο πολυπλέκτη 4-σε-1 ή 32-σε-1, ο οποίος φυσικά χρειάζεται 2 ή 5 εισόδους (2 ή 5 bits) επιλογής για να του λένε ποιόν από τους 4 ή 32 καταχωρητές θέλουμε να διαβάσουμε (επιλέγουμε) κάθε στιγμή· αυτά τα 2 (στο σχήμα) ή 5 (στον RISC-V) bits είναι η *διεύθυνση ανάγνωσης*. Εάν τώρα προσθέσουμε και έναν *δεύτερο* ανάλογο πολυπλέκτη (64-μπιτο και αυτόν), και τον ελέγξουμε με 2 ή 5 άλλα bits "διεύθυνσης" (που έχουν εν γένει διαφορετική τιμή από τα πρώτα, χωρίς και να απαγορεύεται μερικές φορές να παίρνουν και την ίδια τιμή), τότε αυτός ο δεύτερος πολυπλέκτης θα μας διαβάξει (επιλέγει) έναν άλλον, δεύτερο καταχωρητή από τους 32 (που είναι εν γένει άλλος από τον πρώτον, χωρίς όμως και να αποκλείεται μερικές φορές να είναι ο ίδιος, εάν έτσι δοθούν οι δύο διευθύνσεις ανάγνωσης). Έτσι φτιάξαμε ένα αρχείο καταχωρητών **Δίπορτης Ανάγνωσης** (2-port read), δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, μπορούμε να επιλέγουμε και βλέπουμε, στις δύο (64-μπιτες) εξόδους δεδομένων, τα περιεχόμενα δύο οιαδήποτε από τους 32 καταχωρητές (διαφορετικών ή ίδιων, μεταξύ τους). Από άποψη καθυστέρησης, οι δύο πολυπλέκτες δουλεύουν εν παραλλήλω –ταυτόχρονα δηλαδή– και άρα μέσα στο χρόνο μάς και μόνο ανάγνωσης από μονόπορτο RF, εδώ επιτυγχάνουμε δύο αναγνώσεις αντί μίας.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, εάν υπάρχει και ένας τρίτος αποκωδικοποιητής 2-σε-4 ή 5-σε-32 (τρίτο τον λέμε επειδή οι δύο πολυπλέκτες ανάγνωσης κρύβουν μέσα τους και από έναν αποκωδικοποιητή διεύθυνσης, καθένας), και εάν αυτόν τον τρίτο αποκωδικοποιητή τον χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε τα 4 ή 32 σήματα ενεργοποίησης φόρτωσης (load enable) των 4 ή 32 καταχωρητών, τότε ταυτόχρονα με την ανάγνωση των δύο καταχωρητών, θα μπορούμε να έχουμε και εγγραφή σε έναν τρίτο (διαφορετικό ή και τον ίδιο με τους δύο πρώτους). Φυσικά, η έξοδος 00 ή 00000 του αποκωδικοποιητή *δεν* χρησιμοποιείται, αφού τυχόν εγγραφή στον x0 δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Για να λειτουργήσει καθώς πρέπει η εγγραφή, και να μην εγγράφουμε σε κάποιον καταχωρητή σε *κάθε* κύκλο ρολογιού, καταστρέφοντας έτσι τα παλαιά περιεχόμενά του ακόμα κι αν δεν έχουμε τίποτα χρήσιμο να γράψουμε, χρειαζόμαστε κι ένα συνολικό σήμα ελέγχου εγγραφής, RegWrite, που όταν είναι μηδέν αδρανοποιεί την εγγραφή γενικά, σε όλους τους καταχωρητές.

Όπως είπαμε στην §4.3, ο RISC-V έχει σε σταθερή πάντα θέση μέσα στην εντολή τα πεδία rs1 και rs2 των καταχωρητών πηγής και ομοίως του καταχωρητή προορισμού rd –όταν αυτοί υπάρχουν. Ακριβώς αυτά τα τρία πεδία της εντολής είναι οι εισόδους "διεύθυνσης" για τις τρεις πόρτες του RF: δύο για τους πολυπλέκτες ανάγνωσης, και το τρίτο για τον αποκωδικοποιητή εγγραφής. Οι εντολές που δεν έχουν ένα ή και τα δύο από τα πεδία rs1, rs2, απλώς διαβάζουν τον έναν ή και τους δύο "τυχαίους" καταχωρητές που τυχαίνει να υποδεικνύουν εκείνα τα bits όποιων άλλων πεδίων βρίσκονται στις θέσεις εκείνες, και στη συνέχεια αγνοούν αυτή τη μία ή και τις δύο αναγνωσθείσες τιμές. Αυτό είναι ταχύτερο από το να περιμένουμε πρώτα να αποκωδικοποιήσουμε τον opcode για να διαπιστώσουμε εάν και πόσους καταχωρητές χρειαζόμαστε και στη συνέχεια να διαβάσουμε μόνον όσους χρειαζόμαστε, έστω και ελαφρώς σε βάρος της κατανάλωσης ενέργειας για την ανάγνωση όταν δεν τους χρειαζόμαστε. Οι εντολές που δεν γράφουν κανένα αποτέλεσμα σε καταχωρητή θα έχουν σβηστό το συνολικό σήμα ελέγχου εγγραφής, RegWrite, άρα θα αγνοούν τα 5 bits του πεδίου "rd" της εντολής, που στην πραγματικότητα, σε αυτές τις εντολές, είναι "τυχαίο" κομμάτι άλλου πεδίου.

8.2 Προσημασμένοι Αριθμοί, Επέκταση Προσήμου

Οι σημερινοί επεξεργαστές παριστάνουν τους προσημασμένους (signed) αριθμούς σε κωδικοποίηση συμπληρώματος ως-προς-2, όπως είχαμε δει στο μάθημα της Ψηφιακής Σχεδίασης (HY-120, ενότητα 6.3). Σε αυτή την αναπαράσταση, η μετατροπή προσημασμένου (signed) αριθμού από λιγότερα σε περισσότερα bits γίνεται με την εξής τεχνική, που ονομάζεται "*επέκταση προσήμου*" (*sign extension*) και αποδεικνύεται μαθηματικά ως εξής:

Έστω ο προσημασμένος ακέραιος $A_{s,k}$ με k bits, τον οποίο θέλουμε να μετατρέψουμε στον ίδιο αριθμό $A_{s,n}$ με n bits: $A_{s,n} = A_{s,k}$ όπου $n > k$. Εάν τα bits του $A_{s,k}$ τα ερμηνεύσουμε σαν μη προσημασμένο (unsigned) ακέραιο, τότε θα μοιάζουν με (θα δηλώνουν) έναν αριθμό που ας το ονομάσουμε $A_{u,k}$ και ομοίως εάν τα bits του $A_{s,n}$ τα ερμηνεύσουμε σαν unsigned τότε θα μοιάζουν με τον $A_{u,n}$. Εάν ο $A_{s,k} = A_{s,n}$ είναι μη αρνητικός (δηλ. θετικός ή μηδέν), τότε, κατά τον ορισμό της κωδικοποίησης συμπληρώματος ως-προς-2, (α) το αριστερό bit τους θα είναι μηδέν, και (β) οι απρόσημες ερμηνίες τους θα είναι: $A_{u,k} = A_{s,k}$ και $A_{u,n} = A_{s,n}$, και αφού $A_{s,n} = A_{s,k}$ τότε θα είναι και: $A_{u,n} = A_{u,k}$. Αυτοί οι δύο

τελευταίοι, αφού είναι unsigned ακέραιοι, με n και k bits αντίστοιχα, και είναι ίσοι μεταξύ τους, προκύπτει ότι ο $A_{u,n}$ που έχει περισσότερα bits θα είναι ίδιος με τον $A_{u,k}$ αλλά με $n-k$ μηδενικά προστεθημένα αριστερά από τον $A_{u,k}$.

Αλλιώς, εάν οι $A_{s,n} = A_{s,k}$ είναι αρνητικοί, τότε, κατά τον ορισμό μας, (α) το αριστερό bit τους θα είναι ένα, και (β) οι απρόσημες ερμηνίες τους θα είναι: $A_{u,k} = A_{s,k} + 2^k$ και $A_{u,n} = A_{s,n} + 2^n$. Δεδομένου ότι: $A_{s,n} = A_{s,k}$ προκύπτει ότι θα είναι και: $A_{u,n} - 2^n = A_{u,k} - 2^k$. Επομένως, η αναπαράσταση που ψάχνουμε είναι η: $A_{u,n} = A_{u,k} - 2^k + 2^n = A_{u,k} + (2^n - 2^k) = (2^{n-k} - 1) \cdot 2^k + A_{u,k}$. Σε αυτήν την τελευταία έκφραση, ο $μ$ εν αριστερός προσθετέος, $(2^{n-k} - 1) \cdot 2^k$, αποτελείται από $(n-k)$ το πλήθος άσσους (που είναι ο αριθμός $2^{n-k} - 1$) ολισθημένους αριστερά κατά k θέσεις bits (που είναι ο πολλαπλασιασμός επί 2^k), ο δε δεξιός προσθετέος, $A_{u,k}$, είναι τα αρχικά k bits του αρχικού αριθμού που μας δόθηκε. Δεδομένου ότι ο πρώτος προσθετέος έχει όλο μηδενικά στις k δεξιές θέσεις, ο δε δεύτερος προσθετέος έχει όλο μηδενικά στις $(n-k)$ αριστερές θέσεις, το άθροισμά τους θα είναι προφανώς απλώς η "συγκόλληση" (concatenation) των δύο αυτών ποσοτήτων. Επομένως, η αναπαράσταση με n bits του αρχικού αριθμού που μας δόθηκε θα αποτελείται από τα αρχικά k bits, δεξιά, μαζί με $(n-k)$ άσσους κολλημένους ακριβώς αριστερά τους.

Συνολικά λοιπόν, για να μετατρέψουμε ένα προσημασμένο (signed) ακέραιο από k (λιγότερα) bits σε n (περισσότερα) bits, δεν έχουμε παρά να κάνουμε το εξής: Τοποθετούμε αριστερά από τα bits που μας δόθηκαν $(n-k)$ επιπλέον bits τα οποία είναι όλα τους αντίγραφα του αριστερού (most significant) bit του αριθμού που μας δόθηκε, δηλαδή αντίγραφα του bit που υποδεικνύει το πρόσημο του δοθέντος αριθμού (0 για θετικούς ή το μηδεν, 1 για αρνητικούς). Η πράξη αυτή ονομάζεται επομένως, προφανώς, *επέκταση προσήμου* (sign extension).

8.3 Εντολές "Upper Immediate" (lui, auipc) για αυθαίρετες 32-μπιτες Σταθερές

Η εντολή **lui rd, Imm20** (load upper immediate), με format "U" (βλ. §4.3), στον 32-μπιτο RISC-V, γράφει τα 20 bits του πεδίου Imm20 της στα αριστερά 20 bits του καταχωρητή rd, και μηδενίζει τα δεξιά 12 bits του rd. Στον 64-μπιτο RISC-V, βάζει τα παραπάνω 32 bits στο δεξιό (LS) ήμισυ του rd, και τα κάνει sign-extend στο αριστερό (MS) ήμισυ του rd. Παρ' ότι ονομάζεται "load" όμως **δεν** είναι εντολή προσπέλασης της μνήμης δεδομένων –δεν ανήκει στην κατηγορία των εντολών load.

Στη συνήθη χρήση της ακολουθείται από μίαν εντολή addi (add immediate), η οποία προσθέτει στον ίδιο καταχωρητή το 12-μπιτο Immediate της. Δεδομένου ότι η lui έβαλε 12 μηδενικά δεξιά στον καταχωρητή, η πρόσθεση καταλήγει στο να αφήσει στα 12 δεξιά bits τη σταθερή ποσότητα από την εντολή addi. Στον 32-μπιτο RISC-V, στα 20 αριστερά bits του καταχωρητή, η μεν εντολή lui έβαλε την 20-μπιτη σταθερά της, η δε εντολή addi προσθέτει σε αυτήν είτε (α) 20 μηδενικά εάν η (12-μπιτη) σταθερά της έχει 0 στο αριστερό bit της, είτε (β) 20 άσσους εάν η (12-μπιτη) σταθερά της έχει 1 στο αριστερό bit της. Στη μεν περίπτωση (α) τα 20 μηδενικά αφήνουν αναλοίωτα τα 20 αριστερά bits, στη δε περίπτωση (β) η πρόσθεση 20 άσων ισοδυναμεί με την πρόσθεση του αριθμού -1 (μείον 1) σε αυτά τα 20 bits. Έτσι τελικά μπορούμε να συνθέσουμε την οιαδήποτε αυθαίρετη 32-μπιτη σταθερά, βάζοντας τα μεν 12 δεξιά bits της στο Immediate της addi, τα δε 20 αριστερά bits της, είτε αυτούσια είτε αυξημένα κατά +1, στο Immediate της lui – όπου η επιλογή "αυτούσια" ή "αυξημένα κατά +1" γίνεται όταν τα 12ο από δεξιά bit είναι 0 ή 1, αντίστοιχα. Στο βιβλίο η εντολή αυτή, καθώς και η τυπική χρήση της, περιγράφονται στην αρχή της §2.10.

Επίσης ο RISC-V προσφέρει υποστήριξη για **Relocatable Code**, δηλαδή κώδικα Assembly/Object τον οποίο μπορεί εύκολα ο Linker να αλλάξει (ή ακόμα και να μην χρειάζεται καμία αλλαγή) προκειμένου να τον συνενώνει (link) με άλλον κώδικα, τοποθετώντας (φορτώνοντάς) τον σε *αυθαίρετη* θέση στη μνήμη (δηλαδή να τον κάνει relocate), όπως π.χ. χρειάζεται για τη δυναμική συνένωση διαδικασιών βιβλιοθήκης (dynamically linked libraries - §2.12, pp. 130-132 Αγγλικού βιβλίου). Το βασικό addressing mode (τρόπος δημιουργίας διευθύνσεων μνήμης) για σκοπούς εύκολου relocation είναι το PC-relative: όταν μία διεύθυνση μνήμης εκφράζεται σαν *σχετική απόσταση* από την τιμή του PC της εντολής που την γεννά, τότε αυτή η απόσταση δεν αλλάζει κατά το relocation. Για τις διακλαδώσεις υπό συνθήκη, η διεύθυνση προορισμού δίδεται πάντα σαν PC-relative όπως έχουμε δει, με βεληνεκές ± 4 KBytes. Το ίδιο ισχύει και για το κάλεσμα διαδικασίας (jal), καθώς και για το απλό άλμα (jump) του συντίθεται ως ψευδοεντολή μέσω αυτού, με βεληνεκές ± 1 MByte. Ο RISC-V προσφέρει *μία ακόμα εντολή*, την **auipc**

(add upper immediate to PC), προκειμένου (α) να επεκτείνει το κάλεσμα/άλμα σε οιαδήποτε αυθαίρετη 32-μπιτη απόσταση, και (β) να προσφέρει επίσης PC-relative addressing, και μάλιστα με αυθαίρετη 32-μπιτη απόσταση, για εντολές *load* και *store δεδομένων*, ως εξής.

Η εντολή **auipc rd, Imm20** (add upper immediate to PC), με format επίσης "U" όπως και η lui, πρώτα κατασκευάζει την ίδια σταθερή ποσότητα όπως και η lui, και στη συνέχεια προσθέτει αυτή τη σταθερή ποσότητα στην τιμή του PC της και γράφει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης στον καταχωρητή rd· με άλλα λόγια, είναι σαν να κάνει: `lui rd, Imm20` και αμέσως μετά να κάνει: `rd ← PC+rd`. Ή αλλιώς μπορούμε να πούμε ότι η `auipc rd, Imm20` κάνει: $rd \leftarrow PC + (\text{sign-extended})Imm20 \times 2^{12}$. Όπως και η lui, η `auipc` μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν η πρώτη εντολή σε ένα ζευγάρι εντολών με δεύτερη εντολή είτε ένα κάλεσμα/άλμα είτε μία *load/store*, για να προκαλέσει κάλεσμα/άλμα ή προσπέλαση δεδομένων PC-relative στη διεύθυνση $PC+Const32$, όπου $Const32$ είναι μία αυθαίρετη 32-μπιτη σταθερά αποτελούμενη από δύο κομμάτια, HI τα 20 αριστερά bits, και LO τα 12 δεξιά bits, ως εξής. Η πρώτη εντολή του ζεύγους κατασκευάζει την τιμή $PC+HI \times 2^{12}$ και την τοποθετεί σ' έναν προσωρινό καταχωρητή, π.χ. τον t0: **auipc t0, HI** (ή `auipc t0, HI+1` εάν το κομμάτι LO αρχίζει με 1, όπως σχολιάζαμε παραπάνω και για την lui). Η δεύτερη εντολή του ζεύγους είναι είτε `jalr` για κάλεσμα/άλμα είτε *load/store*, όπου και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιείται σαν pointer ο προηγούμενος καταχωρητής t0, και σαν Offset τα δεξιά 12 bits της $Const32$, το LO, άρα τελικά η διεύθυνση είναι $PC+HI \times 2^{12}+LO = PC+Const32$:

- Κάλεσμα PC-relative σε αυθαίρετη απόστ.: **auipc t0, HI** (ή `HI+1`); **jalr ra, LO(t0)**
- Άλμα PC-relative σε αυθαίρετη απόσταση: **auipc t0, HI** (ή `HI+1`); **jalr x0, LO(t0)**
- Load PC-relative σε αυθαίρετη απόσταση: **auipc t0, HI** (ή `HI+1`); **ld rd, LO(t0)**
- Store PC-relative σε αυθαίρετη απόσταση: **auipc t0, HI** (ή `HI+1`); **sd rs2, LO(t0)**


8.4 Θέση των bits των Σταθερών Immediate στον RISC-V

[Δείτε την παράγραφο αυτή σαν ένα παράδειγμα της αρχής "Ποτέ μην αναβάλετε για run-time ό,τι μπορείτε να κάνετε σε compile-time" μάλλον, παρά σαν κάτι που πρέπει να θυμάστε τις λεπτομέρειές του]. Οι πληροφορίες εδώ προέρχονται από την §2.3 (σελ. 16-17) του εγχειριδίου του RISC-V, riscv-spec-20191213.pdf.


Όπως είχαμε δει στην §4.3, σταθερές "Immediate" υπάρχουν στα format I, B, S (σταθερές των 12 bits) και J, U (σταθερές των 20 bits) του RISC-V. Οι μορφές B και S είναι παραλλαγές της I που απλώς κόβουν το 12-μπιτο Immediate σε δύο κομμάτια προκειμένου να μένουν πάντα σε σταθερή θέση τα πεδία των καταχωρητών. Οι B και S είναι ίδιες μεταξύ τους εκτός από το ότι η B χρησιμοποιείται στις διακλαδώσεις (Branch), όπου το Immediate12 πολλαπλασιάζεται επί 2 πριν προστεθεί στον PC, ενώ η S χρησιμοποιείται στις εγγραφές μνήμης (Store), όπου δεν υπάρχει πολλαπλασιασμός πριν τη χρήση. Αντίστοιχα, η μορφή J χρησιμοποιείται από την εντολή `jal`, όπου το Immediate20 πολλαπλασιάζεται επί 2 πριν προστεθεί στον PC, ενώ η μορφή U (Upper) χρησιμοποιείται από τις εντολές `lui` και `auipc`, όπου το Immediate20 πολλαπλασιάζεται επί 2^{12} πριν χρησιμοποιηθεί.

Με δεδομένο το πού μέσα στην εντολή μπαίνουν οι σταθερές ποσότητες Imm12 και Imm20 όπως είδαμε στην §4.3, θα περίμενε κανείς τα bits τους να γράφονται με την "φυσιολογική" τους σειρά μέσα στην εντολή, όπως δείχνει το πρώτο σχήμα εδώ, που όπως θα εξηγήσουμε όμως δεν είναι αυτό που κάνει ο RISC-V. Στα σχήματα παριστάνουμε τα 12 bits του Imm12 ως *i11, i10, ..., i2, i1, i0* όπου *i11* είναι το περισσότερο σημαντικό (most significant - MS) bit, και *i0* είναι το λιγότερο σημαντικό (least significant - LS) bit. Ομοίως παριστάνουμε τα 20 bits του Imm20 ως *i19, i18, ..., i2, i1, i0* όπου *i19* είναι το MS, και *i0* είναι το LS. Τα bits αυτά, μετά από επέκταση προσήμου (§8.2), τροφοδοτούν συνήθως τη δεύτερη είσοδο μίας αριθμητικής/λογικής μονάδας (ALU) όπου την πρώτη είσοδο τροφοδοτεί ο καταχωρητής rs1 ή ο PC. Οι βελτιστοποιήσεις αυτής της παραγράφου αφορούν ιδιαίτερα επεξεργαστές μικρού κόστους, όπου ο ίδιος αθροιστής μπορεί να χρησιμοποιείται και για τις πράξεις όπως `addi`, `load/store address`, και για τον υπολογισμό της διεύθυνσης προορισμού των `branch/jump`. Όταν συμβαίνει αυτό, η δεύτερη είσοδος αυτού του αθροιστή πρέπει να τροφοδοτηθεί με 5 διαφορετικές παραλλαγές της σταθερής ποσότητας, ανάλογα εάν η εντολή είναι τύπου I, S, B, J, ή U. Έστω ότι αυτή η δεύτερη είσοδος του αθροιστή αποτελείται από τα 32 bits: *b31, b30, ..., b2, b1, b0* όπου *b31* είναι το MS, και *b0* είναι το LS. Όπως δείχνει το σχήμα (μπλέ γράμματα), στις περιπτώσεις B και J όπου απαιτείται πολλαπλασιασμός επί 2, κάθε bit *i* πρέπει να ολισθήσει μία θέση αριστερά και να τροφοδοτήσει το διπλανό του προς τα αριστερά bit *b*. Οι ολισθήσεις αυτές, και οι παραλλαγές θέσης των immediates θα απαιτούσαν αρκετούς πολυπλέκτες στην

 είσοδο $b_{31}, \dots, b_0$ του αθροιστή, όπως φαίνεται στο σχήμα· για απλότητα, το πρώτο αυτό σχήμα δεν περιλαμβάνει τις εντολές U.



Αντί για την παραπάνω απλοϊκή/διαισθητική τοποθέτηση των bits των immediates μέσα στις εντολές, ο RISC-V παρατηρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο πολλαπλασιασμός επί 2, ή άλλες μετακινήσεις bits, να γίνονται από το hardware την *κάθε* φορά και στον *κάθε* κύκλο ρολογιού που χρησιμοποιείται ένα Immediate, αλλά αντιθέτως αρκεί πολλά από αυτά να τα κάνει *μία φορά* ο Assembler και να τα βρίσκει έτοιμα το υλικό (hardware)! Το αποτέλεσμα είναι η τοποθέτηση των bits των immediates μέσα στην εντολή που δείχνει το δεύτερο σχήμα, όπως δηλαδή ορίζει ο RISC-V. Η τοποθέτηση αυτή να μεν μοιάζει παράξενη και ανακατωμένη στον ανθρώπινο παρατηρητή, πλὴν όμως ελαχιστοποιεί τις εισόδους πολυπλεκτών που απαιτούνται στο hardware, ενώ το κόστος της για τον Assembler είναι μηδαμινό.

 

Παρατηρήστε σε αυτό το δεύτερο σχήμα τα εξής. Συγκρίνοντας τη μορφή (format) B προς την S, βλέπουμε ότι στην B τα bits του Imm12 είναι ήδη ολισθημένα μία θέση αριστερά από τον Assembler, άρα έτοιμα στην θέση που πρέπει για την είσοδο $b_{31}, \dots, b_0$. Εξαιρέσεις, σημειωμένες με κίτρινο, αποτελούν τα εξής: Το MS bit, $b_{12} = i_{11}$, που θα τροφοδοτήσει την επέκταση προσήμου, παραμένει πάντα σε σταθερή θέση –την αριστερότερη: το bit αυτό τροφοδοτεί πολλούς ακροατές, δηλαδή έχει μεγάλο "fan-out", άρα απαιτεί ενίσχυση προκειμένου να μην είναι πολύ αργό, άρα θέλουμε να αποφύγουμε έξτρα πολυπλέκτη πριν τον ενισχυτή που θα αύξανε την καθυστέρηση (βλ. [HY-120 §12.8](#)). Το επόμενο bit, $b_{11} = i_{10}$, που "εκδιώχθηκε" από τη θέση του λόγω αριστερής ολίσθησης, τοποθετείται στη "κενωθείσα" θέση του bit b_0 που είναι πάντα 0, άρα περιττό να γραφτεί στην εντολή.

Στη συνέχεια, παρατηρήστε τις εντολές U: αυτές χρησιμοποιούν το Imm20 στα 20 "αριστερά" (MS) bits του αθροιστή (πρόσθεση για την *auipc*, απλό πέραςμα για την *lui*), άρα, όπως δείχνει το σχήμα, το MS bit *i19* του Imm20 πρέπει να οδηγηθεί στο MS bit *b31* του αθροιστή, το LS bit *i0* στο bit *b12* του αθροιστή, ενώ τα υπόλοιπα 12 LS bits του αθροιστή, *b11*,... *b0*, πρέπει να είναι 0. Για τις εντολές U, τα bits του Imm20 τοποθετούνται στις "φυσιολογικές" θέσεις που θα περιέμενε κανείς.

Τώρα κοιτάξτε τη θέση των bits του Imm20 στην εντολή *jal*, μορφής J: μοιάζουν πολύ ανακατωμένα, αλλά η θέση τους είναι η βέλτιστη όταν την συγκρίνουμε με τις θέσεις των bits στις εντολές U και I. Πρώτα παρατηρούμε ότι επειδή η εντολή *jal* χρησιμοποιεί το Imm20 πολλαπλασιασμένο επί 2, το MS bit *i19* του Imm20 πρέπει να οδηγηθεί στο bit *b20* του αθροιστή, το LS bit *i0* στο bit *b1* του αθροιστή, κ.ο.κ., όπως δείχνει το σχήμα. Τώρα δείτε ότι: (α) το bit *i19=b20*, που θα τροφοδοτήσει την επέκταση προσημίου, βρίσκεται στη στάνταρ θέση γι' αυτό το σκοπό, αριστερά· (β) τα επόμενα 8 bits, *i18*,... *i11*, που θα τροφοδοτήσουν τα bits *b19*,... *b12* του αθροιστή, βρίσκονται στην ακριβώς ίδια θέση όπως και τα bits των εντολών U που τροφοδοτούν τα ίδια bits του αθροιστή· (γ) τα 10 LS bits του Imm20, *i9*,... *i0*, που θα τροφοδοτήσουν τα bits *b10*,... *b1* του αθροιστή, βρίσκονται στην ακριβώς ίδια θέση όπως και τα bits των εντολών I (καθώς και των εντολών S και B για τα 6 αριστερά τους) που τροφοδοτούν τα ίδια bits του αθροιστή· και (δ) το ένα bit *i10=b11*, που περιόσσεψε, τοποθετείται στην κενή θέση του *i0* των εντολών I, η οποία εδώ είναι κενή αφού το *b0=0* λόγω πολλαπλασιασμού επί 2.

Με αυτή την τοποθέτηση των bits των σταθερών ποσοτήτων λοιπόν, που επέλεξε σκόπιμα ο RISC-V, οι πολυπλέκτες που απαιτούνται στη δεύτερη είσοδο του αθροιστή, για να τροφοδοτήσουν το κάθε bit του από τα όποια διαφορετικά bits της εντολής (ή μηδέν) απαιτείται, είναι αυτοί που φαίνονται στο δεύτερο σχήμα. Όπως βλέπουμε, χρειάζονται 31 πολυπλέκτες, από τους οποίους οι 25 είναι μεγέθους 2-σε-1, οι 5 είναι μεγέθους 3-σε-1, και ένας είναι 4-σε-1. Αυτοί είναι πολύ οικονομικότεροι από το τι θα χρειαζόνταν εάν τα bits των σταθερών ποσοτήτων ετοποθετούντο μέσα στις εντολές με τον απλοϊκό, διαισθητικά "προφανή" τρόπο που έδειχνε το πρώτο σχήμα. Στο πρώτο εκείνο σχήμα είχαμε παραλείψει, για απλότητα, τις εντολές U. Εάν φανταστούμε τώρα ότι περιλαμβάνουμε και τις U, αυτές θα προσέθεταν μία ακόμα είσοδο πολύπλεξης στα bits από *b30* έως και *b1*. Το αποτέλεσμα θα ήταν 31 πολυπλέκτες, εκ των οποίων 11 μεγέθους 2-σε-1 (για τα bits *b30*,... *b20*), 9 μεγέθους 3-σε-1 (για τα bits *b19*,... *b12* και το *b0*), 7 μεγέθους 4-σε-1 (για τα bits *b11*,... *b5*), και 4 μεγέθους 5-σε-1 (για τα bits *b4*,... *b1*), δηλαδή συνολικά σημαντικά μεγαλύτεροι πολυπλέκτες απ' όσο χρειάζεται με τις βελτιστοποιήσεις τοποθέτησης των bits των σταθερών ποσοτήτων που κάνει ο RISC-V, έστω και εάν αυτές μοιάζουν σαν "ανακάτωμα" των bits.

8.5 Απλό Datapath του RISC-V Ενός Κύκλου ρολογιού ανά εντολή

Διαβάστε από το Αγγλικό βιβλίο τις σελίδες 255 έως και 260. Βοηθητικά μπορείτε επίσης να δείτε και τις σελίδες 243-251 του Αγγλικού βιβλίου, ή και 365-374 του Ελληνικού. Αυτό το datapath του βιβλίου υλοποιεί μόνο ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των εντολών του βασικού RISC-V: μία εντολή *load* (την **ld** - *load double*), μία εντολή *store* (την **sd** - *store double*), μία εντολή *branch* (την **beq** - *branch if equal*), και τέσσερις εντολές **τύπου R**, τις *add*, *sub*, *and*, *or* (καμία εντολή πράξεων με Immediate, και κανένα άλμα).

8.6 Το (Συνδυαστικό) Κύκλωμα Ελέγχου

Θυμηθείτε από την §4.3 ότι ο "βασικός" opcode του RISC-V, δεξιά σε κάθε εντολή, αποτελείται από 7 bits, και καθορίζει την κατηγορία, άρα και το format, της εντολής –και για τις εντολές με format J/U και την ίδια την εντολή. Για εμάς που εξετάζουμε μόνον τις 32-μπιτες εντολές του RISC-V, τα δύο δεξιότερα bits του βασικού opcode είναι πάντα "11". Ο πλήρης κατάλογος με τους βασικούς opcodes του RISC-V υπάρχει στις σελίδες 103-107 του εγχειριδίου riscv-spec-v2.2.pdf για όποιον ενδιαφέρεται· εδώ, ας αναφερθούμε σε στις βασικότερες μόνον από τις εντολές του. Στο format J/U, που έχει μόνον τον βασικόν opcode, υπάρχουν τρεις μόνον εντολές στον RISC-V, οι γνωστές μας **jal** (opcode: 1101111), **lui** (opcode: 0110111), και **auipc** (opcode: 0010111). Αφού για τις 32-μπιτες εντολές ο βασικός opcode (των 7 bits) έχει πάντα τα δύο δεξιά του bits = 11, του "περισσεύουν 5 "χρήσιμα" bits, δηλαδή 32 συνδυασμοί. Από αυτούς, οι τέσσερις (4) της μορφής "xx1111" δηλώνουν εντολές μεγέθους 48 ή περισσότερων bits, άλλοι τρεις (3) είναι για τις εντολές με format J/U που μόλις είπαμε, άλλοι τρεις (3) είναι κρατημένοι για μελλοντική χρήση (reserved for future use - RFU), τέσσερις (4) άλλοι είναι αφημένοι για ειδικές, ιδιωτικές χρήσεις (custom/proprietary use), και επομένως απομένουν δεκαοκτώ (18) ακόμα βασικοί opcodes που υποδηλώνουν κατηγορίες 32-μπιτων εντολών με τα υπόλοιπα formats, I, B/S, και R. Από αυτούς τους 18 εναπομένοντες βασικούς opcodes, ενδιαφέρον για εμάς έχουν οι εξής έξι:

- **Opcode=0000011:** εντολές **load (I format)**: σε αυτό το format, ο βασικός opcode επεκτείνεται με τα 3 bits του πεδίου funct3. Οι 7 από τους 8 συνδυασμούς αυτού του πεδίου είναι εν χρήσει στον RISC-V, και ορίζουν τις εξής εντολές load: *000*: load byte (lb), *001*: load half (lh), *010*: load word (lw), *011*: load double (ld); *100*: load byte unsigned (lbu), *101*: load half unsigned (lhu), *110*: load word unsigned (lwu). Παρατηρήστε ότι το μεν αριστερό bit του funct3 δηλώνει signed/unsigned, τα δε δύο δεξιά δηλώνουν το μέγεθος της ποσότητας που μεταφέρεται από τη μνήμη στον καταχωρητή. Το βιβλίο, από όλες αυτές υλοποιεί μόνον την load double, την οποία την αναγνωρίζει κοιτώντας μόνον τον βασικό opcode (0000011), ενώ αγνοεί το funct3 –που φυσικά ένας πραγματικός RISC-V δεν θα μπορούσε να το αγνοήσει.
 - **Opcode=0100011:** εντολές **store (S format)**: ομοίως με το format I, ο βασικός opcode επεκτείνεται και εδώ με τα 3 bits του πεδίου funct3. Οι 4 από τους 8 συνδυασμούς αυτού του πεδίου είναι εν χρήσει στον RISC-V, και ορίζουν τις εξής εντολές store: *000*: store byte (sb), *001*: store half (sh), *010*: store word (sw), *011*: store double (sd). Παρατηρήστε ότι αυτοί οι 4 κώδικες funct3 είναι ακριβώς ίδιοι με τους αντίστοιχους για τις εντολές load για data ίδιου μεγέθους: η ομοιομορφία απλοποιεί τα κυκλώματα. Υπενθυμίζεται ότι οι εντολές store δεν χρειάζονται παραλλαγή unsigned, διότι γράφουν στη μνήμη *μόνον* όσα Bytes ορίζει το μέγεθος του τελεστέου, άρα δεν τα επεκτείνουν αριστερά ούτε με μηδενικά ούτε με το bit προσήμου. Το βιβλίο, από όλες αυτές υλοποιεί μόνον την store double, την οποία την αναγνωρίζει κοιτώντας μόνον τον βασικό opcode (0100011), ενώ αγνοεί το funct3 –που φυσικά ένας πραγματικός RISC-V δεν θα μπορούσε να το αγνοήσει.
 - **Opcode=1100011:** εντολές **branch (B format)**: ομοίως με τα formats S και I, ο βασικός opcode επεκτείνεται και εδώ με τα 3 bits του πεδίου funct3. Οι 6 από τους 8 συνδυασμούς αυτού του πεδίου είναι εν χρήσει στον RISC-V, και ορίζουν τις εξής εντολές branch: *000*: branch if equal (beq), *001*: branch if not equal (bne); *100*: branch if less than (blt), *101*: branch if greater or equal (bge), *110*: branch if less than unsigned (bltu), *111*: branch if greater or equal unsigned (bgeu). Παρατηρήστε και εδώ τις ομοιομορφίες: το δεξιό bit του funct3 επιλέγει τη θετική συνθήκη ή την άρνησή της, το μεσαίο bit επιλέγει σύγκριση signed/unsigned (που για την ισότητα δεν διαφέρουν μεταξύ τους άρα περιττεύει η δεύτερη), και το αριστερό bit δηλώνει σύγκριση ισότητας ή ανισότητας. Το βιβλίο, από όλες αυτές υλοποιεί μόνον την branch if equal, την οποία την αναγνωρίζει κοιτώντας μόνον τον βασικό opcode (1100011), ενώ αγνοεί το funct3 –που φυσικά ένας πραγματικός RISC-V δεν θα μπορούσε να το αγνοήσει.
 - **Opcode=0010011:** εντολές **πράξεων Immediate (I format)**: ομοίως με τις προηγούμενες κατηγορίες εντολών, ο βασικός opcode επεκτείνεται και εδώ με τα 3 bits του πεδίου funct3. Οι 8 συνδυασμοί αυτού του πεδίου ορίζουν τις εξής εντολές αριθμητικών/λογικών πράξεων μεταξύ καταχωρητή και σταθερής ποσότητας Imm12: *000*: add immediate (addi), *010*: set if less than immediate (slti), *011*: set if less than immediate unsigned (sltiu); *100*: exclusive-OR immediate (xori), *110*: OR immediate (ori), *111*: AND immediate (andi); *001*: shift left logical immediate (slli), *101*: shift right immediate (σε δύο παραλλαγές). Το βιβλίο δεν υλοποιεί καμία από αυτές τις εντολές· εμείς τις αναφέρουμε προκειμένου να παρατηρήσετε τις ομοιομορφίες στον κωδικό funct3 με την επόμενη κατηγορία εντολών.
 - **Opcode=0110011:** εντολές **πράξεων Register-to-Register (R format)**: σε αυτό το format, ο βασικός opcode επεκτείνεται και με τα 3 bits του πεδίου funct3 και με τα 7 bits του πεδίου funct7. Με όλα αυτά τα 10 επιπλέον bits, υπάρχει πληθώρα συνδυασμών διαθέσιμων για εντολές με format R, ένα μικρό ποσοστό από τους οποίους είναι εν χρήσει από τον βασικό RISC-V, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν διαθλέσιμοι για τις προαιρετικές επεκτάσεις. θα αναφέρουμε μερικούς από τους συνδυασμούς, προκειμένου να παρατηρήσετε τις ομοιομορφίες στον κωδικό funct3 με την προηγούμενη κατηγορία εντολών, καθώς και τη χρήση του κωδικού funct7 σαν επέκταση του funct3 για ομοειδείς κατηγορίες εντολών:
 - *funct3=000*: αριθμητικές πράξεις: αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση το **funct7**: *0000000*: add, *0100000*: subtract, *0000001*: multiply.
 - *funct3=010*: set if less than (slt), *funct3=011*: set if less than unsigned (sltu); *funct3=100*: xor, *funct3=110*: or, *funct3=111*: and; *funct3=001*: shift left logical (sll). Σε όλες αυτές τις εντολές, το μεν funct3 είναι το ίδιο με εκείνο της αντίστοιχης εντολής Immediate, το δε funct7 είναι "0000000" για όλες τους.
 - *funct3=101*: δεξιές ολισθήσεις: αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ τους με βάση το **funct7**: *0000000*: shift right logical (δηλ. unsigned), *0100000*: shift right arithmetic (δηλ. signed).
- Και πάλι, εδώ, παρατηρήστε τις ομοιομορφίες στις επιλογές κωδικών. Το βιβλίο, από όλες αυτές υλοποιεί μόνον τις add, sub, or, και and, τις οποίες μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κοιτώντας τον βασικό opcode (0110011), τον κωδικό funct3, και το δεύτερο από αριστερά bit του κωδικού funct7

γιά να διαφοροποιηθεί η πρόσθεση από την αφαίρεση –το οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι ακριβώς το ίδιο με το σήμα ελέγχου "add/sub" του [κυκλώματος προσθαφαιρέτη](#) που είχαμε δει στην Ψηφιακή Σχεδίαση.

- **Opcod=1100111:** εντολή **jalc** (jump-and-link-register) (I format): σε αυτήν το funct3 είναι 000, ενώ οι υπόλοιποι 7 συνδυασμοί τιμών του funct3, με αυτόν τον opcode, δεν χρησιμοποιούνται.

Παρατηρήστε πόσο πολύ οι opcodes / function-codes για συναφείς/ομοειδείς κατηγορίες εντολών, ή για εντολές αυτές καθευατές, μοιάζουν μεταξύ τους, π.χ. διαφέρουν πολλές φορές κατά ένα μόλις bit: τέτοιοι opcodes είναι γειτονικοί στο [Χάρτη Karnaugh](#), άρα οδηγούν σε απλοποιήσεις στο κύκλωμα ελέγχου, που σημαίνουν *μικρό και γρήγορο* κύκλωμα.

Όπως είπαμε, το βιβλίο υλοποιεί μόνον τις εντολές ld, sd, beq, και τέσσερις εντολές πράξεων τύπου R (add, sub, and, or). Οι τέσσερις εντολές πράξεων κάνουν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες και οι τέσσερις στο υπόλοιπο datapath, εκτός στην ALU όπου η καθεμιά τους κάνει διαφορετική πράξη. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα σήματα ελέγχου των ALU control lines είναι κοινά και για τις τέσσερις. Με αυτό το σκεπτικό, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα σήματα ελέγχου, το βιβλίο είναι σαν να υλοποιεί μόνον τέσσερις εντολές: ld, sd, beq, και "ALU", τις οποίες και μπορεί να ξεχωρίσει μεταξύ τους από τον βασικό opcode και μόνον, όπως αναφέραμε συγκεκριμένα πύ πάνω. Αυτό το κάνει το Αγγλικό βιβλίο στη σελ. 261, figure 4.22, που είναι ο Πίνακας Αληθείας του κυρίως κυκλώματος ελέγχου (Control) (σχεδιασμένος λίγο ανορθόδοξα, στριμμένος κατά 90 μοίρες). Όσον αφορά τον έλεγχο της ALU, ο κυρίως έλεγχος γεννά 2 σήματα, *ALUop*, τα οποία λένε σε ένα δευτερεύον κύκλωμα ελέγχου ("ALU control"): είτε (α) "κάνε πρόσθεση ανεξαρτήτως της τιμής των funct3, funct7" (κωδικός 00), είτε (β) "κάνε αφαίρεση ανεξαρτήτως της τιμής των funct3, funct7" (κωδικός 01), είτε (γ) "κάνε ό,τι πράξη σου υποδεικνύουν τα funct3, funct7" (κωδικός 10). Με βάση αυτή την κωδικοποίηση, το σχήμα 4.13 (σελ. 253) του Αγγλικού βιβλίου δίνει τον πίνακα αληθείας του δευτερεύοντος κυκλώματος, ALU control (οι αριστερές στήλες θα έπρεπε να λένε "01", "10", και όχι "x1", "1x", τα οποία είναι διφορούμενα διότι κάνουν και τα δύο match την περίπτωση "11"). Με αυτές τις διευκρινίσεις, διαβάστε από το Αγγλικό βιβλίο την §4.4, με την εξής σειρά: figure 4.22 (p. 261), και μετά τις 4 πρώτες σελίδες (pp. 251-254).

Άσκηση 8.7: Προσθήκη Εντολών στον Απλό RISC-V ενός Κύκλου

(α) Το datapath και ο έλεγχος της απλής υλοποίησης της §4.4 του (Αγγλικού) βιβλίου (σελ. 251-261) δεν υλοποιούν την εντολή **addi** (add immediate). Για να την προσθέσουμε εμείς εδώ, απαιτούνται αλλαγές και στο datapath, ή μόνον στον έλεγχο; Απαντήστε επιχειρηματολογώντας ότι το μεν πρώτο μέρος της εντολής addi κάνει ακριβώς το ίδιο με ό,τι κάνει(ουν) και άλλη(ες) ήδη υπάρχουσα(ες) εντολή(ες), το δε αποτελεσμά της επίσης κάνει ακριβώς το ίδιο με κάποια(ες) άλλη(ες) εντολή(ες). Με ποιάν(ες) εντολή(ες), κάθε φορά, και ποιές λειτουργίες είναι αυτές που είναι ακριβώς ίδιες;

(β) Για να γίνει η προσθήκη (α) θα πρέπει να συμπληρωθεί ο πίνακας αληθείας του κυρίως κυκλώματος ελέγχου, σε σχέση με αυτόν που δίνει το (Αγγλικό) βιβλίο στο fig. 4.22 (p. 261). Επειδή η addi είναι η μόνη από τις εντολές πράξεων-Immediate –δηλαδή τις εντολές με βασικό Opcode = 0010011– που θέλουμε να προσθέσουμε, θα αρκестούμε να την αναγνωρίζουμε από τον βασικό opcode, σύμφωνα με όσα είπαμε ακριβώς παραπάνω (§8.6), και θα αγνοήσουμε το funct3 (που κανονικά θα έπρεπε να το ελέγχουμε και να είναι 000 για την addi όπως είπαμε στην §8.6). Κάντε λοιπόν αυτή την αλλαγή στον πίνακα του σχ. 4.22 του βιβλίου, προσθέτοντας την περίπτωση του opcode των εντολών πράξεων-Immediate, και για αυτή την περίπτωση προδιαγράφοντας τις τιμές των 8 σημάτων ελέγχου που είναι οι έξοδοι αυτού του κυκλώματος ελέγχου του σχ. 4.22.

(γ) Στη συνέχεια θέλουμε να προσθέσουμε, εκτός από την εντολή beq που υπάρχει, και τις εντολές **bne**, **blt**, και **bge**, οι οποίες υλοποιούνται κατ' αντιστοιχία των όμοιών τους που είχαμε και στον "Απλό Υπολογιστή" του μαθήματος της Ψηφιακής Σχεδίασης. Για να το πετύχουμε, χρειαζόμαστε, εκτός από την έξοδο Zero της ALU, και άλλη μία έξοδο, *Sign*, που θα είναι το πρόσημο (bit₆₃) της εξόδου της ALU. Επίσης, για να ξέρουμε ποιά από τις 4 εντολές διακλάδωσης που θα έχουμε είναι η παρούσα, θα χρειαστεί να κοιτάμε δύο από τα bits του πεδίου funct3 της εντολής: πείτε *ποιά* δύο bits. Σχεδιάστε το νέο κύκλωμα που θα αντικαταστήσει στο σχ. 4.21 (σελ. 260) του (Αγγλικού) βιβλίου την πύλη AND που ελέγγει τον πολυπλέκτη που γεννά τη νέα τιμή του PC (υπόδειξη: η λύση υπήρχε σχεδόν έτοιμη στο κύκλωμα ελέγχου του "Απλού Υπολογιστή" του μαθήματος της Ψηφιακής Σχεδίασης).

(δ) Τέλος, θέλουμε να προσθέσουμε και την εντολή **jalc** (jump-and-link-register - §6.4). Παρατηρήστε πρώτον ότι η διεύθυνση μνήμης στην οποία αυτή κάνει άλμα προκύπτει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως μία ήδη υπάρχουσα εντολή: με *ποιάν* και *ποιός* είναι ο τρόπος; Για να μπορέσει να γίνει το άλμα θα πρέπει να προσθέσετε έναν ακόμη πολυπλέκτη, μετά τον ήδη υπάρχοντα για τις διακλαδώσεις, στο δρόμο δημιουργίας της νέας τιμής του PC, και να τον τροφοδοτήσετε από το κατάλληλο σημείο: σχεδιάστε τα σχετικά κομμάτια του datapath (δεν χρειάζεται ολόκληρο το datapath), και δείξτε τις προσθήκες. Ο πολυπλέκτης αυτός θα πρέπει να ελέγχεται από ένα σήμα που θα ενεργοποιείται όταν $opcode = 1100111$ και $funct3 = 000$, όπως είπαμε παραπάνω (§8.6) (δεν ζητείται να σχεδιάσετε αυτή την αποκωδικοποίηση). Επίσης η εντολή αυτή, σαν εντολή καλέσματος διαδικασίας, γράφει την τιμή PC+4 στον καταχωρητή προορισμού της, rd. Η τιμή PC+4 υπάρχει ήδη κάπου στο datapath; Για να μπορέσει η τιμή αυτή να έλθει και να γραφτεί στον καταχωρητή προορισμού, θα πρέπει να προσθέσετε έναν ακόμη πολυπλέκτη, μετά τον ήδη υπάρχοντα για τις εγγραφές, στο δρόμο προς την είσοδο Write data του αρχείου των καταχωρητών, και να τον ελέγξετε με το ίδιο παραπάνω σήμα ελέγχου. Δείξτε και αυτές τις προσθήκες στα σχετικά κομμάτια του datapath που σχεδιάσατε και που θα παραδώσετε με τις απαντήσεις σας.

Άσκηση 8.8: Πόσο αργό είναι το ρολοϊ της Απλής Υλοποίησης;

Στην απλή υλοποίηση του ενός (μακρύ) κύκλου ρολογιού ανά εντολή της §4.4 του βιβλίου, υποθέστε ότι οι βασικές μονάδες υλικού (hardware) έχουν τις εξής καθυστερήσεις, η καθεμία:

- (Κρυφή) Μνήμη Εντολών: 500 ps
- (Κρυφή) Μνήμη Δεδομένων: 500 ps
- Αρχείο Καταχωρητών (ανάγνωση): 300 ps
- Αρχείο Καταχωρητών (εγγραφή): 200 ps
- ALU: 400 ps (το ίδιο και οι αθροιστές για τον PC)
- Συνδυαστική Λογική Ελέγχου: 200 ps
- Αγνοήστε τις καθυστερήσεις πολυπλεκτών και του PC

Έστω ότι την χρονική στιγμή $t=0$ ps έρχεται η ακμή ρολογιού που ξεκινά την εκτέλεση της τρέχουσας εντολής. Τότε πείτε σε ποιές χρονικές στιγμές, στην **χειρότερη περίπτωση**, θα είναι έγκυρες και έτοιμες οι εξής τιμές ή σήματα:


- a. Η εντολή.
- b. Τα σήματα ελέγχου.
- c. Οι τιμές των καταχωρητών πηγής.
- d. Η έξοδος της ALU.
- e. Οι τιμές PC+4 και PC+2xImm12.
- f. Η τιμή για τον επόμενο PC (μετά τον πολυπλέκτη, στην είσοδο του PC).
- g. Η έξοδος της Data Memory.
- h. Η είσοδος Write Data του Αρχείου Καταχωρητών.
- i. Ολοκλήρωση της τυχόν εγγραφής στο Αρχείο Καταχωρητών.

Συνολικά, το ρολοϊ (που έχει σταθερή συχνότητα και περίοδο), πρέπει να προσφέρει χρόνο επαρκή για να ολοκληρωθεί η **χειρότερη (αργότερη)** από τις λειτουργίες που θέλουμε να χωρούν σε έναν κύκλο ρολογιού. Βάσει των παραπάνω απαντήσεών σας, ποιά είναι η χειρότερη; Πόσο τουλάχιστο λοιπόν θα πρέπει να διαρκεί η περίοδος (κύκλος) του ρολογιού για αυτόν τον επεξεργαστή, σε ns; Πόση, το πολύ, επομένως θα μπορεί να είναι η συχνότητα του ρολογιού, σε MHz;

Έστω ότι προσθέτουμε και εντολή διαίρεσης, η οποία κάνει την ALU να έχει καθυστέρηση 4400 ps, αντί 400 ps προηγουμένως. Τότε, πόση θα γίνει η μέγιστη δυνατή συχνότητα ρολογιού; Πόσες φορές πιο αργός θα γίνει τότε ολόκληρος ο υπολογιστής, επειδή η *κάθε* εντολή, που παίρνει πάντα έναν ολόκληρο κύκλο ρολογιού, θα αργεί τόσες φορές περισσότερο όσο η συχνότητα του ρολογιού είναι τώρα χαμηλότερη;

 8.9 Περί Σπατάλης Υπολογιστικών Πόρων

Διαβάστε τις τελευταίες δύο σελίδες της §4.4 του βιβλίου (σελ. 261-262 στο Αγγλικό βιβλίο): Σε αυτή την απλή υλοποίηση του ενός (μακρού) κύκλου ρολογιού ανά εντολή, όπως καταλάβατε και από την άσκηση 8.8, βασικά, την κάθε στιγμή, *μία μόνο μονάδα (πόρος) υλικού* (hardware resource) δουλεύει, ενώ οι υπόλοιπες "κάθονται", περίπου σαν την χαρακτηριστική φωτογραφία δεξιά – οι μεν μονάδες *πριν* από αυτήν που εργάζεται "κάθονται" με σταθερές τις εισόδους τους προκειμένου να κρατούν σταθερές τις εξόδους τους για να μπορεί να εργάζεται με αυτές σαν εισόδους η μονάδα που εργάζεται, οι δε μονάδες *μετά* από αυτήν που εργάζεται "κάθονται" άπραγες διότι οι εισοδοί τους δεν έχουν σταθεροποιηθεί ακόμα στην τελική, έγκυρη τιμή τους.



8.10 Υλοποίηση Πολλαπλών Κύκλων ανά Εντολή, για Εξοικονόμηση Πόρων

Το θέμα αυτό εμελετάτο εν εκτάσει (και ήταν αντικείμενο μικρού "project") σε παλαιότερες εκδόσεις αυτού του μαθήματος, και υπήρχε και στις προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου, αλλά δεν υπάρχει στην 4η έκδοση του βιβλίου, προκειμένου να επικεντρωθεί το μάθημα στην ομοχειρία (pipelining), και ομοίως και εμείς φέτος το καλύψαμε εξαιρετικά επίτροχάδην. Εάν θέλετε, πέραν της διάλεξης, να βρείτε και λεπτομερές περαιτέρω περιγραφικό υλικό, ανατρέξτε σε προηγούμενες εκδόσεις του βιβλίου, ή μελετήστε τις σημειώσεις [10](#), [11](#), και [12](#) του μαθήματος του έτους 2009.

Τρόπος Παράδοσης:

Παραδώστε την άσκηση αυτή on-line, σε μορφή **PDF** (μόνον) (μπορεί να είναι κείμενο μηχανογραφημένο ή/και "σκαναρισμένο" χειρόγραφο, αλλά *μόνον* σε μορφή PDF). Παραδώστε μέσω **turnin** **ex08@hy225** [**directoryName**] ένα αρχείο ονόματι **ex08.pdf** που θα περιέχει τις απαντήσεις σας σε όλες τις ερωτήσεις.